
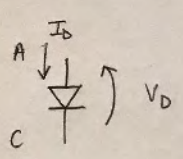


giulia.alconcia @ polimi.it


SIMBOLO

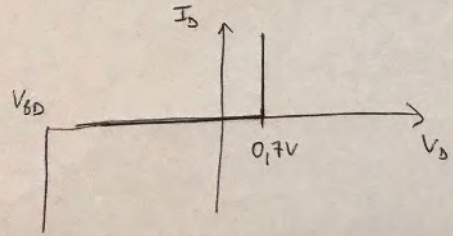


MODELLO CIRCUITALE



ES1)

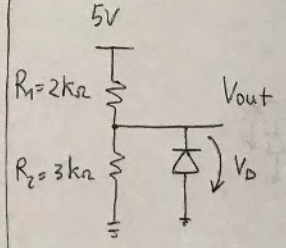



HP DIODO SPENTO

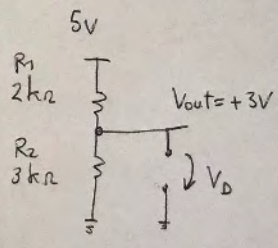


$$V_{R2} = 5V \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_1} = +3V$$

$$V_D = 0 - 3V = -3V$$

HP 2) DIODO ACCESO

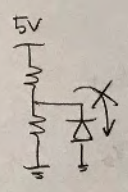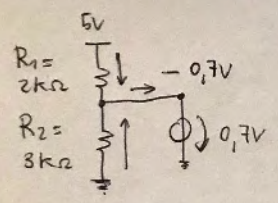


HP 2) è sbagliata
alora DIODO SPENTO

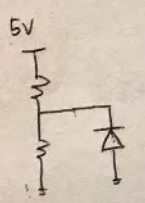


← ANODO CONNESSO
A TENSIONE PIÙ
BASSA DEL CIRCUITO
↓
DIODO è per forza
spento

ES2)

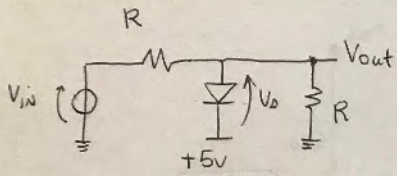

$R = 5k\Omega$
 $V_{BO} = -18V$


CARATTERISTICA APPROX DIODO

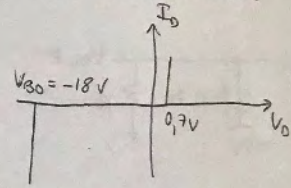

1) Caratteristica statica $V_{out} = f(V_{in})$

hp diodo spento
 hp è verificata se


$-18V < V_D < 0,7V$

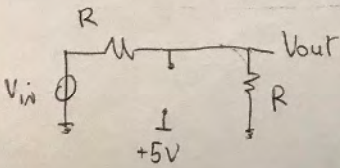

$V_D = V_{out} - 5V$

con diodo spento

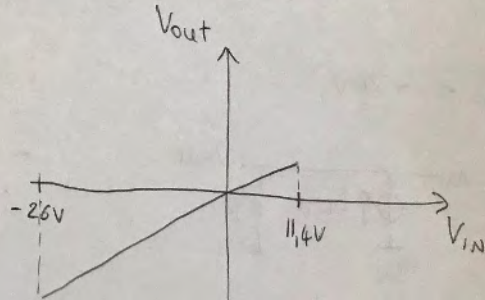$V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R}{R+R} = \frac{V_{in}}{2}$



$-18V < V_D < 0,7V$

$-18V < V_{out} - 5V < 0,7V$


$-18V < \frac{V_{in}}{2} - 5V < 0,7V$

DIODO SPENTO

$V_{in} < +11,4V$



$V_{in} > -26V$

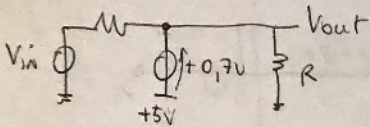Per $V_{in} > 11,4V$ DIODO è ACCESSO IN DIRETTA




$V_{out} = +5,7V$


Per $V_{in} < -26V$

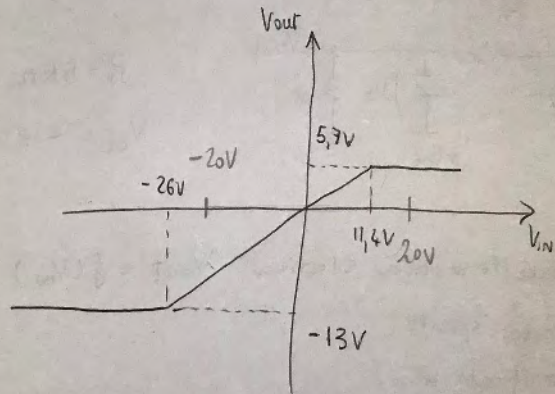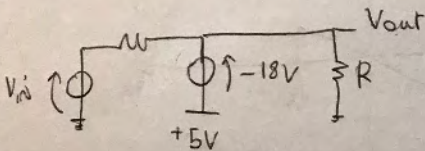

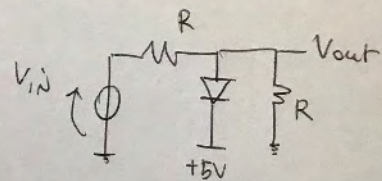2) Sia $V_{in} = V_0 \sin(2\pi ft)$ $V_0 = 20V$
 $f = 50Hz$



Disegnare $V_{out}(t)$

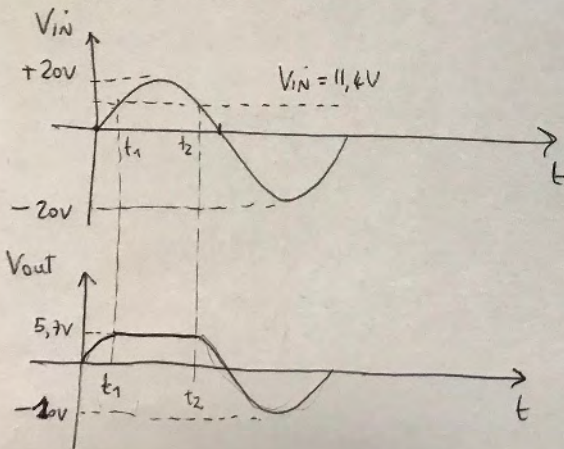

Per $V_{in}(t) < 11,4V$

$$V_{out}(t) = \frac{V_{in}(t)}{2}$$

Per $V_{in}(t) > 11,4V$

$$V_{out} = +5,7V$$

t_1 tale che

$$V_{in}(t_1) = 11,4V$$


$$20V \sin(2\pi f t_1) = 11,4V$$

$$t_1 = 1,93ms$$

$$t_2 = \frac{T}{2} - t_1 = 10ms - 1,93ms = 8,07ms$$

3) P_{MAX} dissipata dal diodo con $V_{in}(t) = 20V \sin 2\pi ft$ (come punto 2)

$$P_D = V_D \cdot I_D$$

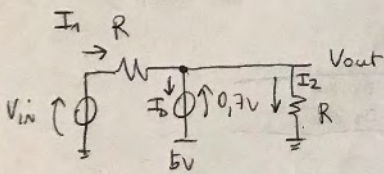


$$I_D = I_1 - I_2$$

$$I_1 = \frac{V_{in}(t) - V_{out}(t)}{R} = \frac{V_{in}(t)}{R} - \frac{5,7V}{R}$$

$$I_2 = \frac{V_{out}(t)}{R} = \frac{5,7V}{R}$$
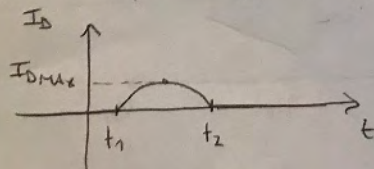
$$I_D = \frac{V_{in}(t)}{R} - \frac{5,7V}{R} - \frac{5,7V}{R} = \frac{V_{in}(t)}{R} - \frac{11,4V}{R}$$





I_{Dmax} si ha per $V_{in}(t)_{max}$


$$I_{Dmax} = \frac{20V}{R} - \frac{11,4V}{R} = 1,72mA$$

$$\rightarrow P_{Dmax} = 0,7V \cdot I_{Dmax} = 1,2mW$$

ES 3)

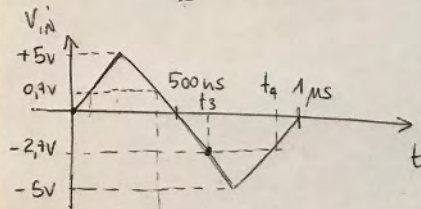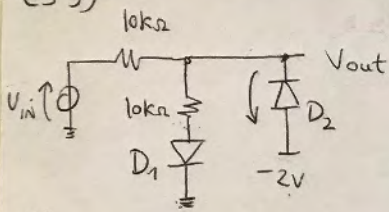

1) Tracciare su un grafico $V_{out}(t)$

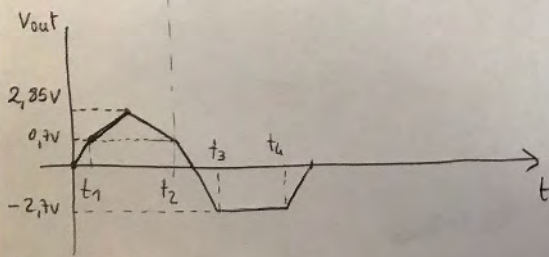


tra t_1 e t_2

$$V_{out} = \frac{V_{in}(t)}{2} + 0,35V$$

D_2 si accende e spento per $V_{out} > -2,7V$
 D_1 è spento per $V_{out} < +0,7V$ (con D_1 spento $V_{A_{D1}} = V_{out}$)



$V_{out} < -2,7V$	$V_{out} > 0,7V$
D_1 OFF D_2 ON	D_1 ON D_2 OFF

se entrambi i diodi sono spenti

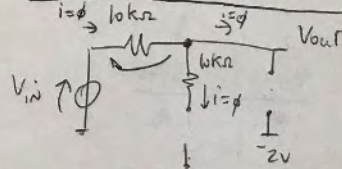

$$V_{out} = V_{in}$$

CARATTERISTICA STATICA

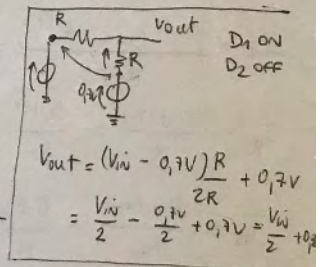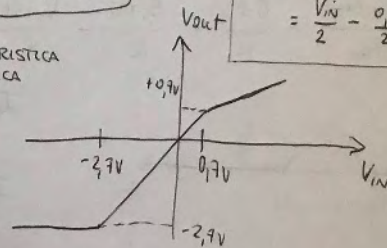


$$V_{out} = \frac{(V_{in} - 0,7V)R}{2R} + 0,7V$$

$$= \frac{V_{in}}{2} - \frac{0,7V}{2} + 0,7V = \frac{V_{in}}{2} + 0,35V$$

ES 4)

RADDRIZZATORE A SINGOLA SEMIONDA

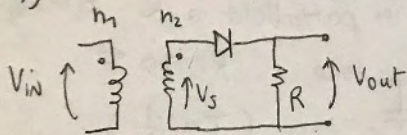

$$V_{in} = 220\sqrt{2} V \sin 2\pi ft \quad \text{con } f = 50\text{Hz}$$

$$R = 1k\Omega$$


1. Dimensionare $\frac{n_1}{n_2}$ per avere $V_{s_{MAX}} = 12V$

$$\frac{V_{in}}{n_1} = \frac{V_s}{n_2}$$


$$V_s = V_{in} \cdot \frac{n_2}{n_1}$$

$$V_{s_{MAX}} = V_{in_{MAX}} \cdot \frac{n_2}{n_1} = 12V \rightarrow \frac{n_1}{n_2} = 26$$

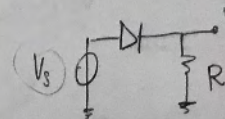CIRCUITO EQUIVALENTE per analizzare $V_{out} = f(V_s)$



2) Disegnare $V_{out}(t)$

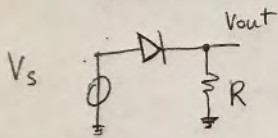


$$V_s = 12V \sin(2\pi f t), \quad f = 50Hz$$


DIODO si accende per $V_s(t) > 0,7V$

DIODO ACCESO $\rightarrow V_{out} = V_s - 0,7V$

DIODO SPENTO $\rightarrow V_{out} = 0V$

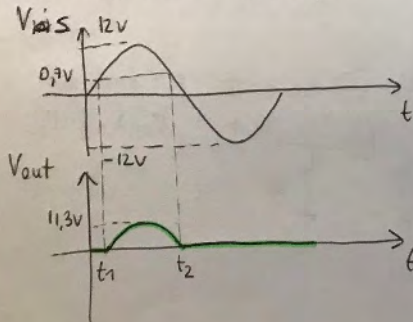

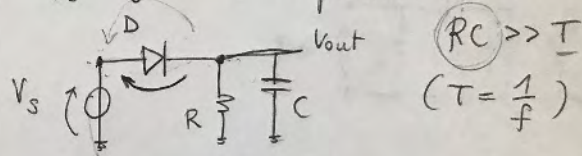
3) Aggiungere C in parallelo a R tale che



$$RC \gg T$$

$$(T = \frac{1}{f})$$


Disegnare $V_{out}(t)$

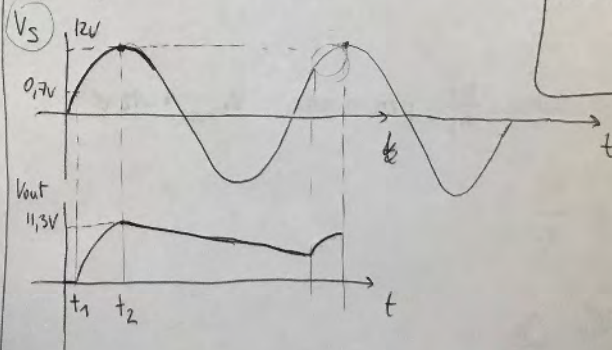


CONDENSATORE

$$i_c = C \frac{dV_c}{dt}$$

per $V_s(t_2^+) = 12V$ diodo si spegne

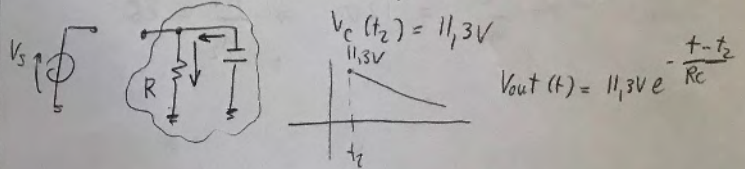
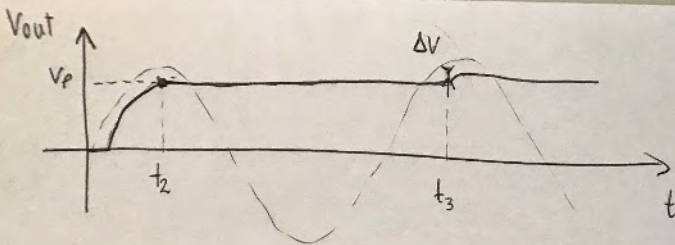
$$V_{out}(t) = 11,3V e^{-\frac{t-t_2}{RC}}$$



tra t_2 e t_3 scarica esponenziale del condensatore

$$V_{out} = V_p e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\text{Ripple} \triangleq \frac{\Delta V}{V_p}$$

4) Dimensionare C per avere un ripple $< 1\%$.

con diodo spento

$$V_{out} = V_p e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$V_{out}(t_3) = ? \quad \Delta V_{MAX} = V_{out}(t_3) - V_p$$

\rightarrow approssimiamo $V_{out}(t_3)$
come $V_{out}(T)$ [conservativo!]

$$RC \gg T$$

$$V_{out} = V_p e^{-\frac{t}{RC}} \approx V_p \left(1 - \frac{t}{RC}\right)$$

$$\Delta V \approx V_p - \left[V_p \left(1 - \frac{T}{RC}\right) \right] =$$


$$= V_p \cdot \frac{T}{RC}$$

$$\frac{\Delta V}{V_p} < 1\%$$


$$\frac{T}{RC} < 0,01$$

$$C > \frac{20ms}{1k\Omega \cdot 0,01} = 2mF$$

RADDRIZZATORE A DOPPIA SEMIONDA

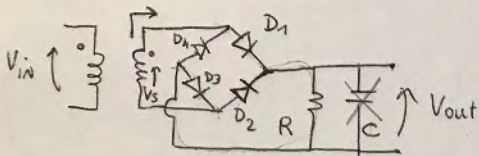

$$R = 1k\Omega$$

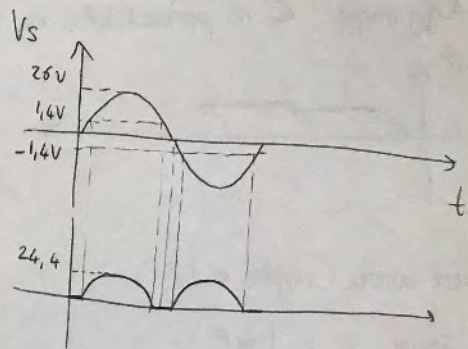


$$V_s = 26V \sin(2\pi ft)$$

1) Tracciare $V_{out}(t)$ senza considerare la capacità C

per V_s positivo

D_1 spento, D_2 spento

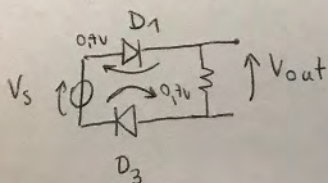


DIODI SI ACCENDONO per $V_s > 1,4V$

con DIODI ACCESI $V_{out} = V_s - 1,4V$

con DIODI SPENTI $V_{out} = \emptyset V$

per V_s negativo


D_1, D_3 spenti

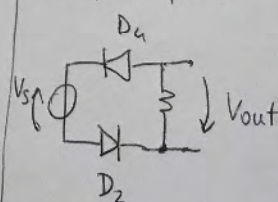

diodi si accendono per $V_s < -1,4V$

$$V_{out} = -V_s - 1,4V$$

Aggiungo C in parallelo a R

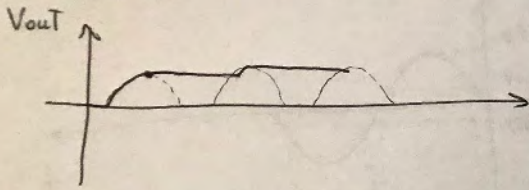

per avere ripple $< 1\%$.

Serve $C > 1\text{mF}$