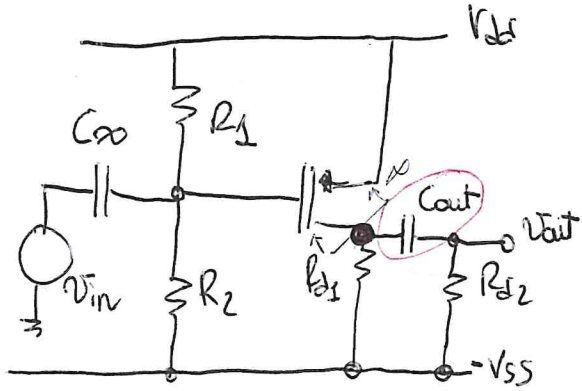


FONDAMENTI DI ELETTRONICA - ESERCITAZIONE 28 MARZO 2024




4. Dim. C_{out} per segnali con $f \in [100\text{Hz}, 100\text{kHz}]$

C_{out} zero nell'origine

polo con $\tau_p = C_{out} (R_{d1} + R_{d2})$

frequenza polo
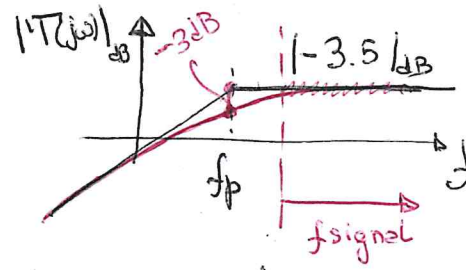
$$f_p = \frac{1}{2\pi \tau_p} = \frac{1}{2\pi C_{out} (R_{d1} + R_{d2})}$$



$$T(s) \triangleq \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)}$$

$$f_{\min \text{ segnale}} = 10 f_p \Rightarrow f_p = \frac{f_{\min \text{ segnale}}}{10} = \frac{100\text{Hz}}{10} = 10\text{Hz}$$



$$\frac{1}{2\pi C_{out} (R_{d1} + R_{d2})} \leq 10\text{Hz}$$

$$C_{out} \geq \frac{1}{2\pi \cdot 10\text{Hz} \cdot \underbrace{(R_{d1} + R_{d2})}_{14\text{k}\Omega}} = 1.14\mu\text{F}$$

ZERO

$$\exists \bar{s} \text{ t.c. } \forall V_{in}(\bar{s}) \neq 0 \quad V_{out}(\bar{s}) = 0$$

3. COME CAMBIA IL GUADAGNO SE $|VA| = 100V$?
 ↑ tensione di Early

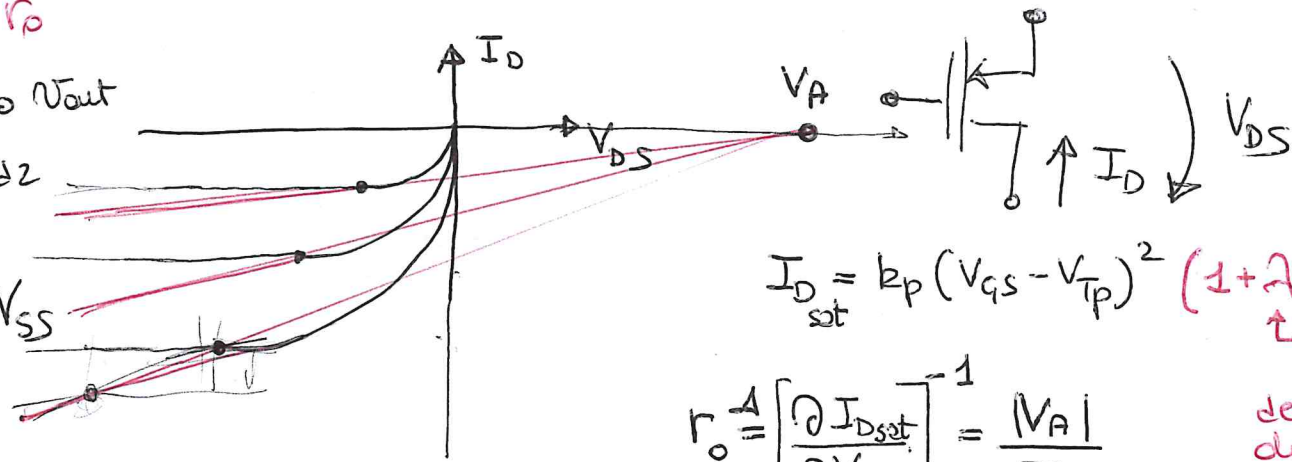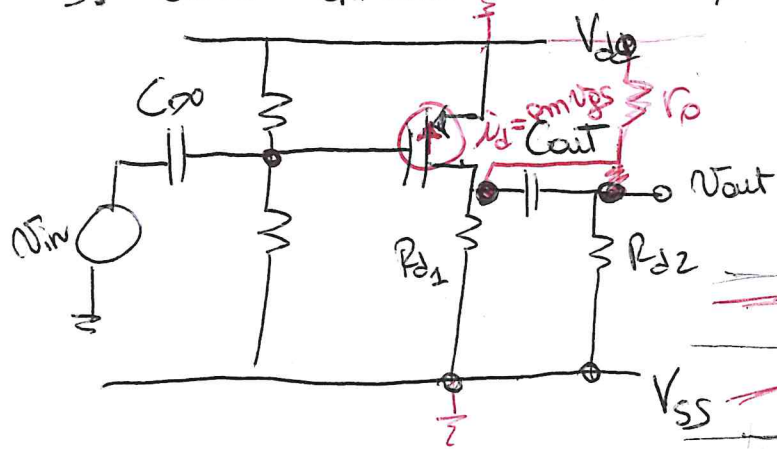

$$I_{D_{set}} = k_p (V_{GS} - V_{TP})^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

↑ coeff. di modulazione della lunghezza di canale

$$\lambda = \frac{1}{|VA|}$$

$$r_o^{-1} = \left[\frac{\partial I_{D_{set}}}{\partial V_{DS}} \right]^{-1} = \frac{|VA|}{I_{D_{set}}}$$


effetto sul guadagno

$$v_{out}|_{MF} = -v_d [R_{d1} \parallel R_{d2} \parallel r_o] =$$

$$= -g_m v_{in} \left[\underbrace{R_{d1} \parallel R_{d2} \parallel r_o}_{3.5k \parallel 200k} \right] =$$

$$\approx -3.44$$

$$r_o = \frac{|VA|}{I} = \frac{100V}{0.5mA} = 200k\Omega$$

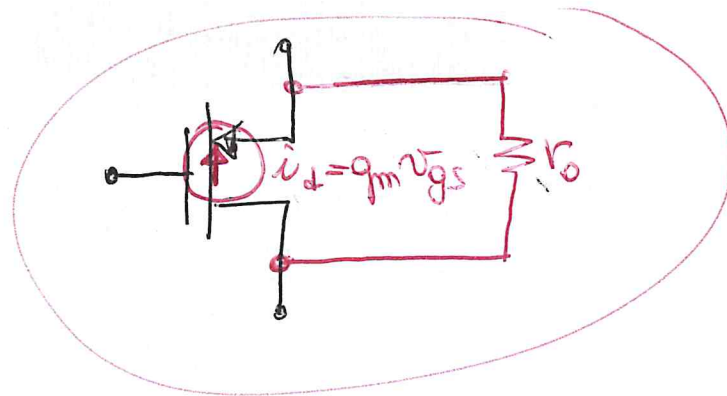


$$\frac{\partial I_{D_{set}}}{\partial V_{DS}} = \frac{\partial [k_p (V_{GS} - V_{TP})^2 (1 + \lambda V_{DS})]}{\partial V_{DS}}$$

$$= k_p (V_{GS} - V_{TP})^2 \lambda =$$

$$= k_p (V_{GS} - V_{TP})^2 \frac{1}{|VA|} =$$

$$= \frac{I_{D_{set}}}{|VA|}$$

DINAMICA DEL NODO DI DRAIN

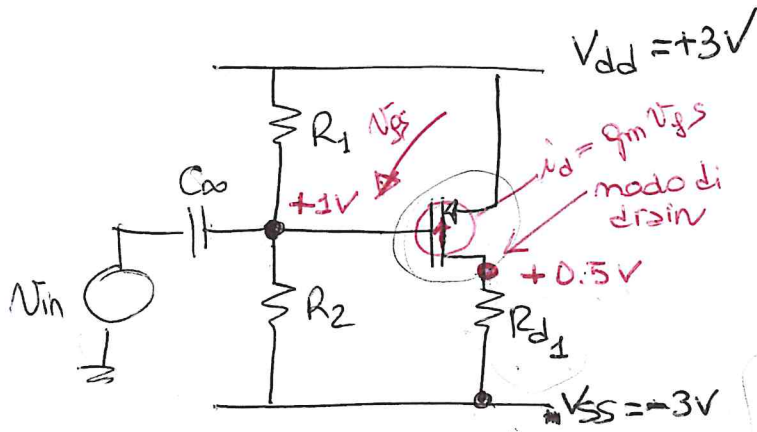

DINAMICA: massima escursione di un certo modo
 ← scostamento rispetto al punto di lavoro positiva o negativa

$$V_{DC}|_{\text{drain}} = +0.5V$$

★ dinamica negativa: rischio spegnimento PMOS
 V_d può scendere fino a V_{SS}

$$\Delta V_{out}^{\ominus} = -3.5V$$

★ dinamica positiva: PMOS può uscire dalla saturazione

Approssimazione zero
 Trascurando il segnale!

condiz. di saturaz. $V_{GD} \geq V_{TP} \Rightarrow V_G = +1V$
 $V_G - V_D = V_{TP} \Rightarrow V_D = V_G - V_{TP} = +1 - (-1V) = 2V$
 $\Delta V_{out}^{\oplus} = 2V - 0.5V = +1.5V$

$$V_{\text{drain}} = -i_d R_{d1} = -g_m v_{in} R_{d1}$$

$$v_{in} = \frac{-V_{\text{drain}}}{g_m R_{d1}} \quad (\text{approx di piccolo segnale})$$

Somma di polarizzazione e segnale

$$V_{GD} > V_{TP}$$

polarizzazione

$$V_{GD} + v_{gd} > V_{TP}$$

↑ segnale

$$V_{GD} + v_{in} - v_d > V_{TP}$$


$$V_{GD} - \frac{v_d}{g_m R_{d1}} - v_d > V_{TP}$$

$$V_{GD} - v_d \left[\frac{1}{g_m R_{d1}} + 1 \right] > V_{TP}$$

$$v_d \left[1 + \frac{1}{g_m R_{d1}} \right] < V_{GD} - V_{TP} \Rightarrow v_d < \frac{V_{GD} - V_{TP}}{1 + \frac{1}{g_m R_{d1}}} = \frac{+0.5V + 1V}{1 + \frac{1}{7}} = +1.31V$$

$$\Delta V_{out}^{\oplus} = +1.31V$$

Consigliere il segnale

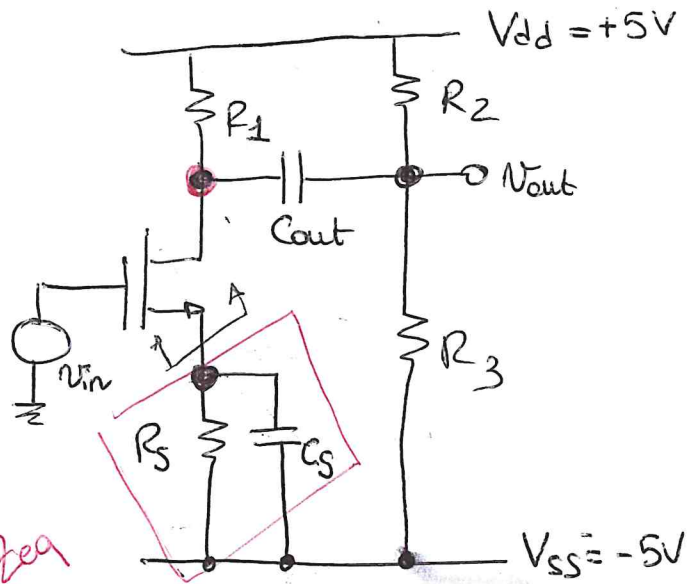


- $R_1 = 6k\Omega$
- $R_2 = 10k\Omega$
- $R_3 = 20k\Omega$
- $R_5 = 4k\Omega$
- $C_{out} = 4.7\mu F$
- $C_s = 470nF$
- $k_m = 0.8mA/V^2$
- $V_{Tm} = 0.8V$
- $\beta_0 = \infty$

2ea

1. Polarizzazione
2. $\frac{V_{out}}{V_{in}} \Big|_{HF}$ (C_{out} chiusa, C_s aperta)
3. $\frac{V_{out}}{V_{in}} \Big|_{HF}$ (C_{out} e C_s chiuse)
4. Singolarità introdotte da C_s e C_{out}
5. Se a V_{dd} è sovrapposto un disturbo sinusoidale con freq. 100Hz e 2mp. 800mV, det. l'ampiezza del disturbo in uscita

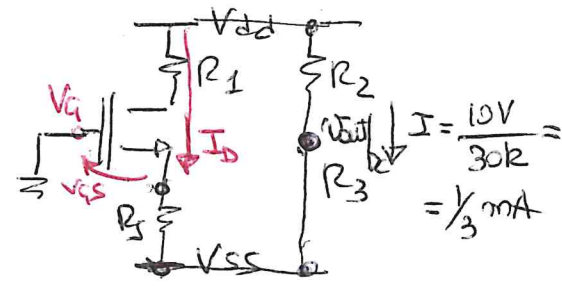1. Polarizzazione
 - * capacitori circ. aperti
 - * operaz. in R_{in}
 - * nMOS saturato



$V_G = 0$

$$I_D = k_m (V_{GS} - V_{Tm})^2$$

$$0 - V_{SS} = V_{GS} + I_D R_5$$

$$5V = V_{GS} + k_m R_5 [V_{GS}^2 - 2V_{GS}V_{Tm} + V_{Tm}^2]$$

$\hookrightarrow V_{GS} = \begin{cases} -0.51V < V_{Tm} \text{ fisicamente non accettabile} \\ +1.8V > V_{Tm} \text{ nMOS on} \end{cases}$

$$I_D = k_m (V_{GS} - V_{Tm})^2 = 0.8mA/V^2 (1.8V - 0.8V)^2 = 0.8mA$$

$$\Delta V_{R5} = -1.8V - (-5V) = +3.2V \Rightarrow I_{R5} = \frac{3.2V}{4k\Omega} = 800\mu A$$

$$V_D = V_{DD} - I_D R_1 = 5V - 0.8mA * 6k\Omega = 200mV$$


$$V_{GD} = 0 - V_D = 0 - 0.2V = -0.2V < V_{Tm} \text{ OK MOS saturato}$$

$$V_{out} \Big|_{DC} = V_{SS} + \frac{R_3}{R_2 + R_3} (V_{DD} - V_{SS}) = -5V + \frac{20k\Omega}{30k\Omega} * 10V = +1.67V$$

$$g_m = 2k_m (V_{GS} - V_{Tm}) = 2 * 0.8mA/V^2 * (1.8V - 0.8V) = 1.6mS$$

$\hookrightarrow \frac{1}{R_m} = 625\Omega$

2. $\frac{V_{out}}{V_{in}} \Big|_{MF}$ (Cap discharge, C_s spectra)

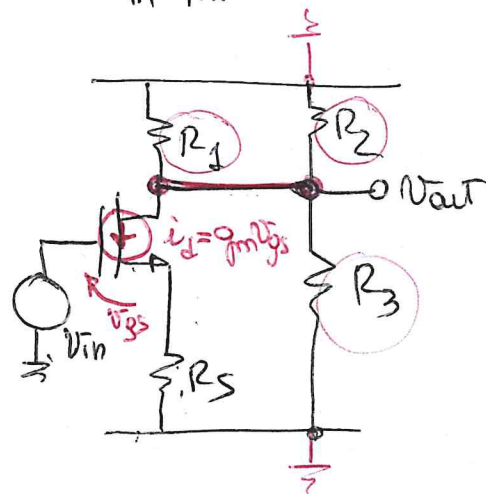


$$V_{out} = -i_d (R_1 \parallel R_2 \parallel R_3)$$

$$i_d = \frac{V_{in}}{\frac{1}{g_m} + R_S}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} \Big|_{MF} = - \frac{R_1 \parallel R_2 \parallel R_3}{\frac{1}{g_m} + R_S} = - \frac{6k \parallel 40k \parallel 20k}{625\Omega + 4k\Omega} = -0.69$$

3. $\frac{V_{out}}{V_{in}} \Big|_{HF}$ (C_s e Cap out cortocirc.)

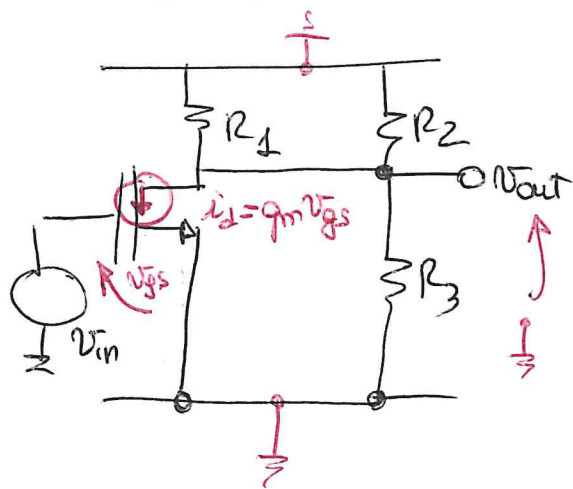

$$V_{out} = -i_d (R_1 \parallel R_2 \parallel R_3) = -g_m v_{gs} (R_1 \parallel R_2 \parallel R_3) = -g_m V_{in} (R_1 \parallel R_2 \parallel R_3)$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} \Big|_{HF} = -g_m (R_1 \parallel R_2 \parallel R_3) = -5.12$$


4. singolarità introdotte da C_s e C_{out}

$$\boxed{C_{out} : \star 1 \text{ polo} \quad \text{con } \tau_{p_{out}} = C_{out} (R_1 + R_2 \parallel R_3) = 59,7 \text{ ms}}$$

$$\hookrightarrow f_{p_{out}} = \frac{1}{2\pi \tau_{p_{out}}} = 2,7 \text{ Hz}$$

$\star 1$ zero nell'origine
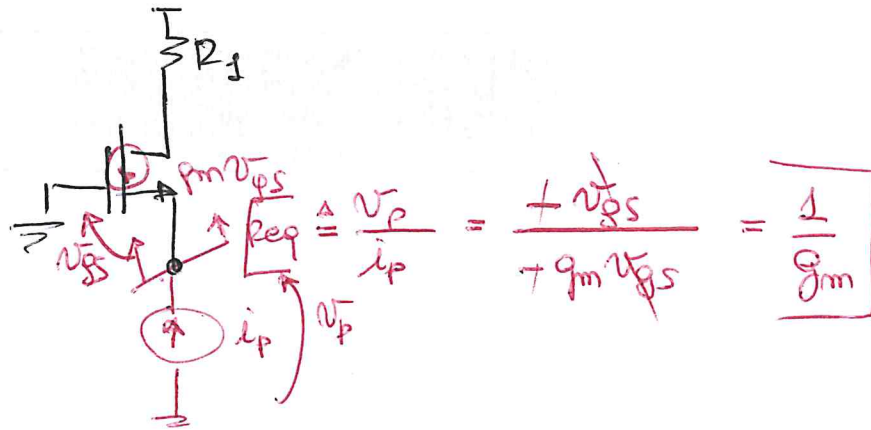
$$\boxed{C_s : \star 1 \text{ polo} \quad \text{con } \tau_{p_s} = C_s (R_s \parallel 1/g_m) = 254 \mu\text{s} \Rightarrow f_{p_s} = \frac{1}{2\pi \tau_{p_s}} = 626 \text{ Hz}}$$






$$Z_{eq}(s) = \frac{R_s}{1 + sC_s R_s} \rightarrow \infty$$

$$\star 1 \text{ zero}$$



$$\hookrightarrow 1 + sC_s R_s \rightarrow 0$$

$$\hookrightarrow s = -\frac{1}{C_s R_s} = -\frac{1}{\tau_z} \Rightarrow \tau_z = C_s R_s = 1,88 \text{ ms}$$
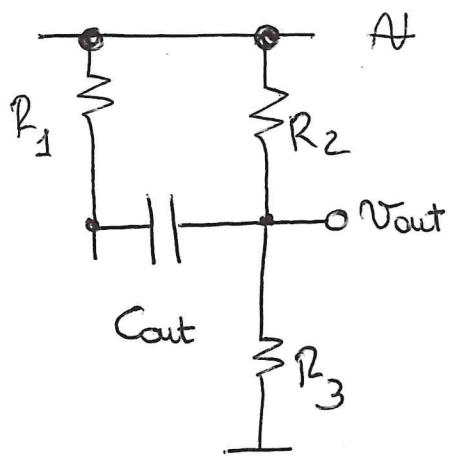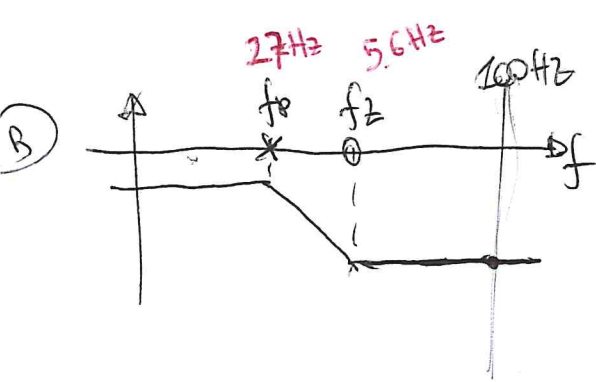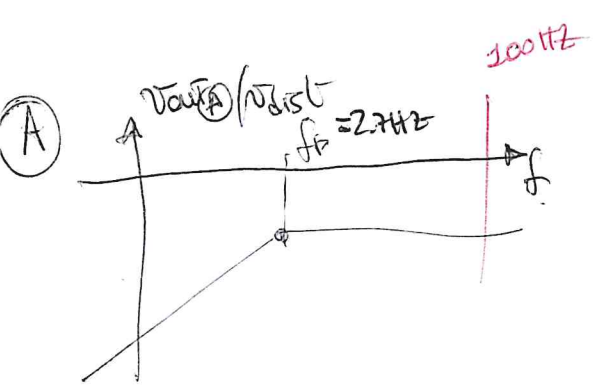
$$\hookrightarrow f_{z_s} \approx 85 \text{ Hz}$$



sovrapp.
 \Rightarrow
 effetti

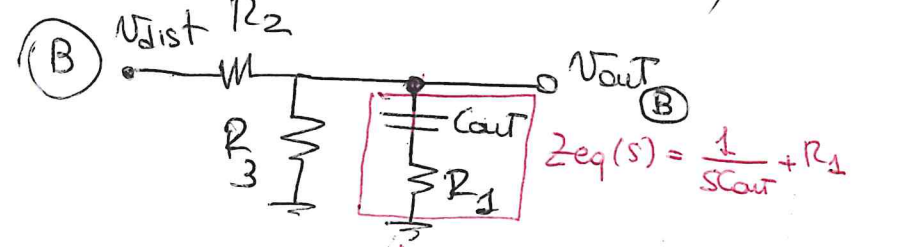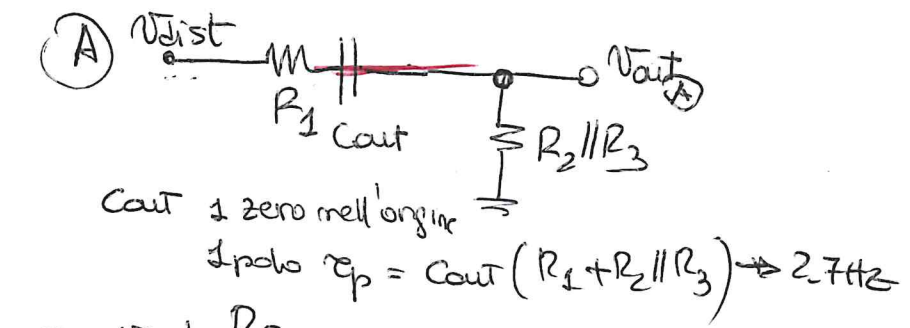

polo $\tau_p = C_{out} (R_1 + R_2 \parallel R_3) \Rightarrow f_p = 2.7 \text{ Hz}$
 zero se $Z_{eq}(s) = 0 \Rightarrow R_1 + \frac{1}{sC_{out}} = 0 \Rightarrow R_1 = -\frac{1}{sC_{out}}$
 $\hookrightarrow f_2 = 5.6 \text{ Hz}$

$$V_{out} \Big|_{dist} = V_{out(A)} + V_{out(B)}$$

$$V_{out(A)} = \frac{R_2 \parallel R_3}{R_1 + R_2 \parallel R_3} V_{dist} = \frac{6.67 \text{ k}}{6.67 \text{ k} + 6 \text{ k}} \cdot 100 \text{ mV} = 52.6 \text{ mV}$$

$$V_{out(B)} = \frac{R_1 \parallel R_3}{R_2 + R_1 \parallel R_3} V_{dist} = \frac{4.6 \text{ k}}{10 \text{ k} + 4.6 \text{ k}} \cdot 100 \text{ mV} = 31.5 \text{ mV}$$

$$V_{out} \Big|_{dist} = V_{out(A)} + V_{out(B)} = 84.1 \text{ mV}$$