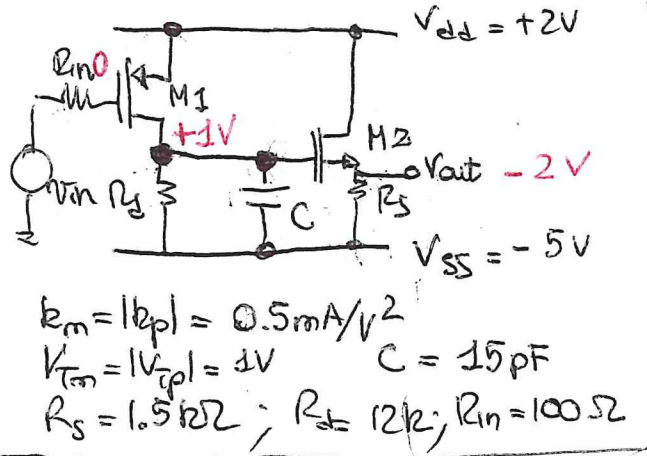


ES. 1 - TJE 6/2/2021




$k_m = |k_p| = 0.5 \text{ mA/V}^2$
 $V_{Tn} = |V_{Tp}| = 1 \text{ V}$
 $R_S = 1.5 \text{ k}\Omega$; $R_{d1} = 12 \text{ k}\Omega$; $R_{in} = 100 \Omega$
 $C = 15 \text{ pF}$

c) singolarità capacità C

1 polo con $\tau_p = C R_D = 15 \text{ pF} * 12 \text{ k}\Omega = 180 \text{ ns} \Rightarrow f_p = \frac{1}{2\pi \tau_p} = 880 \text{ kHz}$

de uno zero?

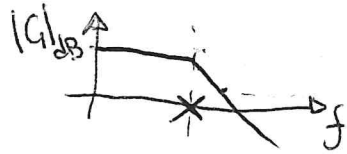In t.c. $V_{in}(s) \neq 0 \Rightarrow V_{out}(s) = 0$ zero solo all'infinito, no zero al finito



d) dinamica di uscita

M2 * dinamica negativa: M2 ~~rischia di spegnersi~~

$V_{out_{min}} = V_{SS}$

$\Rightarrow \Delta V_{out}^- = -3 \text{ V}$

* dinamica positiva: M2 rischia di dispegnersi

$V_{out_{max}}$ 1 soglia sotto la tensione di gate

M1 * dinamica positiva


$V_{GD} = V_{Tp} \Rightarrow$ non ho margine $\Delta V_D^+ = 0$

* dinamica negativa

V_{D1} potrebbe scendere fino alla alimentazione V_{SS}

\hookrightarrow limite della dinamica negativa è dato da M2, limite della dinamica positiva è dato da M1

$-3 \leq \Delta V_{out} \leq 0$

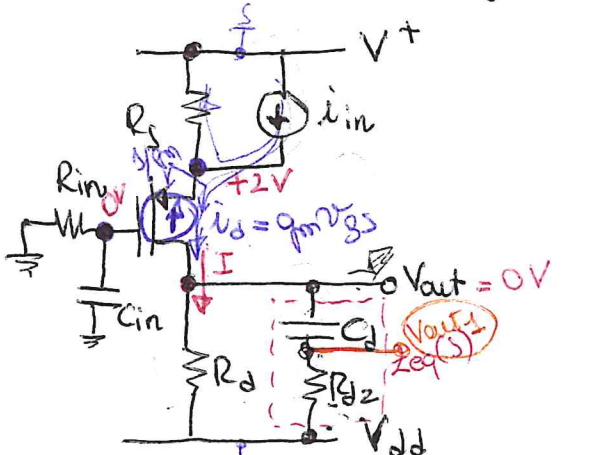

$V_{dd} = -6V$; $V^+ = +4V$
 $C_c = 220mF$; $C_b = 40\mu F$
 $R_d = 6k$; $R_{L2} = 12k$
 $R_{in} = 100k\Omega$; $V_{TP} = -1V$
 $\mu_n = 1200 cm^2/Vs$; $\mu_p = 450 cm^2/Vs$
 $|k_p| = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_p = 1mA/V^2$

a) Polarizzazione del circuito con R_S t.c. $V_{out} = 0$

- * i_{in} spento
- * Capacità circ. aperti
- * PMOS saturo ($\underline{H_p}$)

$I = -I_d$

$I = \frac{V_{out} - V_{dd}}{R_d} = \frac{0 - (-6V)}{6k} = 1mA$

$I = |k_p| (V_{GS} - V_{TP})^2$ $V_{GS} = V_{TP} \pm \sqrt{\frac{I}{|k_p|}} = -1V \pm \sqrt{\frac{1mA}{1mA/V^2}} = (-1 \pm 1)V =$
 $= \begin{cases} 0V \text{ non accettabile poich\`e } > V_{TP} \text{ PMOS spento} \\ -2V < V_{TP} \text{ OK} \end{cases}$

$V_G = 0V \Rightarrow V_S = +2V$

$I R_S = V^+ - V_S \Rightarrow R_S = \frac{V^+ - V_S}{I} = \frac{+4V - 2V}{1mA} = 2k\Omega$

$V_{GD} = 0V - 0V = 0V > V_{TP} \approx$ PMOS saturo


$g_m = 2k_p (V_{GS} - V_{TP}) = 2(-1mA/V^2)(-2V + 1V)$
 $= 2mS \Rightarrow 1/f_m = 500\Omega$

b) "guadagno" di piccolo segnale a bassa frequenza con $r_o = \infty$

• partitore di corrente al modo di source $-i_d = i_{in} \frac{R_S}{1/f_m + R_S}$

$|V_{out}|_{LF} = -i_d R_d = i_{in} \frac{R_S}{1/f_m + R_S} R_d$

\downarrow $|A_{LF}| = \frac{|V_{out}|_{LF}}{|i_{in}|_{LF}} = + \frac{R_S}{1/f_m + R_S} \quad R_d = + \frac{2k}{2.5k} * 6k = +4.8k\Omega$

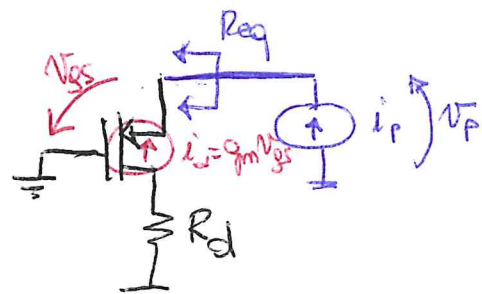

$R_{eq} = \frac{\Delta V_p}{i_p} = \frac{V_p}{g_m \Delta V_p} = \frac{1}{g_m}$

$i_p = -i_d$; $V_p = -V_{gs}$
 $= -g_m (-V_p)$

Ⓒ singolarità introdotte nel trasferimento v_{out}/i_{in}

2 capacità

C_{in} non vede voltaggio la tensione ai suoi capi \Rightarrow non introduce singolarità!

C_d : 1 polo $\tau_p = C_d (R_d + R_{d2}) = 220\text{mF} (6\text{k} + 12\text{k}) = 3960\mu\text{s} = 3.96\text{ms}$

$\hookrightarrow f_p = \frac{1}{2\pi\tau_p} = 40\text{Hz}$

zero: $z_{eq}(s) = \frac{1}{sC_d} + R_{d2} = 0 \Rightarrow \text{zero} \quad \exists \bar{s} \text{ t.c. } \forall \dot{x}_n(\bar{s}) \neq 0 \quad v_{out}(\bar{s}) = 0$

$\frac{1 + sC_d R_{d2}}{sC_d} = 0 \quad 1 + sC_d R_{d2} = 0 \Rightarrow s_2 = -\frac{1}{\tau_z} = -\frac{1}{C_d R_{d2}}$

$\hookrightarrow \tau_z = C_d R_{d2} = 220\text{mF} \times 12\text{k}\Omega = 2640\mu\text{s} = 2.64\text{ms}$

$\hookrightarrow f_z = \frac{1}{2\pi\tau_z} = 60\text{Hz}$

per v_{out1} il polo sarebbe lo stesso; lo zero sarebbe nell'origine

Ⓓ in quadrati

B $D = 10^{13}\text{cm}^{-2}$
 \uparrow dose


drogante di tipo p

resistenza per quadrato $R_{\square} = \frac{1}{q\mu_p D} = \frac{1}{1.6 \cdot 10^{-19}\text{C} \times 450\frac{\text{cm}^2}{\text{Vs}} \times 10^{13}\text{cm}^{-2}} = 1.38\text{k}\Omega/\square$

$R_d = 6\text{k}$ $R_d = n_{\text{quadrati}} \times R_{\square}$ $n_{\text{quadrati}} = \frac{R_d}{R_{\square}} = \frac{6\text{k}\Omega}{1.38\text{k}\Omega/\square} = 4.35 \square$

$4 \square \Rightarrow R_{\text{reale}} = 5.52\text{k}$

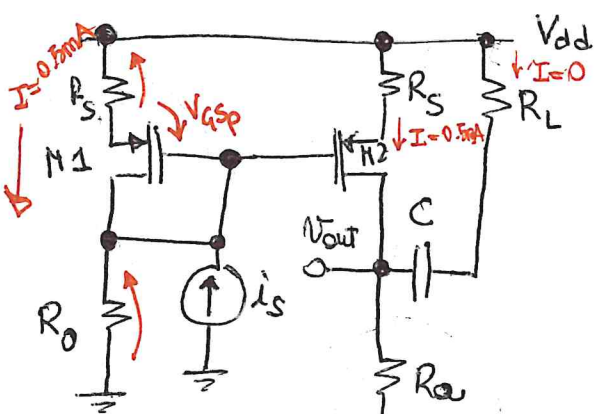$\Delta R = \frac{6\text{k} - 5.52\text{k}}{6\text{k}} = \frac{0.48\text{k}}{6\text{k}} \quad \Delta R = 8\%$



$R_S = 2k\Omega$ $C = 47mF$
 $R_A = R_L = 3k\Omega$ $V_{DD} = +5V$
 $|k_p| = \frac{1}{2} \mu_p G_m \frac{W}{L} = 0.5mA/V$
 $|V_{TP}| = 0.5V$

a) Det. R_o t.c. $I = 0.5mA$ in ogni MOS

- * spegnere i gen. di segnale
- * Capacito circuiti aperti
- * Hp pMOS saturi

M_1 Transdiodo \Rightarrow setoro ($V_{GD1} = 0$)

$$V_{DD} - 0V = IR_S - V_{GS} + IR_O$$

$$0.5mA = I = |k_p| (V_{GS} - V_{TP})^2 \Rightarrow V_{GS} = \pm \sqrt{\frac{0.5mA}{|k_p|}} + V_{TP} = \pm 1 - 0.5V = \begin{cases} +0.5V > V_{TP} \text{ OK} \\ -1.5V < V_{TP} \text{ OK} \end{cases}$$

$$V_{DD} = I(R_S + R_O) - V_{GS}$$

$$V_{GD1} = V_{DD} - IR_S + V_{GS} = 5V - 1V - 1.5V = 2.5V$$


$$5V = 0.5mA \times 2k + 0.5mA R_O + 1.5V \Rightarrow R_O = 5k\Omega$$

$$V_{out} = I \times R_A = 0.5mA \times 3k\Omega = +1.5V$$

$$V_{GD} = 2.5V - 1.5V = +1V > V_{TP} \text{ OK pMOS setoro}$$

$$g_m = 2k_p (V_{GS} - V_{TP}) = 1mS \Rightarrow \frac{1}{\mu_m} = 1k$$

b) $\frac{V_{out}}{i_s}$ | HF

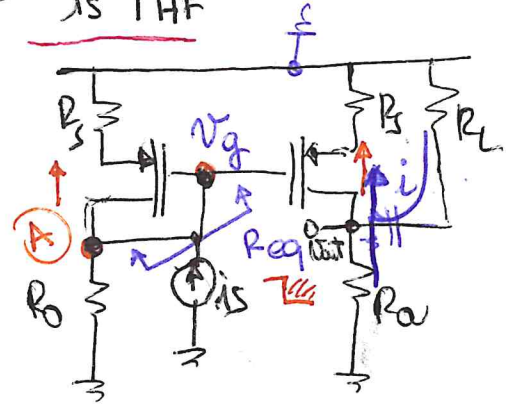

$$R_{eq} = R_O \parallel (\frac{1}{\mu_m} + R_S)$$

$$V_g = i_s R_{eq}$$

$$i = \frac{V_g}{\frac{1}{\mu_m} + R_S}$$

$$V_{out} = -i (R_A \parallel R_L) = - \frac{V_g}{\frac{1}{\mu_m} + R_S} (R_A \parallel R_L) = - \frac{i_s R_{eq}}{\frac{1}{\mu_m} + R_S} (R_A \parallel R_L)$$

$$\left. \frac{V_{out}}{i_s} \right|_{HF} = - \frac{R_O \parallel (\frac{1}{\mu_m} + R_S)}{\frac{1}{\mu_m} + R_S} R_A \parallel R_L = - \frac{R_O (\frac{1}{\mu_m} + R_S)}{R_O + \frac{1}{\mu_m} + R_S} \cdot \frac{R_A \parallel R_L}{\frac{1}{\mu_m} + R_S} =$$

$$= - \frac{R_O}{R_O + \frac{1}{\mu_m} + R_S} (R_A \parallel R_L) = 0.94k\Omega$$

* 1 *

↓ fattore di spezzamento

↓ carico sul drain di M2

↑ partitore di corrente al modo (A)

c) max valore di R_{av}


M_2 saturo $V_{D2} > V_{TP}$

$V_{G2} - V_{D2} > V_{TP} \Rightarrow V_{D2} < V_{G2} - V_{TP} = 2.5V - (-0.5V) = 3V$

$V_{D2} / \max = +3V$


$V_{D2} = I * R_{av} \Rightarrow R_{av \max} = \frac{V_{D2 \max}}{I} = \frac{3V}{0.5mA} = 6k\Omega$

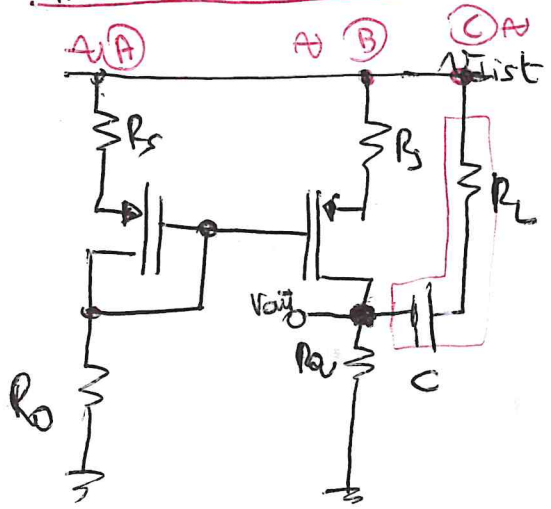d) effetto su V_{out} di un disturbo su V_{dd} con Ampiezza $A = 10mV$ e frequenza $f = 50Hz$






* per A e B

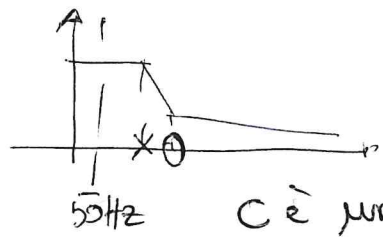C introduce un polo con $\tau_p = C(R_a + R_L) \Rightarrow f_p = 564Hz$
 e uno zero con $\tau_z = CR_L \Rightarrow f_z = \frac{1}{2\pi\tau_z} = 1kHz$
 $R_L + 1/s_c = 0$




C è un aperto

* ingresso su C

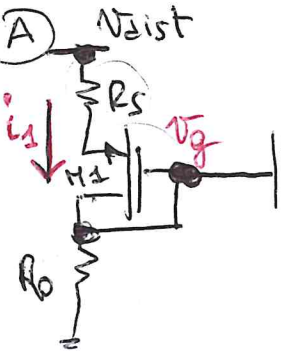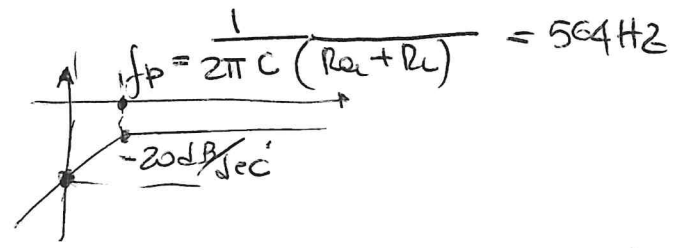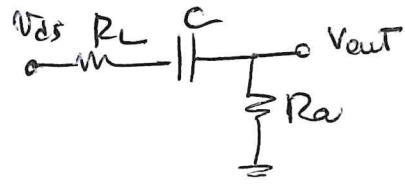

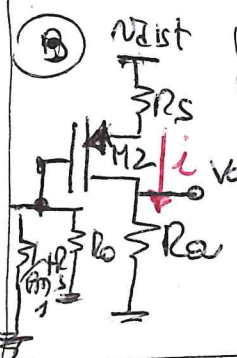$i_1 = \frac{V_{dist}}{R_s + 1/p_{m1} + R_o}$
 $V_g = i_1 R_o$
 $i_2 = \frac{V_g}{1/p_{m2} + R_s}$



$V_{out} = \frac{R_a}{R_a + R_L} V_{dist} = \frac{V_{dist}}{2}$
 $i = \frac{V_{dist}}{R_s + 1/p_{m2}}$



$V_{out} = i R_a = \frac{10mV}{2k + 1k} * 3k = 10mV$

$\odot 50Hz \Rightarrow \frac{V_{out}}{V_{dist}} = \frac{V_{dist}}{20} = \frac{10mV}{20} = 0.5mV$

$V_{out} / V_{dist} = V_{out(A)} + V_{out(B)} + V_{out(C)} = -10mV \frac{5}{8} + 10mV = 10mV \frac{3}{8}$

$V_{out} = i R_a = - \frac{R_a}{R_o} \frac{V_{dist}}{R_s + 1/p_{m2}} = -10mV \frac{3k}{2k + 1k + 5k} = -10mV \frac{3}{8}$

ESERCIZIO

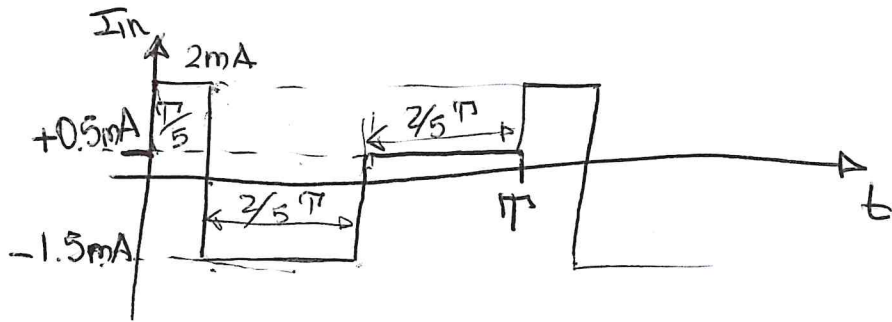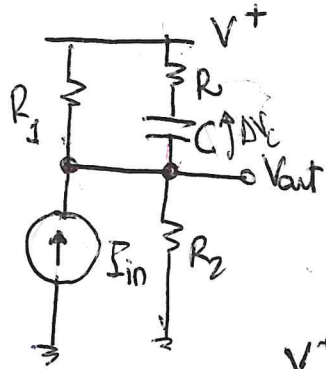

$V^+ = 2V$ $R_1 = R_2 = 10k\Omega$ $R = 3k\Omega$ $C = 2mF$

ES ϕ τ $\langle V_{out} \rangle$ con $T = 20ms$
 ES. 1 a) $V_{out}(t)$ con $T = 20ms$
 b) ~~condensatore~~ con $T = 320\mu s$
 condensatore

ES ϕ $\tau = C(R_1 \parallel R_2 + R) = 16\mu s$


$\frac{T}{5} = \frac{20ms}{5} = 4ms$ $\tau \ll \frac{T}{5}$ circuito in regime in ogni frat. del periodo

$\langle V_{out} \rangle = V^+ \frac{R_2}{R_1 + R_2} + \langle I_{in} \rangle (R_1 \parallel R_2) = \frac{2V}{2} + \langle I_{in} \rangle 5k = +1V$

$\langle I_{in} \rangle = \frac{1}{T} \left[2mA \times \frac{1T}{5} - 1.5mA \times \frac{4T}{5} + 0.5mA \times \frac{1T}{5} \right] = \frac{2}{5} mA - \frac{3}{5} mA + \frac{1}{5} mA = 0 mA$

ES. 1

$V_{out}|_{regime} = I_{in}|_{regime} * (R_1 \parallel R_2) + V^+ \frac{R_2}{R_1 + R_2}$

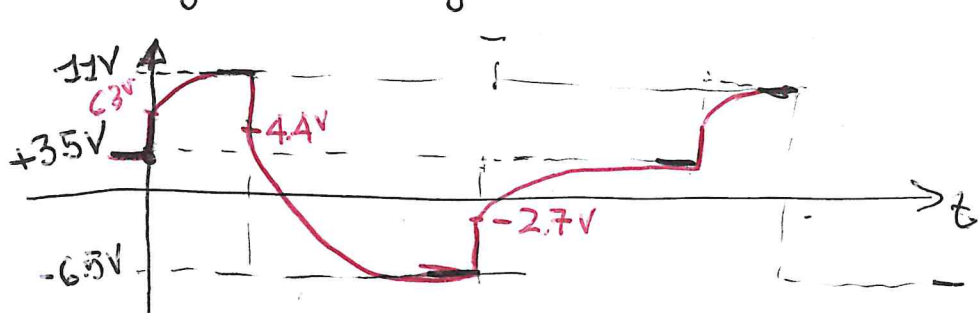


Sul fronte

$\Delta V_{out} = \Delta I_{in} (R_1 \parallel R_2 \parallel R) = \frac{15k^2}{8k} = 1.9k$

$\Delta I_{in}|_{fronte} = \begin{matrix} +1.5mA \\ -3.5mA \\ +2mA \end{matrix}$ $\begin{matrix} (da 0.5mA a 2mA) \\ (da 2mA a -1.5mA) \\ (da -1.5mA a 0.5mA) \end{matrix}$

⑥ $\frac{T}{5} = 64 \mu s < 5\tau$ non va a regime

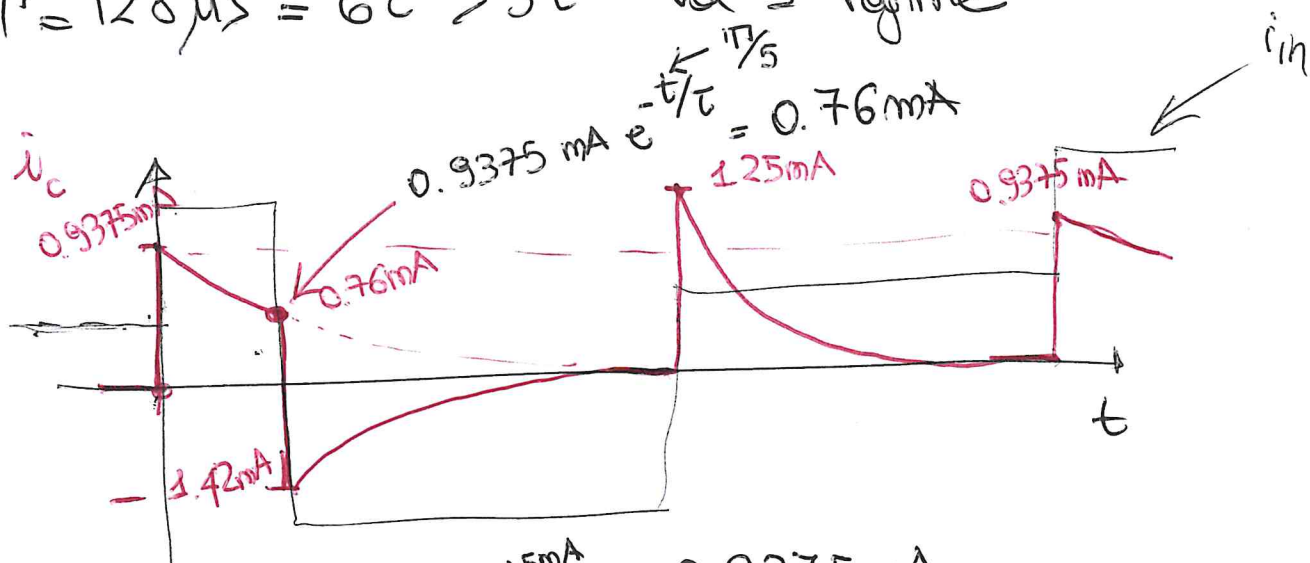$\frac{2T}{5} = 128 \mu s = 6\tau > 5\tau$ va a regime



$\Delta I_c = \Delta I_{fronte} \frac{R_1 // R_2}{R_1 R_2 + R}$

$\Delta I_{fronte} = 1.5 \text{ mA}$	0.9375 mA
-3.5 mA	2.1875 mA
2 mA	1.25 mA