


Fondamenti di Elettronica - Ingegneria Elettronica - 2005/06
2^a prova in itinere – 13 febbraio 2006

Indicare chiaramente la domanda a cui si sta rispondendo. Ad esempio 1a)
 Risolvere obbligatoriamente i punti in grassetto

Esercizio 1

Si consideri il circuito riportato nella Fig. 1a.

 - a) **Disegnare la caratteristica di trasferimento ingresso-uscita del blocco A e del blocco B, quotandone tutti i punti significativi.** (Si assuma che l'uscita degli amplificatori operazionali saturi alle tensioni di alimentazione e che gli amplificatori operazionali siano ideali).
- b) **Disegnare in un diagramma temporale, quotandone tutti i punti significativi, l'andamento delle tensioni di uscita $V_{out,a}$ e $V_{out,b}$ quando il segnale in ingresso e' quello riportato in Fig. 1b.** (Si assuma che gli amplificatori operazionali siano ideali).
- c) Se l'amplificatore operazionale del blocco A e' caratterizzato da una resistenza di uscita pari a $r_{out}=1k\Omega$ e da un guadagno ad anello aperto $A_0=72\text{ dB}$, disegnare in un diagramma temporale, quotandone tutti i punti significativi, il nuovo andamento delle tensioni di uscita $V_{out,a}$ e $V_{out,b}$.



$R_1=10k\Omega$
 $R_2=30k\Omega$
 $R_a=91.25k\Omega$
 $R_b=8.75k\Omega$
 $R_3=1k\Omega$
 $R_4=9k\Omega$
 $V_{dd}=5V$
 $C=200nF$
 $V_{ref}=1.6V$

 


Fig. 1b

Esercizio 2

Si consideri il circuito, riportato nella Fig. 2, per la conversione mediante un convertitore analogico digitale del segnale I_{in} (sinusoide di ampiezza $I_{sin}=1.5\mu A$ e frequenza $f_{sin}=1kHz$).

 


Fig. 2

$R_{in}=250k\Omega$
 $R=1k\Omega$
 $R_f=10k\Omega$
 $C_f=100pF$

$$I_{in} = I_{sin} \sin(2\pi f_{sin} t)$$

$$I_{sin} = 1.5\mu A$$

$$f_{sin} = 1kHz$$

- a) **Determinare il trasferimento ideale V_{out}/I_{in} a bassa frequenza (C_f circuito aperto).**
- b) **Disegnare il diagramma di Bode del modulo del trasferimento ideale V_{out}/I_{in} , quotandone tutti i punti significativi.**
- c) **Determinare il numero di bit minimo richiesto all'ADC per garantire una risoluzione del 5% sul segnale di corrente applicato in ingresso.**
- d) **Dimensionare il valore della resistenza R_x da introdurre nel circuito per minimizzare l'effetto delle correnti di bias senza variare il guadagno dello stadio. Giustificare la risposta e specificare dove vada inserita la resistenza R_x .**
- e) Se l'ADC e' caratterizzato da una resistenza di ingresso finita R_i , determinare il minimo valore che puo' assumere tale resistenza nel caso in cui l'amplificatore operazionale sia caratterizzato da una corrente di uscita massima pari a $5mA$.
- f) Determinare la massima ampiezza che puo' assumere una componente spuria sovrapposta al segnale, supposta sinusoidale di frequenza $f=20\text{ MHz}$, per pesare meno di 1 LSB (Si consideri ideale l'amplificatore operazionale).
- g) Determinare il valore di prodotto guadagno-banda ($GBWP$) richiesto perche' il polo ad anello chiuso dovuto all'amplificatore operazionale sia situato a 100 MHz .
- h) Determinare la frequenza di clock da fornire all'ADC, nel caso sia del tipo a gradinata e nel caso sia del tipo ad approssimazioni successive, per garantire un numero di campioni minimo pari a 9 entro ogni periodo della sinusoide. Si assuma che l'errore massimo ammesso per ogni campione sia pari a 1 LSB .