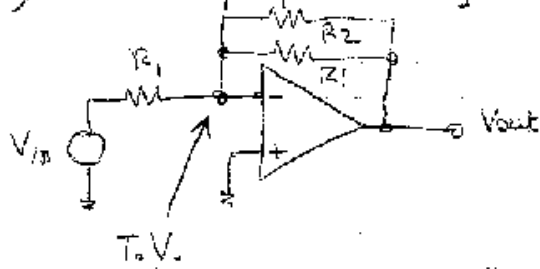


ES. A

1) ad alta frequenza C_1 è un corto circuito



$$G_{HF} = \frac{V_{out}}{V_{in}} \Big|_{HF} = - \frac{R_1 \parallel R_2}{R_1} = - \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \frac{1}{R_1} = - \frac{R_2}{R_1 + R_2} = - \frac{10}{11}$$


$$2) G(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = - \frac{Z_2(s)}{Z_1(s)} = - R_2 \frac{(1 + sC_1 R_1)}{1 + sC_1(R_1 + R_2)} \cdot \frac{sC_1}{1 + sC_1 R_1} = - \frac{sC_1 R_2}{1 + sC_1(R_1 + R_2)}$$

$$Z_2(s) = (R_1 + \frac{1}{sC_1}) \parallel R_2 = \frac{1 + sC_1 R_1}{sC_1} \parallel R_2 =$$


$$= \frac{R_2}{sC_1} \frac{(1 + sC_1 R_1)}{\left(\frac{1 + sC_1 R_1}{sC_1} + R_2\right)} =$$

$$= \frac{R_2}{sC_1} \frac{(1 + sC_1 R_1)}{1 + sC_1(R_1 + R_2)} \cdot sC_1$$

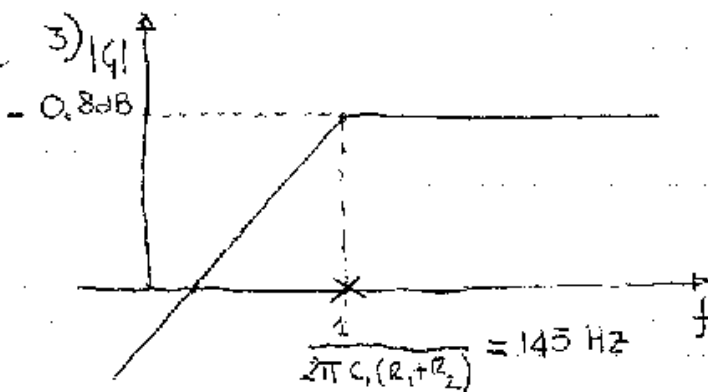
$$Z_1(s) = R_1 + \frac{1}{sC_1} = \frac{1 + sC_1 R_1}{sC_1}$$



FILTRO PASSA-ALTO

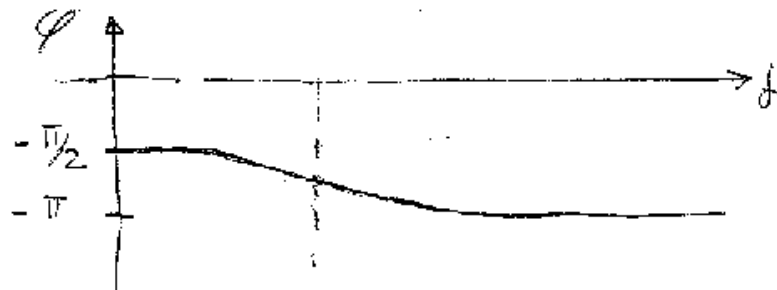

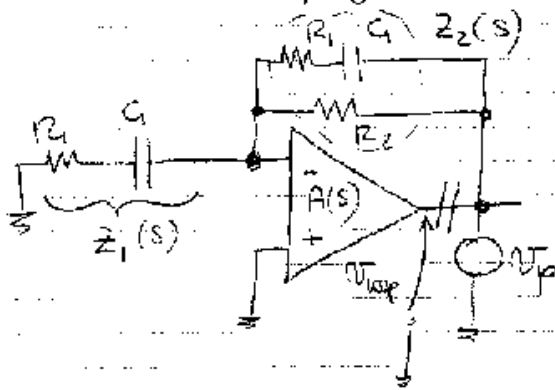a) $A(s) = \frac{A_0}{1 + s/\omega_0}$ $A_0 = 100 \text{ dB}$ $\omega_0 = 10 \text{ rad/s}$



$$G_{\text{loop}}(s) = - \frac{Z_1(s)}{Z_1(s) + Z_2(s)} \cdot A(s) =$$

$$= - \frac{1 + sC_1 R_1}{sC_1} \cdot \frac{1}{\frac{1 + sC_1 R_1}{sC_1} + R_2 \frac{1 + sC_1 R_1}{1 + s(R_1 + R_2)}} \cdot \frac{A_0}{1 + \frac{s}{\omega_0}} =$$

$$= - \frac{1}{sC_1} \cdot \frac{A_0}{1 + \frac{s}{\omega_0}} \cdot \left[\frac{1 + sC_1(R_1 + R_2) + sC_1 R_2}{-sC_1(1 + sC_1(R_1 + R_2))} \right]$$


$$= - \frac{1 + sC_1(R_1 + R_2)}{1 + sC_1(R_1 + 2R_2)} \cdot \frac{A_0}{1 + s/\omega_0}$$

$\tau_z = C_1 (R_1 + R_2) = 1 \text{ ms} \Rightarrow f_z = 145 \text{ Hz} \quad \omega_z = 909 \text{ rad/s}$

$\tau_p = C_2 (R_1 + 2R_2) = 2 \text{ ms} \Rightarrow f_p = 76 \text{ Hz} \quad \omega_p = 475 \text{ rad/s}$


$f_p = 15.7 \text{ Hz} \Leftrightarrow \omega_0 = 10 \text{ rad/s}$

$|G_{\text{loop}}(0)| = A_0 = 100 \text{ dB}$

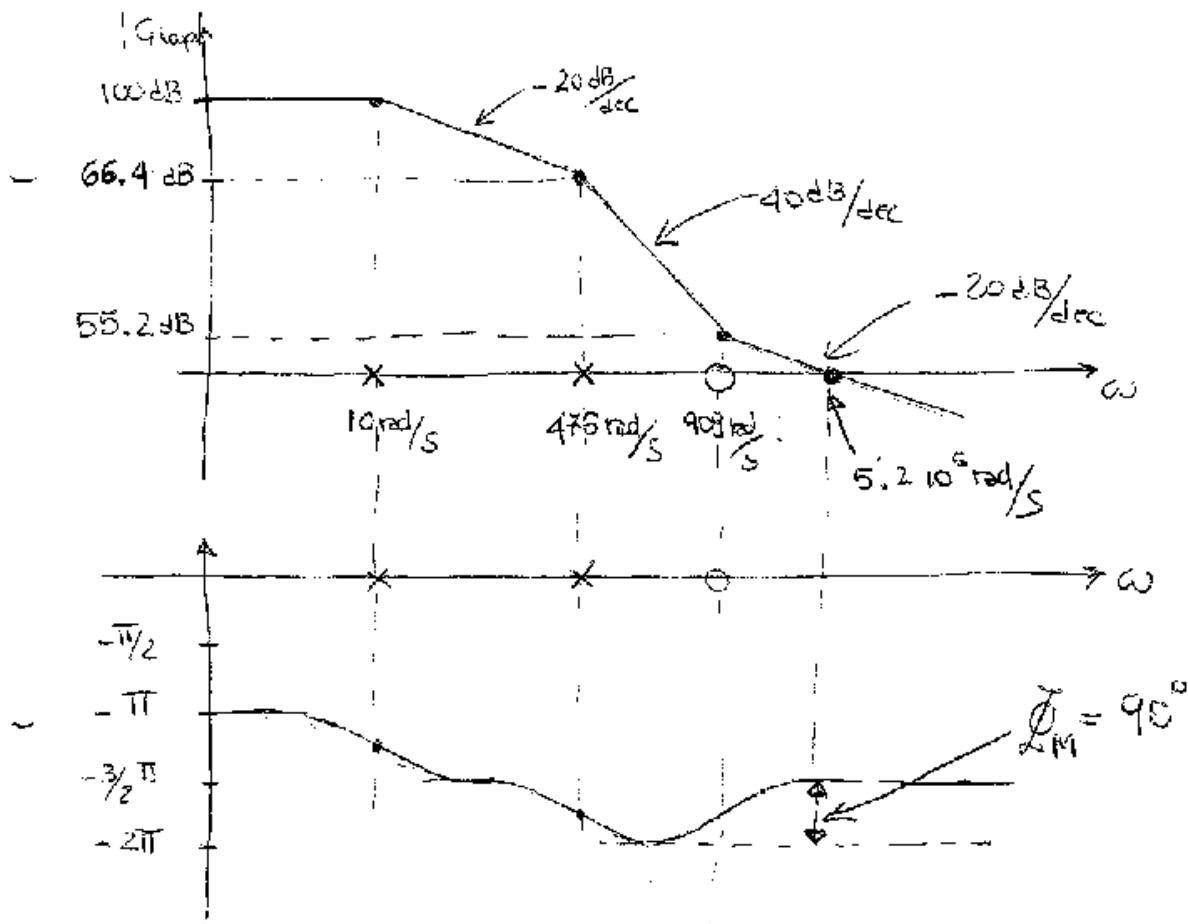

Il circuito è sufficientemente stabile poiché ha un margine di fase di 90° .

5)

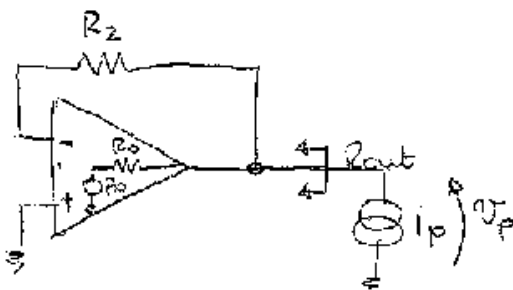

$$R_{out} = \frac{v_p}{i_p} \xrightarrow{A_0 \rightarrow \infty} 0$$

$$\Downarrow$$

$$R_{out} = \frac{R_{out}}{1 - G_{loop}(s)}$$


$$\left. \begin{array}{l} G_{loop}(s) = -A_0 \\ R_{out} = R_0 \end{array} \right\} \Rightarrow R_{out} = \frac{R_0}{1 + A_0} = \frac{100 \Omega}{10^5} = 1 \text{ m}\Omega$$

ES. B

1) $V_{in}|_{MAX} = 250\text{mV}$ $V_{FS}|_{ADC} = 5\text{V}$

$G_{\text{ampl}} = \frac{5\text{V}}{250\text{mV}} = 20 = 1 + \frac{R_2}{R_1}$

2)

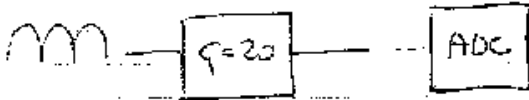

$\frac{1}{1000} \cdot 250\text{mV} = 250\mu\text{V}$

$\Delta\text{LSB} = \frac{V_{FS}}{2^n}$
 $\Delta\text{LSB} = 250\mu\text{V} \cdot 20 = 5\text{mV}$


~~$5 \cdot 10^{-3} = \frac{5}{2^n}$~~

$m \geq \log_2 1000 \approx 10$

↓

$\Delta\text{LSB}|_W = \frac{5\text{V}}{2^{10}} \cdot \frac{1}{20} = 244\mu\text{V}$

3)

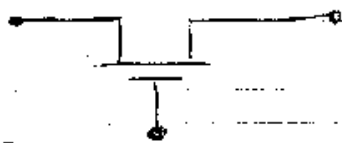

dinamica
segnale

$0 \div 5\text{V}$

N-MOS on $\left\{ \begin{array}{l} V_{GS} > V_{TN} \\ (V_{GD} < V_{TN}) \end{array} \right.$

$\rightarrow V_{GS} > 1\text{V} \Rightarrow V_G > V_{S_{MAX}} + 1\text{V} = 6\text{V}$

$R_{ds}|_{on} = \frac{1}{2k(V_{GS} - V_{TN}) - 2kV_{DS}} \Big|_{V_{DS}=0} = \frac{1}{2k(V_{GS} - V_{TN})}$


$\rightarrow V_{GS} = V_{TN} + \frac{1}{2k R_{ds}|_{on}} = 1\text{V} + \frac{1}{2\text{mA}/\text{V}^2 \cdot 2 \cdot 50\Omega} = 6\text{V}$

$\Downarrow V_G \geq 6\text{V} + V_{S_{MAX}} = 6\text{V} + 5\text{V} = 11\text{V}$ FASE DI SAMPLE

FASE DI HOLD : N-MOS OFF } $V_{GS} < V_{TN}$


$$V_{GS} < 1V \Rightarrow V_G < 3V + V_{S_{MIN}} = 1V$$

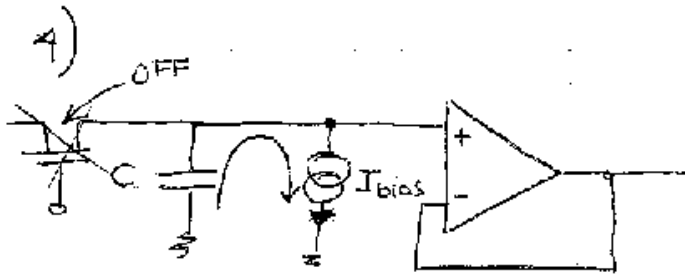↳ ad esempio posso scegliere $V_G = -2V$.



assumo arbitrariamente un
verso alle I_{bias} per comodità
nei grafici/calcoli

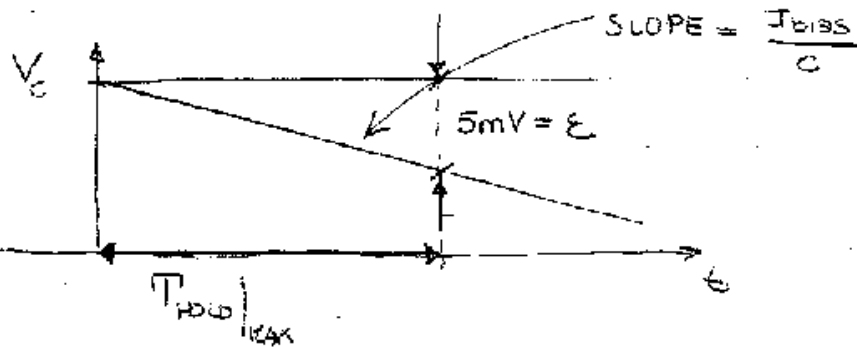MASSIMA DINAMICA = 5V \Rightarrow droop massimo ammesso $\frac{5V}{1000} = 5mV$



$$T_{HOLD/MAX} = \frac{C \times \epsilon}{I_{bias}} = \frac{100nF \times 5mV}{1\mu A} = 500\mu s$$

$$5) V_{out2} = V_c \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{A_o \cdot G_{loop}(s)}} \right)$$

Tensione ai capi
della capote

$$\epsilon = \left| \frac{1}{G_{loop}(s)} \right| = \frac{1}{A_o} \Rightarrow A_o \geq \frac{1}{\epsilon} = 10^3 = 60dB$$

ERRORE DI GUADAGNO

$$6) \left. \begin{array}{l} f_{CK} = 1MHz \\ T_{HOLD} = 100\mu s \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} T_{CONV} < T_{HOLD} \\ T_{CONV} < 100\mu s \end{array} \right\}$$

FLASH ADC : $T_{CONV} = \frac{1}{f_{clk}} = 1 \mu s$

ADC A GRADINATA : $T_{CONV} = \frac{2^n}{f_{clk}} = \frac{2^{10}}{1MHz} = 1.02 ms$

ADC AD APPROSSIMAZIONI SUCCESSIVE : $T_{CONV} = \frac{n}{f_{clk}} = \frac{10}{1MHz} = 10 \mu s$



L'ADC più adatto è quello ad approssimazioni successive

