

Fondamenti di Elettronica - Ingegneria Elettronica – a.a. 2014/15


Quinto Appello– 25 febbraio 2016

Indicare chiaramente la domanda a cui si sta rispondendo. Ad esempio 1a)
 Risolvere per primi i punti in grassetto. La durata della prova e' 3 ore.
 Non sono ammessi libri o appunti o altro materiale, eccetto la calcolatrice.

Esercizio 1

Si consideri la porta logica complessa mostrata in Fig. 1.

 - a. Determinare la funzione logica svolta dalla porta, motivando la risposta. Disegnare, quindi, la rete di pull-down necessaria a completare la porta logica in Fig. 1, giustificando le scelte effettuate.**
- b. Determinare il massimo valore della corrente che attraversa i transistori della rete di pull down, nelle ipotesi che il resistore R abbia resistenza nulla.
- c. Se $A = B = C = D$ sono pilotati da un segnale di clock alla frequenza di 1 kHz, disegnare, facendo le dovute approssimazioni, l'andamento della tensione di ingresso, della tensione al nodo Y e della tensione di uscita $V_{out}(t)$, quotandone tutti i punti significativi.




$$\begin{aligned} |V_{Tp}| = V_{Tn} &= 0.4V \\ \frac{1}{2}\mu_n C_{ox} &= 0.1mA/V^2 \\ \frac{1}{2}\mu_p C_{ox} &= 0.04mA/V^2 \\ (W/L)_n &= 7 \\ (W/L)_p &= 10 \\ C &= 8 pF \\ R &= 80 k\Omega \\ V_{dd} &= 1.7V \end{aligned}$$

Fig. 1

 Esercizio 2

Si consideri il circuito mostrato in Fig. 2. Si assuma che l'amplificatore operazionale saturi alle tensioni di alimentazione.



$$\begin{aligned} R &= 10 k\Omega \\ R_f &= 100 k\Omega \\ R_1 = R_2 &= 200 k\Omega \\ R_{in} &= 2.5 k\Omega \\ C &= 470 nF \\ V_{dd} = V_{ss} &= 5V \end{aligned}$$

Fig.2

- a. Determinare il guadagno ideale di tensione V_{out}/V_{in} ad alta e a bassa frequenza, assumendo $V^+ = 0V$.**
- b. Determinare l'intervallo di valori della tensione V^+ che consenta di mantenere in dinamica per l'ADC una sinusoide di ampiezza $A = 100 mV$ e frequenza $f = 20 kHz$.**
- c. Determinare il minimo valore che deve possedere la frequenza di clock, f_{clock} , dell'ADC, supposto ad approssimazioni successive, per poter correttamente convertire, garantendo un errore non superiore a $0.3LSB$, la sinusoide di cui al punto b.
- d. Determinare il margine di fase del circuito amplificatore, nelle ipotesi che l'amplificatore operazionale sia caratterizzato da un prodotto guadagno larghezza di banda $GBWP = 80 MHz$ e valutare la stabilita' del circuito.

Esercizio 3

Si consideri il circuito amplificatore mostrato in Fig. 3.

- a. Calcolare la polarizzazione del circuito (correnti in tutti i rami e tensioni a tutti i nodi).**
- b. Determinare il trasferimento di piccolo segnale V_{out}/V_{in} ad alta frequenza, nelle ipotesi che il transistore sia caratterizzato da una resistenza di uscita infinita.**
- c. Tracciare, quotandone tutti i punti significativi, l'andamento del diagramma di Bode del modulo della funzione di trasferimento $V_{out}(s)/V_{in}(s)$, nelle ipotesi che il transistore sia caratterizzato da una resistenza di uscita infinita.

 


Fig. 3

$$\begin{aligned} R_{in} &= 1k\Omega \\ R_d &= 5k\Omega \\ R_1 &= 480k\Omega \\ R_2 &= 520k\Omega \\ R_{s1} &= 3k\Omega \\ R_{s2} &= 0.5k\Omega \\ C &= 470 nF \\ C_s &= 1\mu F \\ V_{dd} &= 5V \\ V_{ss} &= -5V \\ k_n = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox} (W/L)_n &= 1 mA/V^2 \\ V_{Tn} &= 0.7V \end{aligned}$$