

Fondamenti di Elettronica - Ingegneria Elettronica – a.a. 2011/12

secondo appello – 27 settembre 2012

Indicare chiaramente la domanda a cui si sta rispondendo. Ad esempio 1a)
 Risolvere per primi i punti in grassetto. La durata della prova e' 3 ore.
 Non sono ammessi libri o appunti o altro materiale, eccetto la calcolatrice.

Esercizio 1

Si consideri lo stadio amplificatore, mostrato in Fig. 1, in cui v_{in} e' un generatore di tensione di piccolo segnale.

 



Fig. 1

- $C_{in} = 4.7 \mu F$
- $C_s = 10 \mu F$
- $C_{out} = 1 \mu F$
- $R_{in} = 50 \Omega$
- $R_{s2} = 1.5 k\Omega$
- $R_d = 5 k\Omega$
- $R_L = 10 k\Omega$
- $R_1 = R_2 = 50 k\Omega$
- $V_{Tn} = 1 V$
- $\frac{1}{2}\mu_n C_{ox} = 100 \mu A/V^2$
- $W = 3 \mu m; L = 1 \mu m$
- $\mu_p = 400 cm^2/(Vs); t_{ox} = 5 nm$
- $\epsilon_{ox} = \frac{1}{3}\epsilon_{Si} = \frac{1}{3}10^{-12} F/cm$

- a. Determinare la polarizzazione del circuito, dimensionando la resistenza R_{s1} perche' nel transistor scorra una corrente $I_D = 0.3 mA$. Determinare, con il valore di polarizzazione ottenuto, il numero totale di elettroni nel canale del MOSFET.**
- b. Se le resistenze fossero realizzate con un processo in grado di garantire una dose dell'impiantazione di Boro pari a $D = 10^6 \mu m^{-2}$, determinare il numero di quadri necessario per realizzare la resistenza R_{s2} .**
- c. Nelle ipotesi di $r_{\theta} = \infty$, tracciare il diagramma di Bode del modulo del trasferimento v_{out}/v_{in} , quotandone tutti i punti significativi.**
- d. Determinare la massima escursione positiva e negativa del nodo di drain che consenta al circuito di operare "correttamente" come amplificatore. Giustificare la risposta.**

 Esercizio 2

Si consideri il circuito logico mostrato in Fig.2, realizzato con porte logiche elementari alimentate a 3.3V.



- $k_n = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox} (W/L)_n = 200 \mu A/V^2$
- $|k_p| = \frac{1}{2}\mu_p C_{ox} (W/L)_p = 700 \mu A/V^2$
- $V_{Tn} = |V_{Tp}| = 0.7 V$
- $\epsilon_{ox} = \frac{1}{3}\epsilon_{Si} = \frac{1}{3}10^{-12} F/cm$

- a. Determinare la funzione logica svolta dal circuito e disegnare la porta logica CMOS che svolga tale funzione, giustificando la risposta.**
- b. Con riferimento alla porta logica CMOS progettata al punto a., determinare il massimo valore che puo' assumere la capacita' C_L , perche' il tempo di commutazione relativo a tutte le transizioni sia minore di 7 ns.**
- c. Se la porta logica CMOS in questione pilotasse un inverter CMOS ad area minima in tecnologia $0.18 \mu m$, con spessore dell'ossido pari a 3 nm, determinare la potenza dissipata dalla porta se gli ingressi sono cortocircuitati tra loro e pilotati alla frequenza di 80 MHz.**

Esercizio 3

Si consideri la catena di acquisizione mostrata in Fig. 3 per la digitalizzazione di segnali di tensione di entrambe le polarita' (o positivi o negativi) di ampiezza compresa nell'intervallo $\pm 100 mV$.

 


Fig. 3

- $V_{dd} = 5 V$
- $R_1 = 1 k\Omega$
- $R_2 = 50 k\Omega$
- $R_3 = R_1 // R_2 // R_3$
- $R_4 = 12 k\Omega$
- $C = 10 pF$
- $f_{ck} = 10 MHz$

- a. Determinare l'intervallo di valori ammessi per l'intensita' di corrente I_0 per garantire la corretta digitalizzazione dei segnali, assumendo l'amplificatore operazionale ideale ($A_0 = \infty$).**
- b. Determinare il margine di fase del circuito amplificatore, se l'amplificatore operazionale e' caratterizzato da un prodotto guadagno - larghezza di banda $GBWP = 80 MHz$.**
- c. Determinare il numero massimo di bit che deve possedere l'ADC ad approssimazioni successive (SAR) per garantire di poter rispettare il criterio di Nyquist e per non commettere errori superiori ad 1 LSB, se il segnale di ingresso e' una sinusoide di ampiezza $A = 100 mV$ e frequenza $f = 100 kHz$.**