

N.	COGNOME	NOME	MATRICOLA	FIRMA
----	---------	------	-----------	-------

Fondamenti di Elettronica - AA 2001/2002
Recupero 3^a prova - 18 settembre 2002

1. Supponendo di dover misurare le correnti di bias di un amplificatore operazionale generico.
 - a. elencare la strumentazione richiesta per la misura;
 - b. proporre e descrivere dettagliatamente la procedura sperimentale impiegata per compiere la misura.

N.B. La risposta deve essere contenuta nello spazio disponibile di questa pagina