 


Indicare chiaramente la domanda a cui si sta rispondendo. Ad esempio 1a)

Risolvere per primi i punti in grassetto. La durata della prova e' 3 ore.

Non sono ammessi libri o appunti o altro materiale, eccetto la calcolatrice.


Esercizio 1



Si consideri il circuito mostrato in Fig. 1. Si assuma che gli amplificatori operazionali saturino alle tensioni di alimentazione.

- a. **Determinare l'espressione del trasferimento ideale $V_{out,1}/V_{in}$, specificando i valori del guadagno in continua e delle singularita'.**
- b. **Determinare i valori della tensione $V_{out,1}$ in grado di provocare una commutazione dell'uscita $V_{out,2}$ mostrando in dettaglio i calcoli effettuati per determinare tali valori. Determinare, inoltre, il massimo valore r.m.s. del rumore sovrapposto al segnale di ingresso V_{in} che non causi commutazioni spurie. Si assumano gli amplificatori operazionali ideali e C un circuito aperto.**
- c. **Se entrambi gli amplificatori operazionali sono caratterizzati da un valor medio della corrente di bias $I_{bias} = 150nA$ (entrante nei morsetti dell'operazionale), determinare l'effetto sulla tensione $V_{out,1}$ e sulle soglie di scatto del circuito contenente il secondo operazionale.**
- d. Calcolare l'espressione ed il valore della resistenza R_{in} se l'amplificatore operazionale 1 e' caratterizzato da un guadagno ad anello aperto $A_0 = 100 dB$ e da una resistenza di ingresso differenziale $R_{id} = 40M\Omega$.
- e. Determinare il margine di fase del circuito contenente l'amplificatore operazionale 1, se l'amplificatore operazionale 1 e' caratterizzato da un prodotto guadagno larghezza di banda $GBWP = 90 MHz$.

Esercizio 2

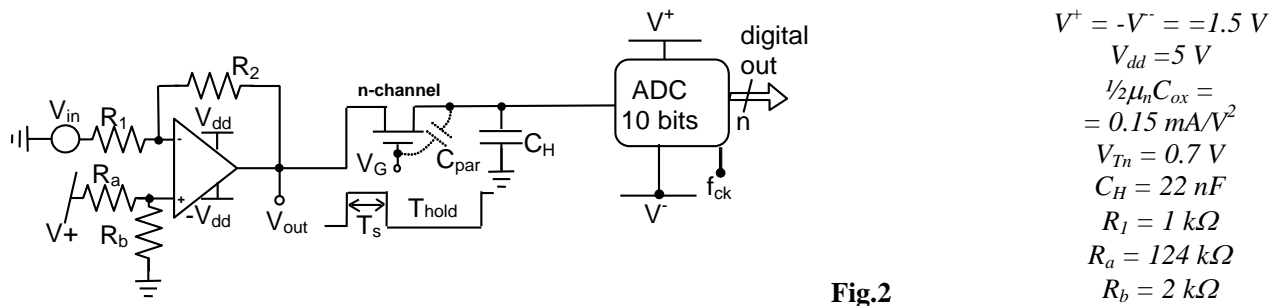

Si consideri la catena di acquisizione mostrata nella Fig. 2. Si assuma che l'amplificatore operazionale saturi alle tensioni di alimentazione e che la tensione di ingresso abbia ampiezze comprese nell'intervallo (-50 mV, +100 mV).

- a) **Determinare il valore della resistenza R_2 necessario per sfruttare al pieno la dinamica dell'ADC, mostrando esplicitamente i calcoli effettuati per determinare tale valore. Determinare quindi la risoluzione in ingresso ottenibile.**
- b) **Assumendo che l'ADC sia caratterizzato da una resistenza di ingresso pari a 100 MΩ, determinare la massima durata del tempo di Hold nelle ipotesi di ammettere un errore massimo pari a 0.2 LSB.**
- c) **Assumendo che il transistor del circuito di Sample & Hold sia caratterizzato da una capacita' parassita (C_{par} mostrata in Fig. 2) pari a 900 fF e di lavorare con segnali che coprono l'intera dinamica dell'ADC, se la tensione V_G in fase di sample e' pari a 5 V, determinare la piu' piccola tensione di comando in fase di Hold che garantisca un errore per iniezione di carica non superiore a 0.2 LSB.**
- d) Determinare il minimo W/L che deve possedere il transistor MOS del circuito di Sample & Hold per garantire un tempo di Sample (T_{sample}) non superiore a 1 μs nel caso di segnali che coprono l'intera dinamica dell'ADC se l'errore massimo concesso e' di 0.2 LSB. Si assuma V_G pari a 5 V in fase di Sample.
- e) Nelle ipotesi che l'ADC sia basato su una logica ad approssimazioni successive (SAR), determinare la minima frequenza di clock richiesta per il suo corretto funzionamento, assumendo un tempo di Hold pari a 20 μs.