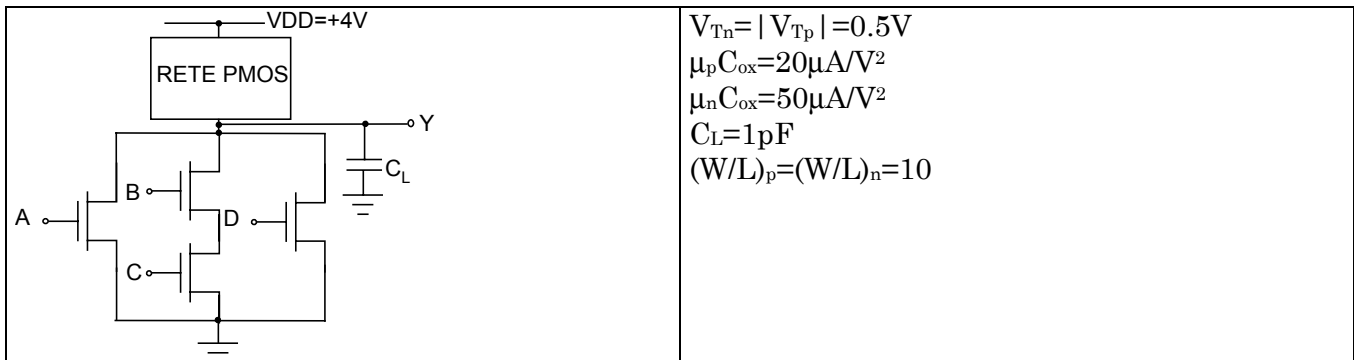


ESERCIZIO

Si consideri la porta logica CMOS in figura




- Determinare la funzione logica realizzata dalla porta.
- Disegnare la rete di pull-down a NMOS, assegnata la rete dei PMOS.
- Si assuma che inizialmente $A=B=C=0$ e $D=V_{DD}$. All'istante $t=0$ D commuta da V_{DD} a 0. Disegnare qualitativamente l'evoluzione temporale di $V_{out}(t)$ e calcolare approssimativamente il tempo di propagazione della commutazione.
- Calcolare il valore (W/L) dei transistori PMOS necessario perche' i tempi di propagazione t_{pLH} e t_{pHL} della porta logica siano uguali per le configurazioni di ingressi piu' gravose nei riguardi delle variazioni dell'uscita, assumendo $(W/L)_n=10$.

SOLUZIONE

a) La funzione logica realizzata dalla porta CMOS e':


$$Y = A + B \cdot C + D = \overline{A} \cdot \overline{(B \cdot C)} \cdot \overline{D} = \overline{A} \cdot \overline{(B + C)} \cdot \overline{D}$$

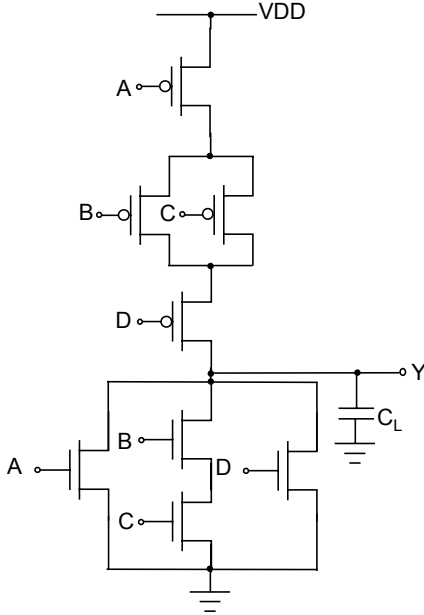b) La rete dei PMOS e' il duale della rete degli NMOS



 c) Per la configurazione di ingressi A=B=C=0, D che commuta dal livello logico alto al livello logico basso:

- gli NMOS pilotati da A, B, C sono OFF
- i PMOS pilotati da A, B, C sono ON
- la commutazione di D da 1 a 0 fa spegnere il relativo NMOS ed accendere il relativo PMOS, quindi l'uscita commuta dal livello logico basso a quello alto.



La carica della capacita' C_L avviene attraverso la rete di pull-up. Per calcolare il tempo di commutazione calcoliamo il (W/L) del PMOS dell'inverter equivalente.

I PMOS pilotati da B e da C sono tra loro in parallelo, per cui dobbiamo sommare i loro (W/L) per ottenere il (W/L) equivalente:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{p,eq(B,C)} = \left(\frac{W}{L}\right)_{p,B} + \left(\frac{W}{L}\right)_{p,C} = 2\left(\frac{W}{L}\right)_p$$

Avremo, quindi, la serie di tre PMOS, pilotati rispettivamente da A, (B+C), D che da' origine ad un PMOS dell'invertitore equivalente caratterizzato da


$$\left(\frac{L}{W}\right)_{p,eq} = \left(\frac{L}{W}\right)_{p,A} + \left(\frac{L}{W}\right)_{p,D} + \frac{1}{2}\left(\frac{L}{W}\right)_p = \frac{5}{2}\frac{L}{W}$$

La carica della capacita' avviene, quindi, mediante un PMOS equivalente con $(W/L)=2/5(W/L)_p=4$.

Possiamo usare due diverse approssimazioni per calcolare il tempo di propagazione:

1. PMOS in zona ohmica
2. PMOS in zona satura

 1. PMOS in zona ohmica: il circuito puo' essere schematizzato come segue




dove

$$R_{DSon} = \frac{1}{\left. \frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} \right|_{V_{DS}=0}} = \frac{1}{2k_p(V_{GS} - V_T)} = \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_{p,eq} (V_{GS} - V_T)} = 3.6k\Omega .$$

Il tempo di propagazione e' dato, in questo caso, da

$$t_{p,LH} = \ln(2) \cdot \tau = 0.69 \cdot R_{DSon} \cdot C_L = 2.48ns$$

 2. PMOS in zona satura: il circuito puo' essere schematizzato come segue



dove

$$I_{Dsat} = k_p (V_{GS} - V_T)^2 = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_{p,eq} (V_{DD} - V_T)^2 = 490\mu A .$$

Il tempo di propagazione e' dato, in questo caso, da

$$t_{p,LH} = \frac{Q_{acc}}{I_{Dsat}} = \frac{C_L \frac{V_{DD}}{2}}{I_{Dsat}} = 4ns$$

d) Ricorriamo all'inverter equivalente caratterizzato da $k_p=k_n$, quindi avente $(W/L)_p=2.5(W/L)_n$.

Per t_{pLH} la situazione piu' gravosa si ha quando l'eventuale capacita' di carico e' caricata attraverso la serie dei PMOS A,B(C),D:

$$\left(\frac{W}{L} \right)_{p,eq} = \frac{1}{\left(\frac{L}{W} \right)_p + \left(\frac{L}{W} \right)_p + \left(\frac{L}{W} \right)_p} = \frac{1}{3} \left(\frac{W}{L} \right)_p$$

Per gli NMOS la situazione piu' gravosa si ha quando la scarica della capacita' avviene attraverso la serie dei due NMOS B,C:

$$\left(\frac{W}{L} \right)_{n,eq} = \frac{1}{\left(\frac{L}{W} \right)_n + \left(\frac{L}{W} \right)_n} = \frac{1}{2} \left(\frac{W}{L} \right)_n$$

Assumendo come riferimento l'inverter equivalente caratterizzato da $(W/L)_n=10$ e $(W/L)_p=2.5(W/L)_n$, si ha:

$$\frac{1}{3} \left(\frac{W}{L} \right)_p = 2.5 \frac{1}{2} \left(\frac{W}{L} \right)_n$$

$$\left(\frac{W}{L} \right)_p = \frac{7.5}{2} \left(\frac{W}{L} \right)_n = 37.5$$

Questa scelta garantisce l'uguaglianza dei tempi di propagazione per la situazione piu' gravosa, mentre le combinazioni di ingressi che portano piu' di un MOSFET tra quelli in parallelo a condurre presenteranno tempi di propagazione minori.