


## SOLUZIONE

Studiamo  $V_{out}$  nei due casi  $V_{in} > 0$  e  $V_{in} < 0$ .

$$-0.7V < V_{in} < 5.7V$$

Il diodo D1 è sempre in zona inversa.

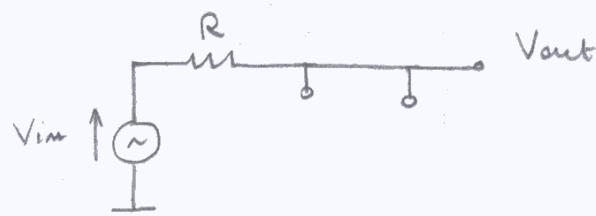Il diodo D2 non si accende fintantoché  $V_{in}$  è minore di 5.7V




In questa situazione NON scorre corrente e  $V_{out} = V_{in}$

$$V_{in} > 5.7V$$

Il diodo D2 entra in zona diretta e scorrerà corrente  $I_{D2}$

$$I_{D2} = \frac{V_{in} - 0.7 - V_{BATT}}{2R}$$

$$= \frac{V_{in} - 5.7}{20K}$$

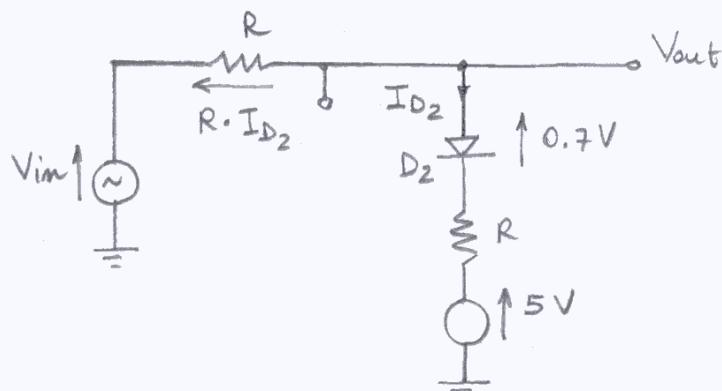


conseguentemente si avrà

$$\begin{aligned}V_{out} &= V_{in} - R \cdot I_{D2} \\&= V_{in} - R \cdot \frac{V_{in} - 5.7}{2R} \\&= V_{in} - \frac{V_{in}}{2} + \frac{5.7}{2} = \frac{V_{in}}{2} + 2.85 \text{ V}\end{aligned}$$

$V_{in} < -0.7 \text{ V}$

Il diodo D1 entra in zona diretta e impone la tensione  $V_{out} = -0.7 \text{ V}$
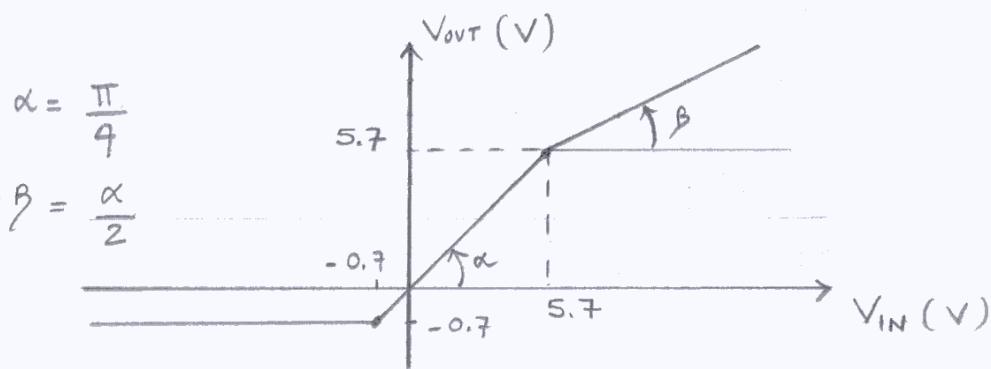
#### CARATTERISTICA STATICA INGRESSO - USCITA



#### DIAGRAMMA TEMPORALE

