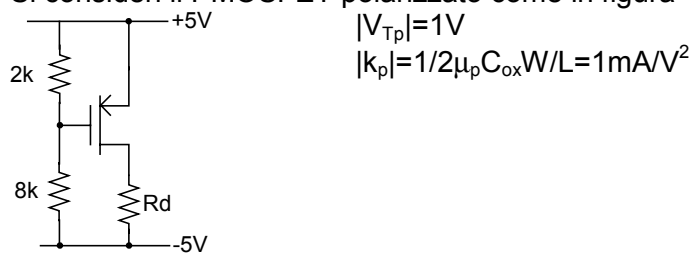


## ESERCIZIO

Si consideri il PMOSFET polarizzato come in figura



- Determinare in che regione di funzionamento e' polarizzato quando  $R_d=10k$  e quando  $R_d=4k$ .
- Calcolare la corrente di drain in entrambi i casi.