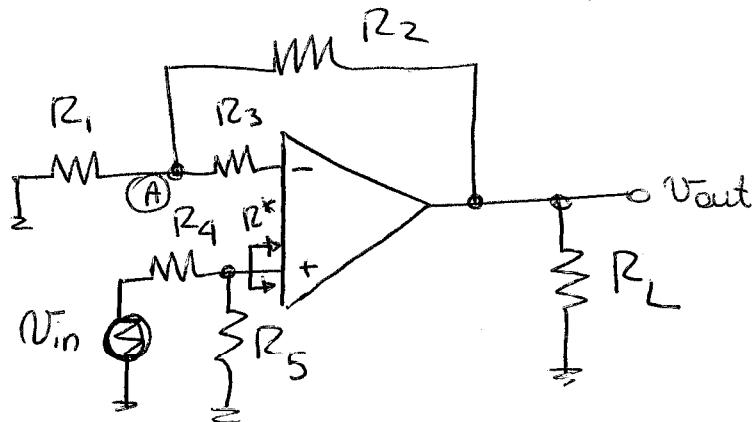


si consideri l'amplificatore operazionale in figura



$$R_1 = 10k$$

$$R_2 = 100k$$

$$R_3 = 220\Omega$$

$$R_4 = R_5 = 50\Omega$$

$$R_L = 500\Omega$$

$$A_o = 120 \text{ dB}$$

- 1 Calcolare il guadagno ideale e reale del circuito
- 2 Se l'op. amp. ha una corrente di bias suscettibile $I_B = 3 \mu\text{A}$, calcolare la tensione di uscita.
- 3 Dimensionare la resistenza da inserire in serie al morsetto non invertente per compensare le correnti di bias dell'operazionale
- 4 Calcolare il valore della resistenza R^* mostrata in figura se l'operazionale è caratterizzato da $R_{id} = 1M\Omega$
- 5 Se l'amplificatore operazionale è caratterizzato da un CMRR pari a 50 dB , determinare l'ampiezza del segnale di uscita che si ottiene applicando in ingresso una sinusoide di ampiezza 150 mV
- 6 Determinare l'errore statico di guadagno per questo circuito
- 7 Se l'amplificatore operazionale è caratterizzato da una massima corrente di uscita di 10 mA , determinare la massima ampiezza del segnale applicabile in ingresso che venga correttamente amplificata.
- 8 Se l'amplificatore operazionale ha $SIR = 0.75 \text{ V}/\mu\text{s}$, determinare la massima ampiezza del segnale che può essere applicato in ingresso per non avere distorsioni in uscita, quando la frequenza del segnale è pari a 15 kHz
- 9 Quando V_{in} è un segnale di ampiezza 200 mV , determinare la corrente che scorre in R_L .