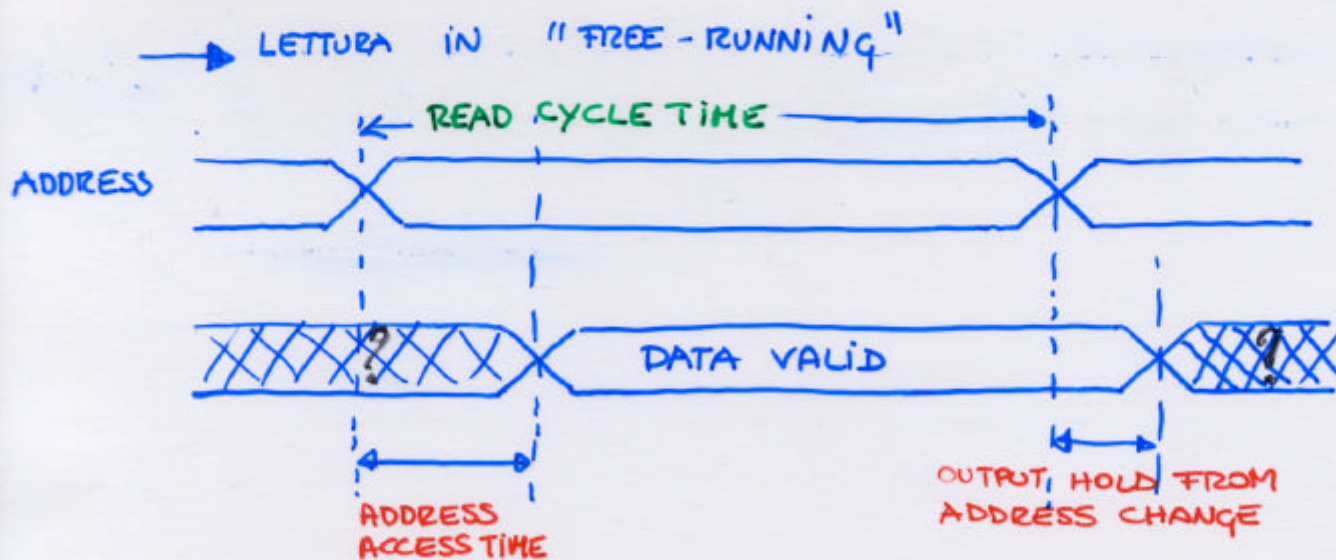


CICLO DI LETTURA DI UNA SRAM

Occorre leggere lo stato di uscita (alto o basso) per le due uscite del flip-flop lasciando inalterata l'informazione contenuta nella cella.



- viene applicato un valore al bus di indirizzo ed è mantenuto stabile per un certo tempo, in cui il dato in uscita è in uno stato sconosciuto.
 - trascorso tale tempo il dato in uscita è ritenuto valido.
 - quando l'indirizzo è cambiato, il dato "vecchio" resta disponibile in uscita per un certo tempo.
- ↳ dati in uscita sempre presenti, anche se in certi istanti non sono quelli corretti.