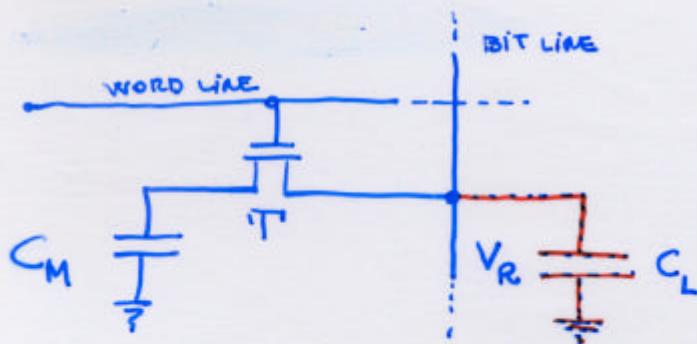



- LETTURA : OPERAZIONE PIÙ DELICATA !!



- si abilita la WORD LINE e si pone la capacità C_M in contatto con la bit-line, che assumiamo pre-caricata alla Tensione di riferimento V_R , per leggere lo Tensione ai capi di C_M

MA la bit-line è anch'essa modellizzabile come un carico capacitivo (C_L capacità di linea)


$t=0^-$

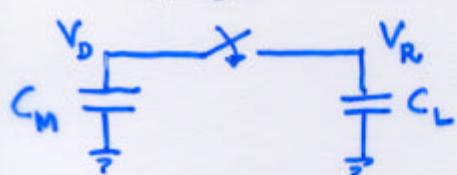

$$Q_H = C_M V_D$$

$$Q_L = C_L V_R$$

$t=0^+$

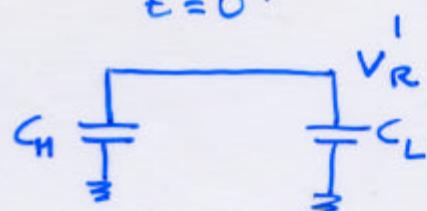

$$Q = (C_M + C_L) V_R'$$

$$Q = Q_H + Q_L$$

$$\hookrightarrow V'_R = \frac{C_M}{C_M + C_L} V_D + \frac{C_L}{C_M + C_L} V_R$$



la Tensione che deve essere letta è $\Delta V_R = \frac{C_M}{C_M + C_L} (V_D - V_R)$

$$C_M \ll C_L \Rightarrow \Delta V_R \approx \frac{C_M}{C_L} (V_D - V_R)$$

Tipici valori: $C_M = 25\text{fF}$; $C_L = 1\text{pF}$; $V_R = 5V$; $V_D = 0 \Rightarrow \Delta V_R = 125\text{mV}$

↳ particolare cura nella realizzazione dei "SENSE AMPLIFIER" che leggono il contenuto della cella (carica sul condensatore G_H) per fornire in uscita un segnale digitale "full-swing" ($0 - V_{DD}$)