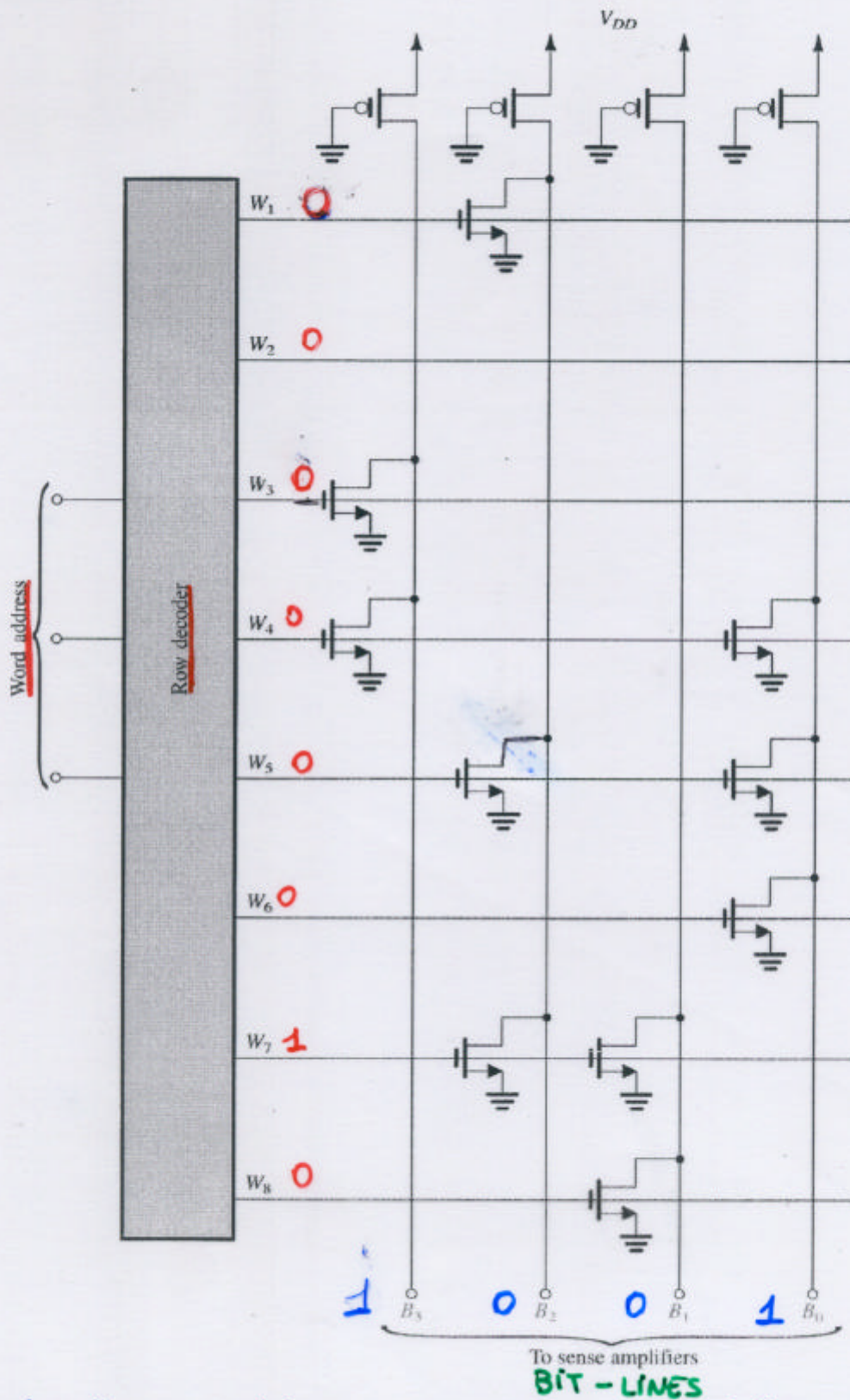


STRUTTURA DI UNA ROM CMOS 2^3 bit x 4 bit



- se all'incrocio di una word-line con una bit-line non vi è un MOS pilotato dalla word-line \rightarrow livello alto della bit-line attraversata non è alterato
- se all'incrocio di una word-line con una bit-line vi è un MOS pilotato dalla word-line \rightarrow conduce quando la word-line è alta e porta la bit-line al livello basso