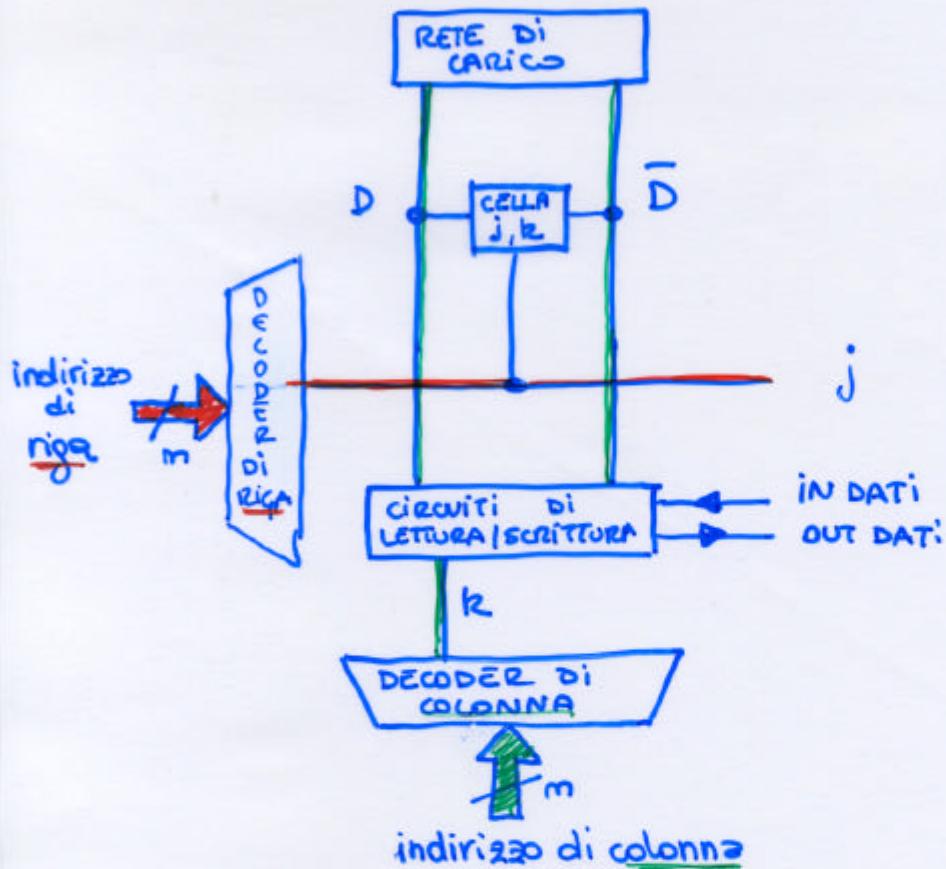


## \* MEMORIE RAM STATICHE (SRAM)

L'elemento base di una SRAM è un flip-flop che consente di memorizzare un livello logico 1 o 0 in modo PERMANENTE fino a che il dispositivo è alimentato.



AD ESEMPIO :

SRAM indirizzabile con parole a 16 bit

• 8bit x righe  
8bit x colonne

- DECODER  $8 \rightarrow 2^8 = 256$
- 256 amplificatori di lettura/scrittura
- $2^8 \times 2^8$  CELLE DI MEMORIA  
 $2^8 \times 2^8 = 65.536 \Rightarrow 64\text{kbit}$   
(m.b.  $k = 2^{10}$  bit = 1024 bit)

- due righe abilitate tutte le celle connesse a quella riga
- da colonna selezionata definisce la cella su cui eseguire le operazioni di lettura/scrittura
- Ogni colonna fornisce sia il dato D che il suo negato  $\bar{D}$  per facilitare le operazioni di lettura/scrittura
- Gli amplificatori di lettura/scrittura sono abilitati dal decodificatore di colonna che opera come un Mux perché permette anche l'invertimento dei dati sulla linea abilitata.