


# Circuiti DECODIFICAZIONE (DECODER)

- seleziona una particolare uscita tra  $m$  possibili in funzione di un numero o parola binaria in ingresso secondo un determinato codice di DECODIFICA

ingressi  $n < m$  uscite

→ DECODIFICATORE BINARIO - DECIMALE  $m=4$   
 $m=10$

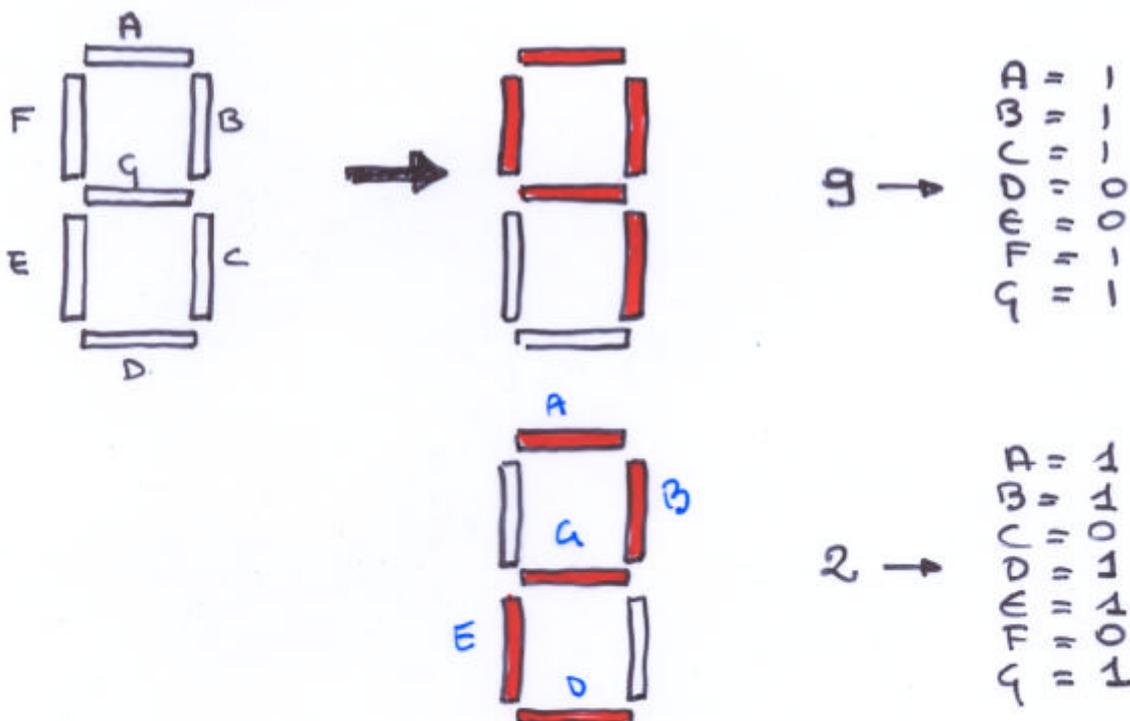- Abilita solo 1 uscita corrispondente alla conversione in decimale dell'ingresso
- utilizzato per visualizzare un numero decimale, come negli orologi digitali, mediante un DISPLAY A 7 SEGMENTI



codice di codifica in ingresso: BCD (Binary Coded Digit): ogni cifra è espresso con il suo equivalente binario

9	2	5	DECIMALE
1001	0010	0101	BCD