

N.	COGNOME	NOME	MATRICOLA	FIRMA
----	---------	------	-----------	-------

Fondamenti di Elettronica - AA 2002/2003
Il prova - 4 febbraio 2003

1. Supponendo di dover misurare lo slew-rate di un amplificatore operazionale generico.
 - a. elencare la strumentazione richiesta per la misura;
 - b. proporre e descrivere dettagliatamente la procedura sperimentale impiegata per compiere la misura.

N.B. La risposta deve essere contenuta nello spazio disponibile di questa pagina