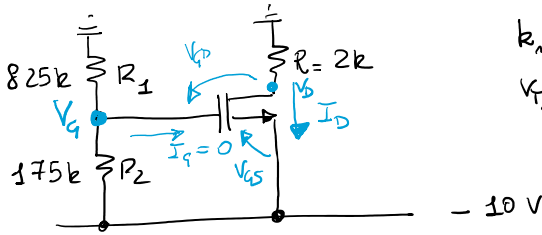


Esercizi - Polarizzazione dei MOSFET e polarizzazione e guadagno stadio Source a massa a nMOS

Wednesday, April 7, 2021 11:24 AM

ESERCIZIO



$$k_m = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = 1 \text{ mA/V}^2$$

$$V_{Tm} = 0.75 \text{ V}$$

Hp Mos in saturazione  $I_D = k_m (V_{GS} - V_{Tm})^2$

$$V_G = -10 \text{ V} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} (-10 \text{ V}) = -10 \text{ V} \frac{R_1}{R_1 + R_2} = -10 \text{ V} \frac{825 \text{ k}}{825 \text{ k} + 175 \text{ k}} = -8.25 \text{ V} \approx -8.25 \text{ V} \approx -8.25 \text{ V} \approx -8.25 \text{ V}$$

$$V_{GS} = -8.25 \text{ V} - (-10 \text{ V}) = +1.75 \text{ V} > V_{Tm}$$


↳ Mos è acceso

$$I_D = k_m (V_{GS} - V_{Tm})^2 = 1 \text{ mA/V}^2 (1.75 - 0.75)^2 = 1 \text{ mA}$$

$$V_D = 0 - I_D R_D = -1 \text{ mA} \times 2 \text{ k} = -2 \text{ V}$$

$$V_{GD} = -8.25 - (-2 \text{ V}) = -6.25 \text{ V} < V_{Tm}$$

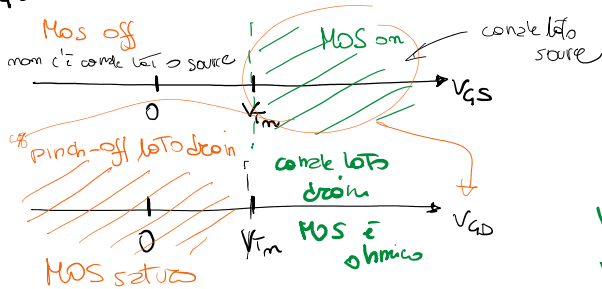non c'è canale lato drain  
↳ ok mos saturo




$$V_{DS} > V_{GS} - V_{Tm} = V_{OV}$$

$$V_D - V_S > V_G - V_S - V_{Tm}$$

$$V_G - V_D < V_{Tm}$$

ESERCIZIO

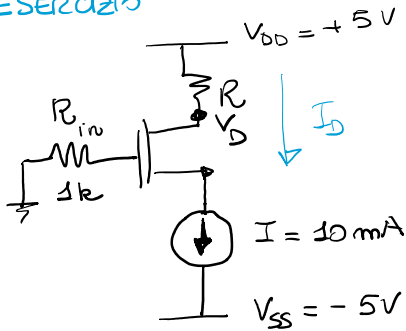

$$V_{Tm} = 1.5 \text{ V}$$

Determinare il massimo valore di R che mantiene il MOSFET saturo

$$V_{GD} < V_{Tm} \text{ MOSFET saturo} \Rightarrow \text{condiz. limite per la saturazione}$$


$$V_{GD} = V_{Tm}$$

$$V_G = 0 \text{ V} \Rightarrow V_{GD} = V_{Tm} \text{ equivale a } 0 - V_D = V_{Tm}$$

$$V_{D \text{ min}} = -V_{Tm} = -1.5 \text{ V}$$


$$V_D = V_{DD} - I_D R \Rightarrow R_{\text{MAX}} = \frac{V_{DD} - V_{D \text{ min}}}{I_D} = \frac{5 \text{ V} - (-1.5 \text{ V})}{10 \text{ mA}} = 650 \Omega$$

ESERCIZIO

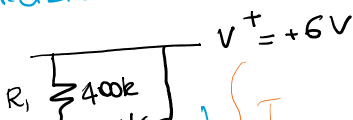

$$V_{Tp} = -2 \text{ V}$$
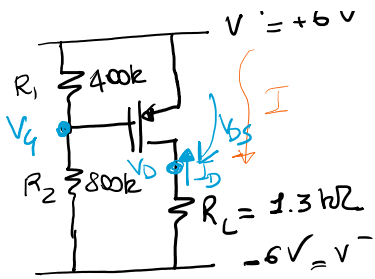
$$k_m = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} = -2 \text{ mA/V}^2$$



$$V_{TP} = -2V$$

$$k_p = -\frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} = -2 \text{ mA/V}^2$$

Hp. MOS saturo

$$V_G = -6V + \frac{R_2}{R_1 + R_2} (V^+ - V^-) = -6V + \frac{800k}{800k + 400k} 12V = +2V$$

$$V_{GS_P} = V_G - V_S = +2V - 6V = -4V < V_{TP}$$



$$I_D = k_p (V_{GS_P} - V_{TP})^2 = -2 \text{ mA/V}^2 [-4V - (-2V)]^2 = -8 \text{ mA}$$

$$V_D = V^- - I_D R_L = -6V - (-8 \text{ mA}) 1.3k\Omega = +4.4V$$

$$V_{GD} = V_G - V_D = +2V - 4.4V = -2.4V < V_{TP} \Rightarrow \text{NO MOS non saturo}$$



Hp MOS ohmico

$$I_D = k_p [2(V_{GS_P} - V_{TP}) V_{DS_P} - V_{DS_P}^2]$$

$$V_{DS} = -6V - I_D R_L - V^+ = -12V - I_D R_L$$


$$V_{DS} = -2.63V$$

$$-1.76V \text{ OK}$$


P MOS ohmico

$$V_{DS_P} > V_{GS_P} - V_{TP}$$
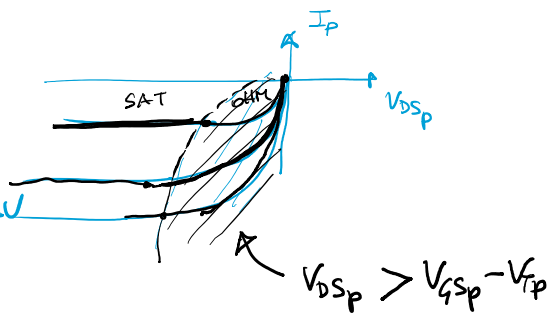
$$I_D = 7.88 \text{ mA} \Rightarrow V_D = +4.24V$$



ESERCIZIO A CASA

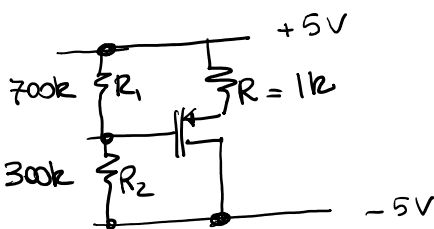

$$|V_{TP}| = 1V$$


$$k_p = -1 \text{ mA/V}^2$$

$I_D$ ? zona funzionamento

$$[I_D = 4 \text{ mA}, \text{ MOS} \dots]$$

ESERCIZIO STADIO AMPLIFICANTE mKOS in CONFIG. SOURCE A MASSA

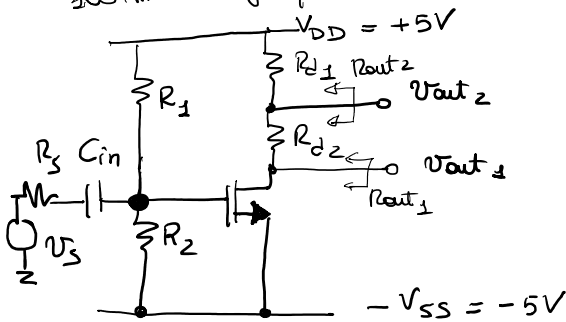1. Polarizzazione
2. Guadagno di piccolo segnale  $\frac{V_{out1}}{v_s}$  e  $\frac{V_{out2}}{v_s}$  a MF (Cin corto circuito)
3. Dimensionare  $C_{in}$  per amplificare segnali nella banda [1kHz, 50kHz]
4. Resistenze di uscita  $R_{out1}$  e  $R_{out2}$
5. Errore di linearità se  $v_s$  è una sinusoide di ampiezza 100mV e frequenza 30kHz



$$V_{Tm} = 0.5V$$

$$k_m = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = 1mA/V^2$$

$$R_1 = 850k\Omega$$

$$R_2 = 150k\Omega$$

$$R_{d1} = 2k\Omega$$


$$R_{d2} = 4k\Omega$$

$$R_s = 200\Omega$$
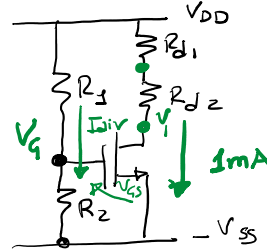
### 1. POLARIZZAZIONE

Calcolare tensioni a tutti i nodi e correnti in tutti i rami

- \* Capacità circuiti aperti
- \* Spegnere i generatori di segnale
- \* Hp MOS saturo



$$V_g = -V_{SS} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} [V_{DD} - (-V_{SS})] =$$


$$= -5V + \frac{150k}{150k + 850k} \cdot 10V =$$

$$= -5V + 1.5V = -3.5V$$

$$I_{dir} = \frac{V_{DD} - (-V_{SS})}{R_1 + R_2} = \frac{10V}{1M\Omega} = 10\mu A$$

$$V_{GS} = V_g - (-V_{SS}) = -3.5V + 5V = +1.5V > V_{Tm} = 0.5V \text{ MOS on}$$
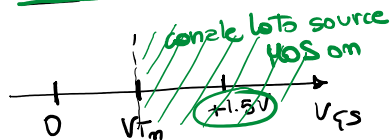
$$I = \frac{R_2}{R_1 + R_2} [V_{DD} - (-V_{SS})]$$



Hp MOS saturo

$$I_D = k_m (V_{GS} - V_{Tm})^2 = 1mA/V^2 (1.5V - 0.5V)^2 = 1mA$$


$$V_D = V_{DD} - I_D (R_{d1} + R_{d2}) = 5V - 1mA (2k + 4k) = -1V$$

Verifico l'hp di saturazione

$$V_{GD} = V_g - V_D = -3.5V - (-1V) = -2.5V < V_{Tm}$$

↳ ok MOS saturo

alternativamente

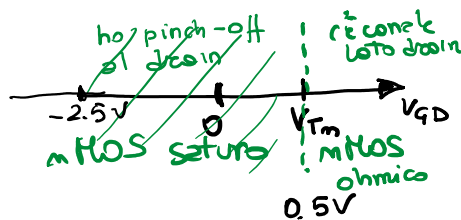

mMOS saturazione: mNOS ohmico  
0.5V

↳ de MOS saturazione

2) alternativamente

$$V_{DS} = V_D - V_S = -1V - (-5V) = +4V$$

$$V_{GS} - V_{Tm} = +1.5V - 0.5V = +1V$$

$4V > 1V$  cioè  $V_{DS} > V_{GS} - V_{Tm}$  de mNOS saturazione


• Transconduttanza

$$g_m = 2k_m (V_{GS} - V_{Tm}) = 2 \times 1 \text{ mA/V}^2 (1.5V - 0.5V) = 2 \text{ mS}$$

$$1/g_m = 500 \Omega$$

## 2. GUADAGNO DI PICCOLO SEGNALE

$$v_{out1}/v_s \approx v_{out2}/v_s$$

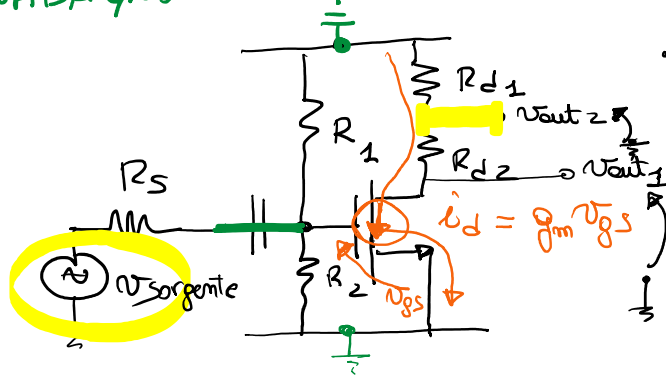

• corrente di piccolo segnale

$$i_d = g_m v_{gs}$$

$$v_{gs} = v_g = \frac{R_1 \parallel R_2}{R_1 \parallel R_2 + R_s} v_{sorgente}$$

$$v_{out1} = -i_d (R_{d1} + R_{d2}) = -g_m \frac{R_1 \parallel R_2}{R_1 \parallel R_2 + R_s} (R_{d1} + R_{d2}) v_{sorgente}$$

$$G_{11} \triangleq \frac{v_{out1}}{v_{sorgente}} = -g_m (R_{d1} + R_{d2}) \frac{R_1 \parallel R_2}{R_1 \parallel R_2 + R_s} = -2 \text{ mA/V} (2k + 4k) \cdot \frac{127.5k}{127.5k + 2k} = -11.98$$


$$R_1 \parallel R_2 = 850k \parallel 150k = \frac{850k \times 150k}{1000k} = 127.5k$$

$$v_{out2} = -i_d R_{d1} = -g_m \frac{R_1 \parallel R_2}{R_1 \parallel R_2 + R_s} R_{d1} v_{sorgente}$$

$$G_{12} \triangleq \frac{v_{out2}}{v_{sorgente}} = -g_m \frac{R_1 \parallel R_2}{R_1 \parallel R_2 + R_s} R_{d1} \approx -2 \text{ mS} \cdot 1 \cdot 2k = -4 \quad (-3.99)$$
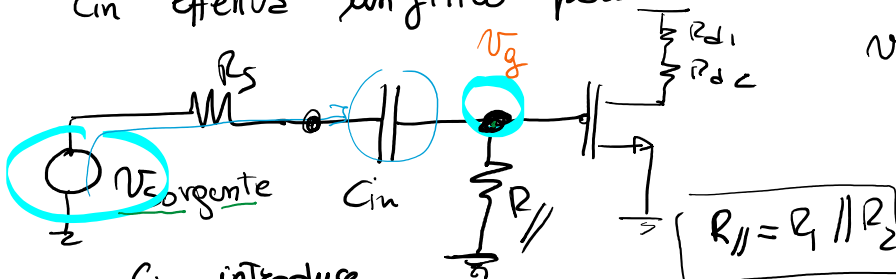
## 3. DIMENSIONAMENTO $C_{in}$

$C_{in}$  effettua un filtro passa alto sul segnale di ingresso



$$v_g = \frac{R_1 \parallel R_2}{R_s + R_1 \parallel R_2 + 1/sC_{in}} v_{sorgente}$$


$$\approx \frac{sC_{in} R_1}{1 + sC_{in} (R_s + R_1 \parallel R_2)} v_{sorgente}$$

$C_{in}$  introduce

- zero nell'origine

$$\dots \dots \dots = C_{in} (R_s + R_1 \parallel R_2)$$

- zero nell'origine
- polo con  $\tau_{in} = C_{in} (R_{||} + R_S)$

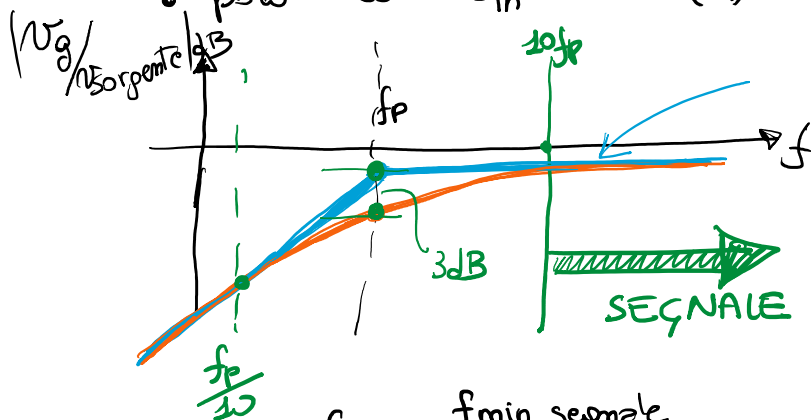

$$f_{\min \text{ segnale}} \geq 10 f_p$$

$$f_p = \frac{f_{\min \text{ segnale}}}{10}$$

$$f_p = \frac{1}{2\pi \tau_{in}}$$

↑  
 $C_{in} (R_{||} + R_S)$

$$\frac{1}{2\pi \tau_{in}} = \frac{f_{\min \text{ segnale}}}{10}$$

$$\tau_{in} = \frac{10}{f_{\min \text{ segnale}}} \cdot \frac{1}{2\pi}$$

$$C_{in} \geq \frac{\tau_{in}}{R_{in}} = \frac{10}{f_{\min \text{ segnale}}} \cdot \frac{1}{2\pi (R_{||} + R_S)} = 12.5 \text{ mF}$$

$$C_{in \text{ min}} = 12.5 \text{ mF}$$

$$4. R_{out_1} = (R_{d1} + R_{d2}) = 6 \text{ k}\Omega$$

$$R_{out_2} = R_{d1} = 2 \text{ k}\Omega$$

$$5. \varepsilon = 5\%$$