

$R_{in} = 100 \Omega$     $R_D = 5 k\Omega$   
 $R_S = 2 k\Omega$     $R_L = 4 k\Omega$   
 $C = 300 nF$   
 $V_{DD} = 3V$     $V_{SS} = -5V$   
 $k_n = |k_p| = 0.25 mA/V^2$   
 $|V_{TP}| = |V_{TN}| = 1V$

a. Polarizzazione


b.  $\frac{v_{out}}{v_{in}} \Big|_{HF}$     $r_o = \infty$

c.  $\frac{v_{out}}{v_{in}} \Big|_{LF}$     $r_o = 50 k\Omega$  e le singolarità del circuito

d. Max guadagno    $r_o = \infty$

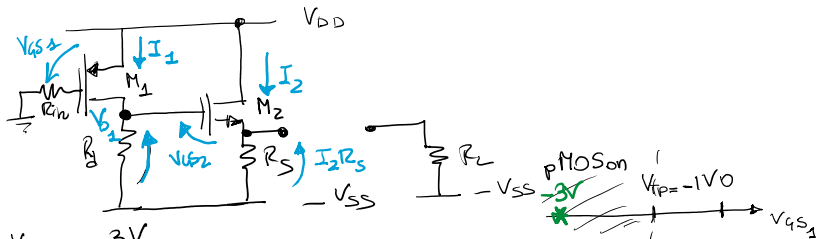**Polarizzazione**

- apertori, i gen. di segnale
  - capacità circuiti aperti
  - HP MOSFET operanti in saturazione.
- $D_1$  e  $D_2$  sono in polarizzazione inversa



$V_{GS1} = -V_{DD} = -3V$

$I_1 = |k_p| (V_{GS1} - V_{TP})^2 = 0.25 mA/V^2 (-3V + 1V)^2 = 1 mA$

$V_{D1} = -V_{SS} + I_1 R_D = -5V + 1mA \cdot 5k\Omega = 0V \Rightarrow V_{GD1} = 0V > V_{TP}$

$V_{G2} = V_{D1} \Rightarrow \begin{cases} I_2 = k_n (V_{GS2} - V_{TN})^2 \\ V_{G2} - (-V_{SS}) = V_{GS2} + I_2 R_S \end{cases}$   
 $5V = V_{GS2} + k_n (V_{GS2} - V_{TN})^2 R_S$

$\hookrightarrow V_{GS2} = 3V$ , altre soluzioni non accettabili


$I_2 = k_n (V_{GS2} - V_{TN})^2 = 0.25 mA/V^2 (3V - 1V)^2 = 1 mA$

$V_{GD2} = 0V - V_{DD} = -3V < V_{TN}$  saturaz. MOS

$g_{m1} = 2k_p (V_{GS1} - V_{TP}) = -2 \times 0.25 mA/V^2 (-3V - (-1V)) = 1 mS$

$g_{m2} = 2k_n (V_{GS2} - V_{TN}) = 2 \times 0.25 mA/V^2 (3V - 1V) = 1 mS$

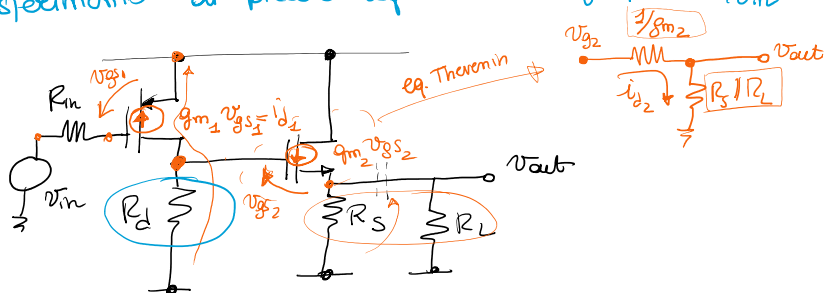b. trasferimento di piccolo segnale ad alta frequenza  $\frac{v_{out}}{v_{in}}$



$v_{gs1} = v_{in}$

$v_{g2} = v_{d1} = -i_{d1} R_D = -g_{m1} v_{gs1} R_D$

$i_{d2} = \frac{v_{g2}}{1/g_{m2} + R_S || R_L}$

$\begin{cases} i_{d2} = g_{m2} v_{gs2} \\ v_{g2} = v_{gs2} + i_{d2} R_S || R_L \end{cases}$

$$i_{d2} = \frac{v_c}{\frac{1}{g_{m2}} + R_S \parallel R_L}$$

$$v_{g2} = v_{g2} + i_{d2} R_S \parallel R_L$$

$$v_{out} = i_{d2} (R_S \parallel R_L) = \frac{R_S \parallel R_L}{\frac{1}{g_{m2}} + R_S \parallel R_L} v_{g2}$$


$$v_{out} = \frac{R_S \parallel R_L}{\frac{1}{g_{m2}} + R_S \parallel R_L} \cdot (-g_{m1} R_D) v_{in}$$

$$\frac{8 \text{ k}\Omega}{6 \text{ k}\Omega} = \frac{8}{6} \text{ b}2 = 1.33 \text{ k}$$

$$G \Big|_{HF} = \frac{v_{out}}{v_{in}} \Big|_{HF} = - (g_{m1} R_D) \frac{R_S \parallel R_L}{\frac{1}{g_{m2}} + R_S \parallel R_L} = -5 \frac{2 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k} + 2 \text{ k}\Omega} =$$


$$= -5 \times \frac{1.33 \text{ k}}{2.33 \text{ k}} = -2.86$$

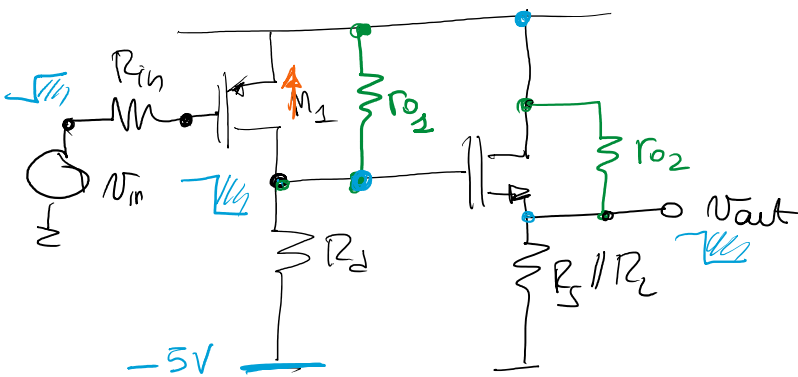c. trasferimento con  $r_o$  e singolarità introdotte da C



$r_{o1}$  è in parallelo a  $R_D$

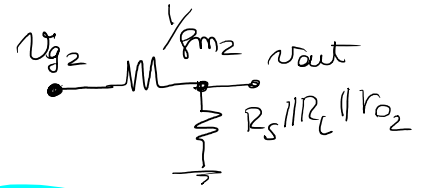$r_{o2}$  è in parallelo a  $R_S \parallel R_L$




$$G \Big|_{HF} = \frac{v_{out}}{v_{in}} \Big|_{HF} = -g_{m1} \cdot (R_D \parallel r_{o1}) \cdot \frac{R_S \parallel R_L \parallel r_{o2}}{\frac{1}{g_{m2}} + R_S \parallel R_L \parallel r_{o2}}$$

trasferimento source a mesa

$$\frac{R_S \parallel R_L \parallel r_{o2}}{\frac{1}{g_{m2}} + R_S \parallel R_L \parallel r_{o2}}$$

trasferimento source follower

singolarità

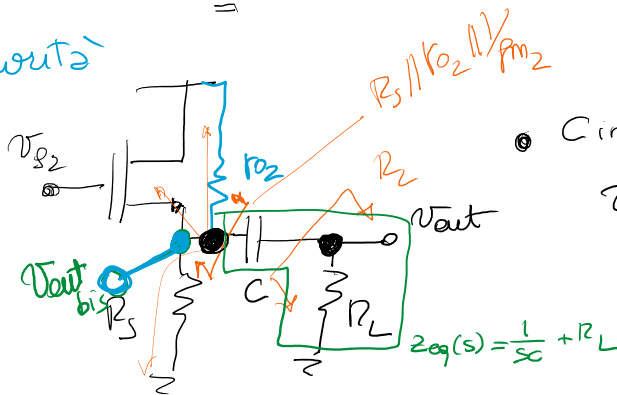

C introduce un polo con

$$\tau_p = C \left[ R_L + \underbrace{R_S \parallel r_{o2} \parallel \frac{1}{g_{m2}}}_{\approx \frac{2}{3} \text{ k}\Omega} \right] \approx 1.5 \text{ ms}$$

$$f_p = \frac{1}{2\pi \tau_p}$$

C introduce uno zero nell'origine

per  $v_{out, bis}$


polo = il medesimo

zero:  $z_{eq}(s) = \frac{1}{sC} + R_L = 0 \Rightarrow \tau_z = CR_L$

Zero:

$$z_{eq}(s) = \frac{1}{sC} + R_L = 0 \Rightarrow \underline{\underline{\tau_2 = C R_L}}$$

d. Massimo guadagno

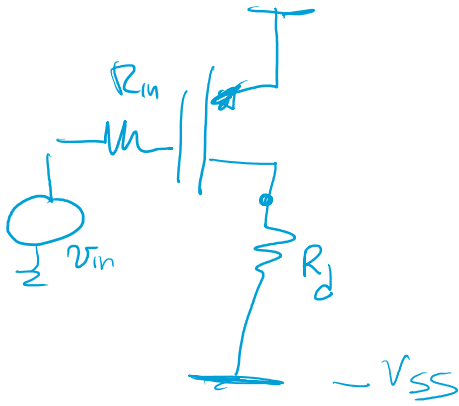

cond. limite

$$V_{GD1} = V_{Tp}$$


$$V_{G1} = 0V$$

$$V_{D2} = -V_{SS} + I_{D1} R_d$$

$$V_{SS} - I_{D1} R_d = V_{Tp}$$

$$\rightarrow \underline{\underline{R_{d\ max} = 6k\Omega}}$$

1mA

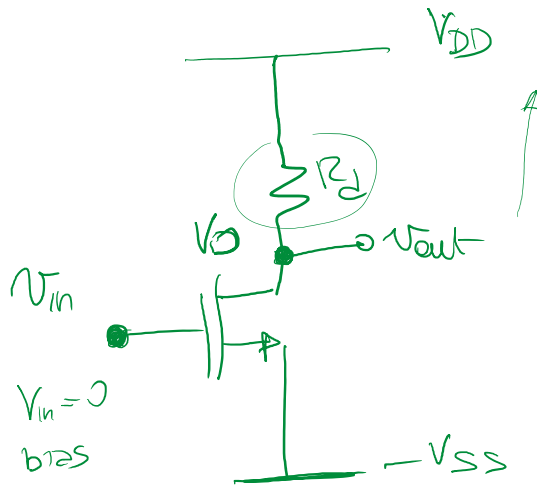

$$V_{out\ MAX} = V_{DD}$$

$$V_{out\ min} = -V_{Tn}$$

$$V_{GD} = V_{Tn}$$

(assumendo  $V_G = 0$ )