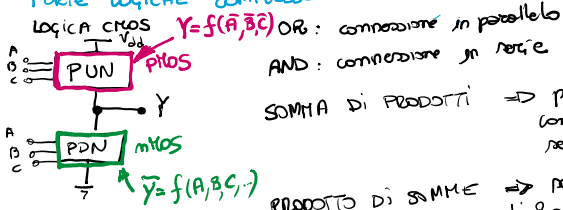



Logica CMOS: porte logiche complesse, porte logiche tri-state.

Monday, March 22, 2021 12:53 PM

PORTE LOGICHE COMPLESSE


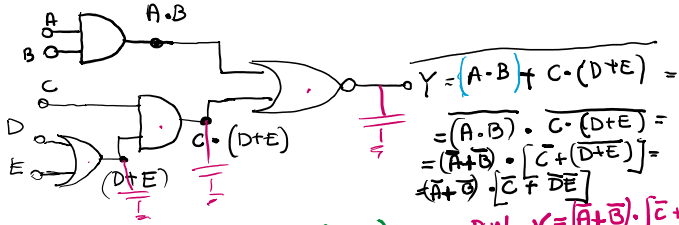
$$Y = A \cdot B + C \cdot (D + E) = Y_1 + Y_2 \cdot Y_3$$




PUN $Y = A \cdot B + C \cdot (D + E)$

PUN $Y = (A + B) \cdot [C + D + E]$
 $Y = A + B \cdot C = \bar{Q}$


$$\bar{Q} = A + B \cdot C \Rightarrow Q = \overline{A + B \cdot C} =$$

$$= \bar{A} \cdot (\bar{B} + \bar{C})$$

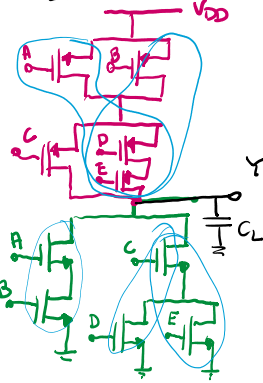PUN
 A serie D serie E
 B serie D serie E



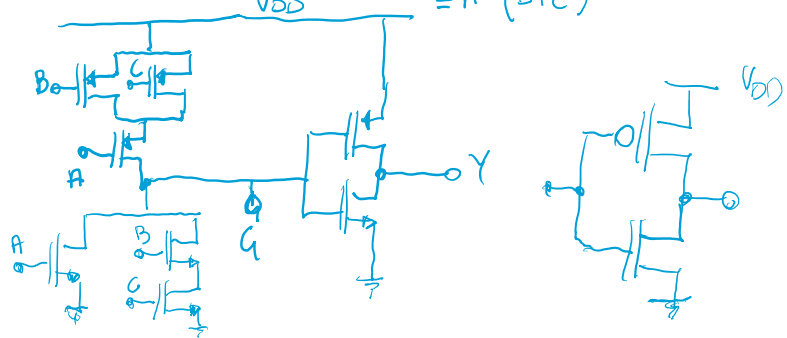PDN
 cond. più grosse
 • A serie B
 • C serie D
 • C serie E



Ad esempio

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{m_{eq}} = 2$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{P_{eq}} = \frac{\mu_n}{\mu_p} \left(\frac{W}{L}\right)_{m_{eq}} = 5 \text{ (per garantire inverter equivalente simmetrico)}$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{eq_p} = \frac{1}{\sum_{i=1}^3 \left(\frac{L}{W}\right)_i} = \frac{1}{\frac{1}{\left(\frac{W}{L}\right)_{PA}} + \frac{1}{\left(\frac{W}{L}\right)_{BP}} + \frac{1}{\left(\frac{W}{L}\right)_{DP}} + \frac{1}{\left(\frac{W}{L}\right)_{EP}}} = 15$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{PC} = \frac{1}{\sum_{i=1}^2 \left(\frac{L}{W}\right)_i} = \frac{1}{\left(\frac{L}{W}\right)_D + \left(\frac{L}{W}\right)_E} = \frac{15}{2} = 7.5$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{m_{eq}} = \frac{1}{2 \left(\frac{L}{W}\right)_m} = \frac{1}{2} \left(\frac{W}{L}\right)_{m_{A,B,C,D,E}} \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_m = 4$$