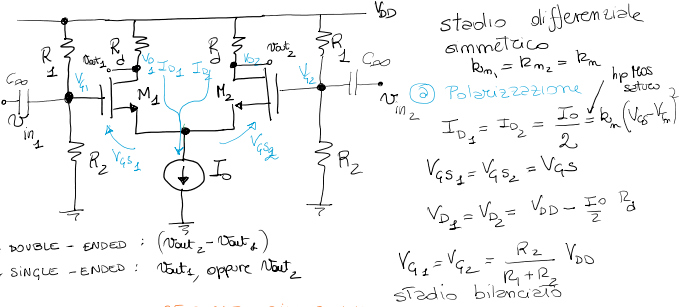


$v_2$   
 $v_1$   
 $A_d, A_{cm}$   
 $A_{cm} = 0$   
 $v_d \approx 100 \mu V$   
 $v_{cm} = 100 mV$


$$v_{out} = A_d (v_2 - v_1) + A_{cm} \frac{(v_1 + v_2)}{2}$$

$A_d$ : guadagno differenziale  
 $v_d = v_2 - v_1 \Rightarrow$  SEGNALE DIFFERENZIALE  
 $v_{cm} = \frac{v_1 + v_2}{2} \Rightarrow$  SEGNALE DI MODO COMUNE  
 $A_{cm}$ : guadagno di modo comune

STADIO DIFFERENZIALE CON GEN. di CODA IDEALE




b) ANALISI SU SEGNALE DIFFERENZIALE

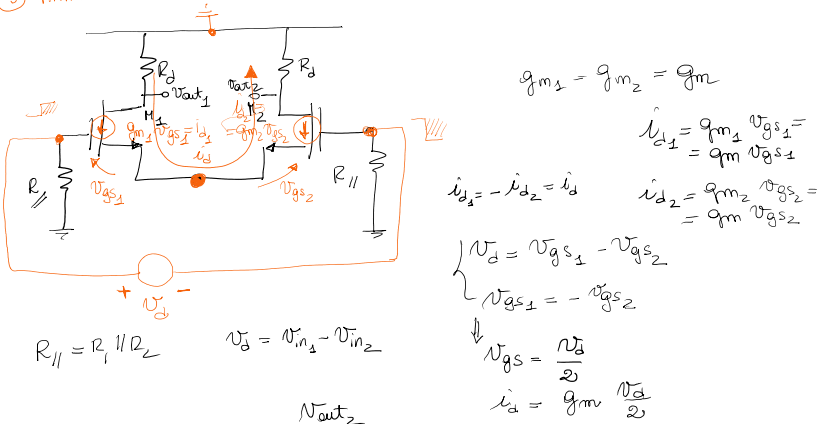

\* DOUBLE-ENDED  
 $v_{out2} - v_{out1} = i_d R_D - (-i_d R_D) = 2 i_d R_D = g_m \frac{v_d}{2} R_D = g_m R_D v_d$


QUADAGNO DIFFERENZIALE  
 $A_d = \frac{v_{out2} - v_{out1}}{v_d} = g_m R_D$

\* SINGLE-ENDED  
 $v_{out1} = -i_d R_D = -g_m \frac{v_d}{2} R_D$   
 $v_{out2} = i_d R_D = g_m \frac{v_d}{2} R_D$   
 $|A_d|_{single-ended} = \left| \frac{v_{out2}}{v_d} \right| = \left| \frac{v_{out1}}{v_d} \right| = g_m \frac{R_D}{2}$

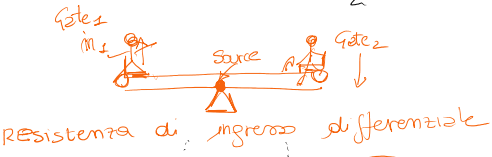


$R_{in,diff} = R_{||} + R_{||} = 2 R_{||} = 2 (R_1 || R_2)$

c) guadagno di modo comune

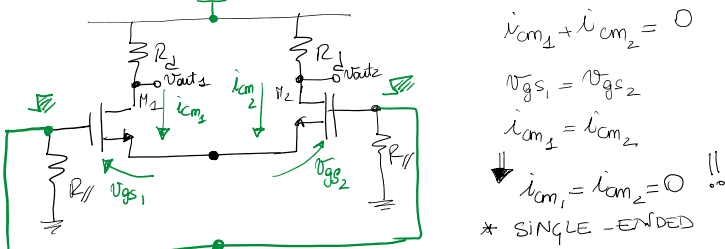



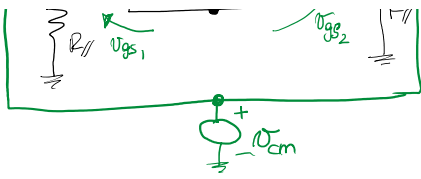

$i_{cm1} = i_{cm2} = 0$  !!  
 \* SINGLE-ENDED

$$A_{cm} \triangleq \frac{V_{out1}}{V_{cm}} = \frac{V_{out2}}{V_{cm}} = 0$$


\* DOUBLE-ENDED

$$A_{cm} \triangleq \frac{V_{out1} + V_{out2}}{2 V_{cm}} = 0$$

COMMON-MODE REJECTION RATIO  
 (rapporto di reiezione del modo comune)


$$CMRR \triangleq \left| \frac{A_d}{A_{cm}} \right| = \infty$$

RESISTENZA di ingresso di modo comune

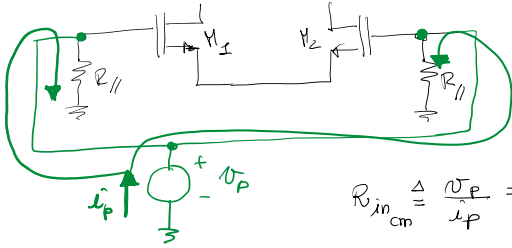

$$R_{in_{cm}} \triangleq \frac{V_{cm}}{i_{cm}} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{2}$$

STADIO DIFFERENZIALE CON CODA NON IDEALE

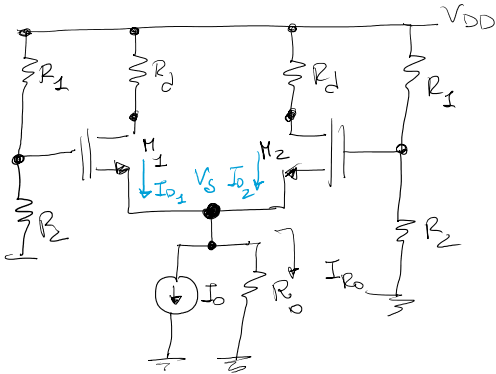

$$I_{D1} = k_m (V_{GS1} - V_{th})^2$$

$$I_{D2} = k_m (V_{GS2} - V_{th})^2$$

$$I_{D1} + I_{D2} = I_0 + I_{R0}$$


$$I_{R0} = \frac{V_S}{R_0}$$

Se fosse presente solo  $R_0$ :


$$\begin{cases} I_D = k_m (V_{GS} - V_{th})^2 \\ V_S = 2 I_D R_0 \end{cases}$$

$$I_D = I_{D1} = I_{D2} \\ V_{GS} = V_{GS1} = V_{GS2}$$

(b) SEGNALE DIFFERENZIALE

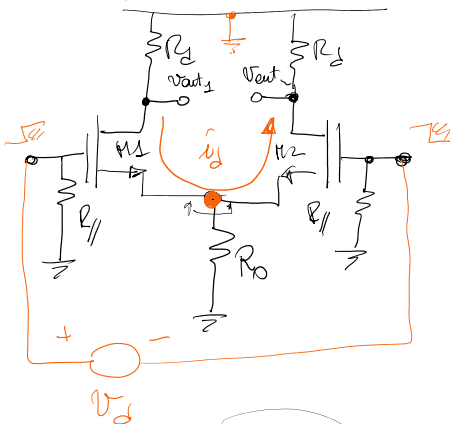

Eq. Thevenin al modo di source

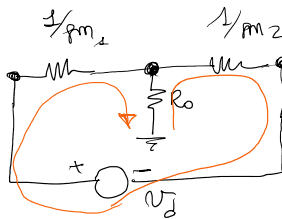


$$i_d = \frac{V_d}{\frac{1}{2} g_{m1} + \frac{1}{2} g_{m2}} = \frac{V_d g_m}{2}$$

$$A_{DOUBLE ENDED} = g_m R_D \\ A_{SINGLE ENDED} = \pm g_m \frac{R_D}{2}$$

↖ seconda dell'esercizio


c. segnale di modo comune

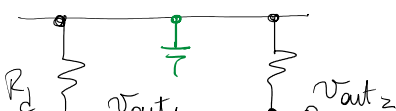


Eq. Thevenin al modo di source:





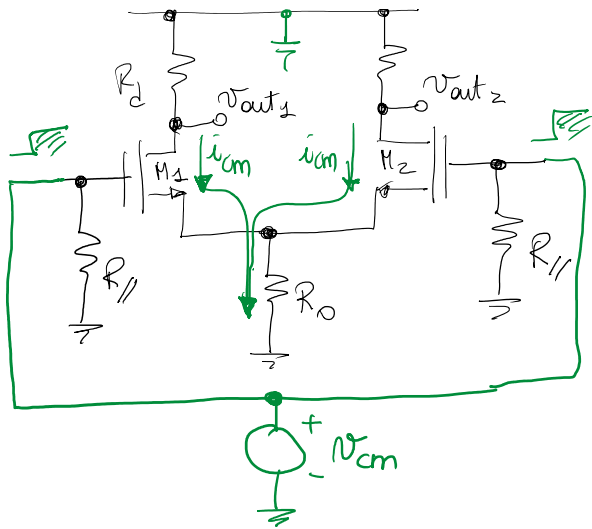

Eq. Thevenin al modo di source:

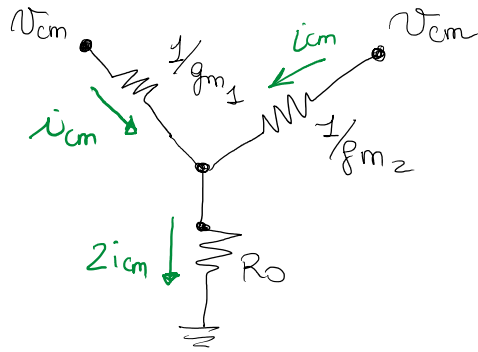

$$2 i_{cm} = \frac{V_{cm}}{\frac{1}{g_{m1}} + R_o} =$$

$$i_{cm} = \frac{1}{2} \frac{V_{cm}}{\frac{1}{2g_m} + R_o} = \frac{V_{cm}}{\frac{1}{g_m} + 2R_o}$$

$$V_{out1} = V_{out2} = -i_{cm} R_d = - \frac{R_d}{\frac{1}{g_m} + 2R_o} V_{cm}$$


$$A_{cm} \triangleq \frac{(V_{out1} + V_{out2})/2}{V_{cm}} = - \frac{R_d}{\frac{1}{g_m} + 2R_o} = - \frac{g_m R_d}{1 + 2g_m R_o} \quad \text{DOUBLE-ENDED}$$

$$A_{cm} \triangleq \frac{V_{out1}}{V_{cm}} = \frac{V_{out2}}{V_{cm}} = - \frac{g_m R_d}{1 + 2g_m R_o} \quad \text{SINGLE-ENDED}$$


$$CMRR = \left| \frac{A_d}{A_{cm}} \right| = \begin{cases} \frac{g_m R_d}{\frac{g_m R_d}{1 + 2g_m R_o}} = 1 + 2g_m R_o & \text{DOUBLE ENDED} \\ \frac{g_m R_d / 2}{\frac{g_m R_d}{1 + 2g_m R_o}} = \frac{1 + 2g_m R_o}{2} & \text{SINGLE ENDED} \end{cases}$$

### STADIO DIFFERENZIALE: ANALISI CON IL MEZZO CIRCUITO

stadio simmetrico

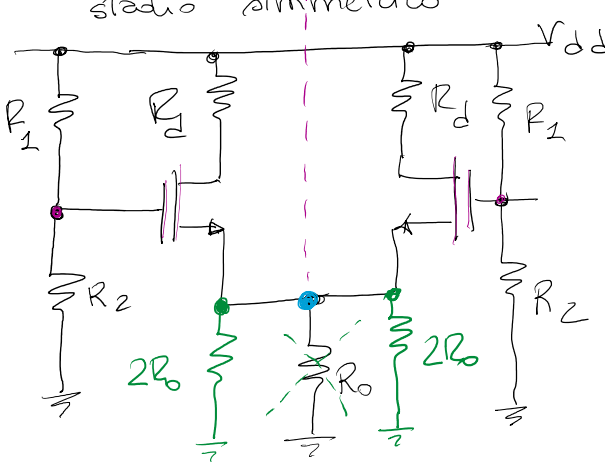

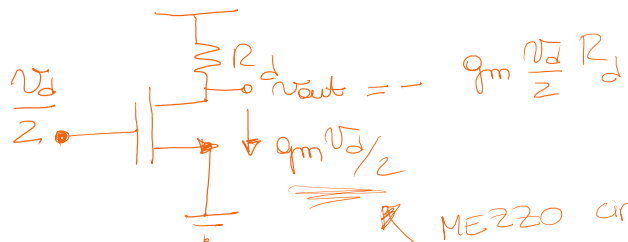★ su segnale differenziale il modo di source non si muove in tensione, è come se fosse messa per il segnale




MEZZO CIRCUITO SU SEGNALE DIFFERENZIALE


★ su segnale di modo comune
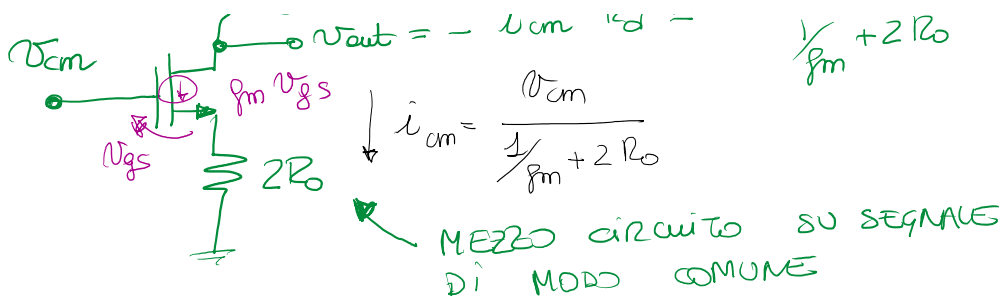
$$V_{out} = -i_{cm} R_d = - \frac{R_d}{\frac{1}{g_m} + 2R_o} V_{cm} \quad V_{cm} = - \frac{g_m R_d}{1 + 2g_m R_o} V_{cm}$$






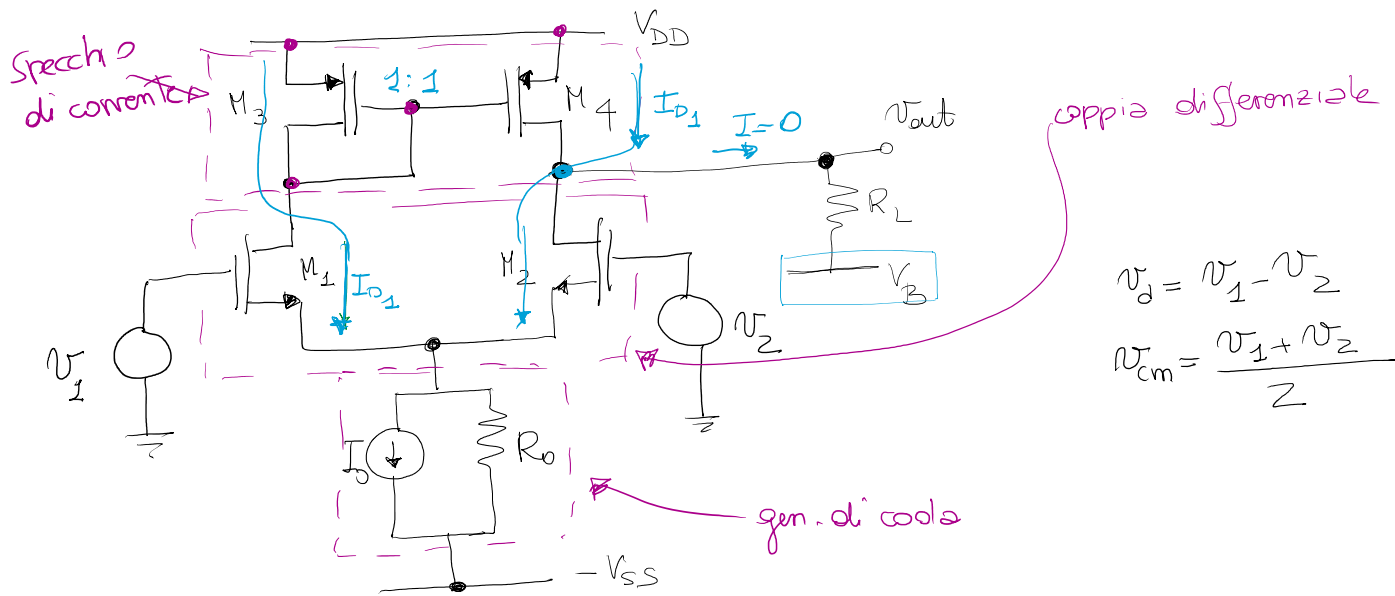STADIO DIFFERENZIALE CON CARICO A SPECCHIO




⑬ COMPORTAMENTO SU SEGNALE DIFFERENZIALE

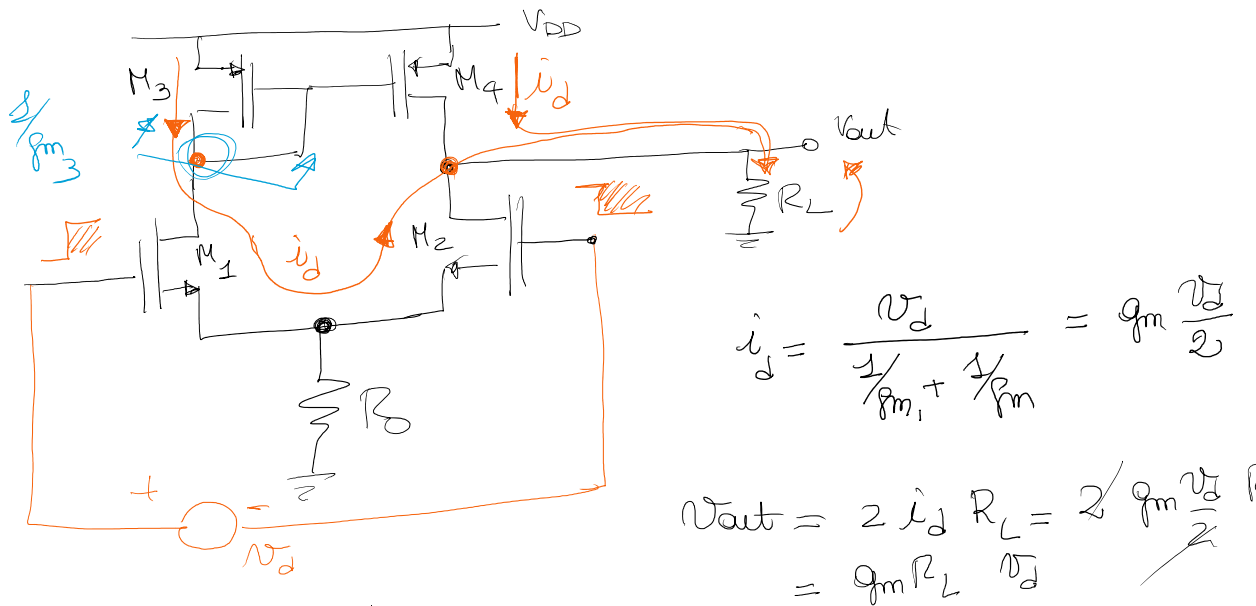


↳ guadagno differenziale

$$\boxed{\frac{V_{out}}{V_d} = g_m R_L}$$

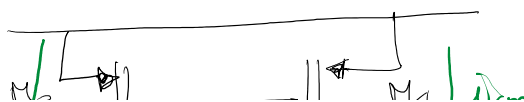
⑭ Comportamento su segnale di modo comune



2  
C

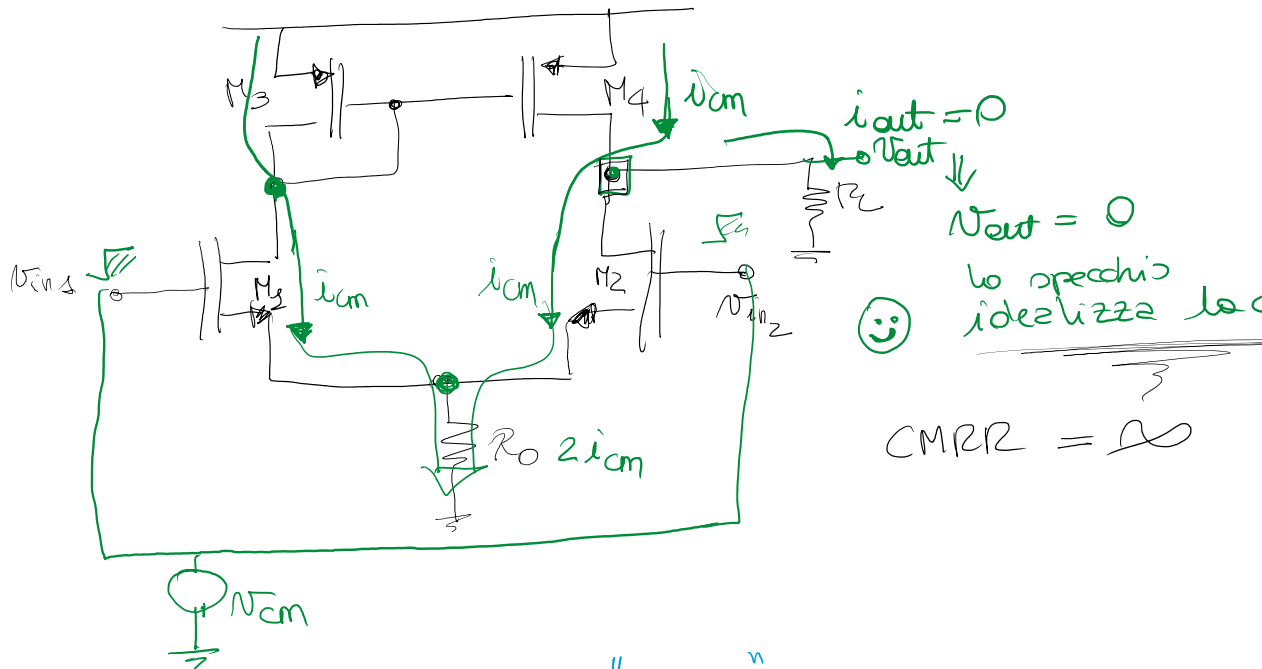

STADIO DIFFERENZIALE "REALE"

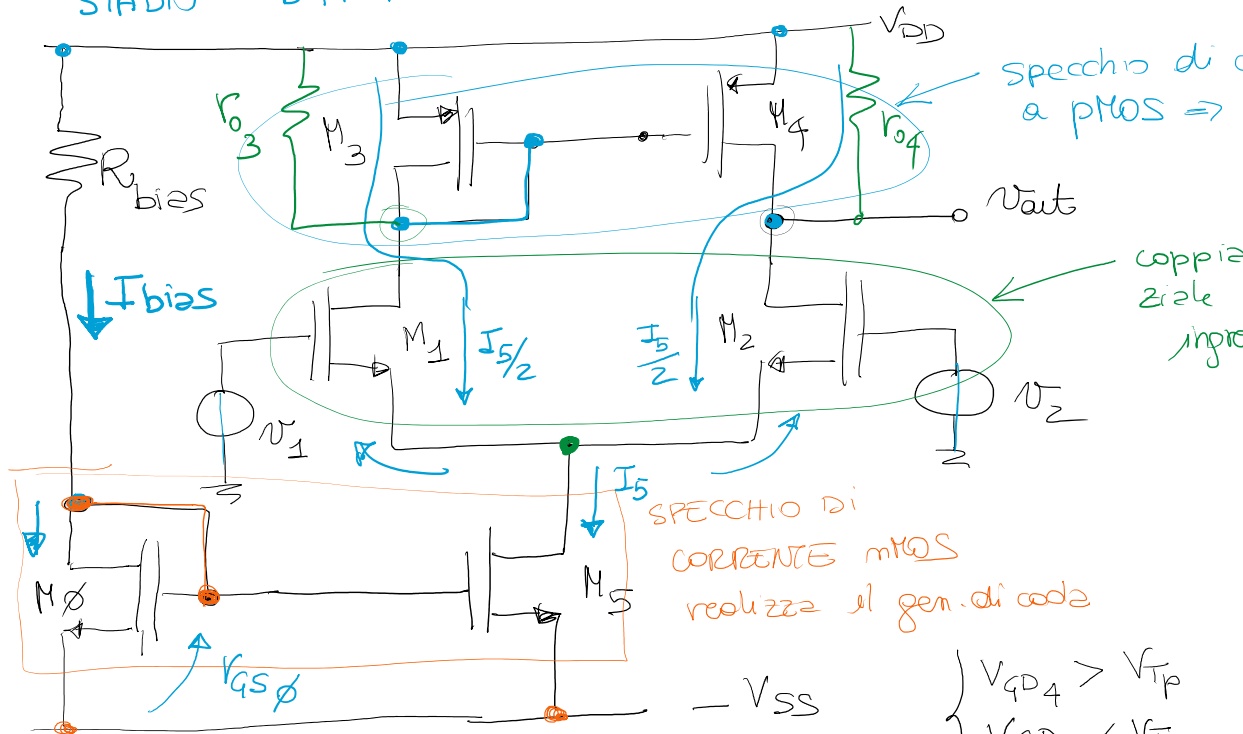

$$-V_{SS} \left. \begin{array}{l} V_{GD4} > V_{Tp} \\ V_{GD2} < V_{Tm} \end{array} \right\}$$

$$\left. \begin{array}{l} V_{G4} - V_{out} > V_{Tp} \\ V_{G2} - V_{out} < V_{Tm} \end{array} \right\} \begin{array}{l} V_{out} < V_{G4} - V_{Tp} \\ V_{out} > V_{G2} - V_{Tm} \end{array}$$

$$V_{G2} - V_{Tm} < V_{out} < V_{G4} - V_{Tp}$$

$$V_{Tm} = |V_{Tp}| = V_T$$

$$V_{G2} - V_T < V_{out} < V_{G4} - V_T$$

code

corrente  
coso  
attivo

• diferen  
di  
coso

$$\begin{aligned} &< V_{G1} - V_{TP} \\ &\rightarrow V_{G2} - V_{Tm} \end{aligned}$$

$$- V_{TP}$$

$$+ V_T$$