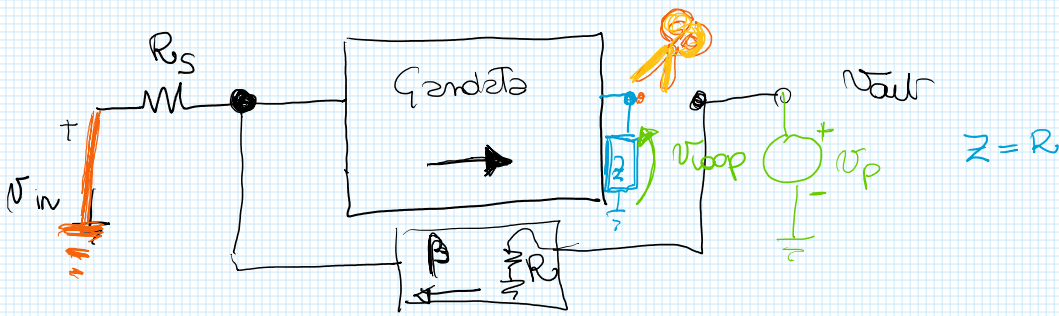




METODO DI CALCOLO DEL GUADAGNO D'ANELLO



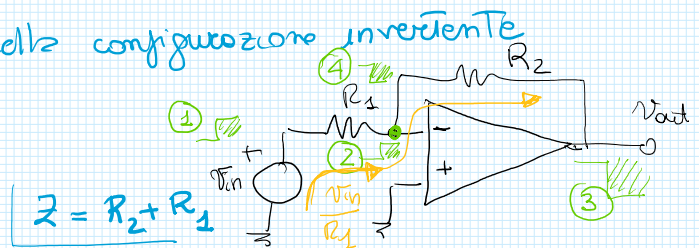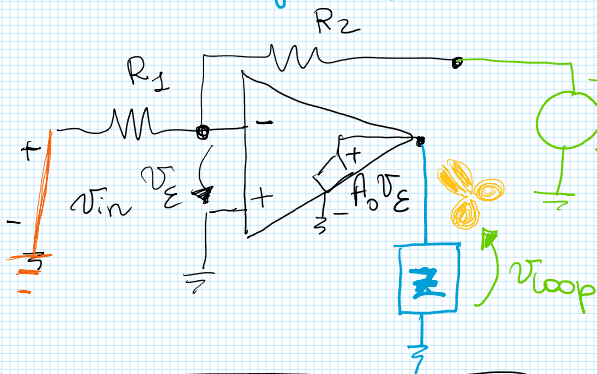1. Spegnere i gen. forzanti
2. Tagliare l'anello (in un punto comodo)
3. Ripristinare a monte del taglio l'impedenza vista a valle
4. applicare a valle del taglio un gen. di prova e valutare il relativo segnale una volta percorso l'anello (V_{loop})

$$G_{loop} \triangleq \frac{V_{loop}}{V_P}$$

Calcolo del guadagno d'anello della configurazione invertente



$$G_{loop} \triangleq \frac{V_{loop}}{V_P} =$$

$$V^- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_P$$

$$V_E = V^+ - V^- = - \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_P$$

$$V_{loop} = A_0 V_E = - A_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_P$$

$$G_{loop} \triangleq \frac{V_{loop}}{V_P} = - A_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$G_{ideale} = \frac{G_{andato}}{1 - G_{loop}} = \frac{G_{andato}}{1 + G_{andato}\beta}$$

$$= \left(\frac{1}{\beta}\right) \cdot \frac{G_{andato}}{1 + \frac{1}{G_{andato}\beta}} = \frac{1}{G_{andato}\beta}$$

$$G_{ideale} = \frac{1}{\frac{1}{G_{andato}\beta}} = G_{andato}\beta$$


R_2/R_1

GUADAGNO REALE

$$G_{loop} = - \frac{R_2/R_1}{1 + \frac{1}{A_0} \frac{R_1 + R_2}{R_1}} = - \frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1 + \frac{1}{A_0} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)}$$

QUADAGNO REALE
CONFIG. INVERTENTE

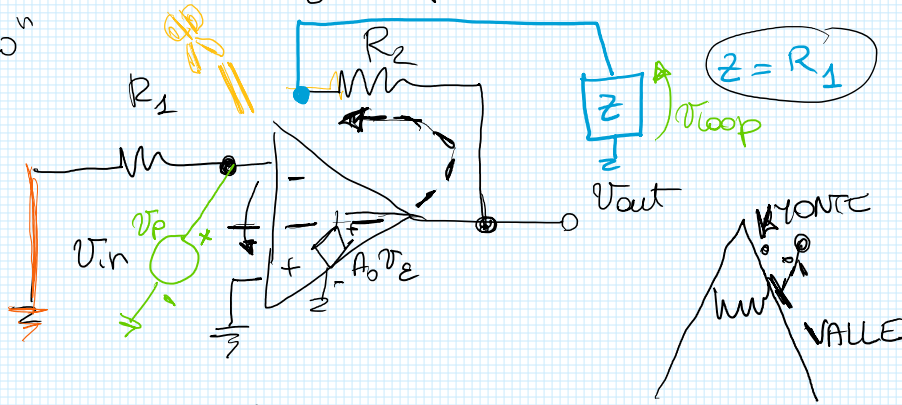Calcolo nuovamente il guadagno d'anello tagliando in un punto "Scorrendo"




$$v_E = -v_P$$

$$v_{loop} = A_0 v_E \frac{Z}{Z + R_2} = -A_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_P$$

$$G_{loop} = \frac{v_{loop}}{v_P} = -A_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

CONFIGURAZIONE NON INVERTENTE

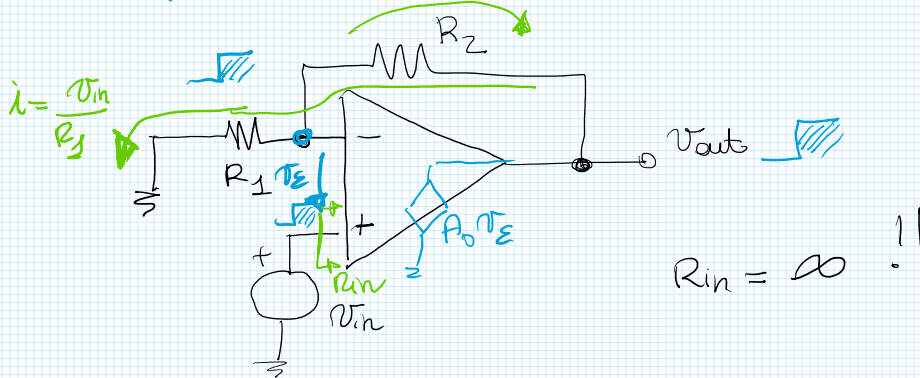


$v^- = v_{in}$ (per la retroazione o per il cortocircuito virtuale tra i morsetti dell'opamp)

$$v_{out} = v^- + i R_2 = v_{in} + \frac{v_{in}}{R_1} R_2 = v_{in} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

$$G_{ideale} = \frac{v_{out}}{v_{in}} = 1 + \frac{R_2}{R_1} \quad \text{opamp ideale}$$

Calcolo Gloop

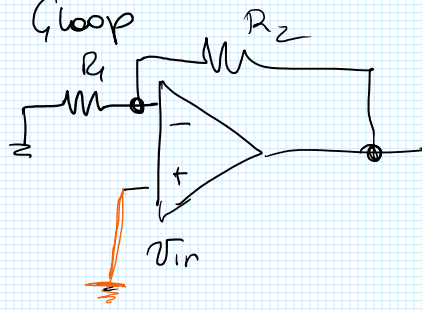

Gloop è identico al Gloop della config. invertente


$$G_{reale} = \frac{G_{ideale}}{1 - \frac{1}{G_{loop}}}$$

ERRORE STATICO DI GUADAGNO

$$\varepsilon = \left| \frac{G_{ideale}(0) - G_{reale}(0)}{G_{reale}(0)} \right| = \left| \frac{G_{ideale}(0) - \frac{G_{ideale}(0)}{1 - \frac{1}{G_{loop}(0)}}}{\frac{G_{ideale}(0)}{1 - \frac{1}{G_{loop}(0)}}} \right|$$

$$= \left| \frac{\frac{1 - \frac{1}{G_{loop}(0)} - 1}{1 - \frac{1}{G_{loop}(0)}}}{\frac{1}{1 - \frac{1}{G_{loop}(0)}}} \right| = \frac{1}{|G_{loop}(0)|}$$

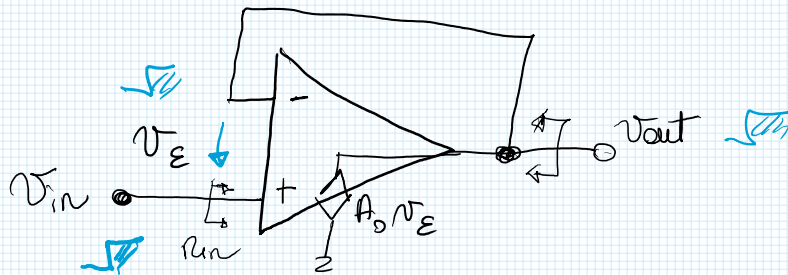BUFFER DI TENSIONE $\left\{ \begin{array}{l} G = 1 \\ R_{in} \rightarrow \infty \\ R_{out} \rightarrow 0 \end{array} \right.$



$$V^- = V^+ = V_{in}$$

$$V_{out} = V^- = V^+ = V_{in}$$



$$G_{ideale} = \frac{V_{out}}{V_{in}} = 1$$

Gloop


$$V_E = -V_p$$

$$V_{loop} = A_0 V_E = -A_0 V_p$$

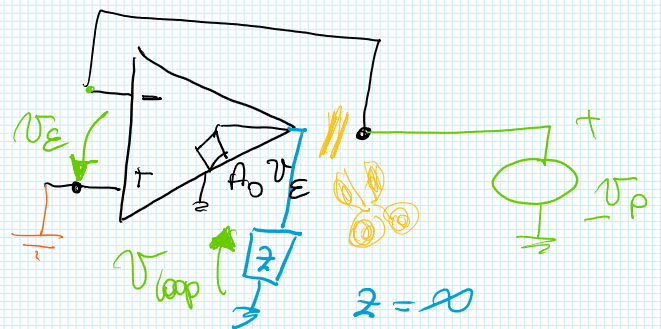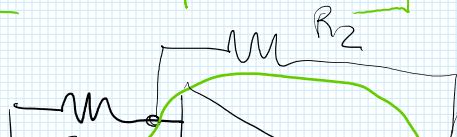
$$G_{loop} = \frac{V_{loop}}{V_p} = -A_0$$



$z = \infty$

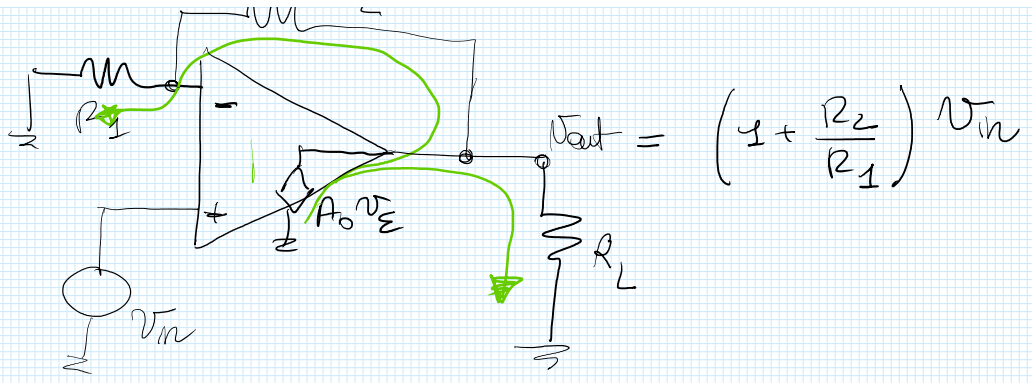

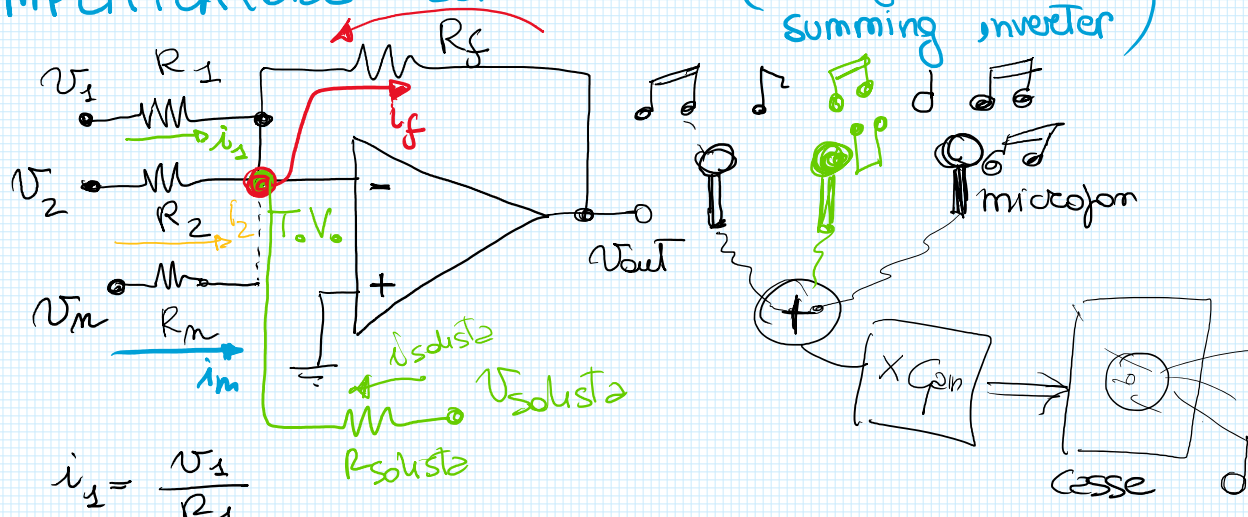AMPLIFICATORE SOMMATORE (Voltage adder summing inverter)



$$i_1 = \frac{V_1}{R_1}$$

$$i_2 = \frac{V_2}{R_2}$$

$$\dots$$


$$i_m = \frac{V_m}{R_m}$$

$$i_f = i_1 + i_2 + \dots + i_m + i_{solista}$$

$$V_{out} = -i_f R_f = -R_f \left[\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \dots + \frac{V_m}{R_m} + \frac{V_{solista}}{R_{solista}} \right]$$

$$= -\frac{R_f}{R_1} V_1 - \frac{R_f}{R_2} V_2 - \dots - \frac{R_f}{R_m} V_m - \frac{R_f}{R_{solista}} V_{solista}$$

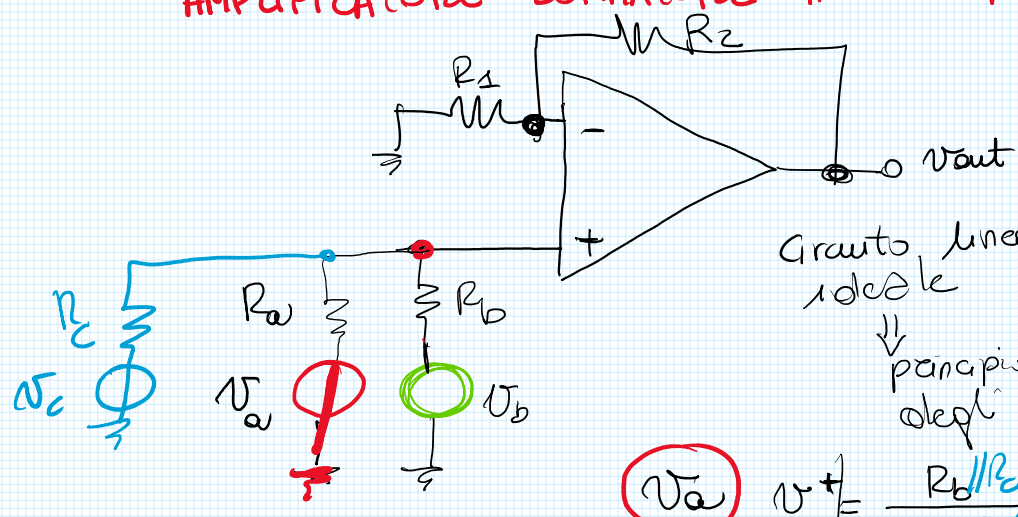AMPLIFICATORE SOMMATORE IN CONFIGURAZIONE NON INVERTENTE



Gravito lineare (assumendo opamp ideale)
 ↓
 principio di sovrapposizione degli effetti:-

$$V_a \left(\frac{1}{R_a} + \frac{R_b // R_c}{R_a + R_b // R_c} \right) V_a$$

$$\dots + \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{out}$$



$$V_{out}|_{V_a} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{V_a}$$

$$= \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{R_b || R_c}{R_a + R_b || R_c} V_a$$

$$V_b$$


$$V^+|_{V_b} = \frac{R_a}{R_a + R_b} V_b$$

$$V_{out}|_{V_b} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V^+|_{V_b}$$

$$= \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{R_a}{R_a + R_b} V_b$$

$$V_{out} = V_{out}|_{V_1} + V_{out}|_{V_2} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left[\frac{R_a V_b}{R_a + R_b} + \frac{R_b V_a}{R_a + R_b} \right]$$

AMPLIFICATORE DELLE DIFFERENZE

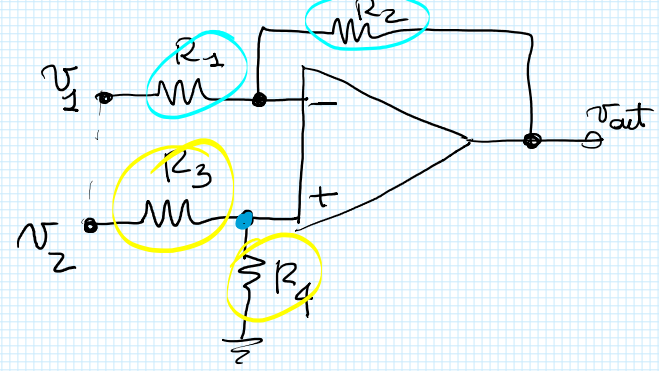

4° LABORATORIO
20 e 27 maggio

$$\left\{ \begin{aligned} V_{cm} &= \frac{V_1 + V_2}{2} \\ V_d &= V_2 - V_1 \end{aligned} \right.$$

$$V_1 = V_{cm} - V_d/2$$

$$V_2 = V_{cm} + V_d/2$$

Applico il princ. di sovrapposizione degli effetti al circuito che è lineare

$$V_{out}|_{V_1} = - \frac{R_2}{R_1} V_1$$

$$V_{out}|_{V_2} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_2 \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

$$V_{out} = V_{out}|_{V_1} + V_{out}|_{V_2} = - \frac{R_2}{R_1} V_1 + \frac{R_4}{R_4 + R_3} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_2$$

per avere un amplificatore delle differenze

$$+ \frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_4 + R_3} \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1} \right)$$

$$\begin{aligned} R_2 &= R_4 \\ R_3 &= R_1 \end{aligned}$$

$$R_2 (R_1 + R_1) = R_4 (R_1 + R_2)$$

$$\frac{R_2}{R_2 + R_1} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

$$R_2 (R_4 + R_3) = R_4 (R_1 + R_2)$$

$$\cancel{R_2 R_4} + R_2 R_3 = \cancel{R_4 R_1} + \cancel{R_4 R_2} = \frac{R_2}{R_2 + R_1} \cdot \frac{(R_1 + R_2)}{R_1}$$

$$R_2 R_3 = R_4 R_1$$


$$\frac{R_2}{R_4} = \frac{R_1}{R_3}$$

$$= \frac{R_2}{R_1}$$

$$\boxed{\begin{matrix} R_2 = R_4 \\ R_3 = R_1 \end{matrix}}$$

$$\Rightarrow \boxed{V_{out} = -\frac{R_2}{R_1} V_1 + \frac{R_2}{R_1} V_2 = \frac{R_2}{R_1} (V_2 - V_1)}$$

RESISTENZA DI INGRESSO

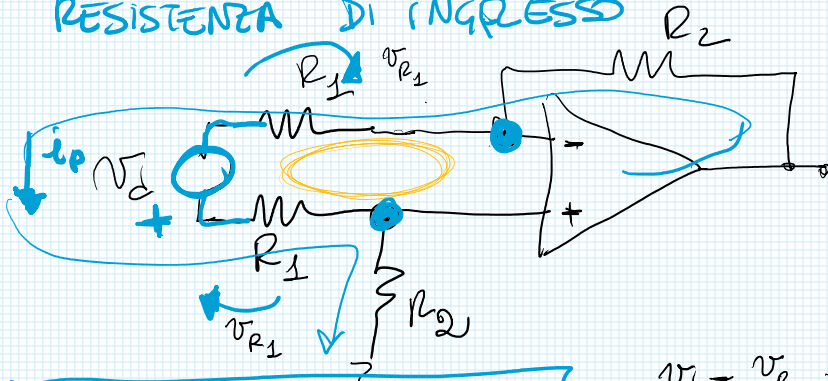


$$\boxed{R_{eq} = \frac{V_d}{i_p} = 2R_1}$$

$$V_d - V_{R_1} - (V^+ - V^-) - V_{R_1} = 0$$

per il cortocirc. virtuale
dei morsetti opamp

$$V_d = 2V_{R_1} = 2i_p R_1$$

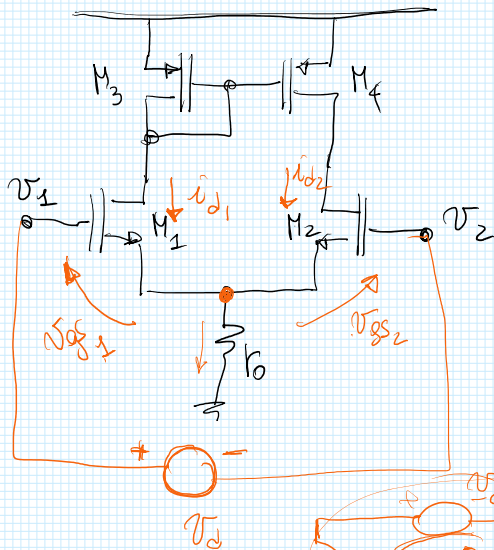

$$V_1 - V_2 = V_d = V_{gs1} - V_{gs2}$$

$$V_d = V_{gs1} - V_{gs2} \Rightarrow$$

$$V_{gs1} = V_d + V_{gs2}$$

$$i_{d1} = g_m V_{gs1}$$

$$i_{d2} = g_m V_{gs2}$$

$$i_{R_o} = i_{d1} + i_{d2} =$$

$$= g_m V_{gs1} + g_m V_{gs2}$$

