
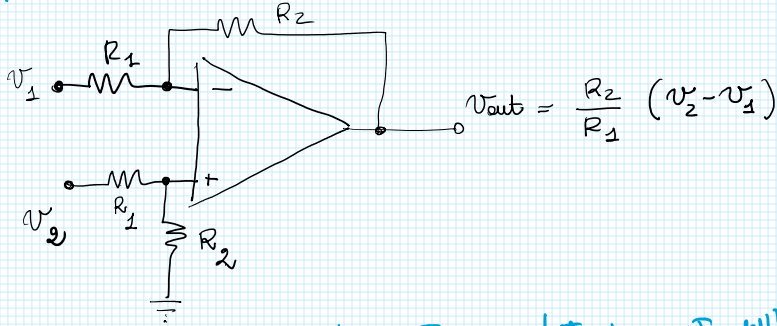


### AMPLIFICATORE DELLE DIFFERENZE

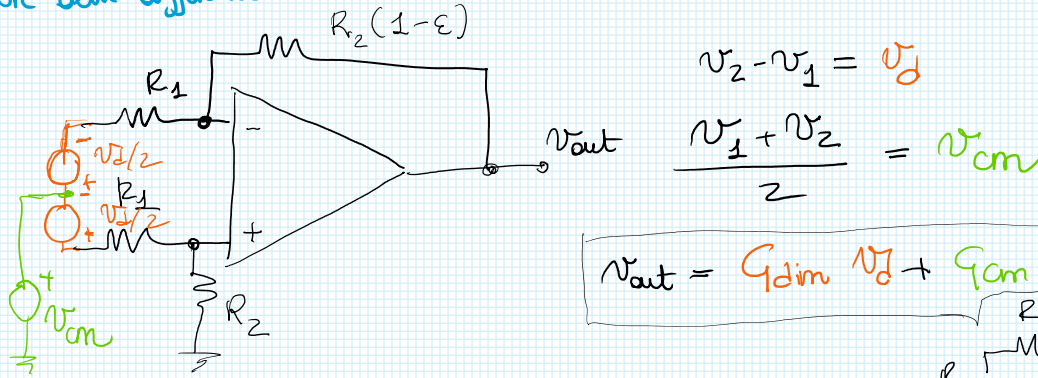


effetto del mismatch delle resistenze sul trasferimento dell'amplificatore delle differenze



$$v_{out} = G_{dm} v_d + G_{cm} v_{cm} \quad R_2(1-\epsilon)$$

$$v_{out} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \left( 1 + \frac{R_2(1-\epsilon)}{R_1} \right) \left( \frac{v_d}{2} + v_{cm} \right) + \frac{R_2(1-\epsilon)}{R_1} \left( v_{cm} - \frac{v_d}{2} \right)$$
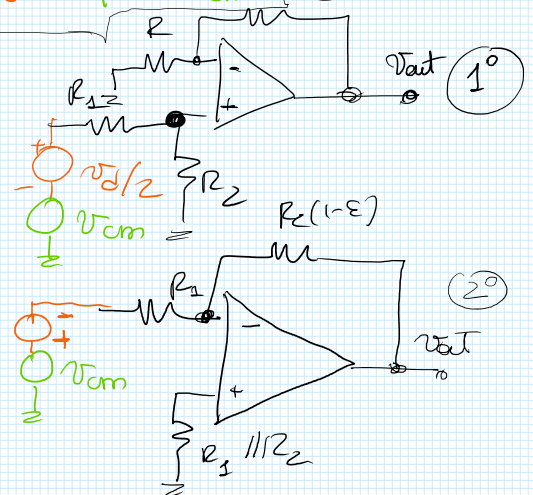
$$= \left[ \frac{R_2}{R_1 + R_2} \left( 1 + \frac{R_2(1-\epsilon)}{R_1} \right) - \frac{R_2(1-\epsilon)}{R_1} \right] v_{cm} + \frac{v_d}{2} \left[ \frac{R_2}{R_1 + R_2} \left( 1 + \frac{R_2(1-\epsilon)}{R_1} \right) + \frac{R_2(1-\epsilon)}{R_1} \right]$$



$$G_{cm} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_2}{R_1} (1-\epsilon) \frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_2}{R_1} (1-\epsilon) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_2}{R_1} (1-\epsilon) \left[ \frac{R_2}{R_1 + R_2} - 1 \right] = \frac{R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_2}{R_1} (1-\epsilon) \frac{-R_1}{R_1 + R_2}$$

$$= \frac{R_2 (1 - 1 + \epsilon)}{R_1 + R_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \epsilon$$

$$G_{dm} = \frac{R_2}{R_1} \left[ 1 - \frac{\epsilon}{2} \frac{R_1 + 2R_2}{R_1 + R_2} \right] \approx \frac{R_2}{R_1}$$


$$CMRR \triangleq \left| \frac{G_{dm}}{G_{cm}} \right| = \left| \frac{\frac{R_2}{R_1} \left( 1 - \frac{\epsilon}{2} \frac{R_1 + 2R_2}{R_1 + R_2} \right)}{\frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{\epsilon}{2} \frac{R_1 + 2R_2}{R_1 + R_2}} \right| = \left| \frac{1}{\frac{\epsilon}{2}} \right| = \frac{2}{\epsilon}$$

$$CMRR \triangleq \left| \frac{G_{dm}}{G_{cm}} \right| = \left| \frac{\frac{R_2}{R_1} \left( 1 - \frac{\epsilon}{2} \frac{R_1 + 2R_2}{R_1 + R_2} \right)}{\frac{R_2}{R_1 + R_2} \epsilon} \right| \left| \frac{1}{R_1} \frac{R_1 + R_2}{1} \right|$$

$$= \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \frac{1}{\epsilon} \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \infty$$

$$\text{es } \frac{100}{5} = \underline{\underline{400}}$$
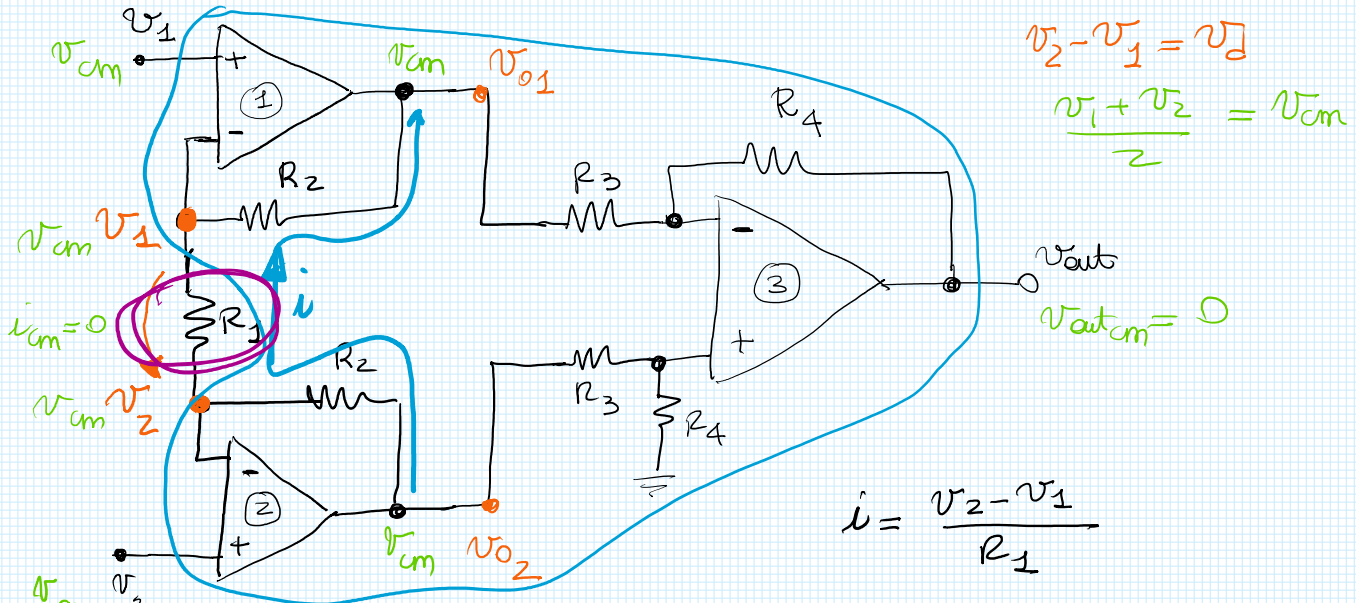
## AMPLIFICATORE PER STRUMENTAZIONE (INSTRUMENTATION AMPLIFIER) INA




$$v_{o2} - v_{o1} = i (R_2 + R_1 + R_2) = \frac{(v_2 - v_1)}{R_1} (R_1 + 2R_2)$$

$$v_{out} = \frac{R_4}{R_3} (v_{o2} - v_{o1}) = \frac{R_4}{R_3} \left( 1 + \frac{2R_2}{R_1} \right) (v_2 - v_1)$$

GUADAGNO DIFFERENZIALE

$$G_{dm} \triangleq \frac{v_{out}}{v_2 - v_1} = \frac{R_4}{R_3} \left( 1 + \frac{2R_2}{R_1} \right)$$

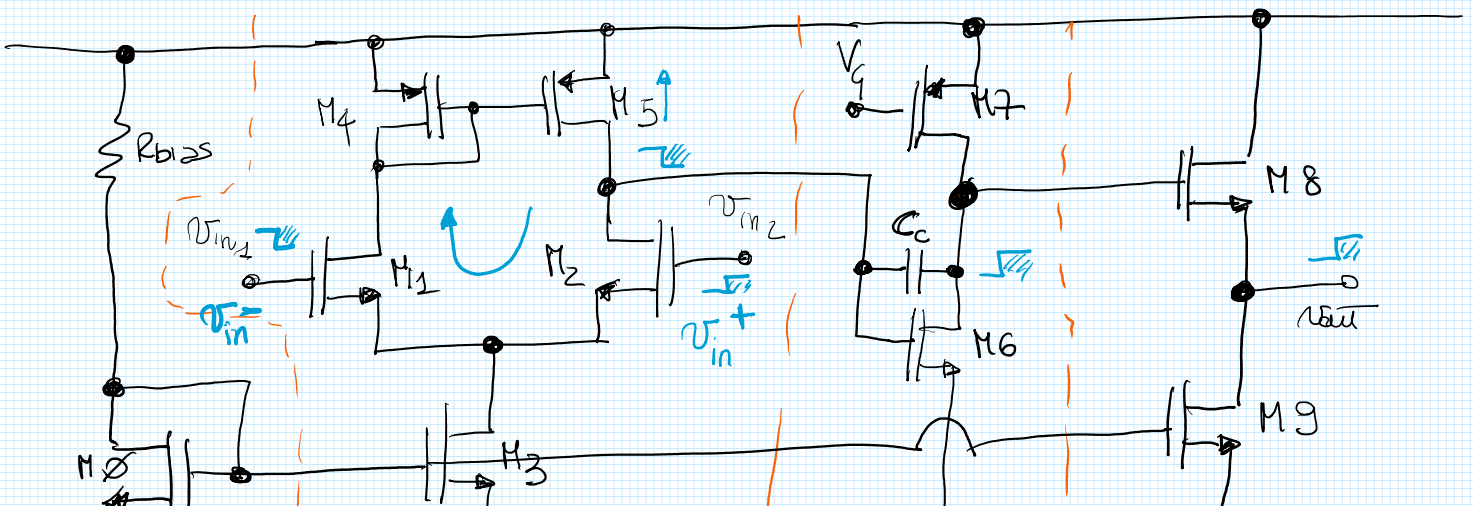
## STRUTTURA INTERNA DELL'AMPLIFICATORE OPERAZIONALE






## L'AMPLIFICATORE OPERAZIONALE "REALE"

### ★ TENSIONE DI OFFSET ( $V_{OS}$ )


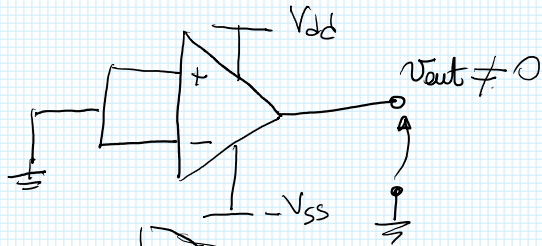


typ  $1mV \div 5mV$

$$V_{OS} = \frac{V_{out}}{A_0}$$

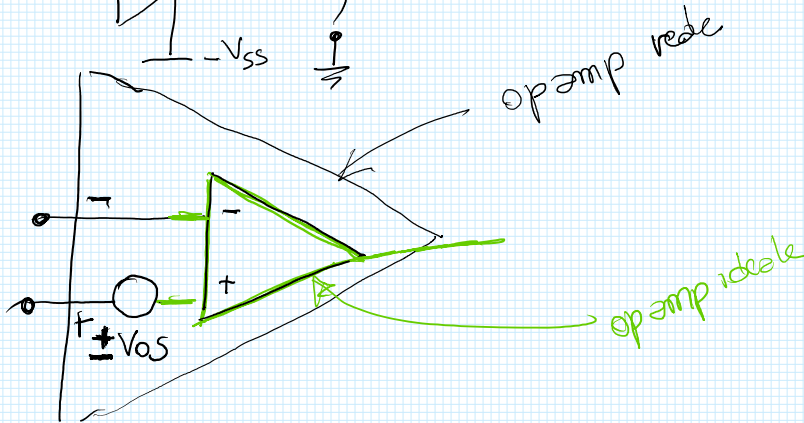


### ESEMPIO

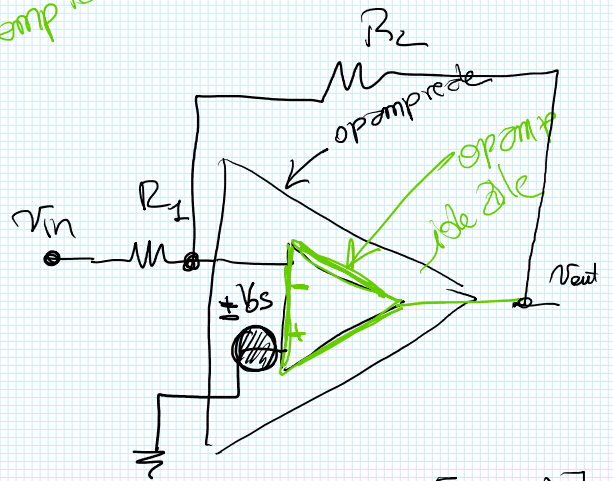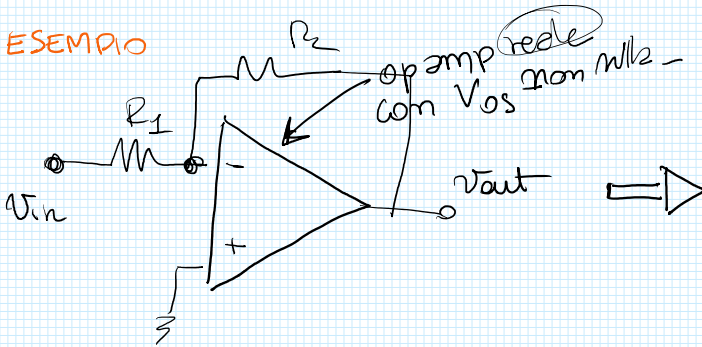


$$V_{out} = -\frac{R_2}{R_1} V_{in} \pm V_{OS} \left[ 1 + \frac{R_2}{R_1} \right]$$
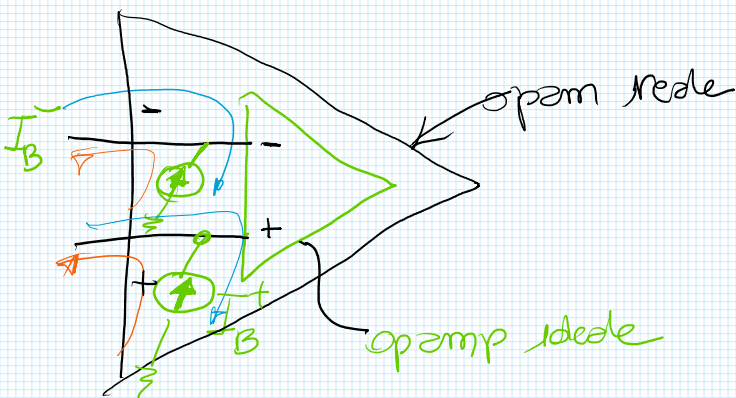
### ★ CORRENTI DI POLARIZZAZIONE (BIAS CURRENT O CORRENTI DI BAS)




$$I_B = \frac{I_B^+ + I_B^-}{2} \quad \text{CORRENTE DI BIAS}$$


$$I_{OS} = |I_B^+ - I_B^-| \quad \text{OFFSET DELLE CORRENTI DI BIAS}$$

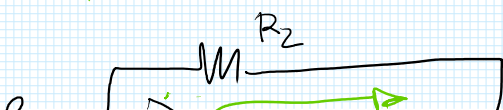

op amp ideale

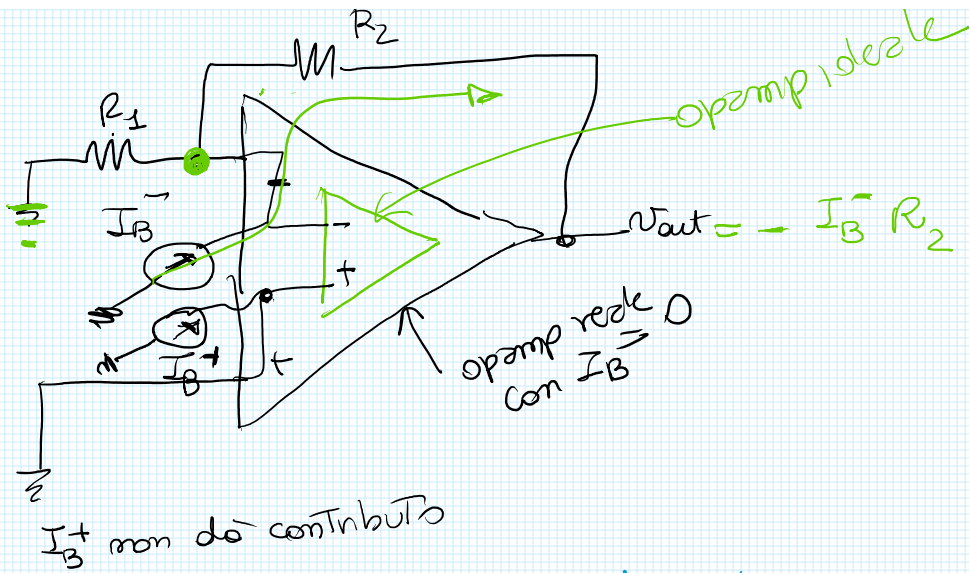

## Compensazione delle correnti di bias

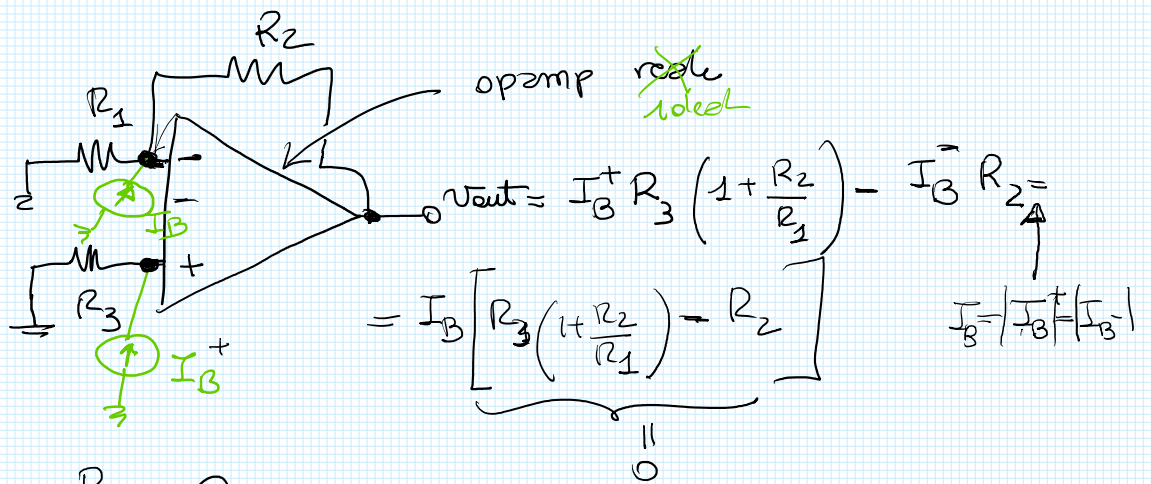


$$R_3 \frac{R_1 + R_2}{R_1} - R_2 = 0$$

$$R_3 R_1 + R_3 R_2 = R_1 R_2$$


$$R_3 (R_1 + R_2) = R_1 R_2$$

$$R_3 = R_1 \parallel R_2$$


## ★ RESISTENZA DI INGRESSO FINITA

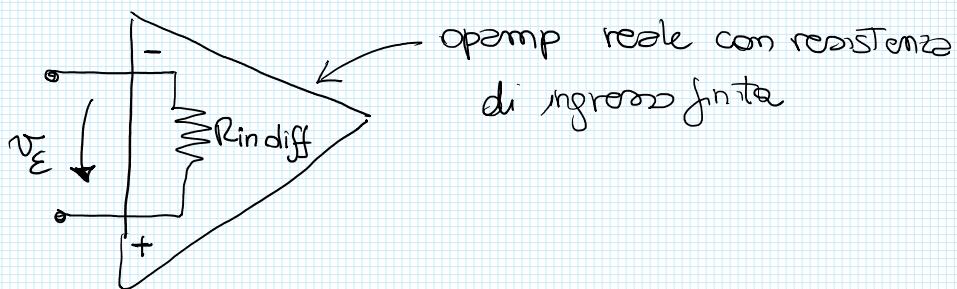
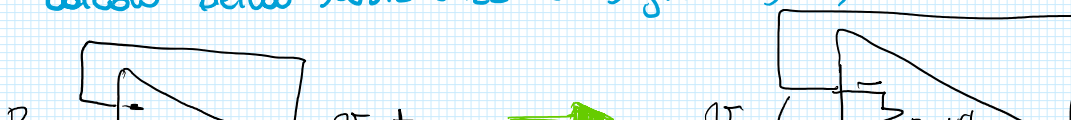
## Calcolo della resistenza di ingresso di un buffer





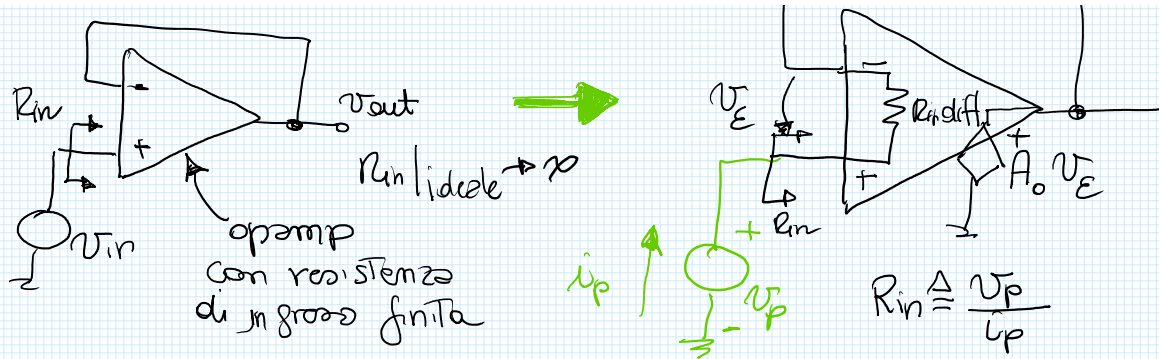

opamp  
con resistenza  
di ingresso finita



$$R_{in} \triangleq \frac{v_P}{i_P}$$

RESISTENZA VISTA  
A RETROAZ. SPENTA ( $A_0=0$ )

$$R_{in} = R_{in} (1 - G_{loop})$$

$$v_E = v_P - A_0 v_E$$


$$\Rightarrow v_P = v_E (1 + A_0) \Rightarrow v_E = \frac{v_P}{1 + A_0}$$

$$i_P = \frac{v_E}{R_{in\ diff}} = \frac{v_P}{(1 + A_0) R_{in\ diff}}$$

$$R_{in} \triangleq \frac{v_P}{i_P} = \frac{v_P}{\frac{v_P}{(1 + A_0) R_{in\ diff}}} =$$


$$= R_{in\ diff} \frac{(1 + A_0)}{[1 - (-A_0)]}$$
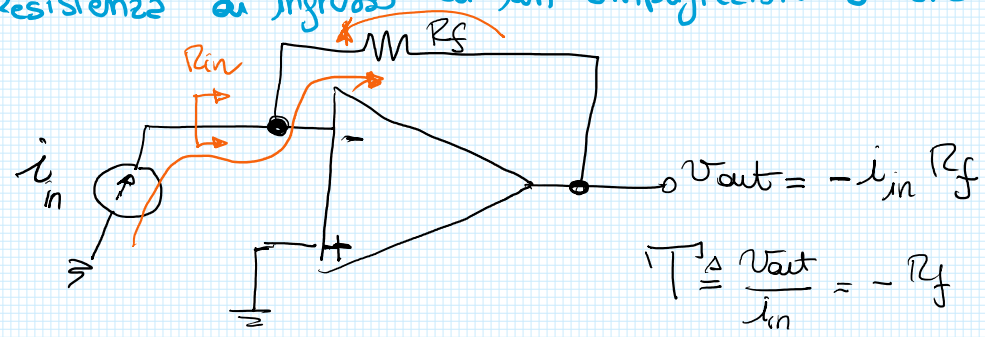
### Resistenza di ingresso di un amplificatore a transimpedenza



$$T \triangleq \frac{v_{out}}{i_{in}} = -R_f$$

$R_{in} = 0$   
ideale

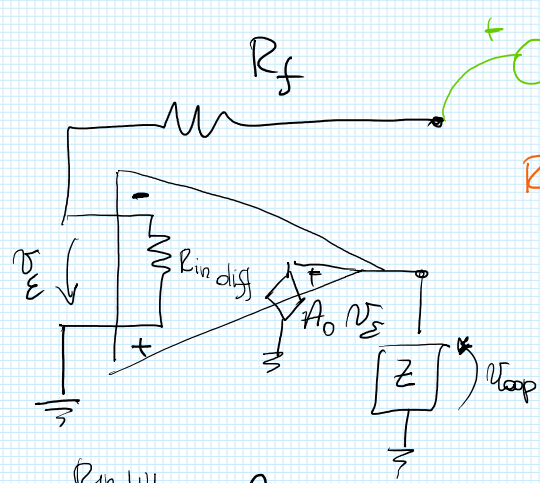

$$R_{in} \triangleq \frac{v_P}{i_P}$$


$$i_P = \frac{v_P}{R_{in\ diff}} + \frac{v_P - A_0 v_E}{R_f} =$$

$$= \frac{v_P}{R_{in\ diff}} + \frac{v_P (1 + A_0)}{R_f} =$$

$$= v_P \left[ \frac{1}{R_{in\ diff}} + \frac{(1 + A_0)}{R_f} \right]$$

$$G_{loop} \triangleq = \frac{R_{in\ diff}}{R_{in\ diff} + R_f} A_0$$

$$\begin{aligned}
 R_{in} &\stackrel{\Delta}{=} \frac{U_p}{I_{in}} = \frac{U_p}{U_p \left[ \frac{1}{R_{in,diff}} + \frac{(1+A_0)}{R_f} \right]} = R_{in,diff} \parallel \frac{R_f}{1+A_0} = \\
 &= \frac{R_{in,diff} \cdot \frac{R_f}{1+A_0}}{R_{in,diff} + \frac{R_f}{1+A_0}} = \frac{R_{in,diff} \cdot R_f}{R_f + R_{in,diff} + R_{in,diff} A_0} = \\
 &= \frac{R_{in,diff} \cdot R_f}{(R_{in,diff} + R_f) \left( 1 - \left( -\frac{R_{in,diff}}{R_{in,diff} + R_f} A_0 \right) \right)} = \frac{R_{in}^0}{1 - G_{loop}^*}
 \end{aligned}$$

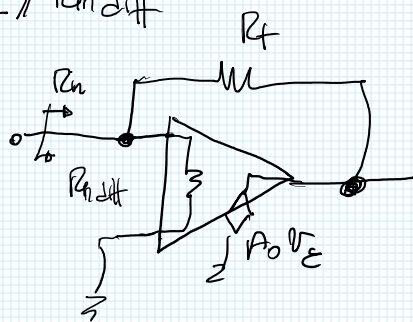

## METODO DI CALCOLO DELLA RESISTENZA IN CIRCUITO RETROAZIONATO

1. Quanto vale la resistenza ideale? (nelle hp di  $G_{loop}$  infinito)

- |   |  |
|---|--|
| $R \rightarrow \infty$ <ul style="list-style-type: none"> <li>la retroazione sta controllando la corrente nel ramo</li> </ul> | $R \rightarrow 0$ <ul style="list-style-type: none"> <li>la retroazione sta controllando la tensione del nodo</li> </ul> |
|---|--|

2. Applico un opportuno generatore di prova

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>gen. di tensione</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>gen. di corrente</li> </ul> |
|--|--|

3. Calcolo la resistenza vista A RETROAZIONE SPENTA ( $A_0 = 0$ ) ( $R^0$ )


4. Calcolo il  $G_{loop}^*$  della configurazione con il gen. di prova

5. la resistenza vista è data:

$$R = R^0 (1 - G_{loop}^*) \quad \left| \quad R = \frac{R^0}{1 - G_{loop}^*}$$

$$R = R^0 (1 - G_{loop}^*) \quad | \quad K = \frac{1}{1 - G_{loop}^*}$$

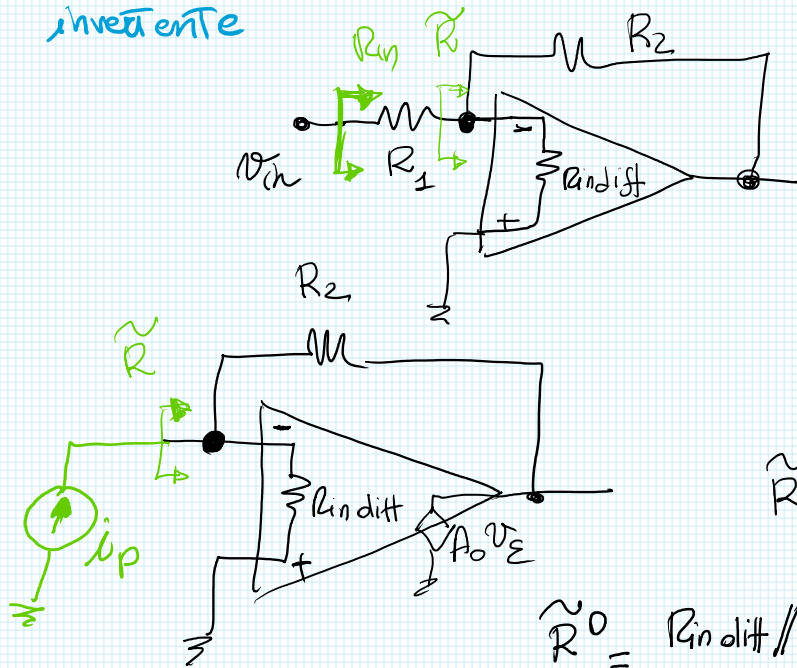Calcolo la resistenza di ingresso di una configurazione invertente



$$R_{in} = R_1 + 0 \quad (\text{ideale})$$

$$R_{in} = R_1 + \tilde{R}$$

$$\tilde{R} \quad | \quad \text{ideale} \rightarrow 0$$

$$\tilde{R} = \frac{\tilde{R}^0}{1 - G_{loop}^*}$$

$$\tilde{R}^0 = R_{in,diff} // R_2$$

$$G_{loop}^* = - \frac{R_{in,diff}}{R_{in,diff} + R_2} A_0$$