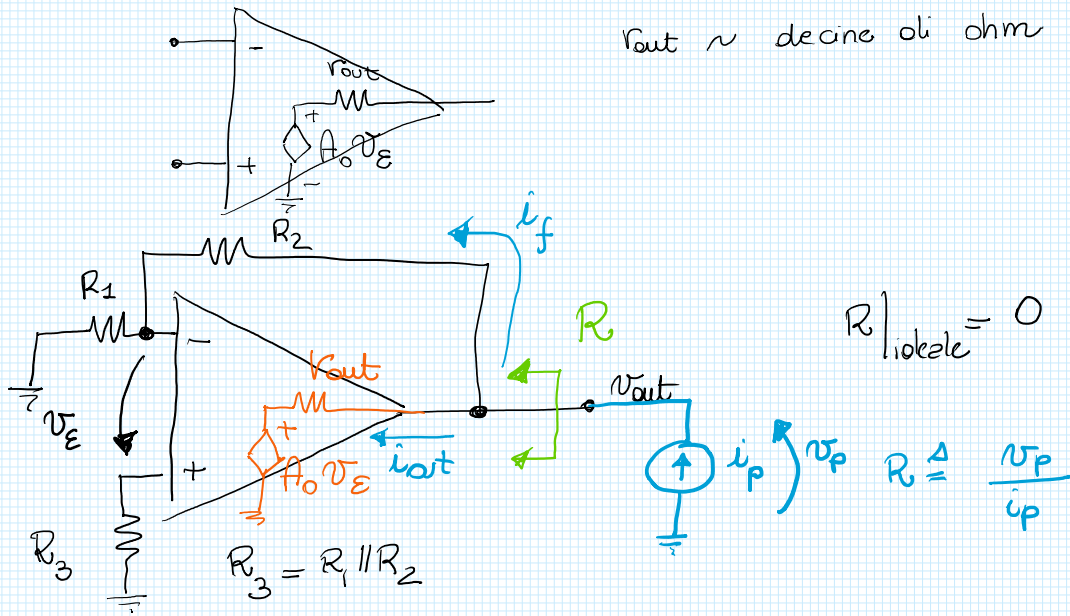


RESISTENZA DI USCITA NON NULLA



$$i_p = i_f + i_{out} \quad i_{out} = \frac{v_p - A_0 v_E}{r_{out}} \quad i_f = \frac{v_p}{R_2 + R_1}$$

$$v_E = -v^- = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} v_p$$

$$i_p = \frac{v_p}{R_1 + R_2} + \frac{v_p}{r_{out}} + \frac{A_0}{r_{out}} \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_p =$$

$$= v_p \left[\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{r_{out}} + \frac{A_0}{r_{out}} \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right]$$

$$R \triangleq \frac{v_p}{i_p} = \frac{1}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{r_{out}} \left(1 + A_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right)} =$$

$$= (R_1 + R_2) \parallel \frac{r_{out}}{1 + A_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2}} =$$


$$= \frac{(R_1 + R_2) \cdot r_{out}}{1 + A_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2}} \cdot \frac{1}{(R_1 + R_2) + \frac{r_{out}}{1 + A_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2}}} =$$

$$= \frac{(R_1 + R_2) \cdot r_{out}}{1 + A_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2}} =$$

$$(R_1 + R_2) + A_o R_1 + v_{out}$$

$$= \frac{(R_1 + R_2) \cdot v_{out}}{(R_1 + R_2) + v_{out}} \cdot \frac{1}{1 + A_o \frac{R_1}{R_1 + R_2 + v_{out}}} =$$
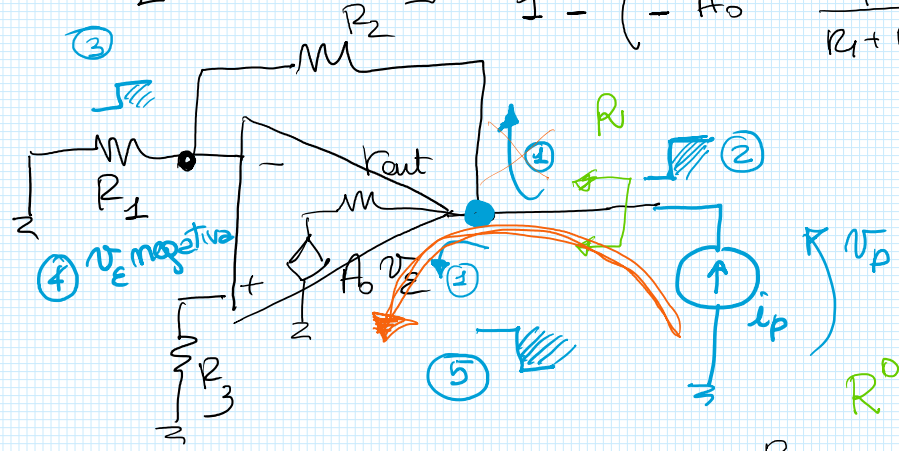
$$= \left[(R_1 + R_2) \parallel v_{out} \right] \frac{1}{1 - \left(-A_o \frac{R_1}{R_1 + R_2 + v_{out}} \right)}$$




$$R = \frac{R^0}{1 - G_{loop}^*}$$

$$R^0 = v_{out} \parallel (R_1 + R_2)$$

$$G_{loop}^* \triangleq \frac{v_{loop}}{v_{prova}}$$
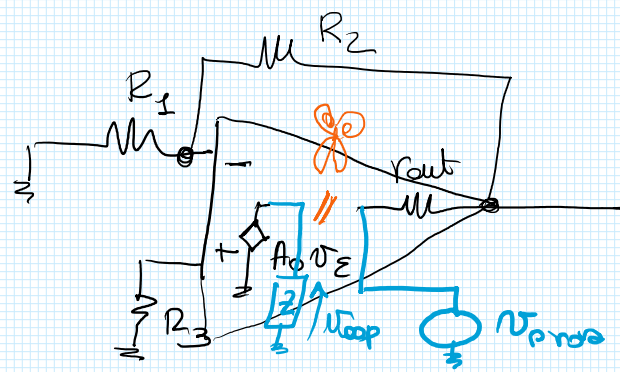
$$= - \frac{R_1}{R_1 + R_2 + v_{out}} \cdot A_o$$




$$R = \frac{v_{out} \parallel (R_1 + R_2)}{1 + A_o \frac{R_1}{R_1 + R_2 + v_{out}}}$$


$$\approx \frac{v_{out}}{1 + A_o \frac{R_1}{R_1 + R_2}}$$

★ RAPPORTO DI REIEZIONE DEL MODO COMUNE FINITO.

$$CMRR \triangleq \left| \frac{A_{dm}}{A_{cm}} \right| = \left| \frac{A_o}{A_{cm}} \right|$$

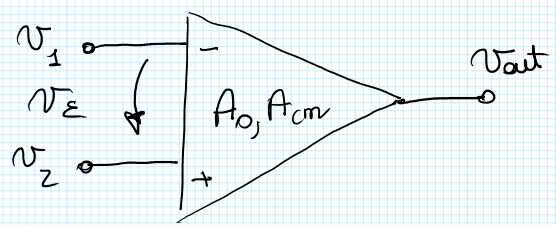

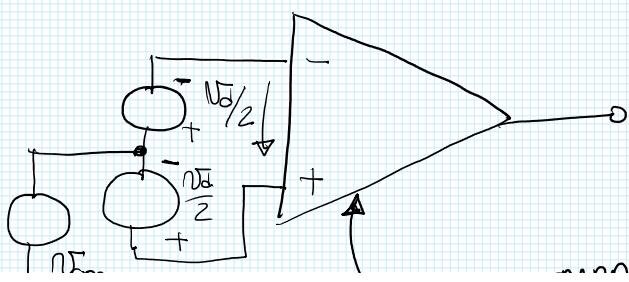
$$v_{out} = A_o (v_2 - v_1) + A_{cm} v_E \quad \frac{v_1 + v_2}{2} = v_E = \frac{A_o v_E + A_{cm} v_{cm}}{2}$$




$$v_{out} = A_o v_d + A_{cm} v_{cm} =$$

$$= A_o \left[v_d + \frac{A_{cm}}{A_o} v_{cm} \right] =$$

)

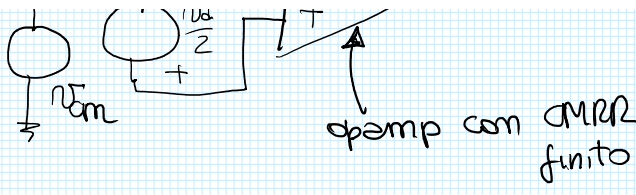

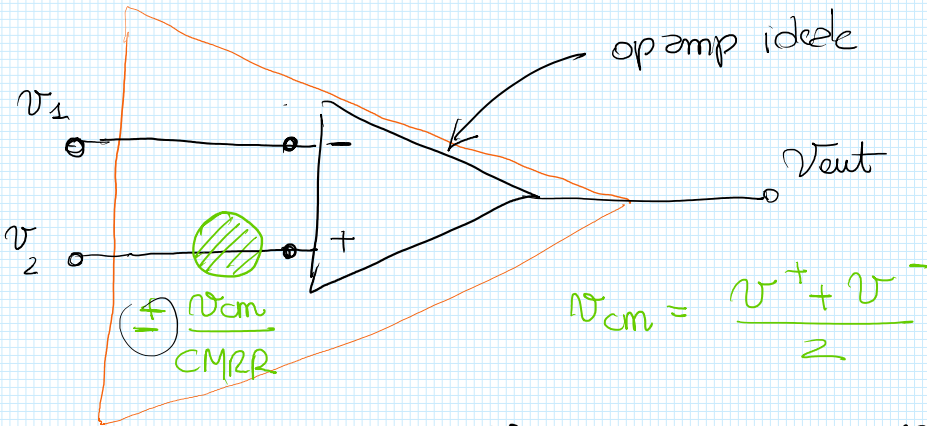
$$= A_o \left[v_d \pm \frac{1}{CMRR} v_{cm} \right]$$



40dB ≤ CMRR ≤ 120dB

1° gen. equiv. di CMRR dipende dal segnale
 2° non ne conosciamo la polarità

* **config. invertente**

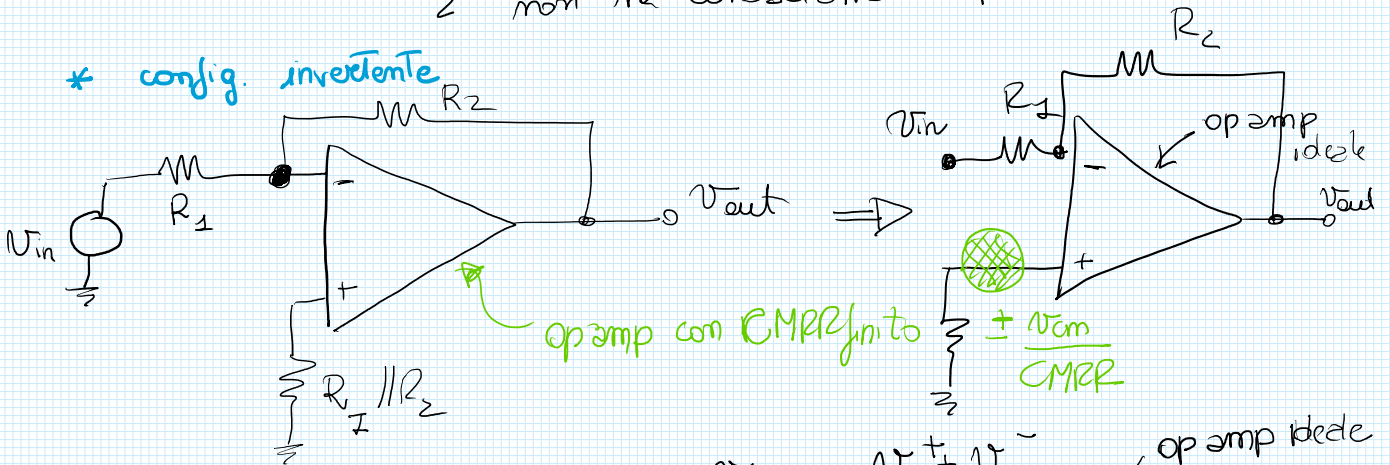


$$v_{cm} = \frac{v^+ + v^-}{2}$$

$$v^+ = 0 \quad v^- = 0 \quad v^+ = 0$$

da config. invertente è insensibile al CMRR finito

* **config. non invertente**

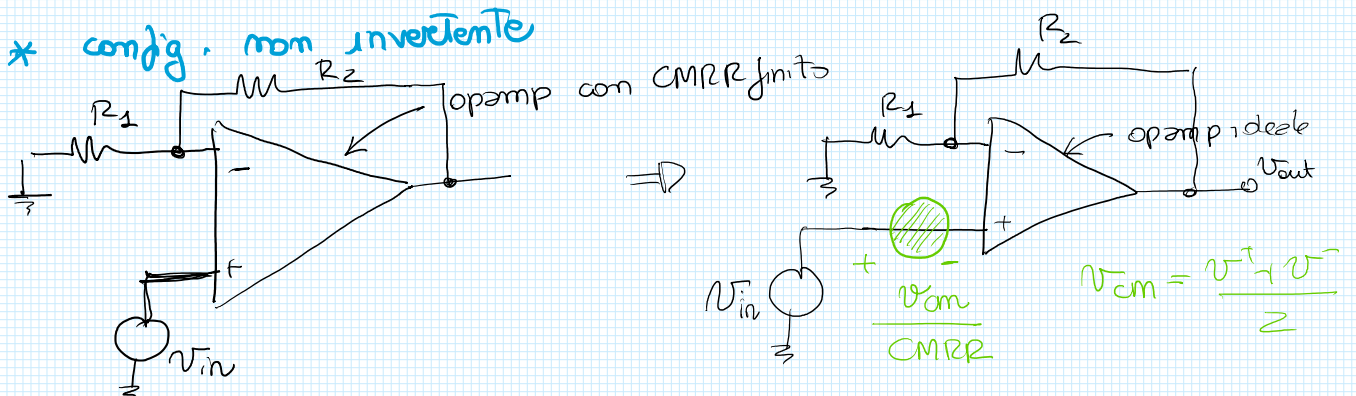

$$\left. \begin{aligned} v^+ &= v_{in} \\ v^- &= v^+ = v_{in} \end{aligned} \right\} v_{cm} = v_{in}$$

$$v^- = v^+ = v_{in} \quad \uparrow \text{ approx. op-amp ideale}$$

$$v_{out} = \left[v_{in} \pm \frac{v_{in}}{CMRR} \right] \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) = v_{in} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \left(1 \pm \frac{1}{CMRR} \right)$$

$$R_2 = 100 \text{ k}\Omega ; R_1 = 1 \text{ k}\Omega ; CMRR = 40 \text{ dB} = -100$$

$$v_{in} = 5 \text{ mV} \sin(\omega t)$$


$$G = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 101$$

$$v_{out} \leftarrow \text{ideale} = 505 \text{ mV} \sin \omega t$$

$$v_{out} \left| \text{reale con CMRR finito} = \left[1 + \frac{R_2}{R_1} \right] \left[1 \pm \frac{1}{100} \right] 5 \text{ mV} \sin(\omega t) =$$

$$= \begin{cases} 510 \text{ mV} \sin \omega t \\ 500 \text{ mV} \sin \omega t \end{cases}$$

* amplificatore delle differenze

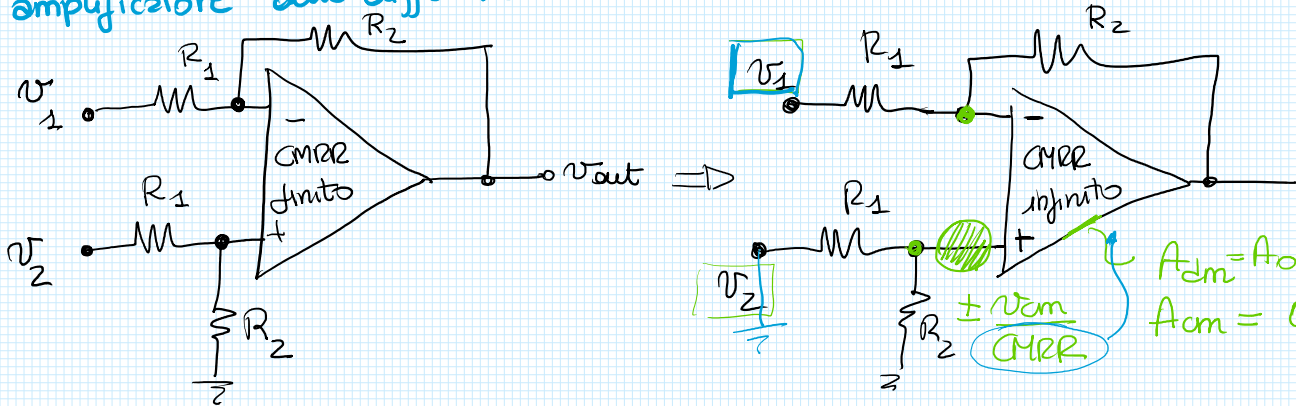


$$v_{cm} = \frac{v^+ + v^-}{2}$$

$$v_2 \left\{ \begin{aligned} v^+ &= \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_2 \\ v^- &= v^+ \end{aligned} \right. \Rightarrow v_{cm} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_2$$

$$v_1 \left\{ \begin{aligned} v^+ &= 0 \\ v^- &= v^+ = 0 \end{aligned} \right. \quad v_{cm} \Big|_{v_1} = 0$$

↑ ipidealità opamp

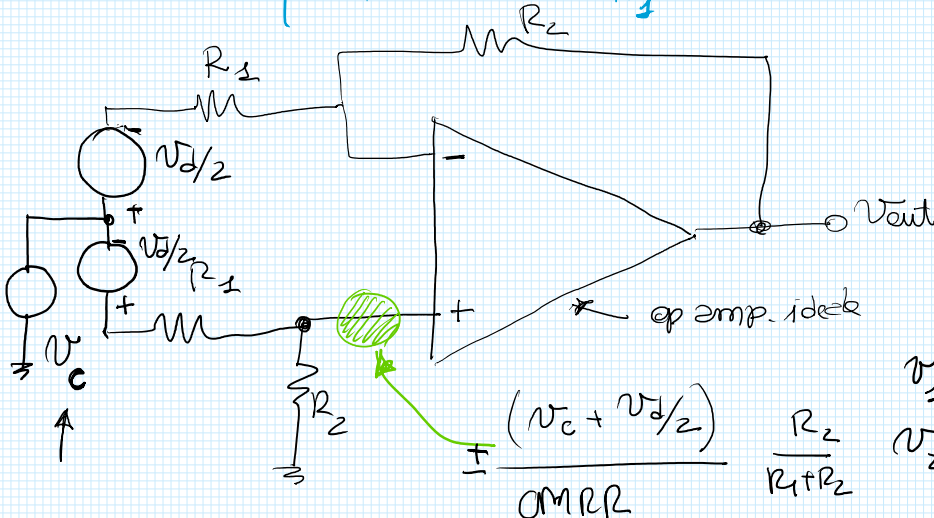

v_{cm} : tens. di modo Comune in ingresso all'opamp

v_c : tens. di modo Comune in ingresso all'opamp delle differenze

$$\begin{aligned} v_1 &= v_c - v_d/2 \\ v_2 &= v_c + v_d/2 \end{aligned}$$

→ 10
D

$\frac{z}{z^2}$

—

$$\frac{1}{\frac{1}{CMRR} + \frac{1}{R_1 + R_2}} \quad v_2 = v_c \quad 72$$

sovrapp. degli effetti

• v_c non dà contributi

• $v_d \rightarrow$ guadagno differenziale $\frac{R_2}{R_1}$

• $\pm \frac{v_c + v_d/2}{CMRR} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \rightarrow$ config. non invertente $G = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$


$$v_{out} = v_d \frac{R_2}{R_1} \pm \left[\frac{(v_c + v_d/2)}{CMRR} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right] \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) =$$

$$= G_{diff} v_d + G_c v_c$$

$$CMRR_{TOT} = \left| \frac{G_{diff}}{G_c} \right| = \left| CMRR \pm \frac{1}{2} \right| \approx CMRR_{opamp}$$

^ dell'opamp

* amplificatore per strumentazione

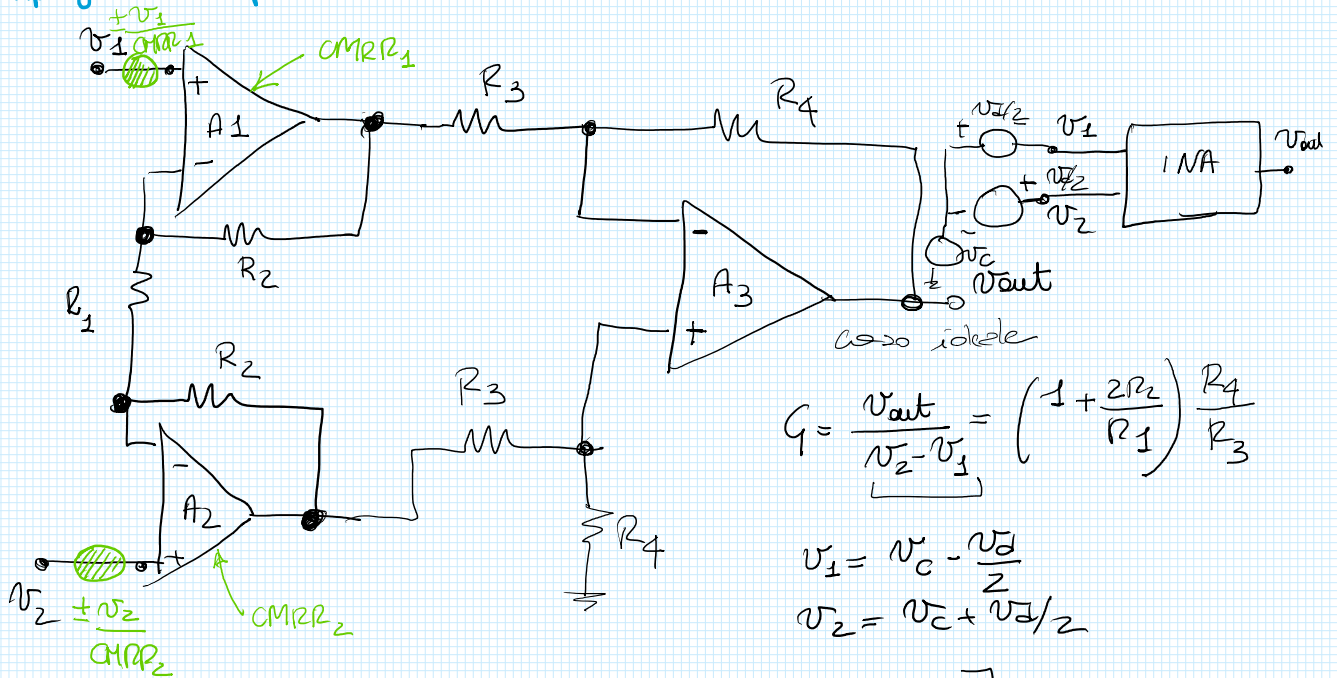

$$G = \frac{v_{out}}{v_2 - v_1} = \left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right) \frac{R_4}{R_3}$$

$$v_1 = v_c - \frac{v_d}{2}$$

$$v_2 = v_c + \frac{v_d}{2}$$

$$v_{out} = \left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right) \frac{R_4}{R_3} \cdot \left[v_2 \pm \frac{v_2}{CMRR_2} - v_1 \mp \frac{v_1}{CMRR_1} \right] =$$

$$= \left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right) \frac{R_4}{R_3} \left[\left(v_c + \frac{v_d}{2}\right) \left(1 \pm \frac{1}{CMRR}\right) - \left(v_c - \frac{v_d}{2}\right) \left(1 \pm \frac{1}{CMRR}\right) \right]$$

$$G_{dTOT} = \left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right) \left(1 \pm \frac{1}{CMRR}\right) G_{d3}$$


$$G_{cTOT} = 1 \cdot G_{c3}$$

$$CMRR_{TOT} = \left| \frac{G_{dTOT}}{G_{cTOT}} \right| \approx \left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right) \left| \frac{G_{d3}}{G_{c3}} \right| =$$

CMRR₃

$$CMRR_{TOT} = \left| \frac{G_{dTOT}}{G_{C_{TOT}}} \right| \approx \left(1 + \frac{2K_2}{R_1} \right) \left| \frac{100}{G_{O3}} \right| = \left(1 + \frac{2R_2}{R_1} \right) CMRR_3$$


★ LIMITAZIONE DELLA CORRENTE DI USITA

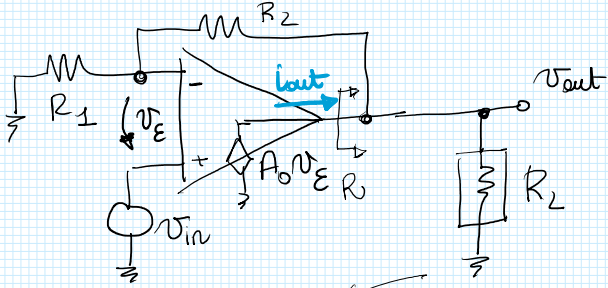

i_{out_MAX} è fornito dal datasheet

$$|i_{out_max}| = \frac{\Delta V_{max}}{R_{min}}$$

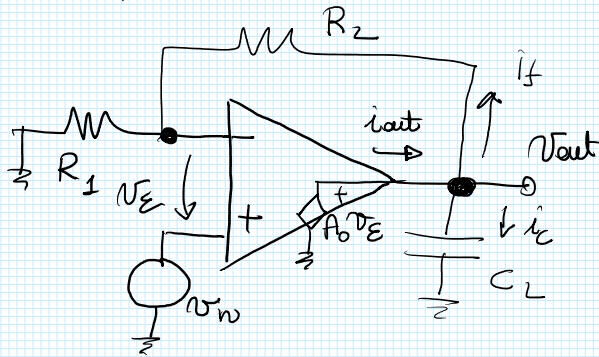
$$R = R_2 \parallel (R_1 + R_2) \geq R_{min}$$




$$i_{out} = i_{CL} + i_f$$

$$i_{CL} = C_L \frac{dV_{out}}{dt}$$
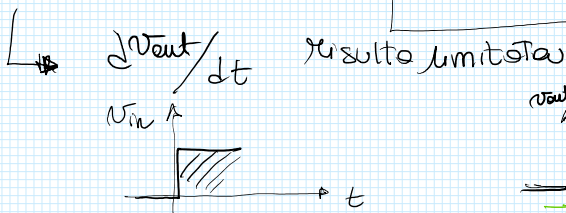
$$i_{CL_max} = i_{out_max} - i_f = i_{out_max} - \frac{V_{out}}{R_1 + R_2}$$



"slew-rate esterno"

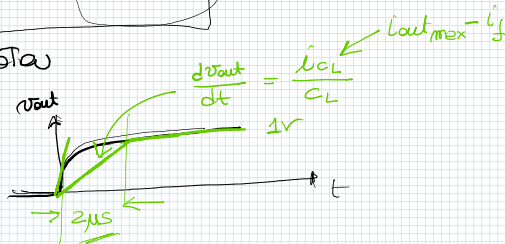

$$C_L = 100 \text{ mF}$$

$$i_{out_max} = 50 \text{ mA} \left[\frac{S}{V} \right]$$

$$\frac{dV_{out}}{dt} \Big|_{MAX} = \frac{50 \text{ mA}}{100 \text{ mF}} = \frac{5 \cdot 10^{-2}}{10^{-7}} \frac{V}{s} = 5 \cdot 10^5 \frac{V}{s} = 0.5 \frac{V}{\mu s}$$

★ SLEW-RATE (INTERNO)



$$= 5 \cdot 10^{-8} \frac{V}{s} = 0.5 \frac{V}{\mu s}$$

★ SLEW-RATE (INTERNO)

$$SR = \left. \frac{dv_{out}}{dt} \right|_{max}$$

la limitaz. deriva dallo corrente disponibile nei nodi interni dell'opamp per caricare le capacit  interne e in particolare la capacit  di compensazione

$$0.1 \frac{V}{\mu s} \leq SR \leq 100 \frac{V}{\mu s}$$

$$v_{out} = A_{out} \sin(\omega t)$$

$$\left. \frac{dv_{out}}{dt} \right|_{MAX} = A_{out} \omega \cos \omega t \Big|_{MAX} = A_{out} \omega = A_{out} 2\pi f$$

se $\left. \frac{dv_{out}}{dt} \right|_{MAX} = SR \Rightarrow$

$$SR = A_{out} 2\pi f$$

MAX DINAMICA


$$A_{out} \Big|_{MAX} = \frac{2\pi f}{SR}$$

\Rightarrow

$$f \leq \frac{SR}{A_{out} \Big|_{MAX} \cdot 2\pi}$$

LARGHEZZA DI BANDA A PIENA POTENZA

ESEMPIO / ESERCIZIO

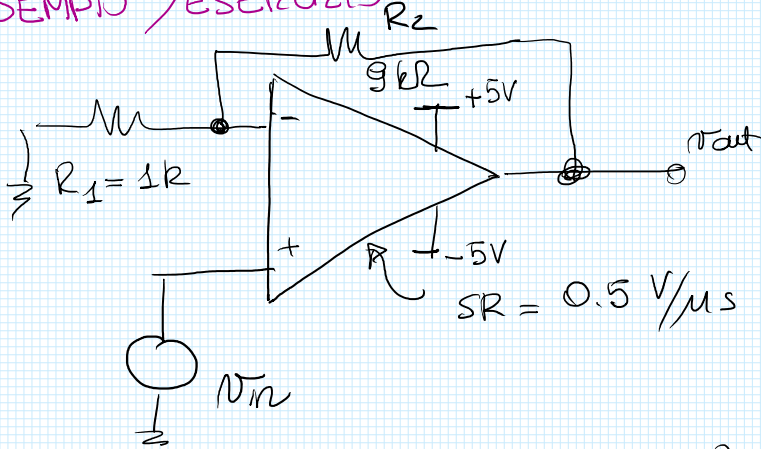

$$f_{in} = 10 \text{ kHz}$$

$\hookrightarrow A_{in} \text{ max. ?}$

$$\omega_{in} = 2\pi f_{in}$$

$$v_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_{in} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) A_{in} \sin \omega_{in} t =$$

$$\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 10$$

$$\frac{dv_{out}}{dt} = \frac{d}{dt} \left[10 * A_{in} * \sin \omega_{in} t \right] =$$

$$= 10 * A_{in} \omega_{in} \cos \omega_{in} t$$

$$SR = \frac{dv_{out}}{dt} = 0.5 \frac{V}{\mu s} \Rightarrow A_{in} \Big|_{MAX} =$$

$$\frac{SR}{10 * 2\pi f_{in}} = 795 \text{ mV}$$

NB

$$SR = \frac{dV_{out}}{dt}_{max} = 0.5V/\mu s \rightarrow A_{in}|_{MAX} = \frac{0.5}{10 * 2\pi f_{in}} = 7.9577 \text{ mV}$$

$V_{out}|_{MAX} = \pm 5V$ limitata dalla tens. di alimentazione

$$A_{in}|_{MAX} \leq 500 \text{ mV}$$

Se $f_{in} = 20 \text{ kHz} \Rightarrow$ limitaz. da SR $A_{in}|_{max} = 398 \text{ mV}$

