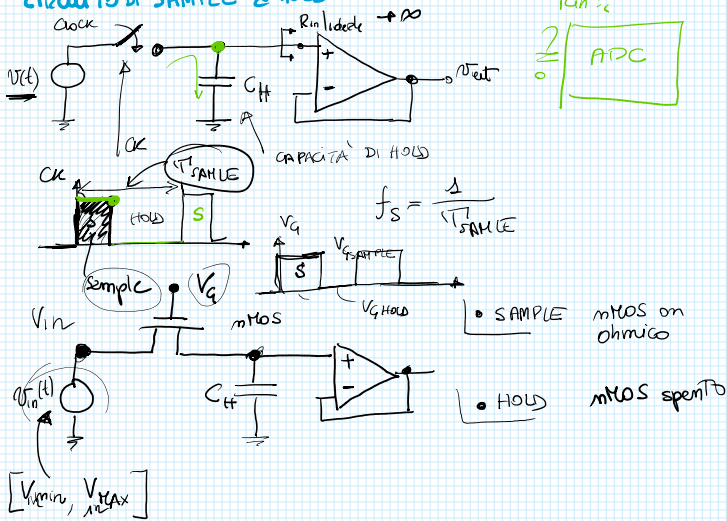


CIRCUITO DI "SAMPLE & HOLD"



* SAMPLE mTOS on ohmico

$$V_{GS} > V_{Tm} \\ (V_{GD} > V_{Tm})$$

$$V_g - V_s > V_{Tm}$$

$$V_g > V_s + V_{Tm} = V_{Tm} + V_{Smmax}$$

$$R_{DSon} = \frac{\Delta R_{ohmico}}{I_D V_{DS}} = \frac{1}{2 k_m (V_{GS} - V_{Tm})^2}$$

• HOLD mTOS off

$$V_{GS} < V_{Tm} \\ (V_{GD} < V_{Tm})$$

$$V_g - V_s < V_{Tm}$$

$$V_{gm} < V_{Tm} + V_{Sim}$$


NON IDEALITÀ DEL CIRCUITO DI S&H

1. * errori statici $\left\{ \begin{array}{l} \text{guadagno finito dell'opamp del buffer} \\ R_{in} \text{ finito del buffer} \end{array} \right.$

2. * limitazione sulla minima durata del tempo di sample

3. * limitazione sulla massima durata del tempo di hold

4. * iniezione di carica

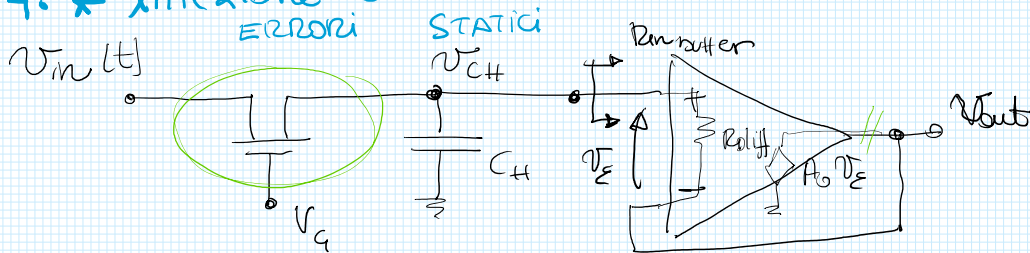

idealmemente

$$v_{out} = v_{CH}$$

perché $G_{buffer} |_{ideale} = 1$

$$v_{CH} = v_{in}$$

perché $R_{in,buffer} \rightarrow \infty$
(oppure se $R_{DSon} = 0$)

$$G_{reale,buffer} = \frac{G_{ideale}}{1 - \frac{1}{G_{loop}}} =$$

$$G_{loop} = -A_0$$

1


A_0

$$v_{out} = \frac{A_0}{1 - A_0} v_{in}$$

$$= \frac{1}{1 + 1/A_0} = \frac{A_0}{A_0 + 1}$$

$$V_{out} = \frac{A_0}{A_0 + 1} V_{CH}$$
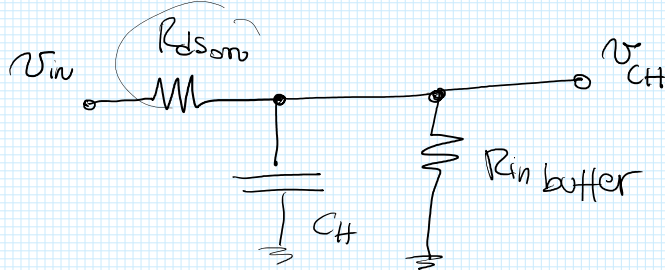
$$R_{in\ buffer} = R_{in\ buffer}^0 (1 - G_{loop}^*) = R_{diff} \left(\frac{1 + A_0}{1 + 10^5} \right) = 10^{11} \Omega \left(\frac{1 + 10^5}{1 + 10^5} \right) = 10^{11} \Omega = 100 \text{ G}\Omega !!$$





$$V_{CH} \Big|_{\text{regime}} = \frac{R_{in\ buffer}}{R_{in\ buffer} + R_{dsom}} V_{in}$$

$$R_{dsom} \approx 10 \Omega$$

$$\frac{10^{11}}{10^{11} + 10} \approx 1$$



2. minima durata del Tempo di SAMPLE

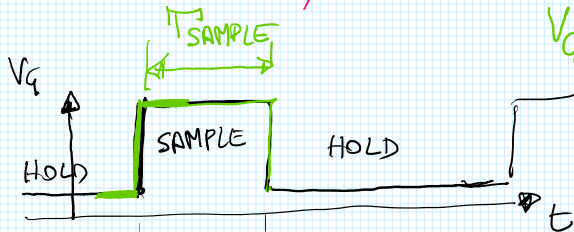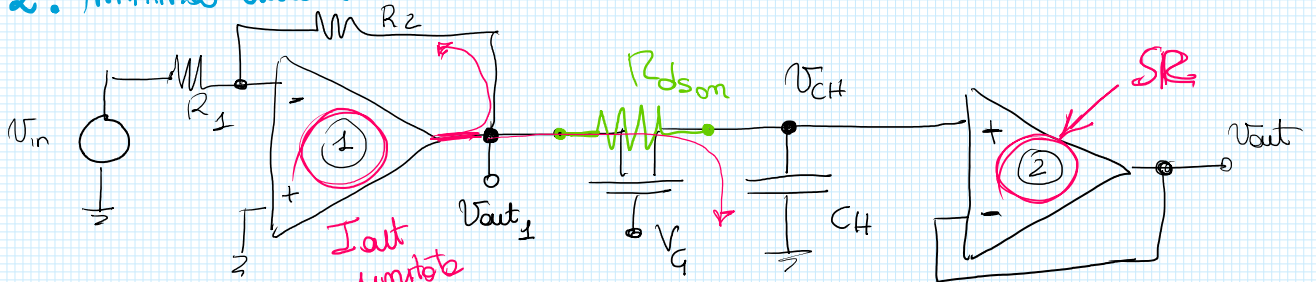

$V_G = V_{G\ SAMPLE}$ t.c. $V_{GS} > V_{Tn}$ MOS₃ ohmic
 $V_{GD} > V_{Tp}$

$$f_{\text{SAMPLING}} = \frac{1}{T_{\text{SAMPLE}} + T_{\text{HOLD}}}$$

↑ freq. di campionamento

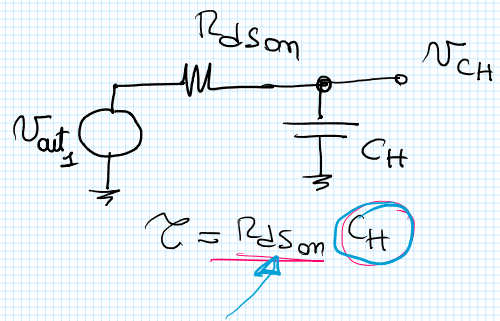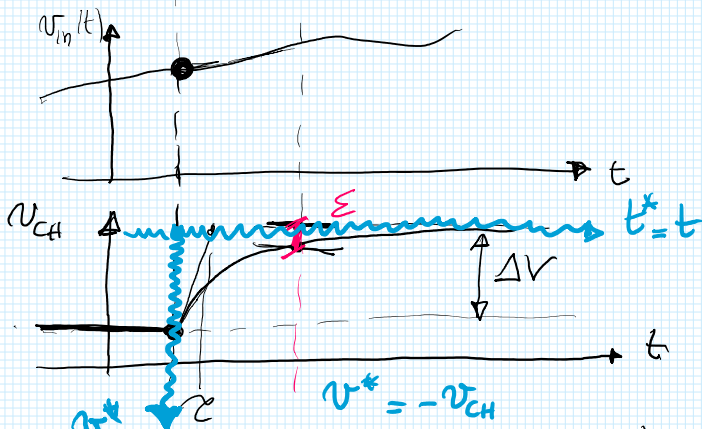

$$\tau = R_{dsom} C_H$$

$$V_{CH} = \Delta V - \Delta V \exp(-t/\tau)$$

$$V_{CH}(T_{\text{SAMPLE}}) = \Delta V - \epsilon \Rightarrow \Delta V - \epsilon = \Delta V - \Delta V \exp\left(-\frac{T_{\text{SAMPLE}}}{\tau}\right)$$

$$\Delta V \exp\left(-\frac{T_{\text{SAMPLE}}}{\tau}\right) = \epsilon$$

$$v^*(t) = \Delta V \exp(-t/\tau)$$

$$v^*(T_{\text{SAMPLE}}) = \epsilon$$

$$T_{\text{SAMPLE}} \rightarrow \ln \epsilon = -\tau \ln \frac{\Delta V}{\epsilon}$$




$$\tau_{\text{SAMPLE min}} = -\tau \ln \frac{\epsilon}{\Delta V} = \tau \ln \frac{\Delta V}{\epsilon}$$

$v^*(t_{\text{SAMPLE}}) = \epsilon$

in presenza di limitazioni introdotte dagli opamp



- I_{out} limitata

$$\left. \frac{dV_{\text{CH}}}{dt} \right|_{\text{max}} = \frac{I_{\text{out max}}}{C_{\text{H}}}$$

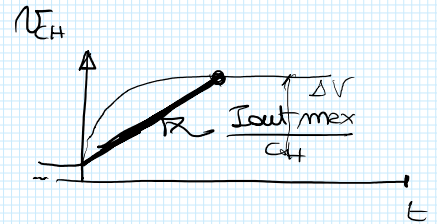


- SR del 2° opamp

$$\left. \frac{dV_{\text{out}}}{dt} \right|_{\text{max}} = \text{SR}$$

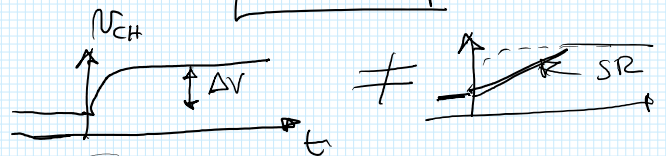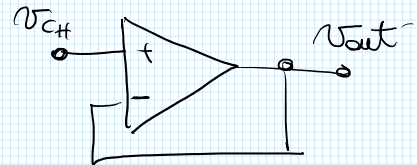

Se $\frac{\Delta V}{\tau} > \text{SR}$ oppure $\frac{\Delta V}{\tau} > \frac{I_{\text{out max}}}{C_{\text{H}}} \Rightarrow$ LIMITAZIONE

$$\tau = R_{\text{DSon}} C_{\text{H}}$$

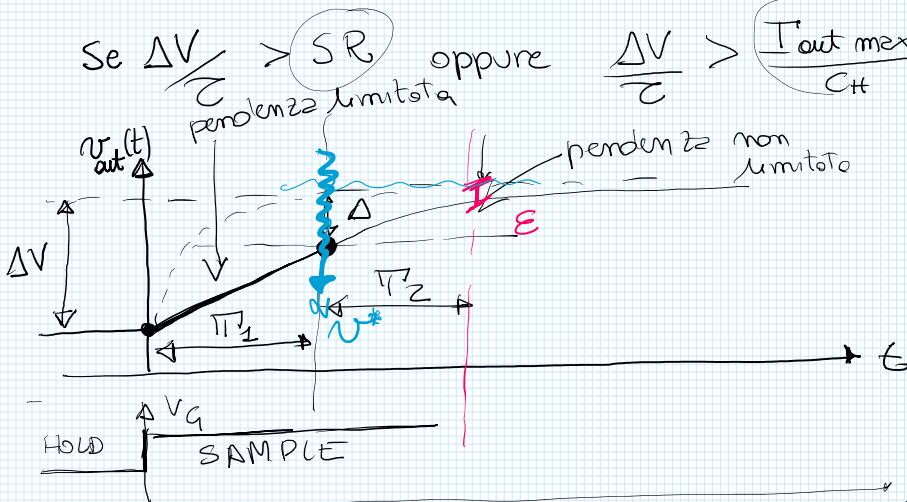

$$\tau_{\text{SAMPLE min}} = \tau_1 + \tau_2$$

$$v(t)_{\text{exp}} = \Delta V \exp(-t/\tau)$$

$$\left. \frac{dv}{dt} \right|_{\text{max}} = \frac{\Delta V}{\tau}$$

nel caso di limitazione da SR

$$\frac{\Delta}{\tau} = \text{SR}$$

$$\tau_1 = \tau_{\text{SR}} = \frac{\Delta V - \Delta}{\text{SR}} = \frac{\Delta V - \text{SR} \tau}{\text{SR}} = \frac{\Delta V}{\text{SR}} - \tau$$

$\tau_2 \Rightarrow$ salita esponenziale $v^* = \Delta \exp(-t/\tau)$

$$v^*(\tau_2) = \epsilon$$

$$\epsilon = \Delta \exp(-\tau_2/\tau)$$

$$\tau_2 = \tau \ln \frac{\Delta}{\epsilon}$$

$$\tau_{\text{SAMPLE min}} = \tau_1 + \tau_2 = \frac{\Delta V}{\text{SR}} - \tau + \tau \ln \frac{\Delta}{\epsilon}$$

