
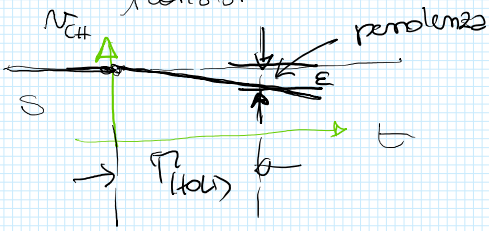




MASSIMA DURATA T_{Hold} :

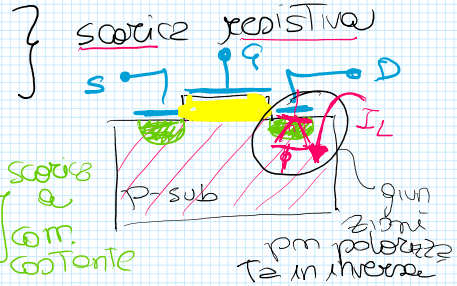- resistenza di off del transistor MOS spento
- resistenza di ingresso del buffer
- corrente di bias opamp
- correnti di bias delle giunzioni pn del transistor




$$\frac{dV_{CH}}{dt} = \frac{I}{C_H} = \frac{-I_B + I_L}{C_H}$$

$$\frac{dV_{CH}}{dt} * T_{\text{Hold}}|_{\text{max}} \leq \epsilon$$

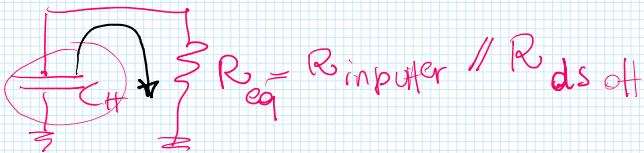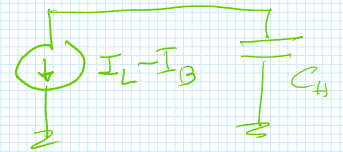


$$V_{CH} = \Delta V \exp(-t/\tau)$$


$$\tau \gg T_{\text{Hold}}$$

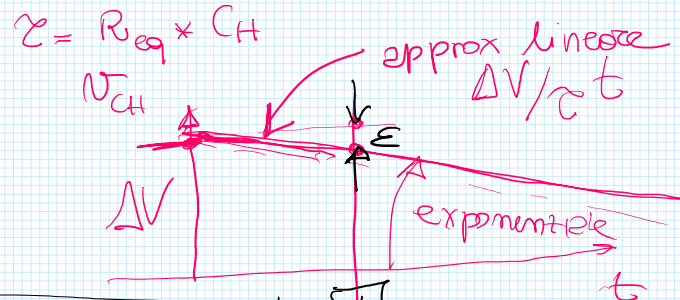


$$\frac{\Delta V}{\tau} T_{\text{Hold}}|_{\text{max}} = \epsilon$$

* iniezione di carica

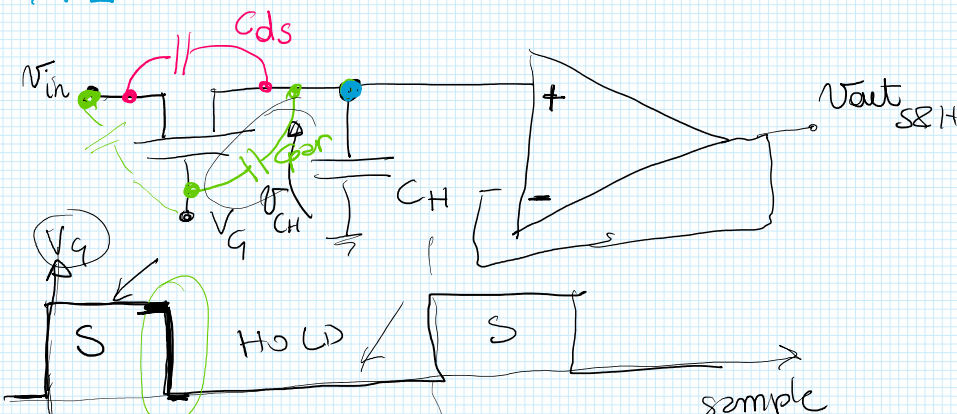


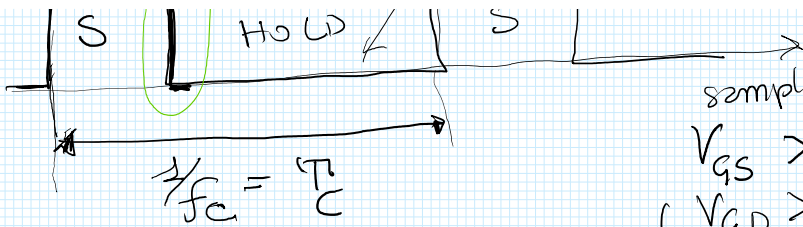

→ effetto C_{par}


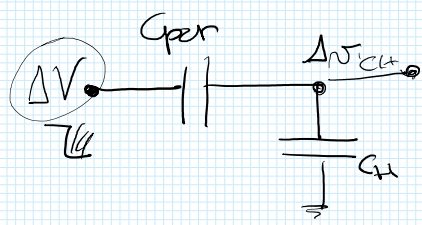

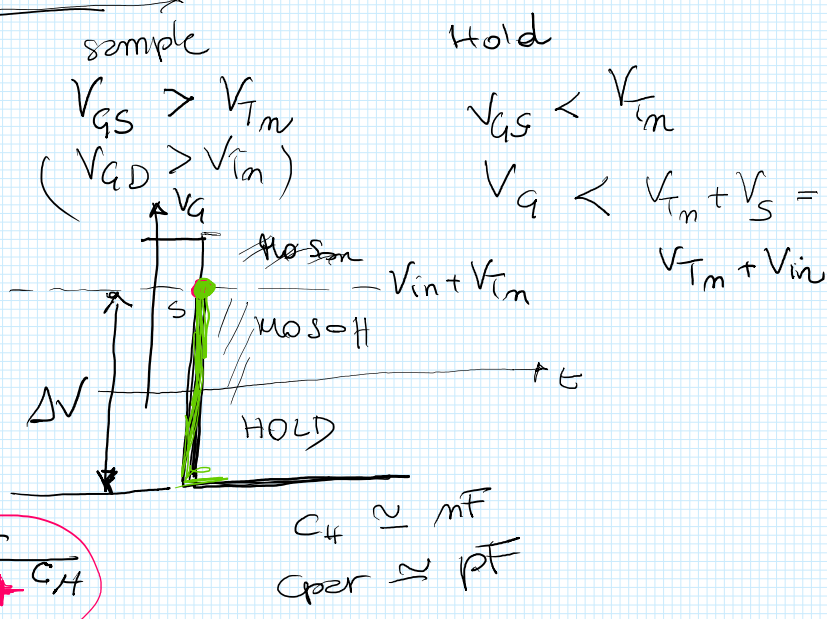
$$\Delta V_{ch} = \Delta V \cdot \frac{C_{par}}{C_{par} + C_{ch}}$$



→ effetto C_{ds}

MIGLIORIE DEL CIRCUITO DI S&H

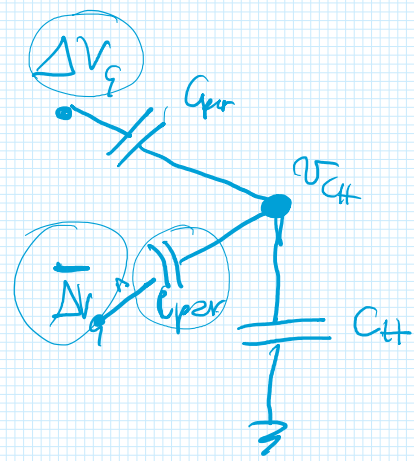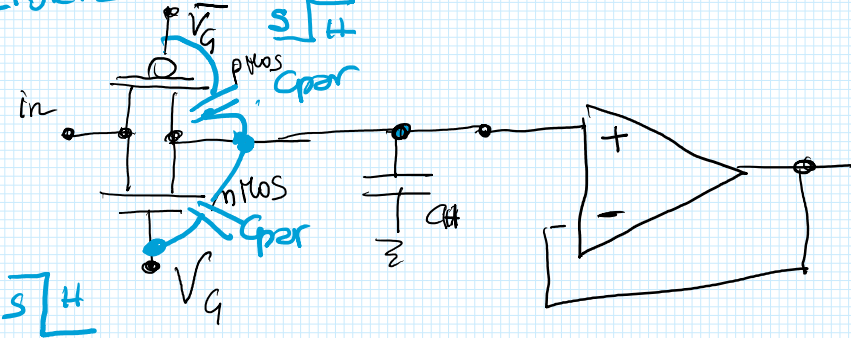

• fase di HOLD MOS spenti

$$\left. \begin{array}{l} V_{GSm} < V_{Tm} \\ V_{GSp} > V_{Tp} \end{array} \right\} \begin{array}{l} V_g - V_s < V_{Tm} \\ V_g > V_{Tp} + V_{sp} \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} V_g < V_{Tm} + V_{in, \min} \\ V_g > V_{Tp} + V_{in, \max} \end{array}$$

• fase di sample

MOS on e in zone ohmiche

$$\left. \begin{array}{l} V_{GSm} > V_{Tm} \\ V_{GSp} < V_{Tp} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \rightarrow V_g > V_{Tm} + V_{in, \max} \\ \rightarrow V_g < V_{Tp} + V_{sp} = V_{Tp} + V_{in, \min} \end{array}$$

$$V_{ch} = \Delta \bar{V}_g \cdot \frac{C_{par}}{C_{ch} + C_{par}} \cdot \frac{+ \Delta V_g}{C_{par} + C_{ch}}$$