

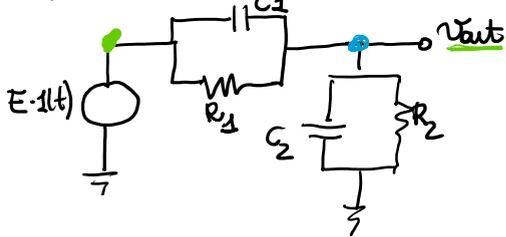
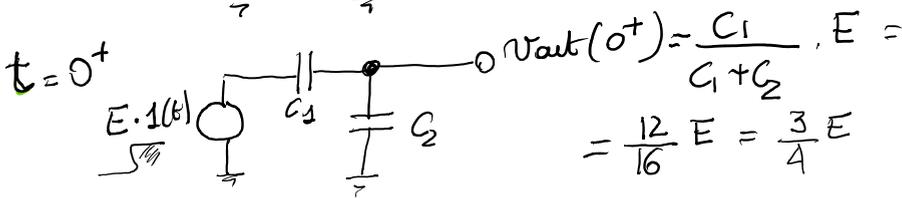


PARTITORE COMPENSATO

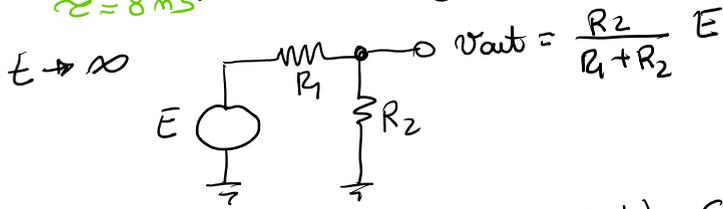


$R_1 = 1k\Omega$
 $R_2 = 1k\Omega$
 $C_1 = 12pF$
 $C_2 = 4pF$

$\tau = (C_1 + C_2) (R_1 || R_2) = 8ms$

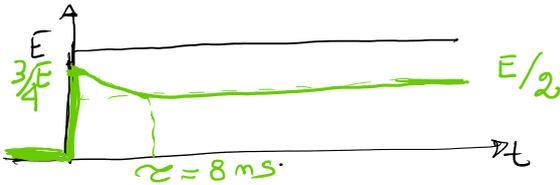

PARTITORE SOTTOCOMPENSATO

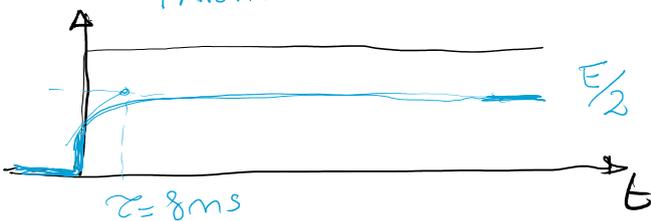


$C_1 = 4pF$
 $C_2 = 12pF$
 $R_1 = 1k\Omega$
 $R_2 = 1k\Omega$

$V_{out}(0^+) = \frac{C_1}{C_1 + C_2} E = \frac{E}{4}$


$\frac{C_1}{C_1 + C_2} < \frac{R_2}{R_1 + R_2}$

PARTITORE COMPENSATO

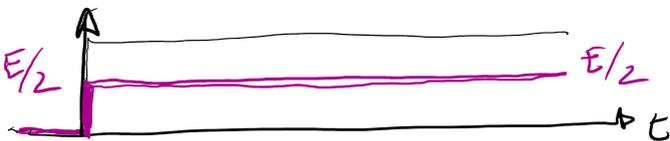


$\frac{C_1}{C_1 + C_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$
 $C_1 R_1 = C_2 R_2$

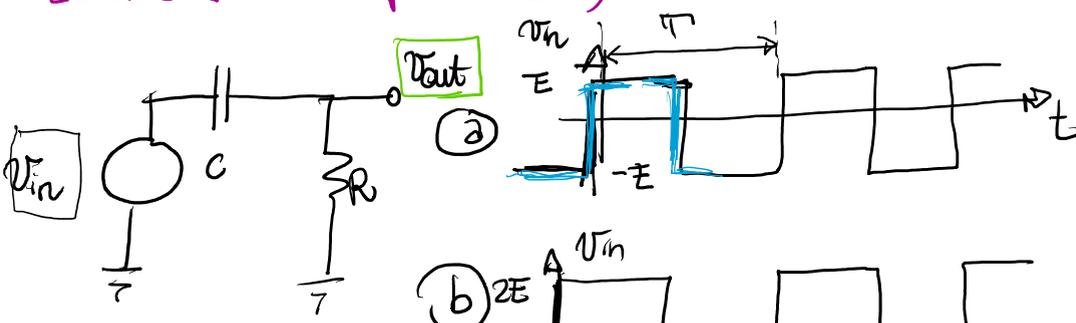ESERCIZIO: Risposta di un circuito CR all'onda quadra



$T = 10ms$
 $E = 1V$

$T = 10ms$

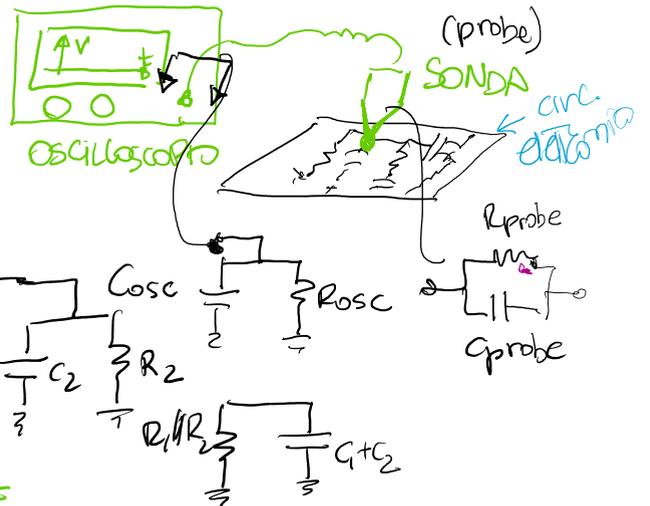


$$\frac{1}{T}$$


$$R = 2hR$$

$$C = 100pF$$





$$\frac{1}{T}$$

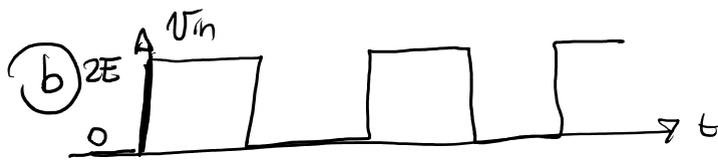


(c) $T = 400ms$ come in (a)

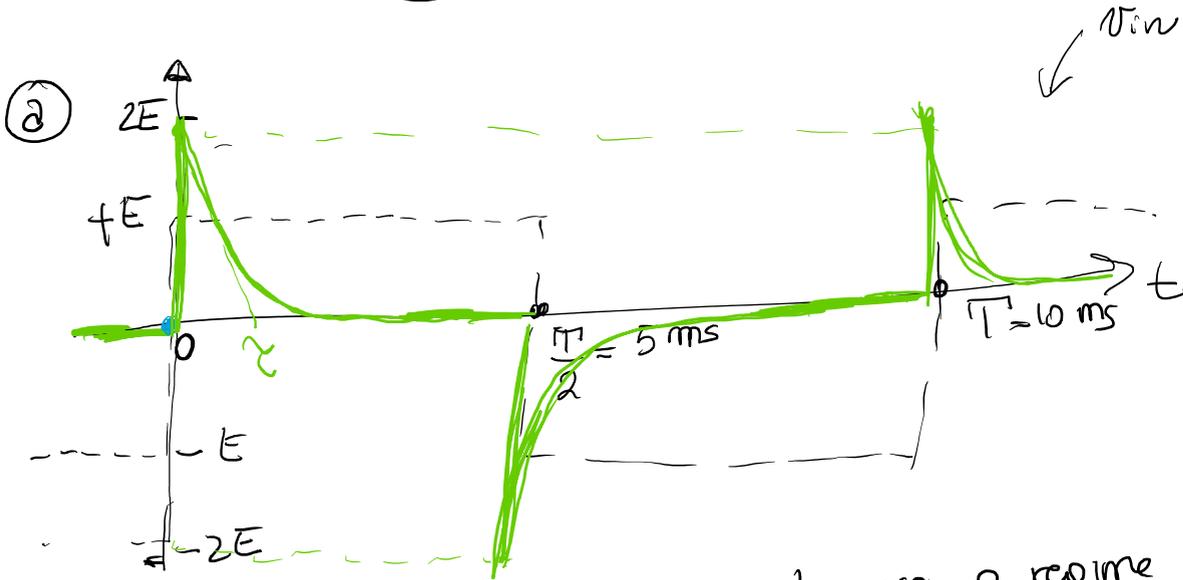


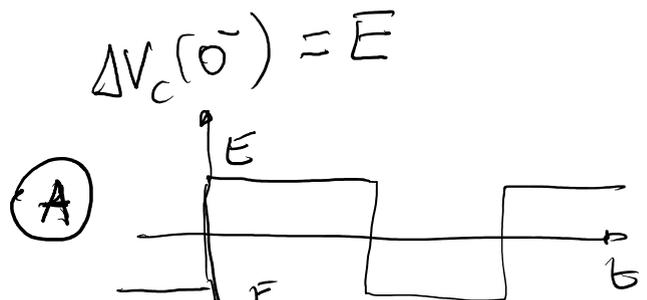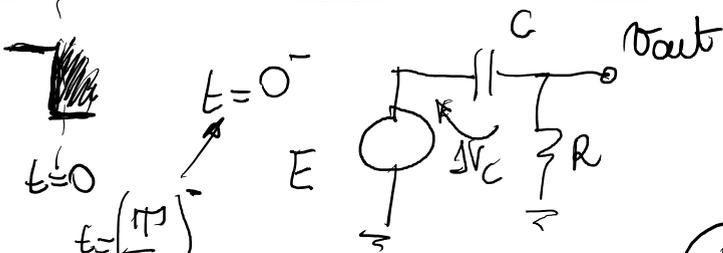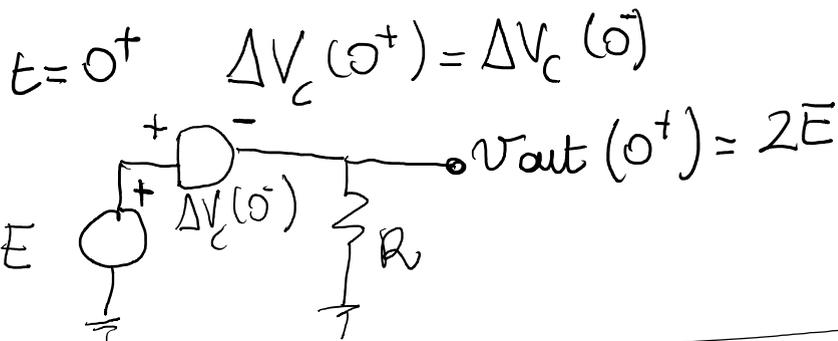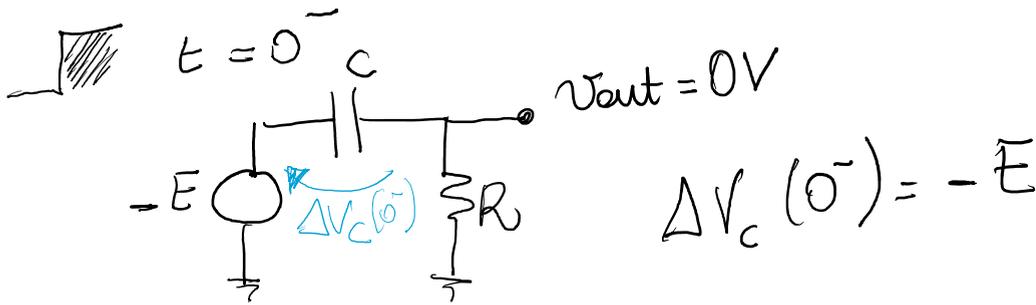
$\tau = CR = 200ms \ll \frac{T}{2}$ circuito va a regime entro ogni frazione del periodo



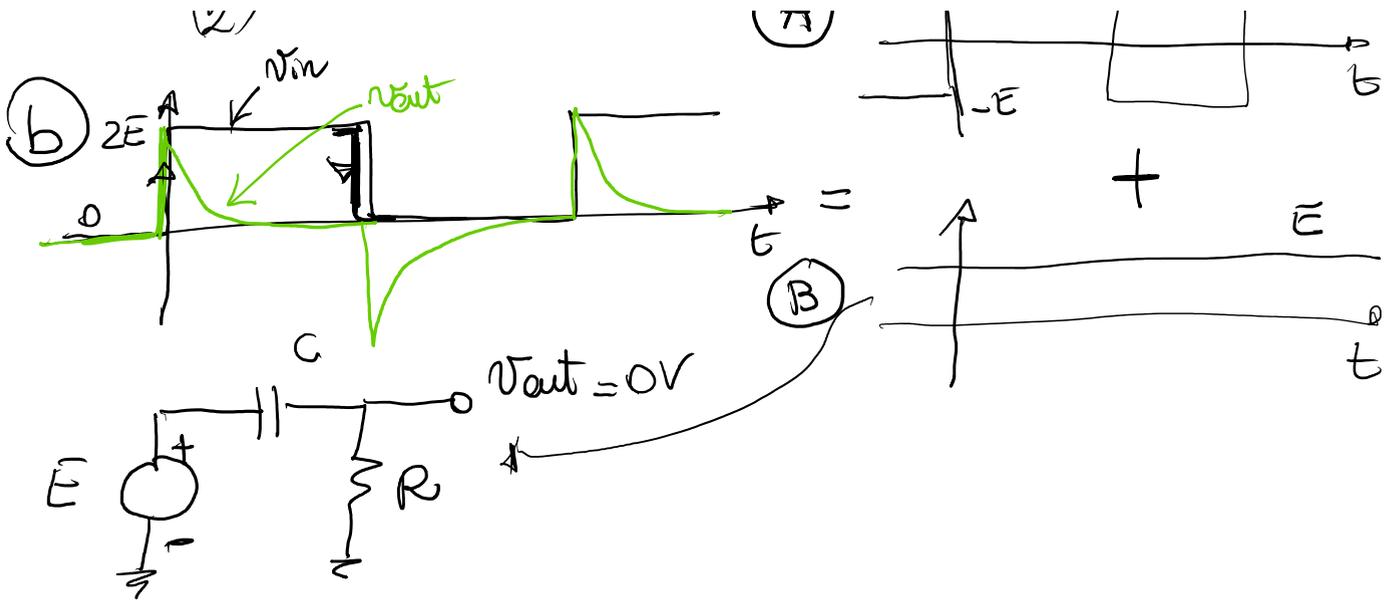

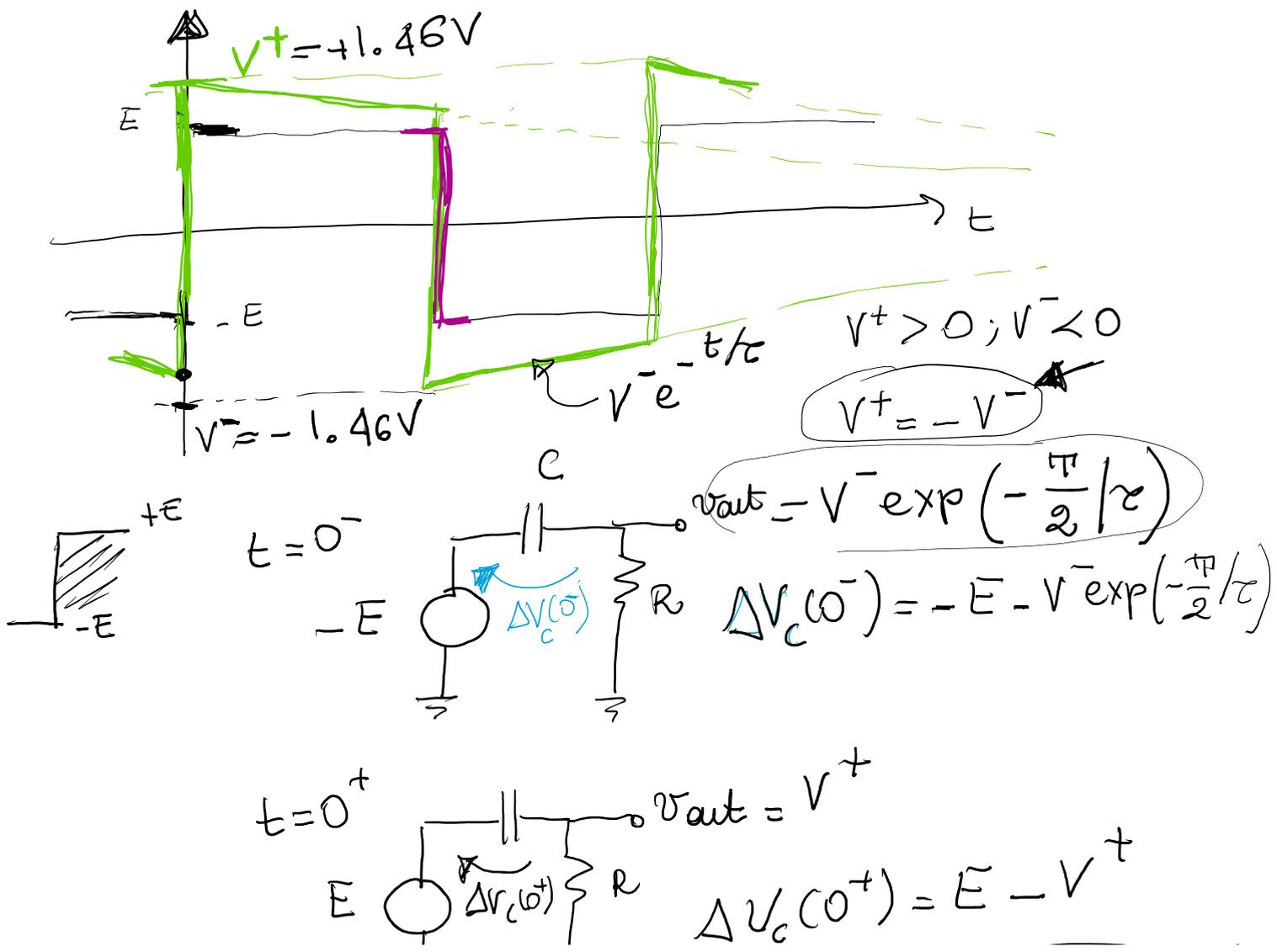(c) $T = 400ms$ $\tau = 200ms$
 $\frac{T}{2} = 200ms$ $\tau = \frac{T}{2}$ il circuito non va a regime in ogni frazione del periodo




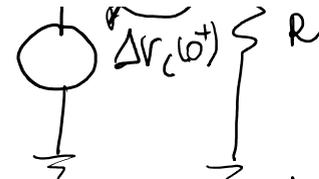E 
 $\Delta V_c(0^+) = E - V$




$\Delta V_c(0^+) = \Delta V_c(0^-) \Rightarrow \boxed{E - V^+ = -E - V^- \exp(-\frac{\pi}{2}/\tau)}$

$E - V^+ = -E + V^- \exp(-\frac{\pi}{2}/\tau)$

$V^+ = +1.46V = -V^-$

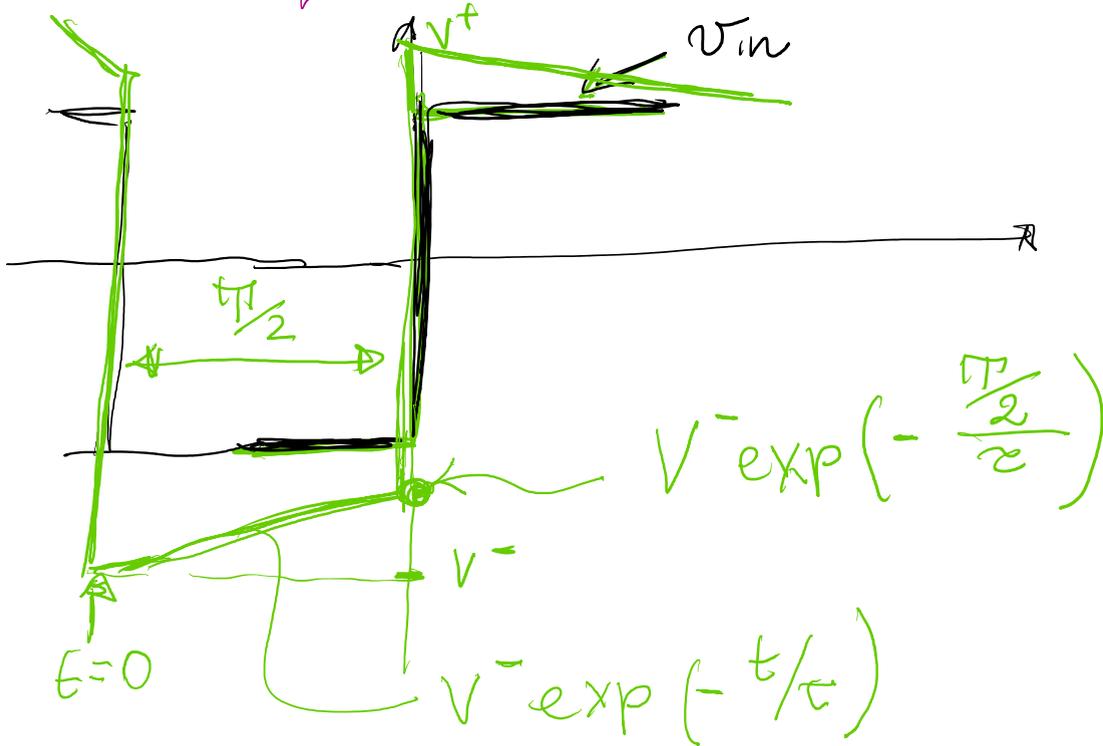

PROPOSTA DI ESERCIZIO

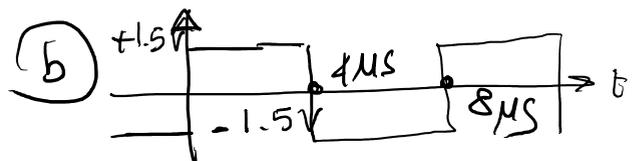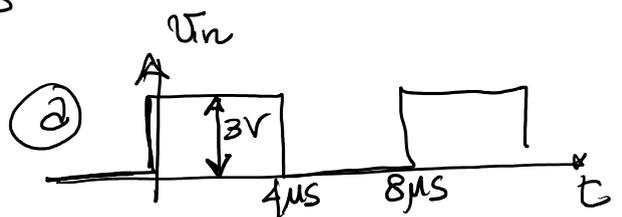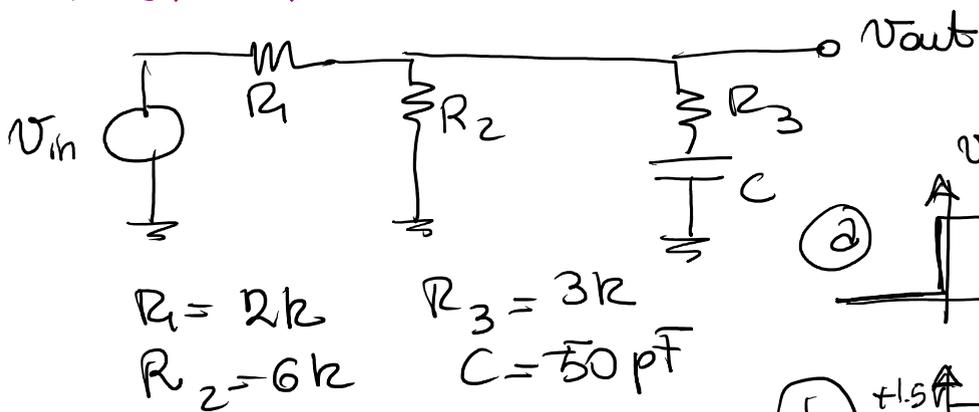

RETI IN REGIME SINUSOIDALE - ANALISI NEL
 DOMINIO DELLA FREQUENZA


$$g(t) = \sqrt{2} (A_{\text{eff}}) \sin(\omega t + \varphi)$$

A_{eff} → ampiezza efficace
 ω → pulsazione
 φ → fase

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

f → frequenza
 T → periodo
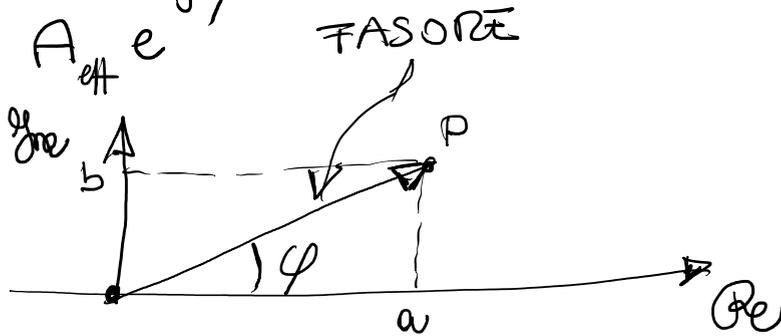
$$\vec{A} = A_{\text{eff}} e^{j\varphi}$$



$$A_{\text{eff}} = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$$



• RESISTENZA $v(t) = R i(t)$ $\vec{V} = R \vec{I}$

• CONDENSATORI $i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$

$$v(t) = \sqrt{2} v_{\text{eff}} \sin(\omega t + \varphi)$$

$$i(t) = C \sqrt{2} v_{\text{eff}} \omega \sin(\omega t + \varphi + \pi/2)$$
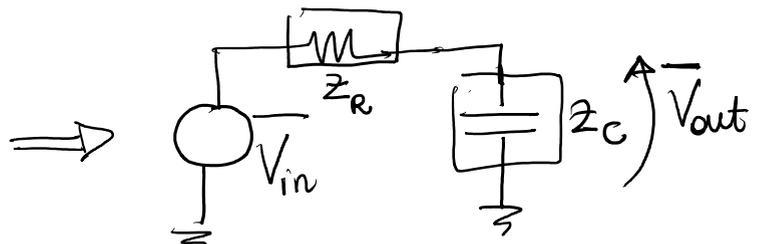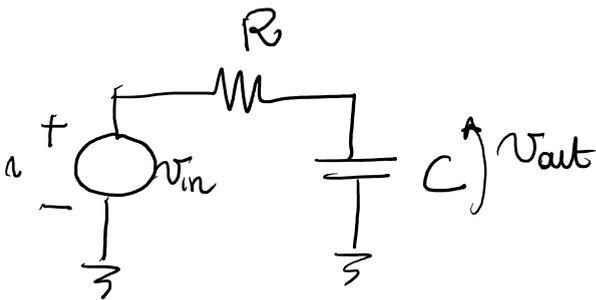
$$\vec{I} = j\omega C \vec{V} \Rightarrow \vec{V} = \boxed{\frac{1}{j\omega C}} \vec{I} \quad z(\omega) = \frac{\vec{V}}{\vec{I}} = \frac{1}{j\omega C}$$



$$z_R = R$$


$$z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

$$\overline{V_{out}} = \frac{Z_c}{Z_c + Z_R} \overline{V_{in}}$$

FUNZIONE DI TRASFERIMENTO

$$T(j\omega) = \frac{\overline{V_{out}}}{\overline{V_{in}}} = \frac{1/j\omega C}{1/j\omega C + R} = \frac{1}{1 + j\omega CR}$$

numero complesso → modulo
→ fase

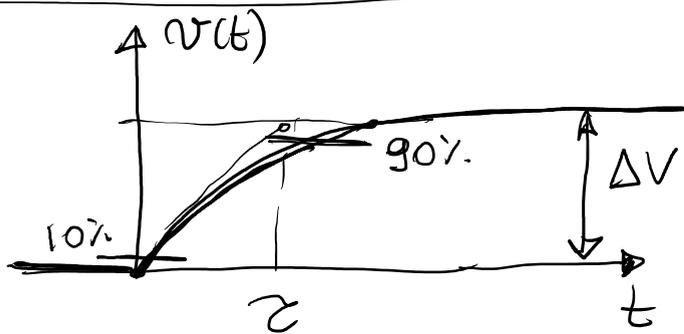

$$V(t) = \Delta V \left[1 - \exp(-t/\tau) \right]$$

RISE TIME

$$t_{rise \ 10\% - 90\%} = 2.2 \tau$$