
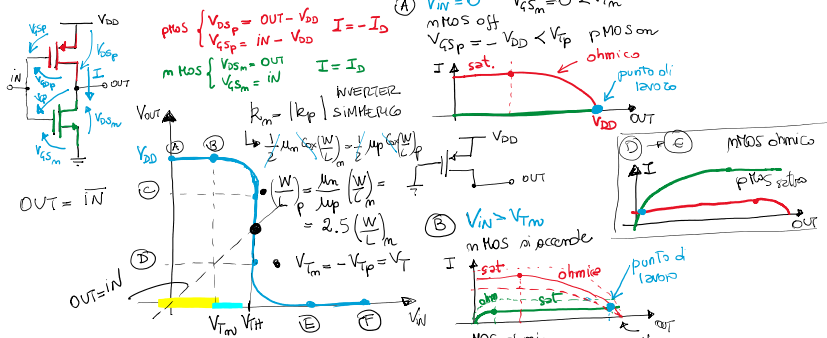


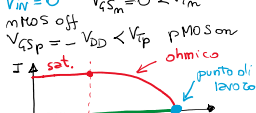CARATTERISTICA DI TRASFERIMENTO STATICA - INVERTER CMOS



$V_{in} = 0 \quad V_{GSm} = 0 < V_{Tm}$
 mKOS off
 $V_{GSp} = -V_{DD} < V_{Tp}$ pMOS on
 $I = -I_D$
 $V_{OSp} = OUT - V_{DD}$
 $V_{GSm} = IN$
 $V_{OSm} = OUT$
 $I = I_D$



③ e ④ mKOS e pKOS in saturazione

$I_{Dm, sat} = |I_{Dp, sat}|$
 $k_m (V_{GSm} - V_{Tm})^2 = |k_p| (V_{GSp} - V_{Tp})^2$
 $[IN - V_{Tm}]^2 = [IN - V_{DD} - V_{Tp}]^2$
 $IN - V_{Tm} = V_{DD} - IN + V_{Tp} \Rightarrow 2IN = V_{DD} \Rightarrow IN = \frac{V_{DD}}{2}$



se inverter non simmetrico
 $k_m [IN - V_{Tm}]^2 = |k_p| [IN - V_{DD} - V_{Tp}]^2$
 $\sqrt{k_m} (IN - V_{Tm}) = \sqrt{|k_p|} [V_{DD} - IN + V_{Tp}]$
 $[\sqrt{k_m} + \sqrt{|k_p|}] IN = \sqrt{|k_p|} V_{DD} + \sqrt{|k_p|} V_{Tp} + \sqrt{k_m} V_{Tm}$
 $IN = \frac{\sqrt{|k_p|} V_{DD} + \sqrt{|k_p|} V_{Tp} + \sqrt{k_m} V_{Tm}}{\sqrt{k_m} + \sqrt{|k_p|}}$

$IN = \frac{V_{DD}}{2}$
 soglia logica di commutazione
 se inverter simmetrico
 posso semplificare
 $k_m = |k_p|$


pKOS $V_{GDp} \geq V_{Tp}$ cond. di saturazione
 $IN - OUT = V_{Tp} = -V_{Tm}$

mKOS $V_{GDm} \leq V_{Tm} \Rightarrow IN - OUT = V_{Tm} \Rightarrow$ confine della zona di saturazione per mKOS
 $OUT = \frac{V_{DD}}{2} - V_{Tm} = \frac{V_{DD}}{2} - V_{Tm}$

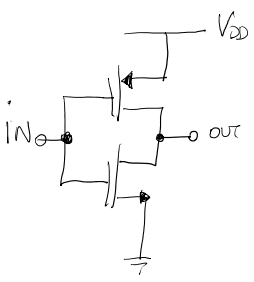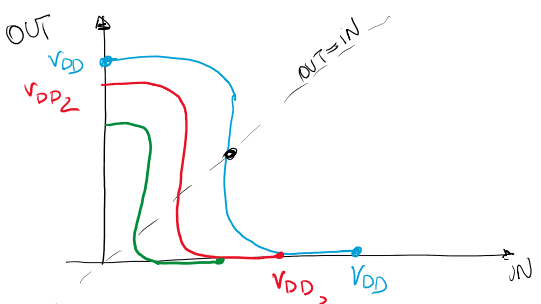EFFETTO DELLA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE E DEL k DEI TRANSISTORI



EFFETTO DEL k DEI TRANSISTORI

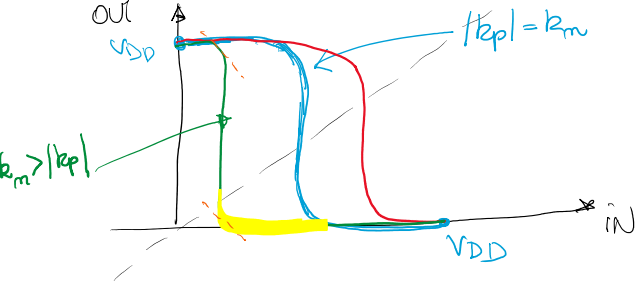

AREA MINIMA
 $\left(\frac{W}{L}\right)_m = 1 = \left(\frac{W}{L}\right)_p$
 $\hookrightarrow k_m > |k_p|$

se $k_m > |k_p|$
 $\hookrightarrow (V_{GSm} - V_{Tm})^2 < (V_{GSp} - V_{Tp})^2$
 $I_{Dm, sat} = |I_{Dp, sat}|$
 $k_m (V_{GSm} - V_{Tm})^2 = |k_p| (V_{GSp} - V_{Tp})^2$


MARGINI DI RUMORE (NOISE MARGINS)



$V_{IL} = V_{IN, LOW} = \max V_{in}$ che fornisce in uscita una tensione interpretata come livello logico alto

in uscita una tensione interpretata come livello logico alto

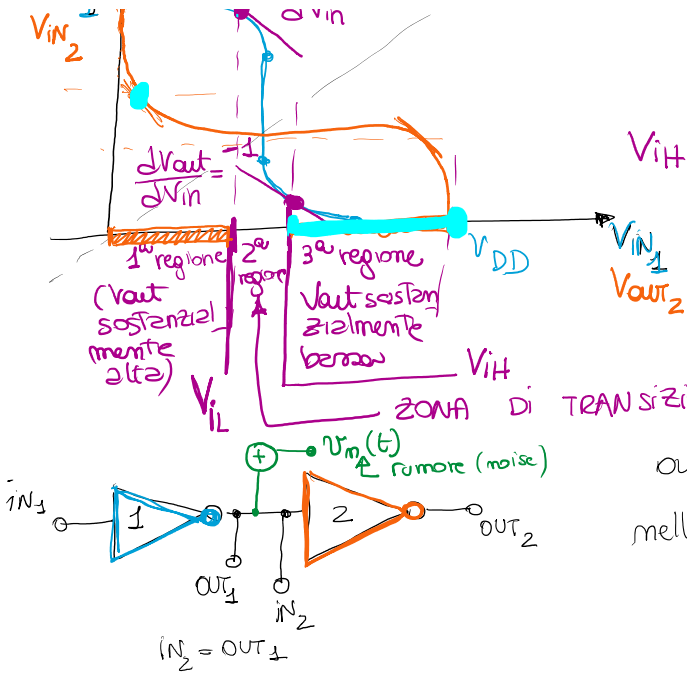$V_{IH} = V_{IN_HIGH}$ = min V_{in} che fornisce una tensione di uscita interpretata come livello logico basso




$OUT_2 = \overline{iN_2} = \overline{OUT_1} = iN_1$
nella realtà può essere che
 $iN_2 \neq OUT_1$
 $iN_2 = OUT_1 + N_m(t)$

$NM_{LOW} = V_{IL} - 0 = V_{IL}$ (noise margin low)


$NM_{HIGH} = V_{DD} - V_{IH}$ (noise margin high)

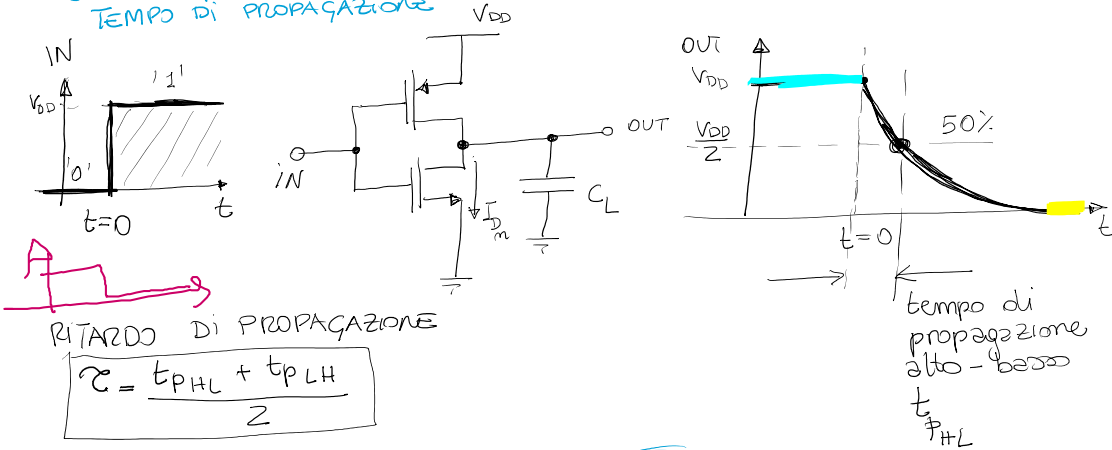COMPORTAMENTO DINAMICO DELL'INVERTER CMOS
TEMPO DI PROPAGAZIONE



RITARDO DI PROPAGAZIONE

$$\tau = \frac{t_{PHL} + t_{PLH}}{2}$$

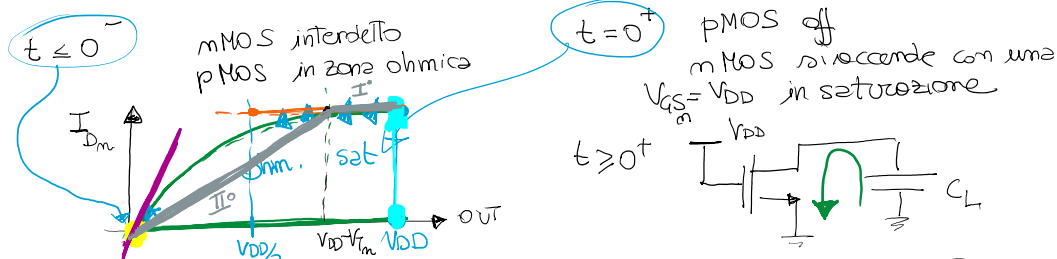

MODELLIZZAZIONE PER IL CALCOLO DEL TEMPO DI PROPAGAZIONE: dei tempi:

1 transistor sempre in saturazione. (approx per difetto)

Approx. Saturazione

$I_{mMOS} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_m (V_{GS} - V_{thm})^2$
 $t_{PHL} = \frac{Q_{50\%}}{I_{mMOS\,sat}} = \frac{C_L V_{DD} - C_L V_{DD}/2}{\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_m (V_{GS} - V_{thm})^2} = \frac{C_L V_{DD}/2}{\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_m (V_{GS} - V_{thm})^2}$

2 transistor modellizzato con $R_{ds(on)}$ (approx. per difetto)

$\tau = C_L R_{eq} = C_L = R_{ds(on)}$




② transistoro modellizzato con R_{dsom} (approx. per difetto)

approx. ohmica



$$\tau = C_L R_{eq} = C_L R_{dsom}$$

$$R_{eq} = R_{dsom} = \frac{\partial V_{DS}}{\partial I_D} \Big|_{\text{ohmica}, V_{GS}=0} = \frac{1}{2 \mu_n C_{ox} (V_{GS} - V_{Tn})}$$

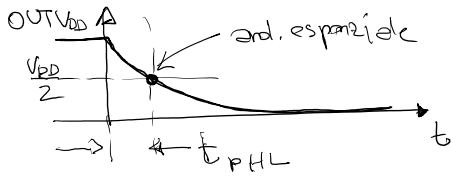

$$V_{out}(t) = V_{DD} \exp(-t/\tau)$$

$$V_{out}(t_{PHL}) = \frac{V_{DD}}{2}$$

$$\frac{V_{DD}}{2} = V_{DD} \exp\left(-\frac{t_{PHL}}{\tau}\right)$$

$$\ln \frac{1}{2} = -\frac{t_{PHL}}{\tau}$$

$$t_{PHL} = \ln 2 \tau = 0.69 \tau$$


③ modello piu raffinato

approx per eccesso (modello m1 STB)

$$t_{PHL} = t_{p_{sat}} + t_{p_{ohm}}$$

$$t_{p_{sat}} = \frac{Q_{V_{DD}-V_{Tn}}}{I_{D_{sat}}} =$$
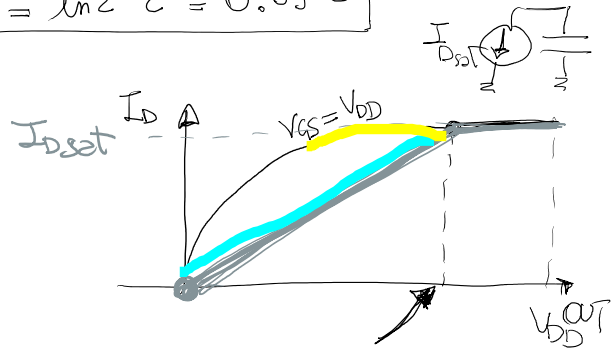
$$= \frac{C_L V_{DD} - C_L (V_{DD} - V_{Tn})}{\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{DD} - V_{Tn})^2} = \frac{C_L V_{Tn}}{\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{DD} - V_{Tn})^2}$$



$$t_{p_{ohm}} \quad R_{eq} = \frac{V_{DD} - V_{Tn}}{I_{D_{sat}}}$$



$$\tau = C_L R_{eq}$$

$$V_{out}(t) = (V_{DD} - V_{Tn}) \exp(-t/\tau)$$

$$V_{out}(t_{p_{sat}}) = \frac{V_{DD} - V_{Tn}}{2}$$

$$\frac{V_{DD}}{2} = (V_{DD} - V_{Tn}) \exp\left(-\frac{t_{p_{sat}}}{\tau}\right)$$

$$t_{p_{ohm}} = \tau \ln \frac{V_{DD} - V_{Tn}}{V_{DD} - \frac{V_{DD}}{2}}$$

$$t_{PHL} = t_{p_{sat}} + t_{p_{ohm}}$$