
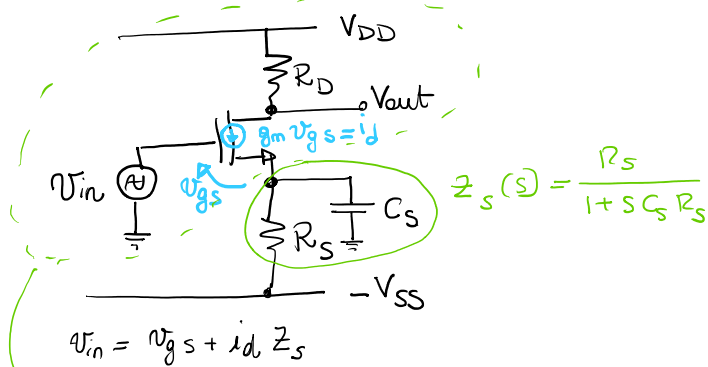

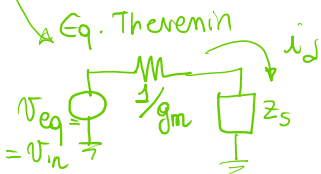
## DIMENSIONAMENTO DELLA CAPACITÀ DI BYPASS



$$V_{in} = v_{gs} + i_d Z_s$$

$$Z_s(s) = \frac{R_s}{1 + s C_s R_s}$$



$$i_d = \frac{V_{in}}{\frac{1}{g_m} + \frac{R_s}{1 + s C_s R_s}}$$

$$V_{out}(s) = -i_d R_d = -V_{in}(s) \frac{R_d}{\frac{1}{g_m} + \frac{R_s}{1 + s C_s R_s}}$$

Funz. di trasferimento

$$\begin{aligned} T(s) &\triangleq \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = - \frac{R_d}{\frac{1}{g_m} + \frac{R_s}{1 + s C_s R_s}} = \\ &= - \frac{g_m R_d (1 + s C_s R_s)}{1 + s C_s R_s + g_m R_s} = - \frac{g_m R_d (1 + s C_s R_s)}{(1 + g_m R_s) \left(1 + \frac{s C_s R_s}{1 + g_m R_s}\right)} = \\ &= - \frac{g_m R_d}{1 + g_m R_s} \frac{1 + s C_s R_s}{1 + s C_s (R_s \parallel \frac{1}{g_m})} \end{aligned}$$

**TRASF. IN DC**      **TERMINE IN S**

$C_s$ : \* polo  $\tau_p = C_s (R_s \parallel \frac{1}{g_m})$

\* zero  $\tau_z = C_s R_s$

Calcolo della funzione di trasferimento per ispezione

•  $T(0)$  Transfer in DC


$$T(0) = \frac{-R_d}{\frac{1}{g_m} + R_s} = - \frac{g_m R_d}{1 + g_m R_s}$$

• singolarità di  $C_s$

\* polo  $\tau_p = C_s (R_s \parallel \frac{1}{g_m}) \rightarrow \omega_p = \frac{1}{\tau_p} = \frac{1}{C_s (R_s \parallel \frac{1}{g_m})}$

\* zero  $\tau_z = C_s R_s \rightarrow \omega_z = \frac{1}{\tau_z} = \frac{1}{C_s R_s}$

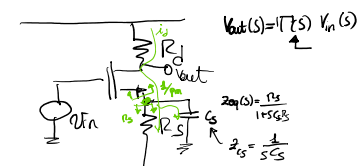
$$\begin{aligned} T(\infty) &\approx - \frac{g_m R_d}{1 + g_m R_s} \frac{s C_s R_s}{s C_s (R_s \parallel \frac{1}{g_m})} = \\ &= - \frac{g_m R_d}{1 + g_m R_s} \frac{R_s}{\frac{R_s}{\frac{1}{g_m} + R_s}} = \end{aligned}$$



$\forall v_{in}(s) \neq 0 \exists s \text{ t.c. } v_{out}(s) = 0$   
 $v_{out}(s) = 0 \text{ sse } i_d(s) = 0$   
 $i_d = g_m v_{gs}(s) \quad g_m \neq 0 \rightarrow v_{gs}(s) = 0$   
 $z_{eq}(s) = \frac{R_s}{1 + s C_s R_s} \rightarrow \infty \quad \text{L' } 1 + s C_s R_s = 0$   
 $s = -\frac{1}{C_s R_s} = -\frac{1}{\tau_z}$


$$= - \frac{1}{1 + g_m R_s} \frac{R_s \frac{1}{g_m}}{\frac{1}{g_m} + R_s}$$
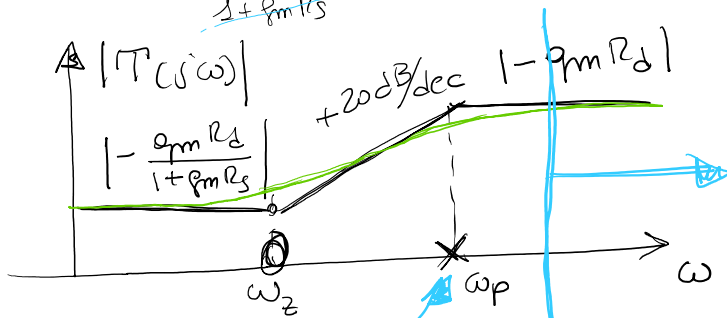
$$= - \frac{g_m R_d}{1 + g_m R_s} (1 + g_m R_s) = - g_m R_d$$



$$\omega_p = \frac{1}{10} \omega_{\text{segnale min.}} \quad \omega_{\text{segnale minima}}$$
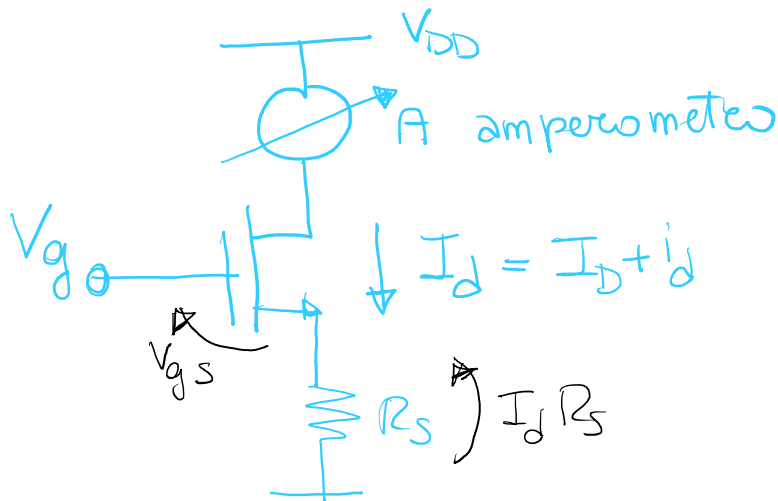
## ERRORE DI LINEARITÀ IN STADIO SOURCE DEGENERATED



$$I_d = k_m [V_{gs} - V_{Tm}]^2 = k_m \left[ \underbrace{V_G - V_S}_{\text{DC}} + \underbrace{v_g - v_s}_{\text{AC}} - \underbrace{V_{Tm}}_{\text{DC}} \right]^2$$

$$= k_m \left[ (V_{GS} - V_{Tm}) + v_{gs} \right]^2 =$$

$$= \underbrace{k_m (V_{GS} - V_{Tm})^2}_{I_D} + \underbrace{2k_m (V_{GS} - V_{Tm}) v_{gs} + k_m v_{gs}^2}_{i_d}$$

$$\begin{cases} i_d = g_m v_{gs} + k_m v_{gs}^2 \\ v_s = i_d R_s \end{cases}$$

$$i_d = g_m (v_g - i_d R_s) + k_m [v_g - i_d R_s]^2$$

$$k_m R_s^2 i_d^2 - i_d (1 + g_m R_s + 2 k_m R_s v_g) + g_m v_g + k_m v_g^2 = 0$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$



$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$(1+x)^{1/2} \approx 1 + \frac{x}{2} - \frac{1}{8} \frac{x^2}{4} + \dots$$



↓ ERRORE DI LINEARITÀ STADIO SOURCE DEGENERATO

$$\epsilon = \frac{k_m v_g^2 / (1 + g_m R_s)^3}{\frac{g_m v_g}{1 + g_m R_s}} = \frac{v_g}{1 + g_m R_s} \frac{1}{2(V_{GS} - V_{Th})} \frac{1}{1 + g_m R_s}$$

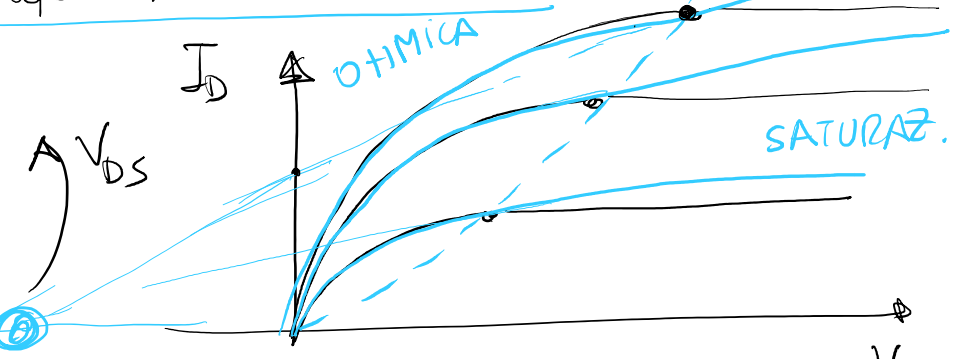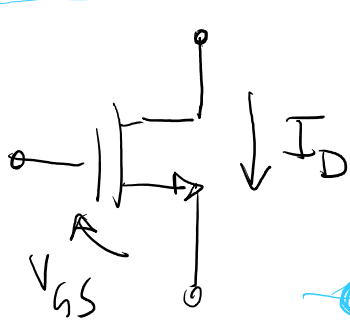
EFFETTO DELLA MODULAZIONE DELLA LUNGHEZZA DI CANALE SUGLI STADI AMPLIFICANTI




$$r_o = \frac{|V_A|}{I_D}$$

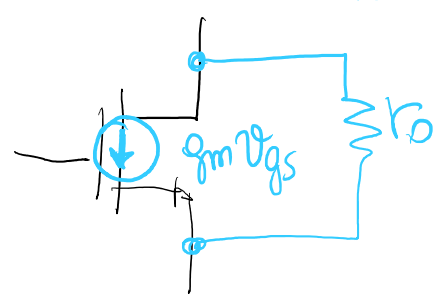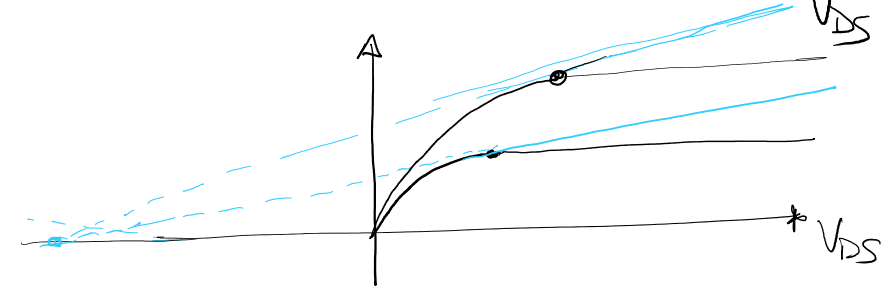

$$i_d = g_m v_{gs} = g_m v_{in}$$

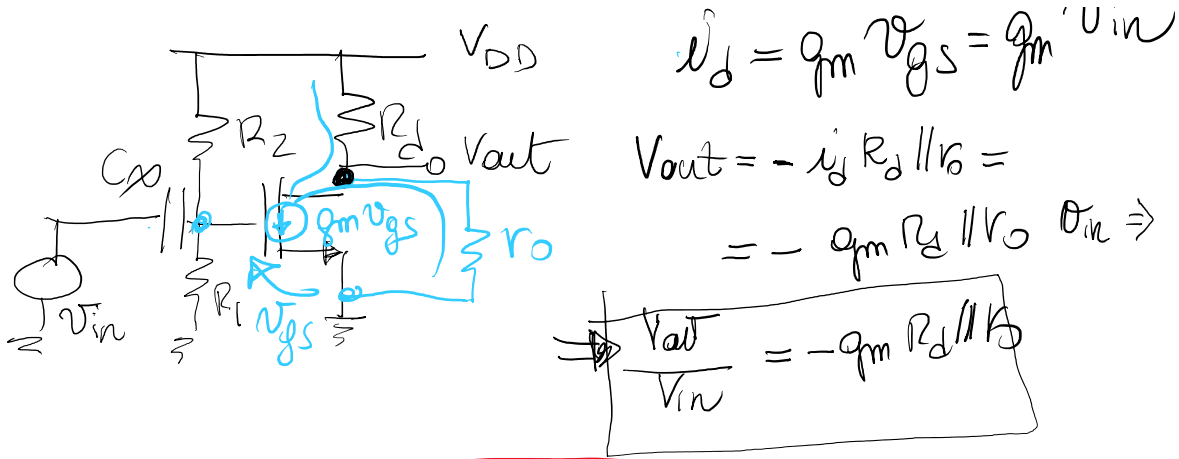
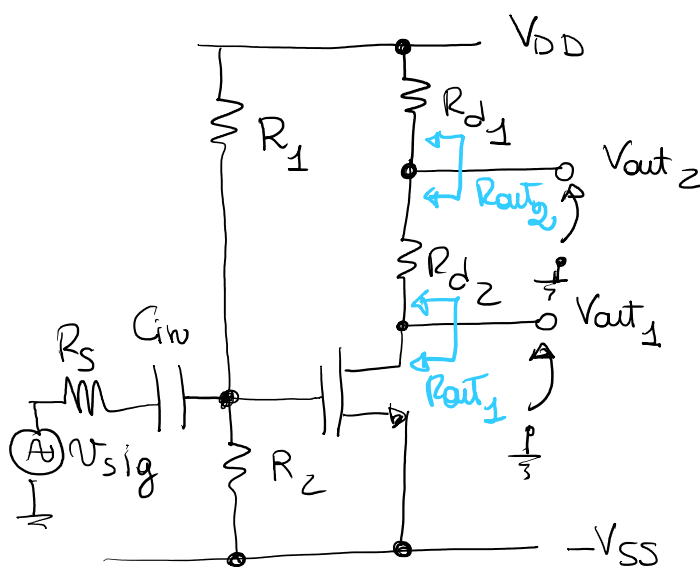
## ESERCIZIO: analisi amplificatore CMOS in configurazione source comune (source a massa)



$$V_{Tn} = 0.5V$$

$$V_{DD} = +5V$$

$$-V_{SS} = -5V$$

$$k_n = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = 1 \text{ mA/V}^2$$

$$R_2 = 150 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 = 850 \text{ k}\Omega$$

$$I_1 = 2 \text{ k}\Omega = 4 \text{ k}\Omega$$

$$R_S = 200 \Omega$$

- Polariizzazione dello stadio
- Guadagno di piccolo segnale  $\frac{V_{out1}}{v_{sig}}$  e  $\frac{V_{out2}}{v_{sig}}$  (a media frequenza,  $C_{In}$  corto circuito)
- Dimensionamento di  $C_{In}$  per amplificare segnali nella banda  $[1 \text{ kHz}, 50 \text{ kHz}]$
- Resistenze  $R_{out1}$  e  $R_{out2}$
- Errore di linearità se  $v_{sig}$  è un segnale sinusoidale di ampiezza  $100 \text{ mV}$  e frequenza  $30 \text{ kHz}$


- POLARIZZAZIONE  
a) sommare i generatori di segnale



## ② POLARIZZAZIONE

1. spegnere i generatori di segnale
2. i condensatori sono circuiti aperti
3. **Hp** che il MOS sia saturo

VA VERIFICATA!

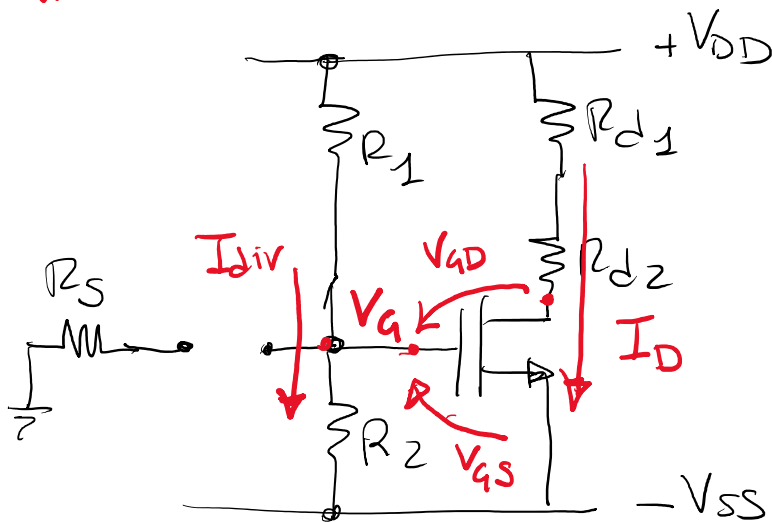


CIRCUITO PER LA POLARIZZAZIONE

$$V_g = -V_{SS} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} [V_{DD} - (-V_{SS})] =$$

$$= -5V + \frac{150k}{850k + 150k} 10V = -5V + 1.5V = -3.5V$$

$$I_{div} = \frac{V_{DD} - (-V_{SS})}{R_1 + R_2} = \frac{10V}{1M} = 10\mu A$$
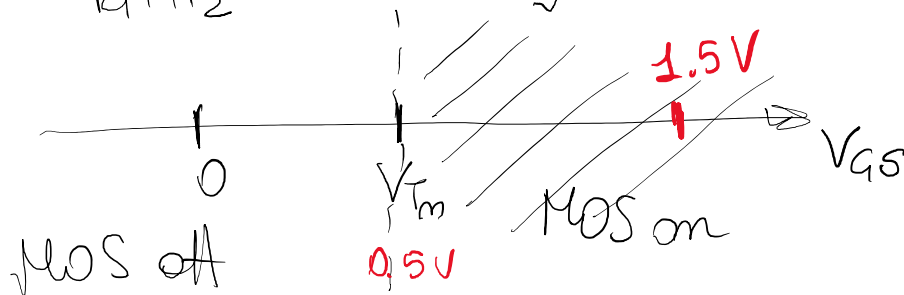
$$V_{gs} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} [V_{DD} - (-V_{SS})] = 1.5V > V_{Tm} \text{ ok MOS on}$$



sotto l'hp che il MOS sia saturo

$$I_D = k_m (V_{gs} - V_{Tm})^2 = 1 \text{ mA/V}^2 (1.5V - 0.5V)^2 =$$

$$I_D = k_m (V_{GS} - V_{Tm})^2 = 1 \text{ mA/V}^2 (2.0 \text{ V} - 0.5 \text{ V})^2 = 1 \text{ mA}$$

$$V_D = V_{DD} - I_D (R_{D1} + R_{D2}) = 5 \text{ V} - 1 \text{ mA} \times (2 \text{ k} + 4 \text{ k}) = -1 \text{ V}$$

$$V_{GD} = -3.5 \text{ V} - (-1 \text{ V}) = -3.5 \text{ V} + 1 \text{ V} = -2.5 \text{ V} < V_{Tm}$$

$\triangleq V_G - V_D$  pinch-off drain      ↑ saturation      no pinch-off at drain → ohmic


↳ MOS è saturato } MOS on  
 $V_{GD} < V_{Tm}$

$$I_D = 1 \text{ mA}$$

transconduttanza  $g_m = 2k_m (V_{GS} - V_{Tm}) = 2 \times 1 \text{ mA/V}^2 (2.0 \text{ V} - 0.5 \text{ V}) = 2 \text{ mA/V} = 2 \text{ mS}$

$$1/g_m = 500 \Omega$$

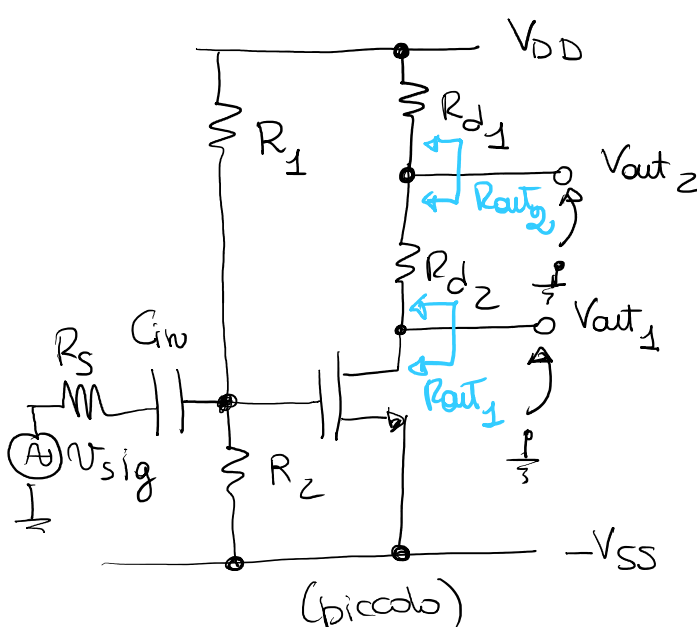(b)  $v_{out2}/v_{sig}$ ?       $v_{out1}/v_{sig}$ ?



$$V_{Tm} = 0.5 \text{ V}$$

$$V_{DD} = +5 \text{ V}$$

$$-V_{SS} = -5 \text{ V}$$

$$k_m = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = 1 \text{ mA/V}^2$$

$$R_2 = 150 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 = 850 \text{ k}\Omega$$

$$R_{D1} = 2 \text{ k}\Omega$$


$$R_{D2} = 4 \text{ k}\Omega$$

$$R_S = 200 \Omega$$

(piccolo)  
 Circuito su  $V_{seppole}$ :

$$R_{D2} = 4k$$

$$R_S = 200\Omega$$

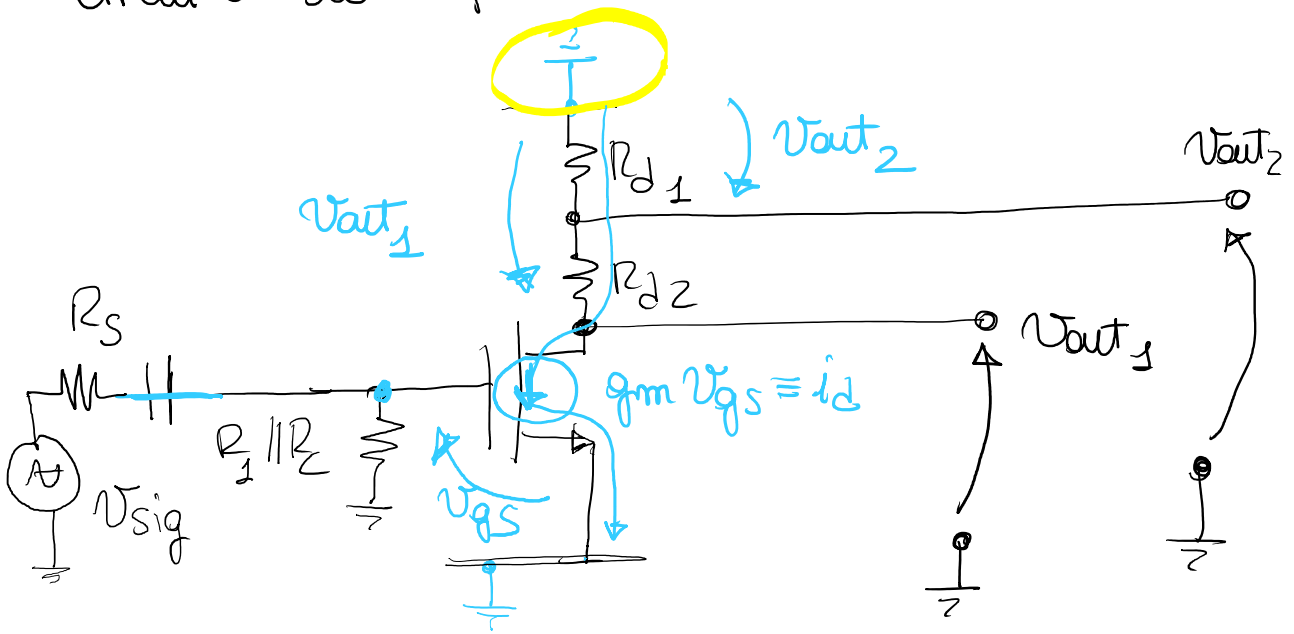

$$V_{gs} = \frac{R_1 \parallel R_2}{R_S + R_1 \parallel R_2} V_{sig}$$

$$\hat{i}_d = g_m V_{gs} = g_m \frac{R_1 \parallel R_2}{R_S + R_1 \parallel R_2} V_{sig}$$

$$V_{out1} = -\hat{i}_d (R_{D1} + R_{D2}) = -g_m (R_{D1} + R_{D2}) \frac{R_1 \parallel R_2}{R_S + R_1 \parallel R_2} V_{sig}$$

$$\frac{V_{out1}}{V_{sig}} = -g_m (R_{D1} + R_{D2}) \left( \frac{R_1 \parallel R_2}{R_S + R_1 \parallel R_2} \right) \approx -12 \text{ OK}$$

$\leftarrow 0.998$

$$R_1 \parallel R_2 = 150k \parallel 850k = 127.5k\Omega$$


$$V_{out2} = -\hat{i}_d R_{D1} \Rightarrow \frac{V_{out2}}{V_{sig}} = -g_m R_{D1} \frac{R_1 \parallel R_2}{R_S + R_1 \parallel R_2} = -3.99$$

© DIMENSIONAMENTO  $G_m$



$$V_{Tm} = 0.5V$$

$$V_{gs} = 1.5V$$

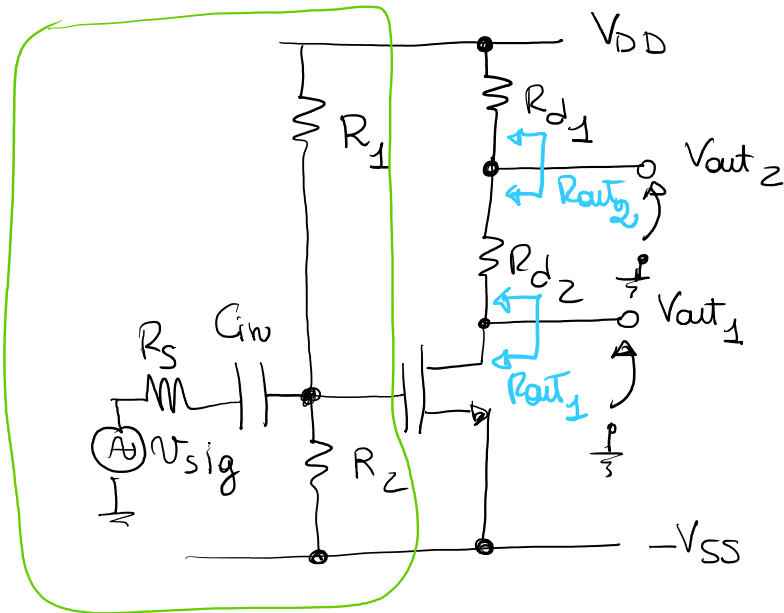

$$V_{T_m} = 0.5V$$

$$V_{DD} = +5V$$

$$-V_{SS} = -5V$$

$$k_m = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = 1 \text{ mA/V}^2$$

$$R_2 = 150 \text{ k}\Omega$$


$$R_1 = 850 \text{ k}\Omega$$

$$R_{d1} = 2 \text{ k}\Omega$$


$$R_{d2} = 4 \text{ k}\Omega$$

$$R_s = 200 \Omega$$
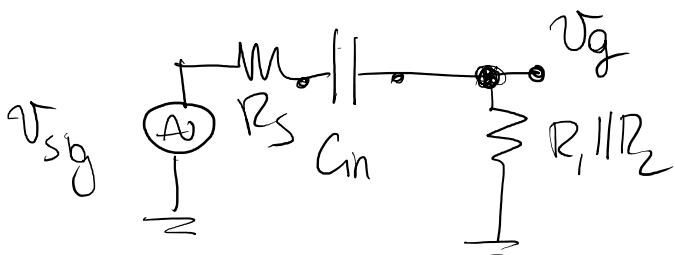
$$f_{sig} \in [1 \text{ kHz}, 50 \text{ kHz}]$$



$C_{in}$  pole con  
 $\tau_p = C_{in} (R_s + R_1 || R_2)$   
 $f_p = \frac{1}{2\pi \tau_p}$   
 $C_{in}$  zero nell'origine

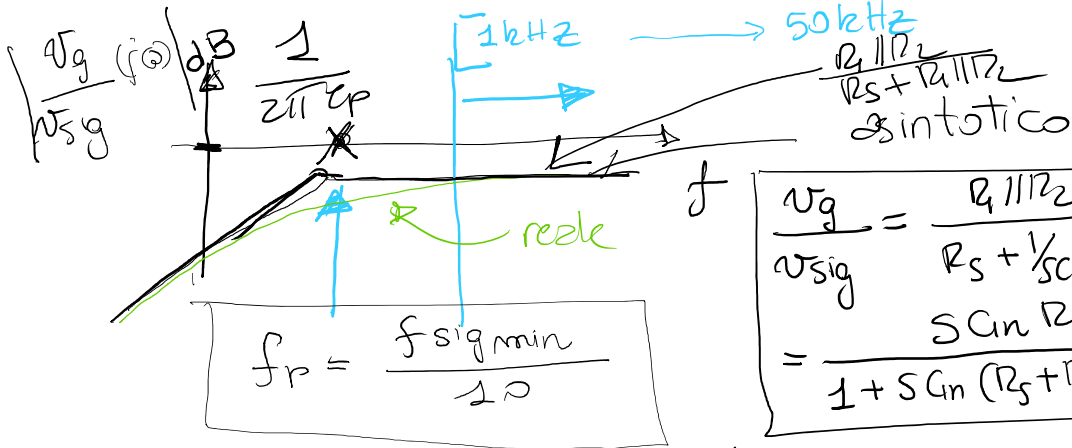




$$\frac{v_g}{v_{sig}} = \frac{R_1 || R_2}{R_s + \frac{1}{sC_{in}} + R_1 || R_2} = \frac{sC_{in} R_1 || R_2}{1 + sC_{in} (R_s + R_1 || R_2)}$$

$$\frac{1}{2\pi C_{in} (R_s + R_1 || R_2)} \leq \frac{1 \text{ kHz}}{10}$$

$$C_{in} \geq \frac{1}{2\pi (R_s + R_1 || R_2) \cdot 100 \text{ Hz}} = 12.5 \text{ nF}$$


d) Calcolo  $R_{out1}$  e  $R_{out2}$

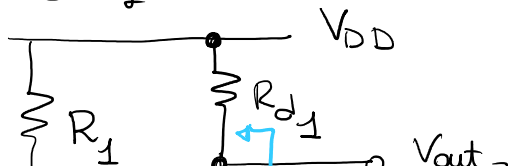

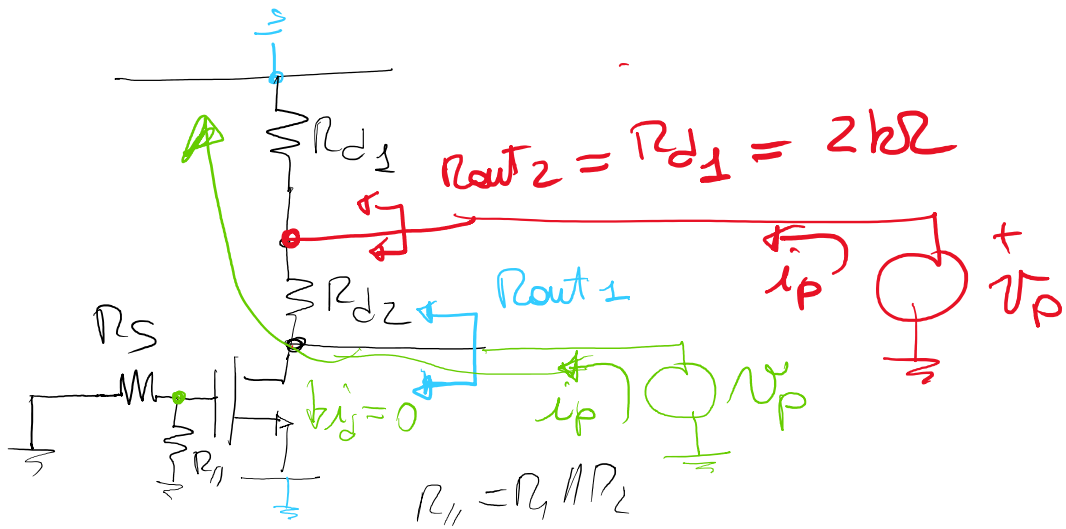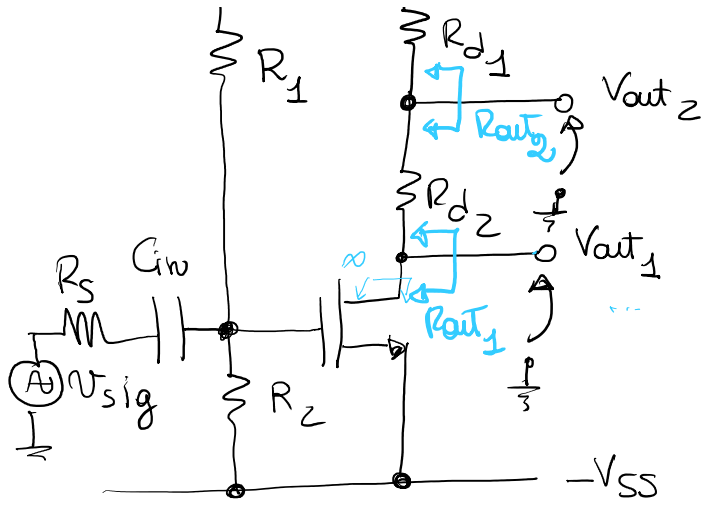



$$R_{out1} = \frac{\Delta V_p}{\Delta i_p} = R_{d1} + R_{d2} = 6k\Omega$$

$$i_p = \frac{V_p}{R_{d1} + R_{d2}}$$


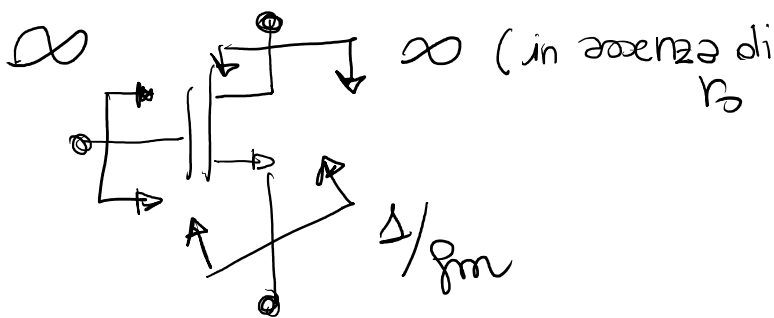


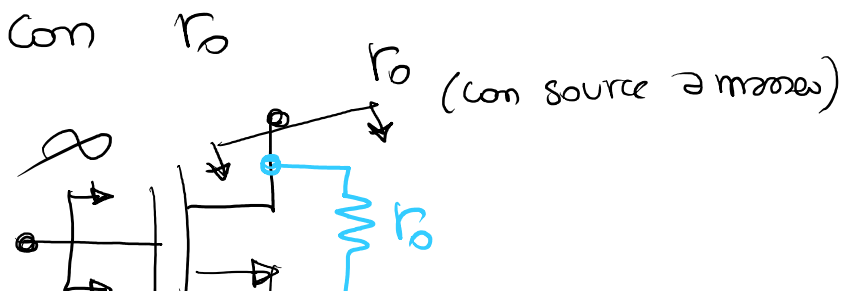RESISTENZE  
VISTE AI  
MORSETTI DI  
UN TRANSISTOR



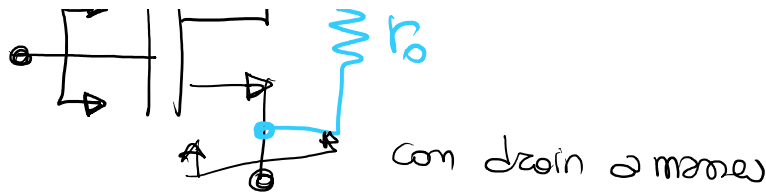

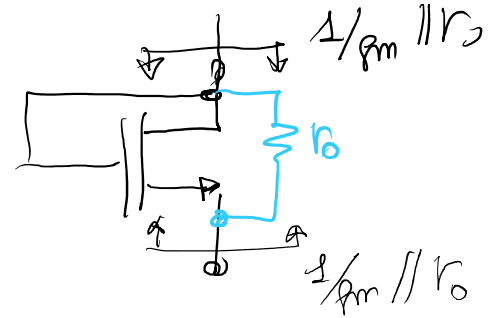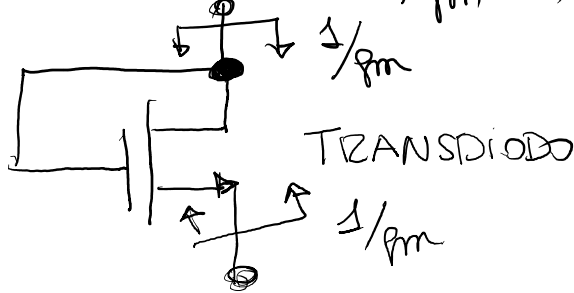
$$r_o \parallel \frac{1}{g_m} \approx \frac{1}{g_m}$$



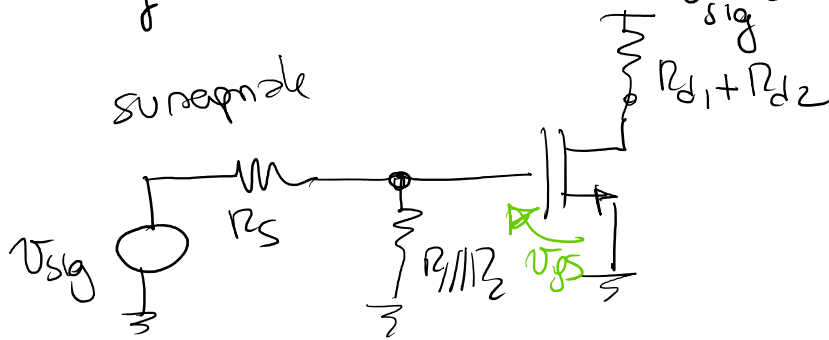(e) errore di linearità


$$v_{sig} = 100 \text{ mV} \sin(2\pi f t) \quad f_{sig} = 30 \text{ kHz}$$



$$v_{gs} = \frac{R_1 \parallel R_2}{R_s + R_1 \parallel R_2} v_{sig} = \frac{127.5 \text{ k}\Omega}{127.7 \text{ k}\Omega} 100 \text{ mV}$$


$$\epsilon = \frac{v_{gs}}{2(V_{gs} - V_t)} = \frac{99.8 \text{ mV}}{2(1.5 \text{ V} - 0.5 \text{ V})} =$$

$$= 5\%$$

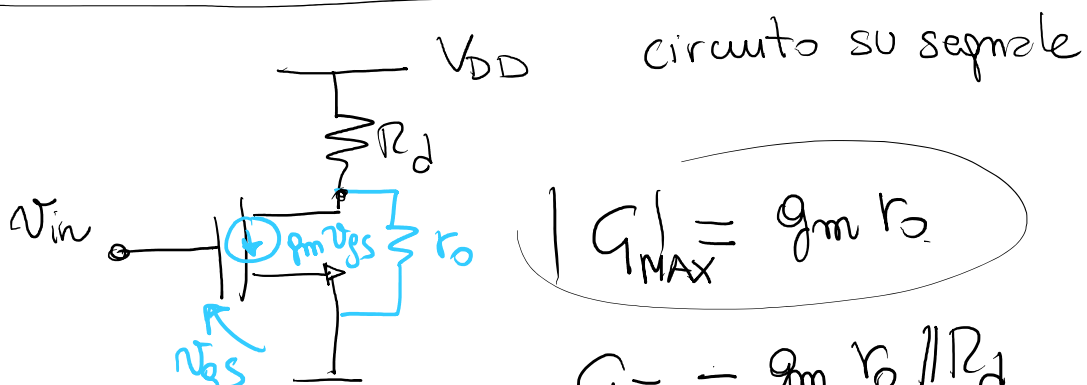

$$|G|_{MAX} = g_m r_o$$

$$\therefore - g_m r_o \parallel R_d$$

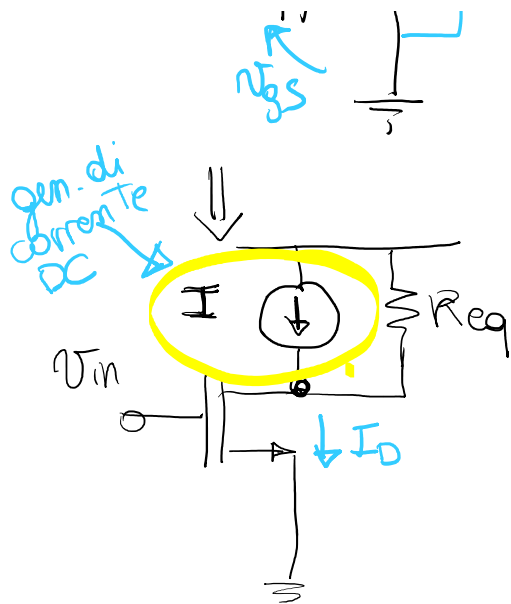

$$G = -g_m r_o \parallel R_d$$

\* polarizzazione  
 $I_D \approx I$  ( $R_{eq}$  molto grande)

\* segnale



STADIO A  
 TRANSISTORE  
 CON CARICO  
 ATTIVO

