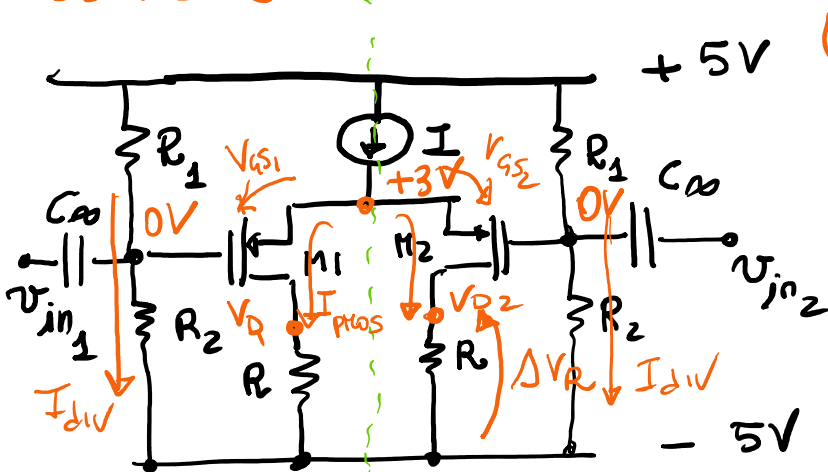


Esercitazione stadi differenziali

mercoledì 6 maggio 2020 10:16

Esercizio



(A) GEN. DI CODA IDEALE

$$|V_{Tp}| = 1V$$

$$k_p = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_p = -50 \mu A/V^2$$

$$R_1 = R_2 = 100k$$

$$R = 10k\Omega$$

$$I = 400 \mu A$$

a) POLARIZZAZIONE

1. spengo gen. forzanti
2. capacità circ. aperti
3. MOS (H_p) saturi ovv verificata

$$V_{G1} = V_{G2} = -5V + \frac{R_2}{R_1 + R_2} [5V - (-5V)] = -5V + 5V = 0V$$

$$I_{PMOS} = -I_D = |k_p| (V_{GS} - V_{Tp})^2 \Rightarrow V_{GS} = \sqrt{\frac{I_D}{|k_p|}} + V_{Tp} = -3V$$


$$I_{PMOS} = \frac{I}{2} = 200 \mu A$$

per la simmetria dello stadio e perché

$$\Delta V_R = I_{PMOS} R = 200 \mu A \times 10k\Omega = 2V$$

$$\hookrightarrow V_{D1} = V_{D2} = -5V + \Delta V_R = -5V + 2V = -3V$$
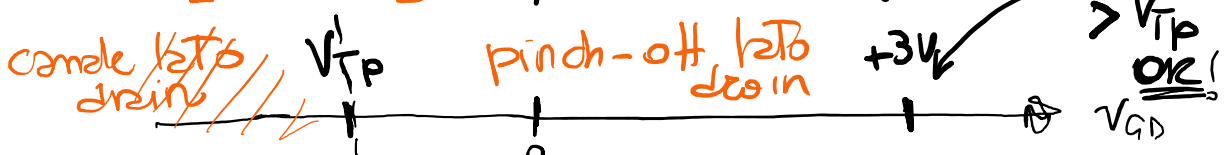
$$V_{GD1} = V_{GD2} = V_G - V_D = 0 - (-3V) = +3V$$



$$I_{div} : \frac{5V - (-5V)}{R_1 + R_2} = \frac{10V}{200k} = 50 \mu A$$


- I_r * 2

$$g_m = 2 k_p (V_{GS} - V_{TP}) = \frac{2 I_D}{V_{OV}} = - \frac{I_D \cdot 2}{V_{OV}} = - \frac{400 \mu A}{-2V} = 200 \mu A/V = 0.2 mS$$

$$g_m = \frac{2 I_D}{V_{GS} - V_{TP}} > 0 !!$$

$$V_{OV} \leftarrow \text{tensione di overdrive}$$

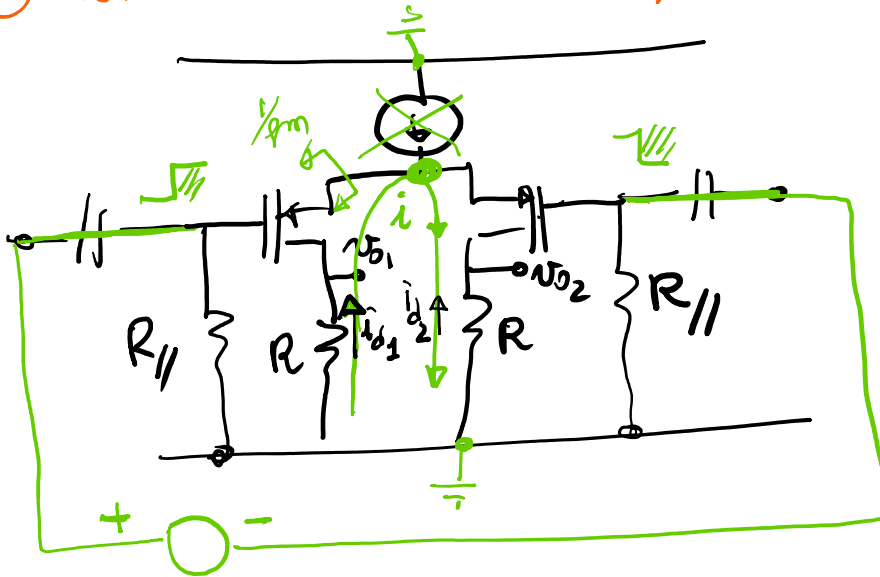b) COMPORTAMENTO SU SEGNALE DIFFERENZIALE



$R_1 || R_2 = R_{||}$

$i_{d1} = g_{m1} v_{gs1}$


$i_{d2} = g_{m2} v_{gs2}$

$i_{d1} + i_{d2} = 0$

$v_{gs1} - v_{gs2} = v_{diff}$

$v_{diff} = v_{in1} - v_{in2}$

1. Eq. Thevenin dai source

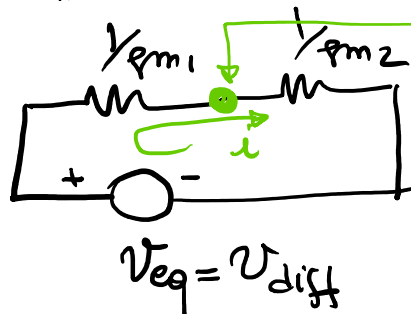


$$i = \frac{v_{eq}}{\frac{1}{g_{m1}} + \frac{1}{g_{m2}}} = \frac{v_{diff}}{2/g_m} = g_m \frac{v_{diff}}{2}$$

$v_{o1} = -iR$

$v_{o2} = iR$

USCITA DOUBLE ENDED

non si muove su segnale differenziale!

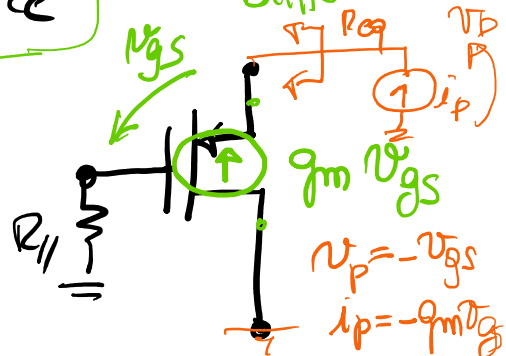

$v_p = -v_{gs}$

$i_p = -g_m v_{gs}$

$g_m = g_{m1} = g_{m2}$

$R_{eq} \triangleq \frac{v_p}{i_p}$

$= \frac{v_p}{-g_m v_{gs}} = \frac{1}{g_m}$

USCITA DOUBLE ENDED


$$\begin{aligned}
 v_{out_{DE}} &\triangleq v_{o2} - v_{o1} = iR - (-iR) = \\
 &= 2iR = 2g_m \frac{v_{diff} R}{2} = \\
 &= g_m v_{diff} R
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \hookrightarrow G_{diff} |_{\text{double ended}} &= \frac{v_{o2} - v_{o1}}{v_{diff}} = g_m R = \\
 &= 0.2 \text{ mA/V} * 10 \text{ k}\Omega = \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

USCITA SINGLE ENDED

$$\begin{aligned}
 v_{out} |_{SE} &\triangleq v_{o1} = -g_m R / 2 = -1 \\
 &\triangleq v_{o2} = g_m R / 2 = 1
 \end{aligned}$$

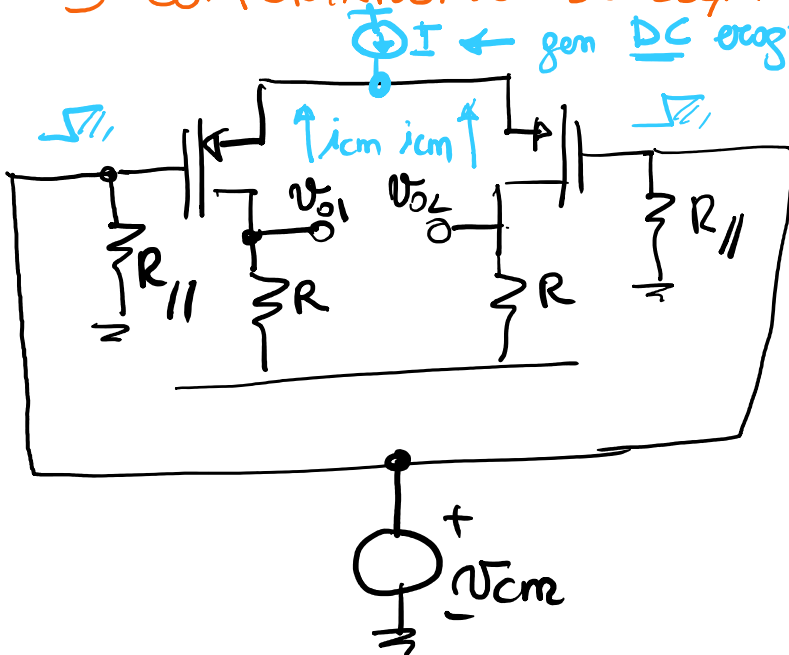C) COMPORTAMENTO SU SEGNALE DI MODO COMUNE



$$i_{cm} + i_{cm} = 0$$

$$2i_{cm} = 0 \rightarrow i_{cm} = 0$$

$$G_{cm} |_{DE} \triangleq \frac{v_{o1} + v_{o2}}{2} \frac{1}{v_{cm}} \quad \text{DOUBLE ENDED}$$


$$G_{cm} |_{SE} = \frac{v_{o1}}{v_{cm}} = \frac{v_{o2}}{v_{cm}} \quad \text{SINGLE ENDED}$$

$$G_{cm} = 0 !!!$$


$\hookrightarrow \text{CMRR} \rightarrow \infty$

$C_{om} = \infty$
 $\rightarrow CMRR \rightarrow \infty$

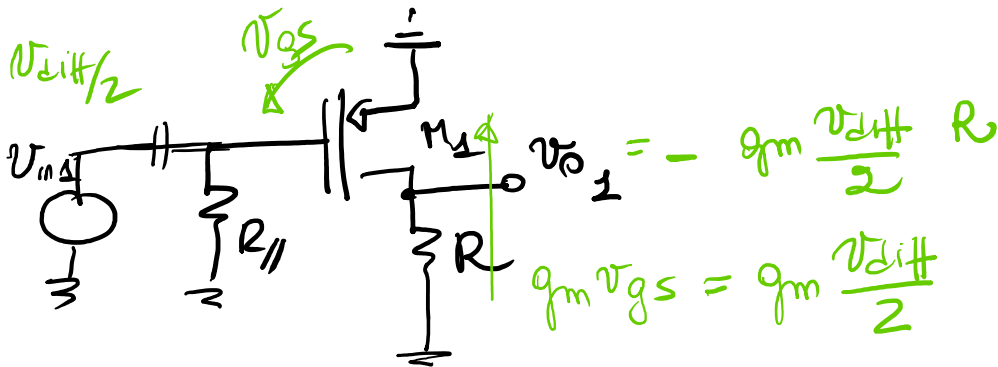
b bis) COMPORTAMENTO DIFFERENZIALE - ANALISI CON MEZZO CIRCUITO



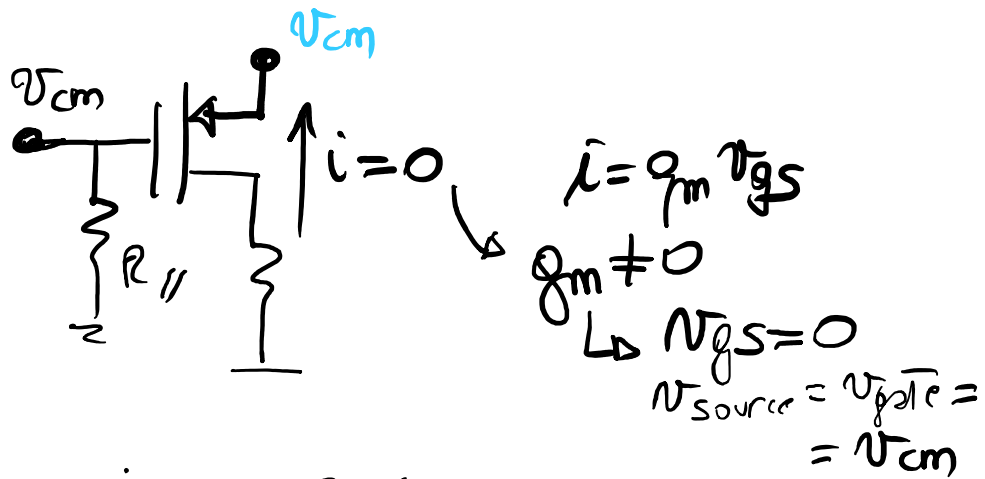c bis) COMPORTAMENTO SU MODO COMUNE CON MEZZO CIRCUITO



B) GEN. DI COPA REALE

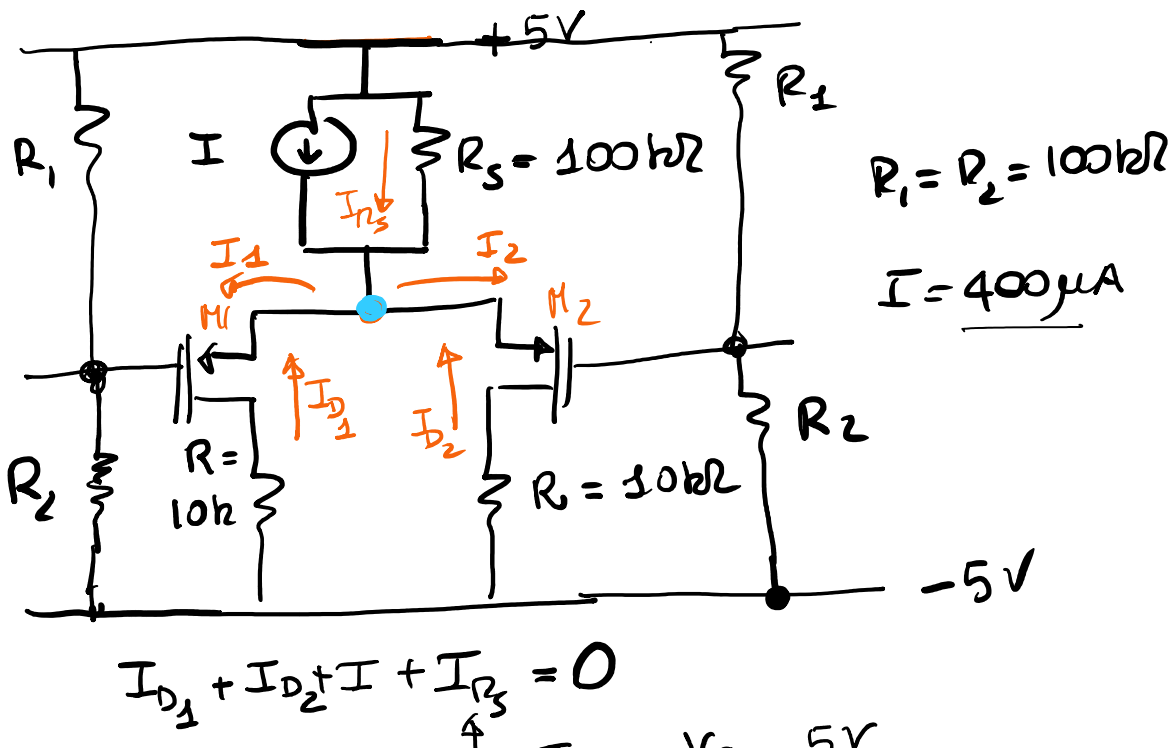

$$I_{D1} + I_{D2} + I + I_{R_S} = 0$$

$$I_{R_S} = \frac{V_S - 5V}{R_S}$$

$$I_{D1} = k_P (V_{GS1} - V_{TP})$$

$$V_{GS1} = V_{G1} - V_{S1}$$

$$V_{S1} = V_{S2} = V_S$$

Approssimando

$$I_{D1} = -I_1$$

$$I_1 = I_2 \approx \frac{I}{2} + \frac{5V - V_S}{R_S} \frac{1}{2} = 200\mu A + \frac{5V - 3V}{100k\Omega} \frac{1}{2} = 210\mu A$$

$10\mu A \ll 200\mu A$ ok approx.

$$g_m = 205\mu A/V$$


$$(V_{GS}) = 3.05V$$

uso il valore di V_S calcolato in assenza di R_S

SEGNALE DIFFERENZIALE

in R_S non scorre corrente se lo stadio è simmetrico


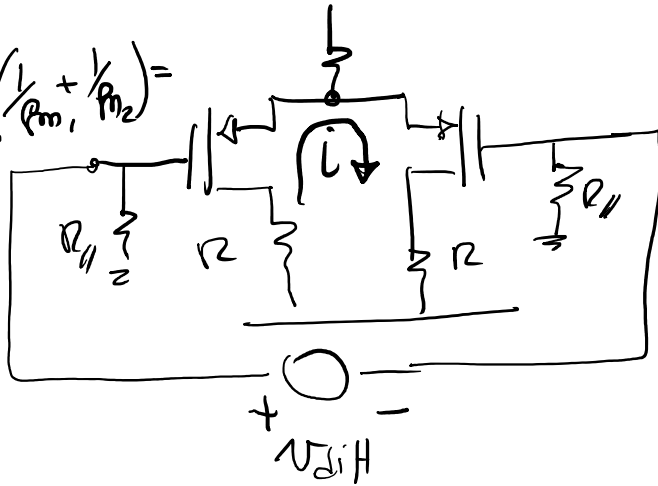
$$i = \frac{v_{diff}}{\left(\frac{1}{g_{m1}} + \frac{1}{g_{m2}}\right)} = g_m \frac{v_{diff}}{2}$$





NON CAMBIA
NULLA!!

SEGNALE DI MODO COMUNE

Eq. Thevenin al source

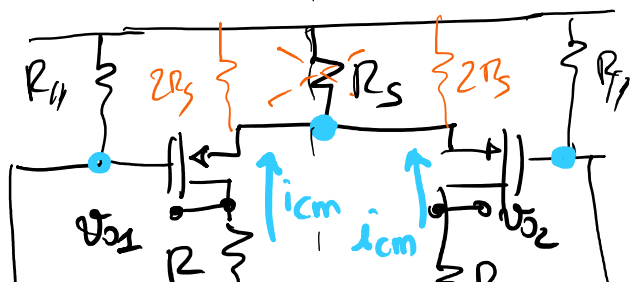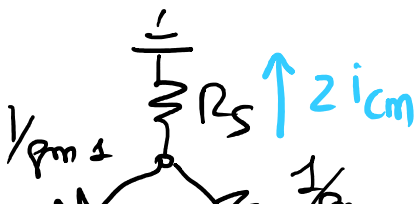

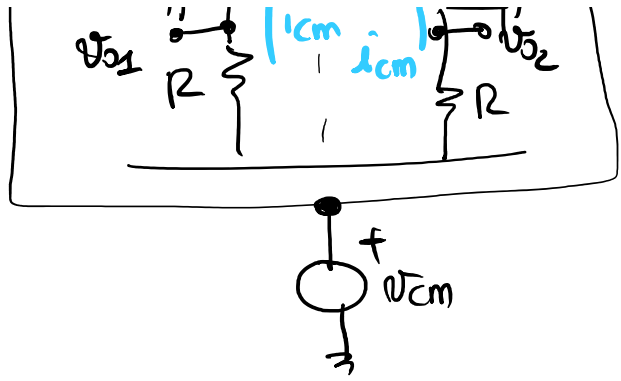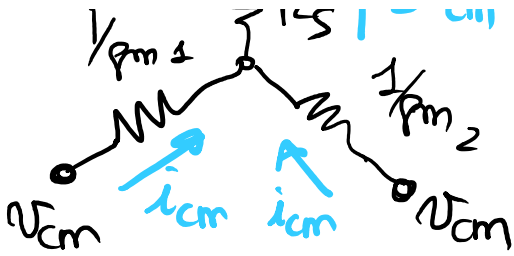

$$2i_{cm} = \frac{v_{cm}}{\frac{1}{g_{m1}} \parallel \frac{1}{g_{m2}} + R_S}$$

$$\hookrightarrow i_{cm} = \frac{v_{cm}}{\frac{1}{2} \frac{1}{g_m} + R_S} \cdot \frac{1}{2} = \frac{v_{cm}}{\frac{1}{g_m} + 2R_S}$$


$$v_{o1} = v_{o2} = -i_{cm}R = -\frac{v_{cm}}{\frac{1}{g_m} + 2R_S} R$$

DOUBLE ENDED $G_{cm} \triangleq \frac{\frac{v_{o1} + v_{o2}}{2}}{v_{cm}} = -\frac{R}{\frac{1}{g_m} + 2R_S} = -0.05$

SINGLE ENDED $G_{cm} = \frac{v_{o1/2}}{v_{cm}} = -\frac{R}{\frac{1}{g_m} + 2R_S} = \underline{\underline{-0.05}}$


double ended $CMRR = \left| \frac{G_{diff}}{G_{cm}} \right| = \frac{2}{0.05} = 40 \Rightarrow 32dB$
 $= \frac{g_m R_L}{R} \left(\frac{1}{g_m} + 2R_S \right) = \underline{\underline{1 + 2g_m R_S}}$

MEZZO CIRCUITO SU SEGNALE DI MODO COMUNE

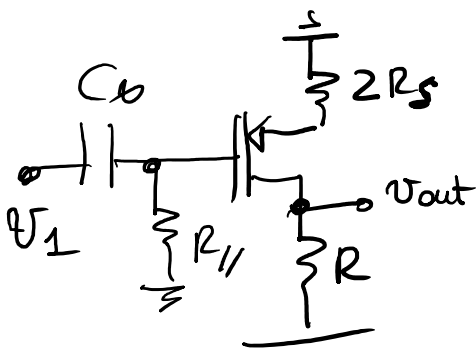

ASIMMETRIA RESISTENZE CARICO



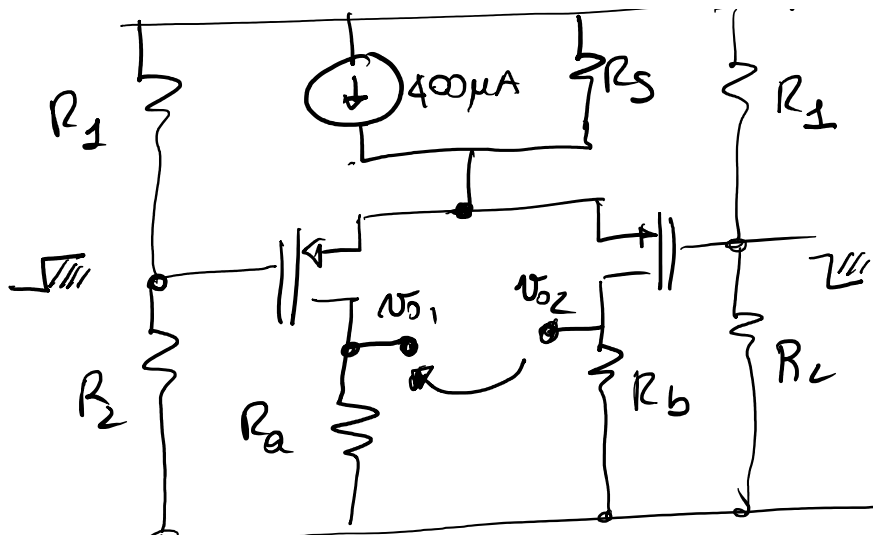

$$\begin{aligned}
 K_f &= 100 \mu\text{A/V} \\
 R_1 &= R_2 = 100 \text{ k}\Omega \\
 R_a &= 10 \text{ k}\Omega \\
 R_b &= 10 \text{ k}\Omega + 5\% = 10.5 \text{ k}\Omega \\
 |V_{TP}| &= 1 \text{ V} \\
 |k_p| &= 50 \mu\text{A/V}^2
 \end{aligned}$$

a) ROLANUZZAZIONE
in DC $v_{01} \neq v_{02}$

b) SEGNALE DIFF.

$$\begin{aligned}
 v_{out\ diff} &= v_{01} - v_{02} = -i_d R_{a1} - (-i_d R_b) = \\
 &= -\frac{g_m}{2} (R_a + R_b) v_{diff}
 \end{aligned}$$

$$\downarrow \\
 g_{diff} = -2.1$$

$$|v_{out\ cm}|_d = \frac{v_{out1} + v_{02}}{2} = 2.62 \cdot 10^{-2} v_{diff}$$

c) MODO COMUNE

ingresso modo comune \Rightarrow uscita anche differenziale

$$v_{out\ diff} |_{cm} = 2.44 \cdot 10^{-3} v_{cm}$$