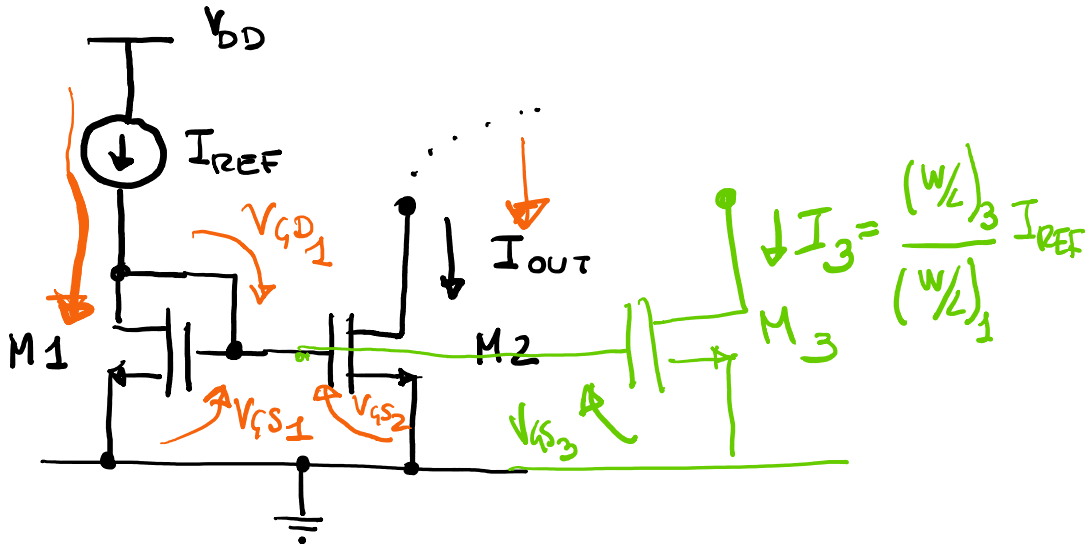


Lezione 11: Specchi di corrente e stadio differenziale con carico a specchio

lunedì 27 aprile 2020 10:21

SPECCHIO DI CORRENTE (CURRENT MIRROR)

mMOS



M₁ è sicuramente saturo $V_{DS1} = 0$

$$I_{REF} = k_{m1} (V_{GS1} - V_{Tm})^2 \Rightarrow (V_{GS1} - V_{Tm})^2 = \frac{I_{REF}}{k_{m1}}$$


$$V_{GS2} = V_{GS1}$$

Hp M₂ sia saturo

$$\begin{aligned} I_{out} &= k_{m2} (V_{GS2} - V_{Tm})^2 = k_{m2} (V_{GS1} - V_{Tm})^2 \\ &= \frac{k_{m2}}{k_{m1}} I_{REF} = \frac{\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_2}{\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_1} I_{REF} \\ &= \frac{\left(\frac{W}{L}\right)_2}{\left(\frac{W}{L}\right)_1} I_{REF} \end{aligned}$$

su segnale



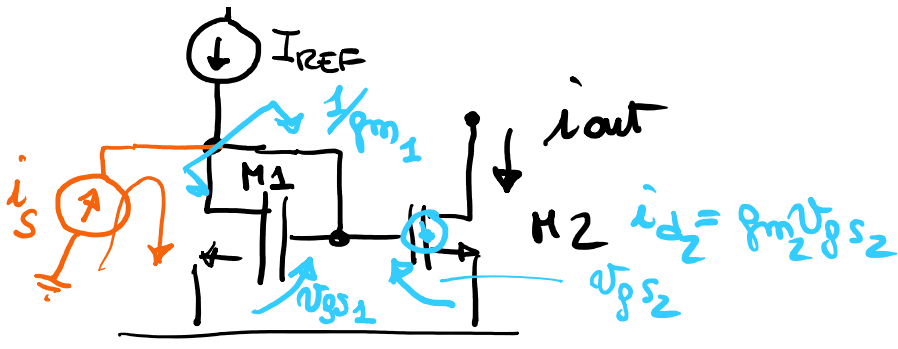

i_s corrente di segnale
(piccolo)

$$v_{gs1} = i_s / g_{m1}$$

$$v_{gs2} = v_{gs1}$$


$$i_{out} = g_{m2} v_{gs2} - g_{m2} v_{gs1} = \frac{g_{m2}}{g_{m1}} i_s =$$

$$= \frac{2 k_{m2} (V_{GS2} - V_{Tm})}{2 k_{m1} (V_{GS1} - V_{Tm})} i_s =$$

$$= \frac{k_{m2}}{k_{m1}} i_s = \frac{\frac{1}{2} \mu_m C_{ox} (W/L)_2}{\frac{1}{2} \mu_m C_{ox} (W/L)_1} i_s =$$

$$V_{GS2} = V_{GS1}$$

$$= \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1} i_s$$

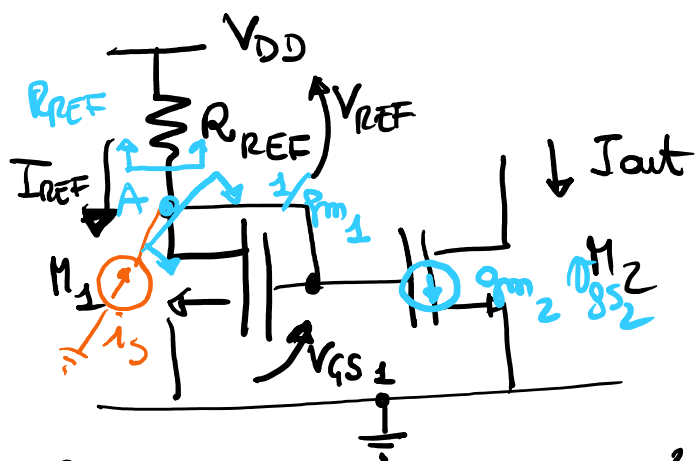

corr. di segnale in uscita
 i_{out}

$$\left. \begin{aligned} I_{REF} &= k_{m1} (V_{GS1} - V_{Tm})^2 \\ V_{REF} &= V_{GS1} - V_{Tm} \\ V_{REF} &= V_{DD} - I_{REF} R \end{aligned} \right\}$$

$$i_{M1} = g_{m1} v_{gs1}$$

$$V_{DD} = I_{REF} R_{REF} + V_{GS1} \quad \mu_{M1} = g_{m1} v_{gs1}$$

su segnale:

modo A partizione di corrente


$$i_{M1} = \frac{R_{REF}}{R_{REF} + 1/g_{m1}} i_s \quad v_{gs2} = v_{gs1}$$

$$i_{out} = g_{m2} v_{gs2} = g_{m2} v_{gs1} = g_{m2} \frac{i_{M1}}{g_{m1}} = \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1} \frac{R_{REF}}{R_{REF} + 1/g_{m1}} i_s$$

FATTORE DI SPECCHIAMENTO

$$\frac{g_{m2}}{g_{m1}} = \frac{2k_{m2}(V_{GS2} - V_{Tm})}{2k_{m1}(V_{GS1} - V_{Tm})} = \frac{v_{GS1} = V_{GS2}}{k_{m2}} = \frac{1}{k_{m1}} = \frac{1/2 \mu_m \epsilon_{ox} (W/L)_2}{1/2 \mu_m \epsilon_{ox} (W/L)_1} = \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1}$$

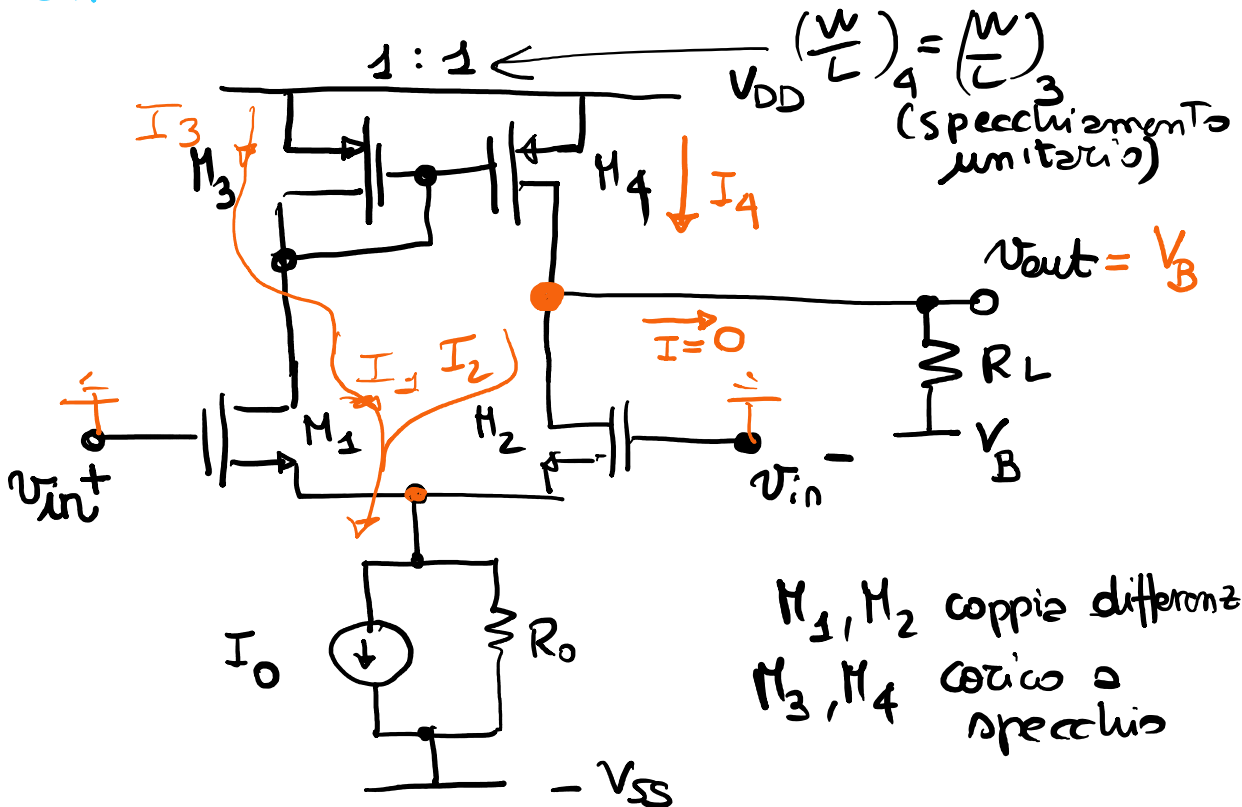STADIO DIFFERENZIALE CON CARICO A SPECCHIO




specchio

$\text{---} - V_{SS}$

② POLARIZZAZIONE (—)

$I_3 = I_1 = I_4 = I_2 \Rightarrow I = 0$; $V_{out} = V_B$
 devo garantire che M_2 e M_4 siano saturato

③ SEGNALE DIFFERENZIALE

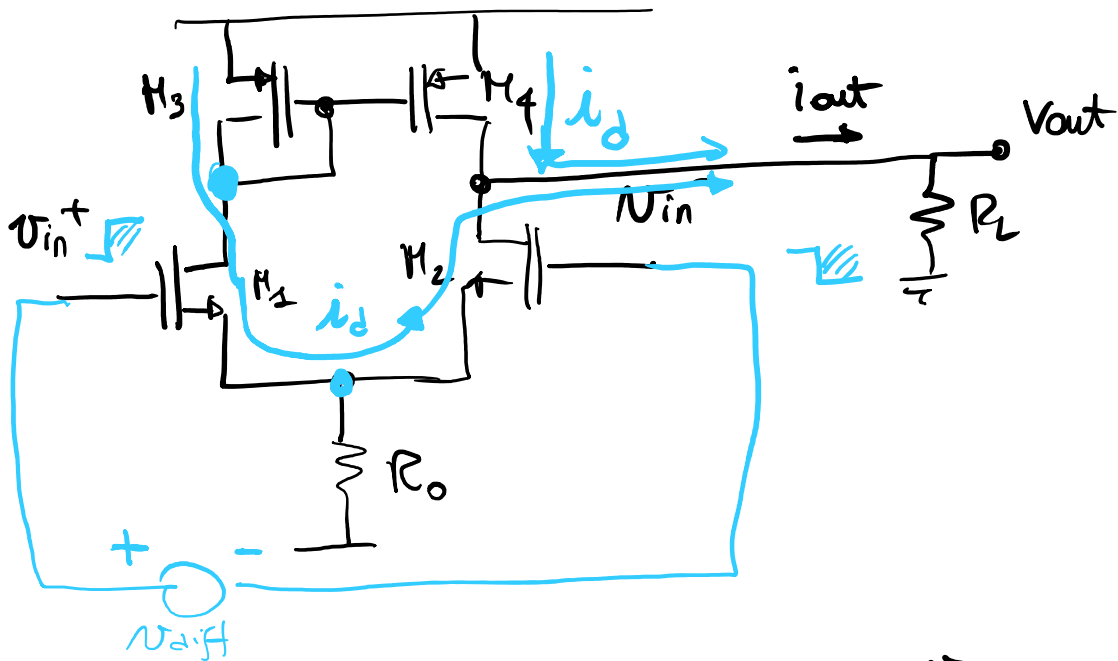

$$i_d = \frac{V_{diff}}{\frac{1}{g_{m1}} + \frac{1}{g_{m2}}} = \frac{V_{diff}}{2/g_m} = g_m \frac{V_{diff}}{2}$$

$g_{m1} = g_{m2} = g_m$

$$i_{out} = i_d + i_d = 2i_d$$


$$V_{out} = i_{out} R_L = 2i_d R_L = 2 g_m \frac{V_{diff} R_L}{2}$$

$$\hookrightarrow G_{diff} \triangleq \frac{V_{out}}{V_{diff}} = g_m R_L$$

😊 $G_{diff} = g_m R_L$ per un carico single ended (guadagno un fattore 2 rispetto alle condiz. di carico resistivo!)

condiz. di carico resistivo!

(C) SEGNALE DI MODA COMUNE

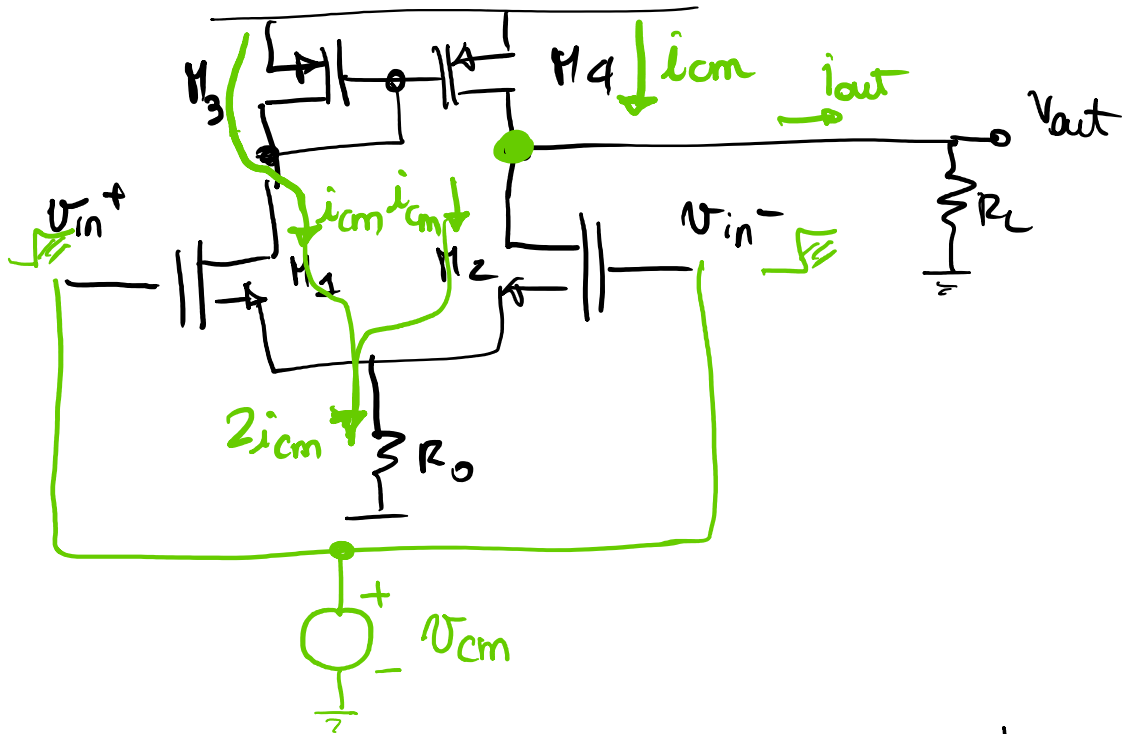

bilancio di corrente al nodo di uscita !!


$$i_{cm} = i_{cm} + i_{out} \Rightarrow i_{out} = 0 !!$$


$$V_{out}|_{cm} = 0$$

$$\Downarrow G_{cm} = \frac{V_{out}|_{cm}}{V_{cm}} = 0 \Rightarrow CMRR = \left| \frac{G_{diff}}{G_{cm}} \right| = \infty$$




$G_{cm} = 0$ e $CMRR = \infty !!$

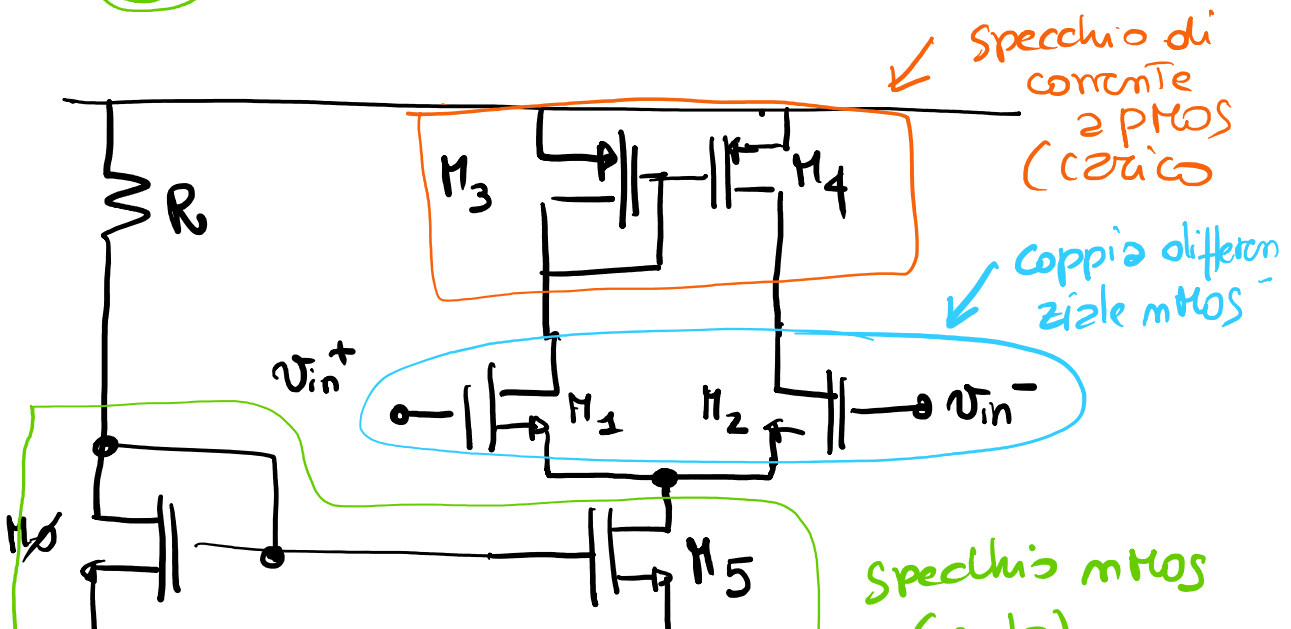

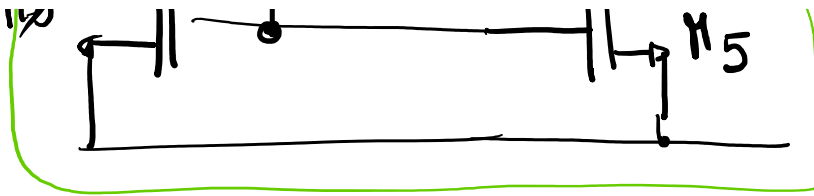

specchio mTOS
(cod2)

su segnale:

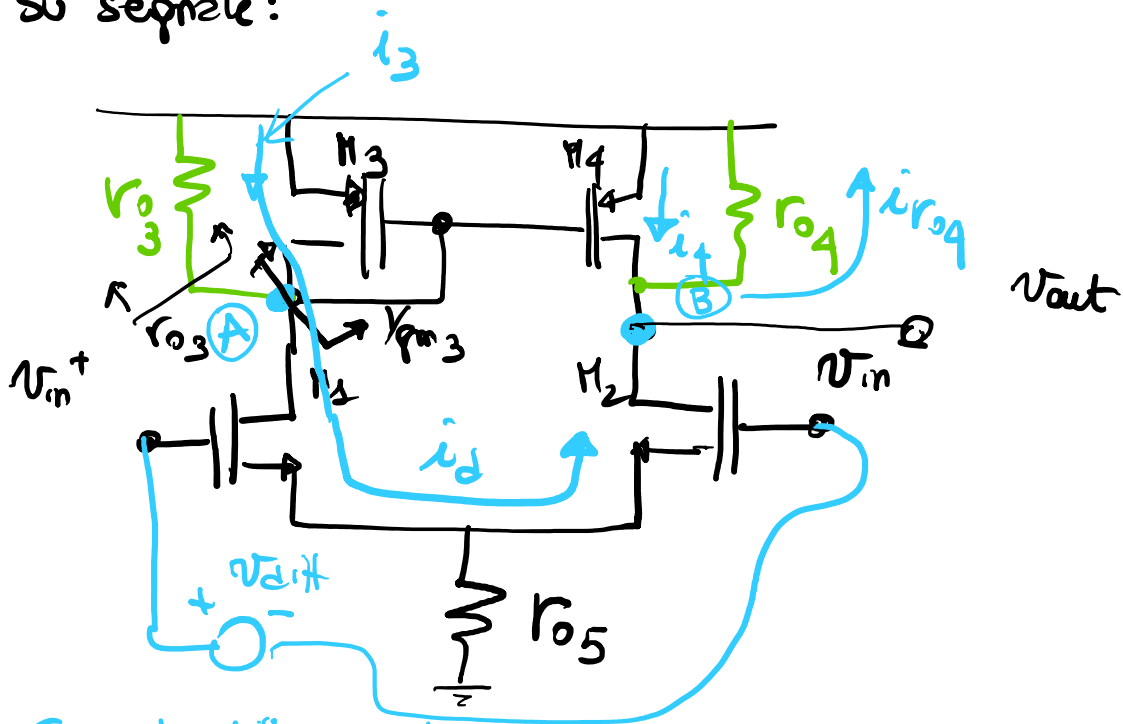

Segnale differenziale

$$\hat{i}_d = \frac{v_{dif}}{\frac{1}{\mu_{m1}} + \frac{1}{\mu_{m2}}}$$

$$\hat{i}_3 = \frac{r_{o3}}{r_{o3} + \frac{1}{\mu_{m3}}} \hat{i}_d \quad (\text{partizione di corrente al modo (A)})$$

$$\hat{i}_4 = \hat{i}_3$$

bilancio di corrente al modo (B)

$$\hat{i}_{r_{o4}} = \hat{i}_4 + \hat{i}_d =$$

$$= \frac{r_{o3}}{r_{o3} + \frac{1}{\mu_{m3}}} \hat{i}_d + \hat{i}_d =$$


$$= \hat{i}_d \left[1 + \frac{r_{o3}}{r_{o3} + \frac{1}{\mu_{m3}}} \right]$$

↳ tende a 2 se

↳ tende a 2 se $r_{o3} \rightarrow \infty$.

$$V_{out} = \hat{i}_{r_{o4}} r_{o4}$$

segnale di modo comune

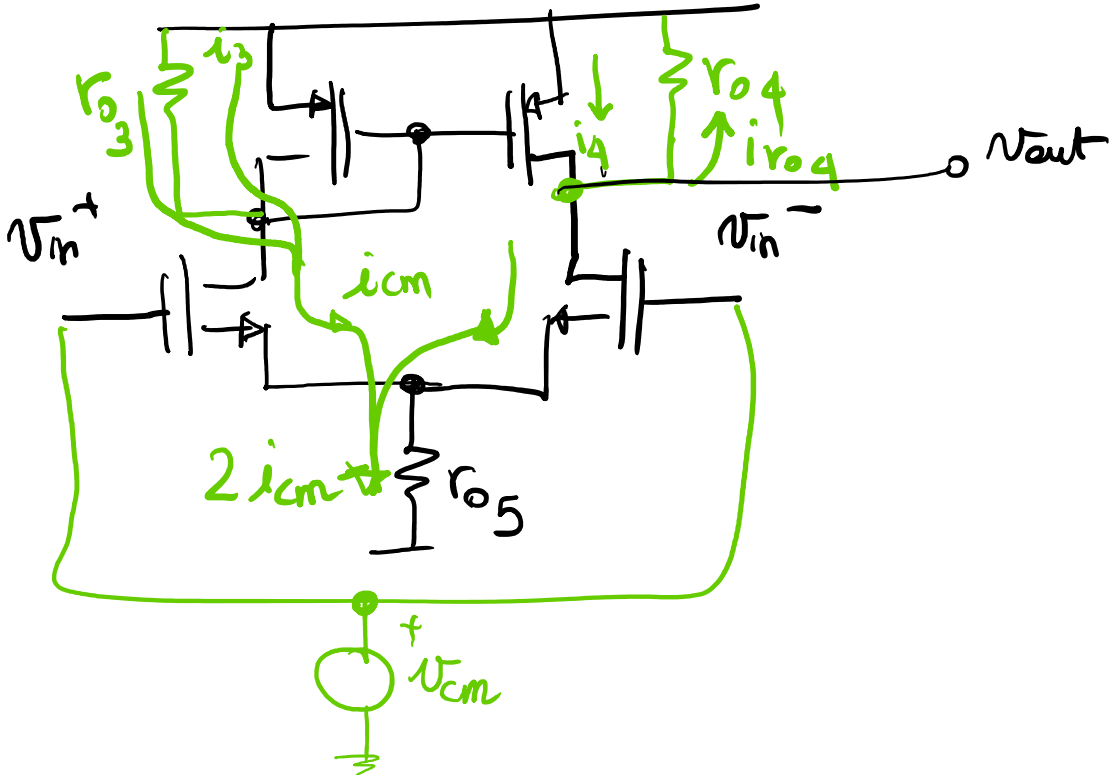

$$i_4 = i_3 = i_{cm} \frac{r_{o3}}{r_{o3} + 1/g_{m3}}$$

bilancio di corrente in uscita:

$$i_4 = i_{cm} + i_{r_{o4}}$$

$$i_{r_{o4}} = i_4 - i_{cm} = i_{cm} \left[\frac{r_{o3}}{r_{o3} + 1/g_{m3}} - 1 \right]$$

↳ 0 se $r_{o3} \rightarrow \infty$

$$V_{out} = \hat{i}_{r_{o4}} * r_{o4}$$

per effetto delle r_o $G_{cm} \neq 0$ anche con carico
a specchio