

### Esercizio 1

Si consideri la porta logica in tecnologia CMOS mostrata in Fig. 3.

- Determinare la funzione logica svolta dalla porta in forma minima e disegnare la corrispondente porta logica complessa in tecnologia CMOS. Si giustificino dettagliatamente le scelte effettuate.
- Determinare l'intervallo di tempo in cui, a seguito di una commutazione alto-basso dell'ingresso, la tensione di uscita ha andamento lineare nel tempo.
- Calcolare la massima potenza dissipata dal circuito
- Considerando la capacità di uscita precaricata a  $V_{dd}/2$ , stimare il tempo di necessario affinché  $V_{out}$  raggiunga il valore a regime quando l'ingresso è il valore logico 1111
- Determinare i fattori di forma dei transistori pMOS per eguagliare il tempo di transizione HL e LH 100 -> 000 e viceversa


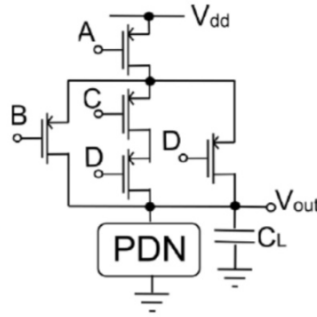


Fig. 3

$$\begin{aligned}
 V^+ &= 2.7 \text{ V} \\
 \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} &= 100 \mu\text{A/V}^2 \\
 \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} &= 50 \mu\text{A/V}^2 \\
 (W/L)_p &= 4 \\
 (W/L)_n &= 2 \\
 |V_{Tp}| &= V_{Tn} = 0.7 \text{ V} \\
 C_L &= 5 \text{ pF}
 \end{aligned}$$

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} [2(V_{GS} - V_T)V_{DS} - V_{DS}^2]$$
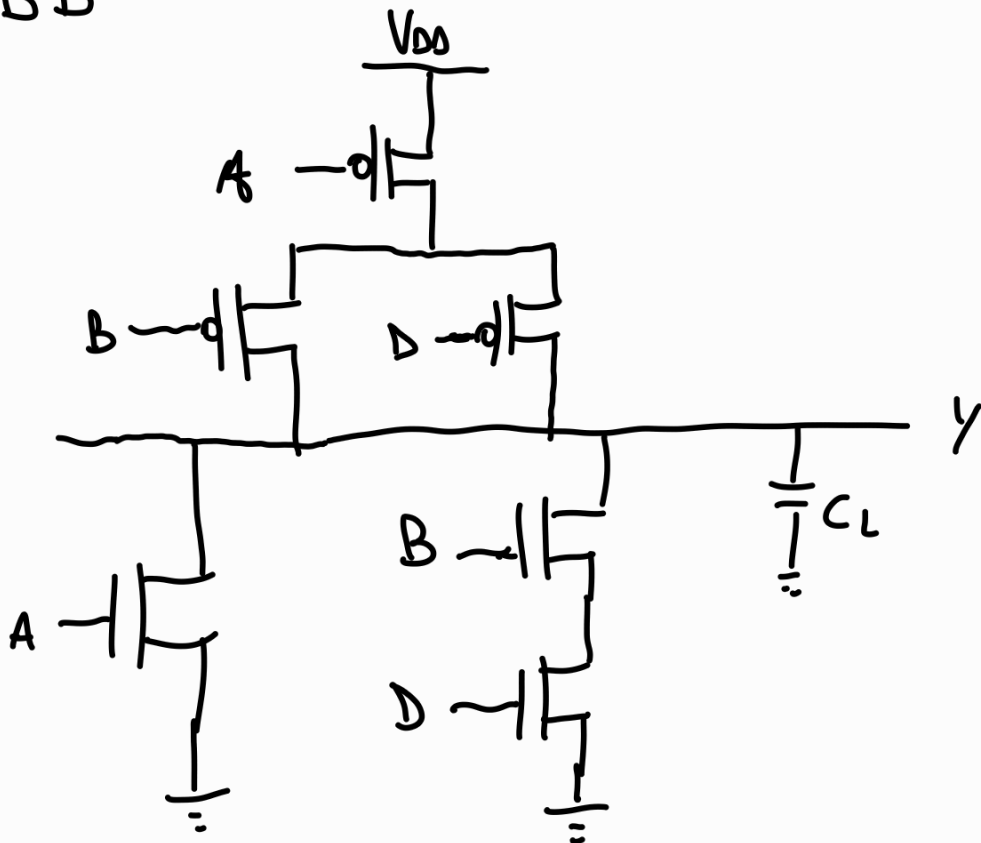
$$\begin{aligned}
 Y &= \bar{A} \cdot (\bar{B} + \bar{C} \cdot \bar{D} + \bar{D}) \\
 &= \bar{A} \cdot [\bar{B} + \bar{D} (\bar{C} + 1)] = \bar{A} \cdot (\bar{B} + \bar{D}) \\
 &= \overline{A + BD}
 \end{aligned}$$




b)  $\Delta t = ?$  per cui  $V_{out}(t) = \alpha t$


IN  $\square \Rightarrow$  OUT  $\square$

TUTTI GLI INGRESSI GRATO CIRCUITATI

CORRENTE COSTANTE IN USCITA

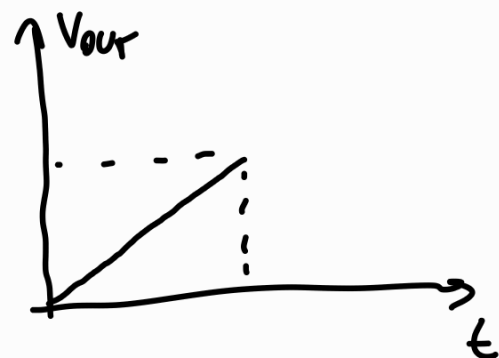

Le MOS SONO IN REGIME DI SATURAZIONE

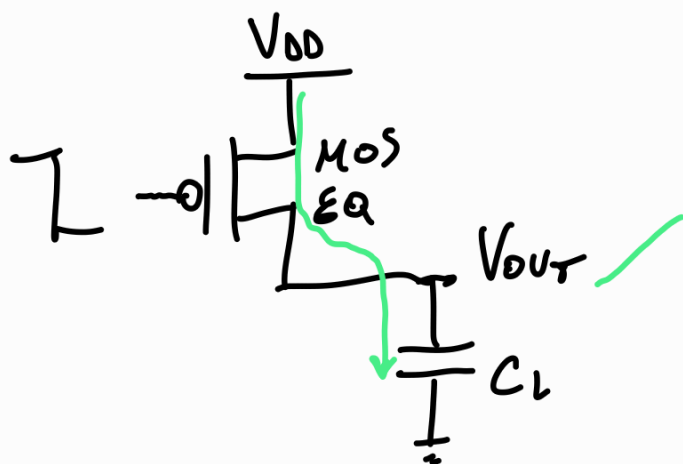

$$\left(\frac{W}{L}\right)_A$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_B$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_D$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{B,D,EQ} = \left(\frac{W}{L}\right)_A + \left(\frac{W}{L}\right)_D = 8$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{P,EQ} = \frac{1}{\frac{1}{\left(\frac{W}{L}\right)_{B,D,EQ}} + \frac{1}{\left(\frac{W}{L}\right)_{A,EQ}}} = \frac{8}{3}$$


$$|I_P| = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_{P,EQ} (V_{GS,P} - V_{TP})^2$$

$$= 133 \mu A/V_1 \cdot (0 - 2,7 + 0,7)^2 = 533 \mu A$$

$$V_{GS1} > V_{TP} \rightarrow 0 - V_{OUT} > -0,7 \rightarrow \underline{V_{OUT} < 0,7V}$$


$$C = \frac{Q}{V} \rightarrow V_{OUT} = \frac{Q}{C_L} = \frac{I_P \cdot \Delta t}{C_L}$$
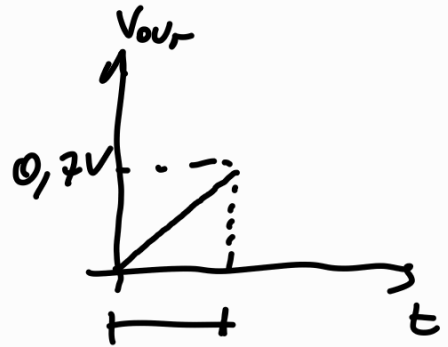
$$\Delta t = \frac{V_{OUT} C_L}{I_P} = 6,57 \text{ ms}$$



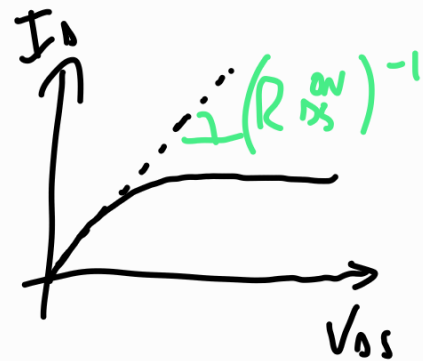g)  $P_{MAX} = ?$   $P = f_{CK} \cdot V_{DD}^2 \cdot C_L$

$$f_{CK}^{MAX} = ? \rightarrow T_{CK}^{MIN} = t_{PHL} + t_{PLH}$$



$$t_{PHL} = 0,69 \cdot C_L \cdot R_{eqM}$$

$$= 0,69 \cdot C_L \cdot \frac{1}{2R_M (V_{GS1} - V_T)}$$

$$= 0,69 \cdot 5 \text{ pF} \cdot \frac{1}{2 \cdot 100 \frac{\mu A}{V^2} \cdot 1 \cdot (2,7V - 0,7V)}$$

$$= 8,63 \text{ ms}$$

CASO PIÙ GAVOSO:  
 $C_L$  SI CARICA ATTRAVERSO  
 $B \text{ E } D$   
 $\hookrightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_{eq} = 1$

$$t_{PLH} = 0,69 \cdot C_L \cdot R_{eqP}$$


$$= 0,69 \cdot C_L \cdot \frac{1}{2R_P (V_{GS1} - V_T)}$$

$$= 0,69 \cdot 5 \text{ pF} \cdot \frac{1}{2 \cdot 50 \frac{\mu A}{V^2} \cdot 2 \cdot (2,7V - 0,7V)} = 8,63 \text{ ms}$$


CASO PIÙ GAVOSO:  $C_L$  SI CARICA  
 ATTRAVERSO  $A \text{ E } B$  (OPPURE  $A \text{ E } D$ )

$$\hookrightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_{eq} = 2$$
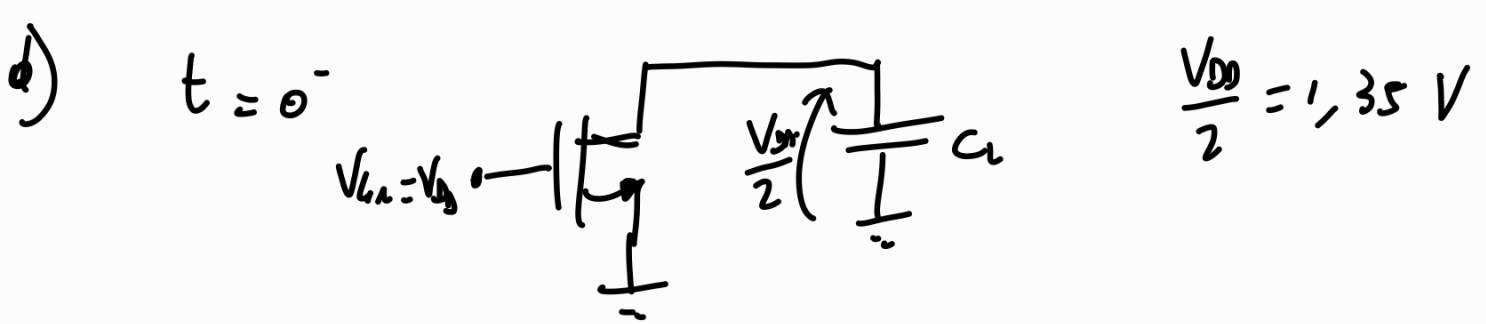
$$T_{CK}^{MIN} = 17,26 \text{ ms} \rightarrow f_{CK}^{MAX} = \frac{1}{T_{CK}^{MIN}} = 58 \text{ MHz} \rightarrow P_{MAX} = 2,1 \text{ mW}$$



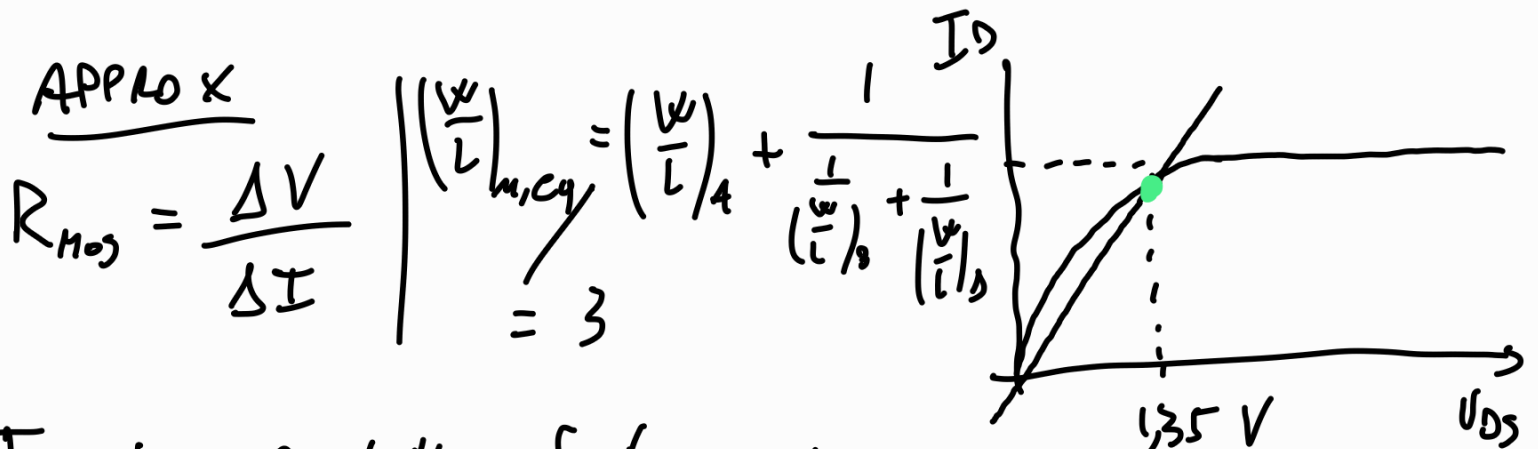
$V_{GDm} = \frac{V_{DD}}{2} = 1,35 \text{ V} > V_{Tn}$       MOS ZONA OHMICA



$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_{M,eq} \left[ 2(V_{GS} - V_T)V_{DS} - V_{DS}^2 \right]$

$= 100 \mu A / V^2 \cdot 3 \left[ 2(2,7 - 0,7)1,35 - 1,35^2 \right] = 1,07 \mu A$

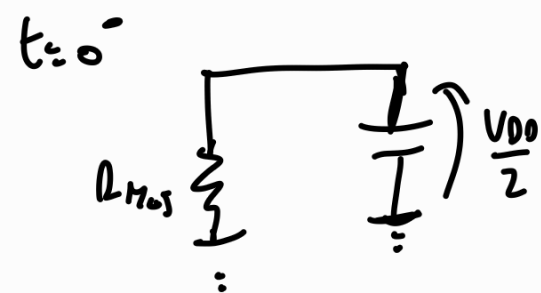$R_{MOS} = \frac{1,35 \text{ V}}{1,07 \mu A} = 1,26 \text{ k}\Omega$



$T_{DIS} \cong \tau = R_{MOS} \cdot C_L$

$= 31,5 \text{ ns}$

2) DIMENSIONI  
 PMOS  $LH \ 100 \rightarrow 1000$   
 $H L \ 000 \rightarrow 100$

$H L$   $C_L$  SI SCRIVA ATTRAVERSO MOS A

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{M,eq} = \left(\frac{W}{L}\right)_n = 2$$

$LH$   $C_L$  SI SCRIVA ATTRAVERSO TUTTI I MOS

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{P,eq} = \frac{8}{3} \quad \underline{\text{ATTUALE}}$$

$$K_{M,eq} = |K_{P,eq}| \rightarrow 100 \mu \left(\frac{W}{L}\right)_{M,eq} = 50 \mu \left(\frac{W}{L}\right)_{P,eq}$$

NUOVO

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{P,eq} = \frac{100 \mu}{50 \mu} \left(\frac{W}{L}\right)_{M,eq} = 4$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_B = 4 \quad \left(\frac{W}{L}\right)_D = 4$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_A$$


$$\left(\frac{W}{L}\right)_A = 8$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_B \quad \left(\frac{W}{L}\right)_D$$


AA 2003/2004 TERZO APPELLO (15/09/2004)

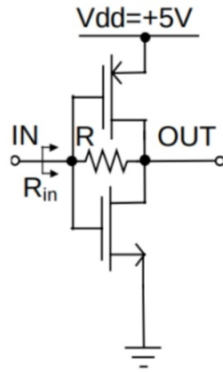Esercizio 2

- Determinare la tensione in continua al nodo IN e al nodo OUT e la corrente circolante in ognuno dei due MOSFET.
- Determinare il guadagno di piccolo segnale  $v_{OUT}/v_{IN}$ .
- Determinare il valore della resistenza di ingresso  $R_{in}$  indicata in Figura.



$$\begin{aligned} |V_{Tp}| &= V_{Tn} = 1V \\ k_n &= k_p = 1 \text{ mA/V}^2 \\ R &= 1 \text{ M}\Omega \end{aligned}$$

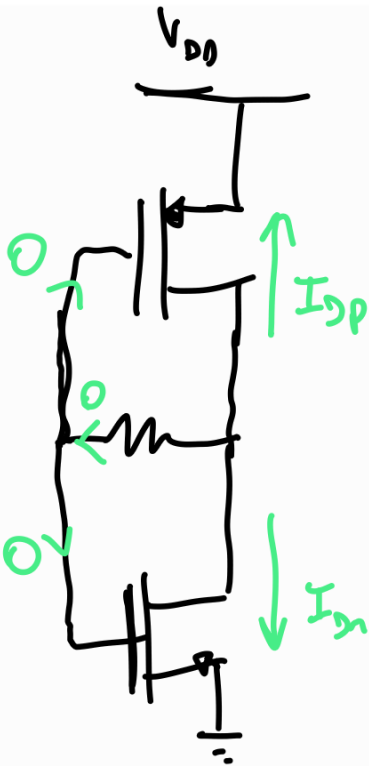

$$I_{Dn} + I_{Dp} = 0$$

$$K_n (V_G - V_{Tn})^2 - |K_p| (V_G - V_{DD} - V_{Tp})^2 = 0$$

$$1 \text{ mA/V}^2 (V_G - 1)^2 = 1 \text{ mA/V}^2 (V_G - 5 + 1)^2$$

$$V_G^2 - 2V_G + 1 = V_G^2 - 8V_G + 16$$

$$V_G = 2,5 \text{ V}$$


$$I_R = 0 \rightarrow v_{OUT} = 2,5 \text{ V}$$

$V_{GS} < V_{Tn}$   
 $V_{GS} = V_{Dn}$  nMOS SATURO  
 $V_{GS} = V_{Dp}$  pMOS SATURO

$$I_{Dn} = K_n (V_{GS} - V_{Tn})^2 = 1 \text{ mA/V}^2 (2,5 - 1)^2 = 2,25 \text{ mA}$$

$$g_{m_n} = 2 K_n (V_{GS} - V_{Tn}) = 3 \text{ mA/V}$$

$$g_{m_p} = 3 \text{ mA/V}$$

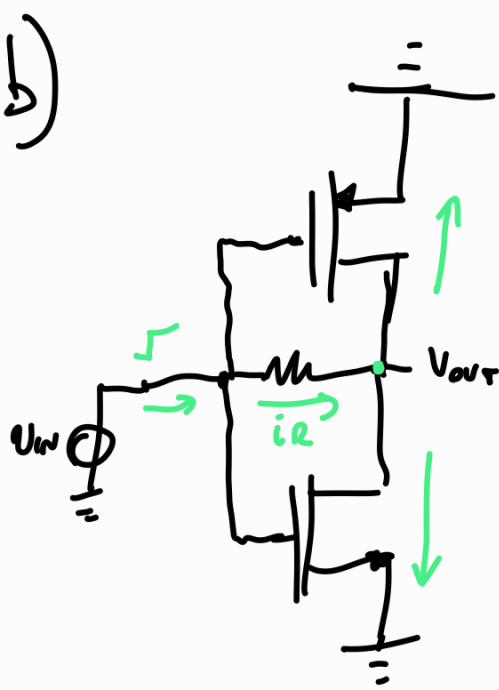


$$i_R = g_{m_n} U_{GS_n} + g_{m_p} U_{GS_p}$$

$$U_{OUT} = U_{IN} - i_R \cdot R$$

$$\stackrel{!}{=} U_{IN} - R (g_{m_n} U_{IN} + g_{m_p} U_{IN})$$

$$\stackrel{!}{=} U_{IN} [1 - R (g_{m_n} + g_{m_p})]$$
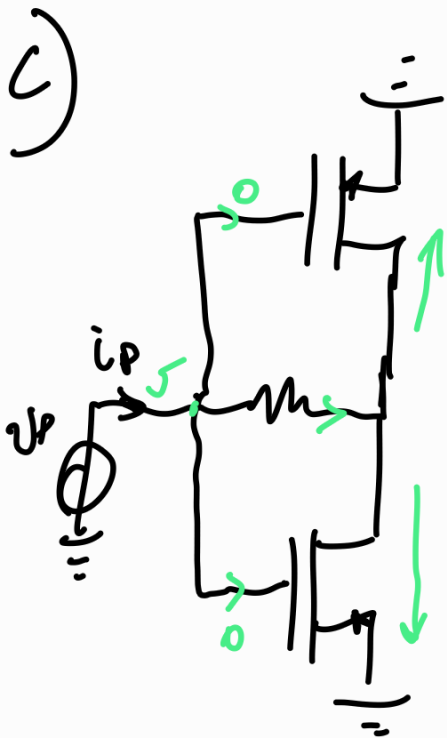
$$\frac{U_{OUT}}{U_{IN}} = 1 - R (g_{m_n} + g_{m_p}) = -5999$$



$$\frac{U_P}{i_P} = R_{IN}$$

$$i_P = U_P (g_{m_n} + g_{m_p})$$

$$R_{IN} = \frac{1}{g_{m_n} + g_{m_p}} = 166 \Omega$$