

## Esercizio 1

Si consideri il circuito riportato nella Fig. 3, che sfrutta la dipendenza dalla temperatura della tensione ai capi di una giunzione pn ( $-1.8 \text{ mV}/\text{C}$ ) per misurare la temperatura. Si assuma  $V_D = 0.7 \text{ V}$  per una temperatura di  $0^\circ\text{C}$ .

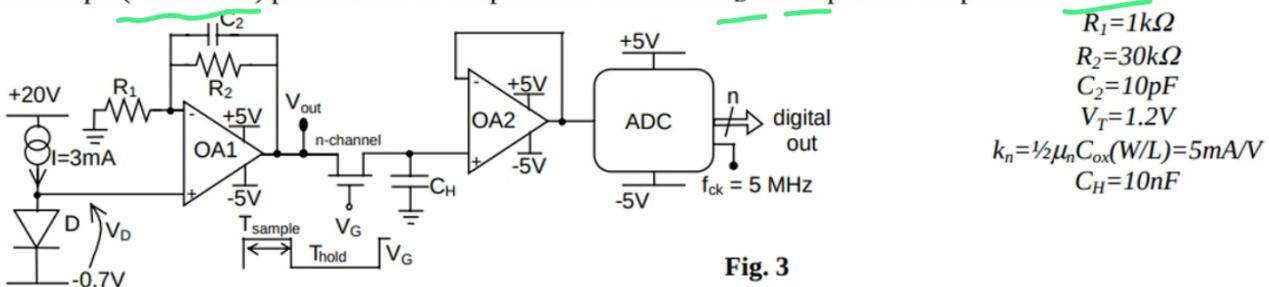


Fig. 3

- Scrivere l'espressione della tensione di uscita  $V_{out}$  in funzione della temperatura a bassa frequenza.
- Determinare il numero minimo di bit dell'ADC necessario per garantire una risoluzione di  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .
- Determinare l'errore dovuto al droop (espresso in LSB) se l'amplificatore operazionale 2 e' caratterizzato da una corrente di bias  $I_b = 500 \text{nA}$  e la fase di Hold ha una durata pari a  $T_{hold} = 18 \mu\text{s}$ .
- Determinare la tensione di comando  $V_G$  da applicare al gate dell'interruttore NMOS per garantire una resistenza virtualmente infinita durante la fase di Hold ed una resistenza non superiore a  $R_{ds,on} = 10 \Omega$  nella fase di Sample se la temperatura varia nell'intervallo  $\pm 50^\circ\text{C}$ .
- Determinare per via grafica l'andamento in frequenza del trasferimento reale  $V_{out}/V_D$  se l'amplificatore operazionale 1 e' caratterizzato da  $GBWP = 30 \text{MHz}$ .

2)

$$V_D - V_0 = \frac{\Delta V}{\Delta T} (\tau - \tau_0)$$

$$\frac{\Delta V}{\Delta T} = -1,8 \frac{\mu\text{V}}{\text{°C}} ; \quad V_D = 0,7 \text{ V} \quad \tau_0 = 0^\circ\text{C}$$

$$V_D - 0,7 \text{ V} = -1,8 \frac{\mu\text{V}}{\text{°C}} (\tau - 0^\circ\text{C})$$


$$\Rightarrow V_D = -1,8 \frac{\mu\text{V}}{\text{°C}} \cdot \tau + 0,7 \text{ V}$$

$$V_{out}(\tau) = V_{OA}^+ \cdot G_{OA} = (-0,7 + V_0) \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) = -55,8 \frac{\mu\text{V}}{\text{°C}} \cdot \tau$$

$$b) \Delta T = \pm 0,5^{\circ}\text{C} \rightarrow \Delta V_{\text{out}} = \mp 27,3 \mu\text{V} \rightarrow \Delta V_{\text{in}}^{\text{ADC}} = \mp 27,3 \mu\text{V}$$

$$1 \text{ LSB} = 2 \cdot \Delta V_{\text{in}}^{\text{ADC}} = 55,8 \mu\text{V}$$

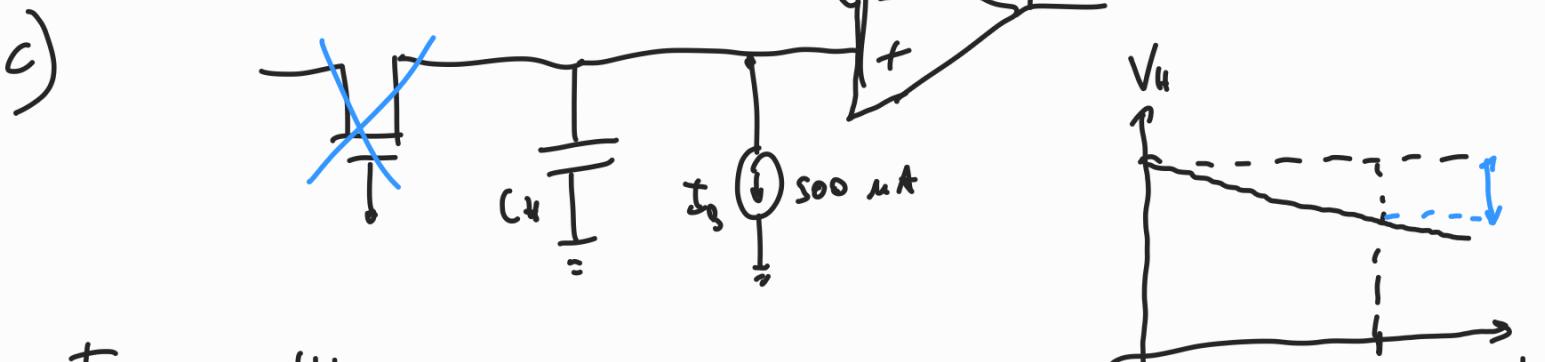
$$\text{LSB} = \frac{\text{FSR}}{2^M} \rightarrow M \geq \log_2 \frac{\text{FSR}}{\text{LSB}} = 7,49 \rightarrow M = 8$$



$$I = C \frac{dV}{dt}$$

$$\hookrightarrow \Delta V = \frac{I}{C} \Delta T = \frac{I_3}{C_4} \cdot T_{\text{holz}} = 900 \mu\text{V} = 23 \cdot 10^{-3} \text{ LSB}$$
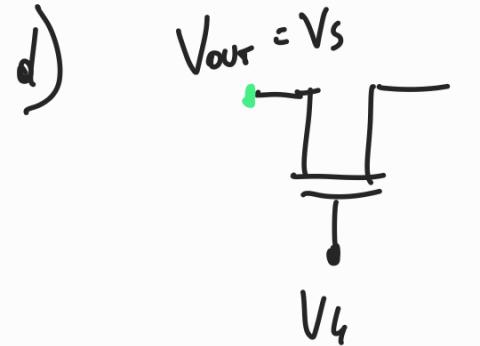
$$\frac{900 \mu\text{V}}{33,1 \mu\text{V}}$$



$$-50^{\circ}\text{C} < T_{in} < +50^{\circ}\text{C}$$

$$+2,73\text{ V} \Rightarrow V_{out} > -2,73\text{ V}$$

HOLD MOS DEVIE RIMANERE SPENTO

$$V_{GS} < V_T \rightarrow V_G < V_S + V_T$$


$$V_G < V_S^{\text{MIN}} + V_T = -1,55\text{ V}$$

SAMPLE MOS DEVIE ESSERE ACCESO CON  $R_{DS} < 10\text{ }\Omega$

$$R_{DS\text{on}} = \frac{1}{2 \cdot K \cdot (V_{GS} - V_T)} < 10\text{ }\Omega \rightarrow V_{GS} - V_T > \frac{1}{2K \cdot 10\text{ }\Omega} = 10\text{ V}$$

$$V_G > V_S + V_T + 10\text{ V} = 13,55\text{ V}$$


$\uparrow$  massima

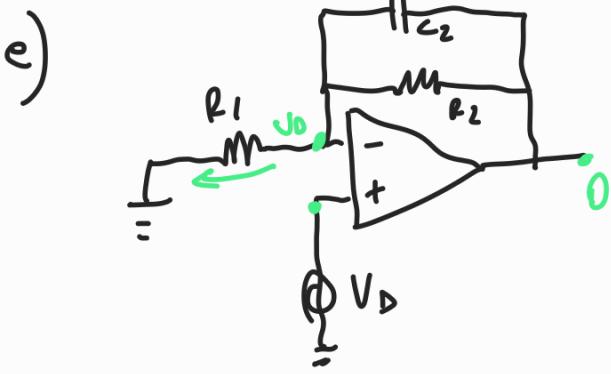

$$G_{1D}(0) = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 31$$

$$G_{1D}(\infty) = 1$$

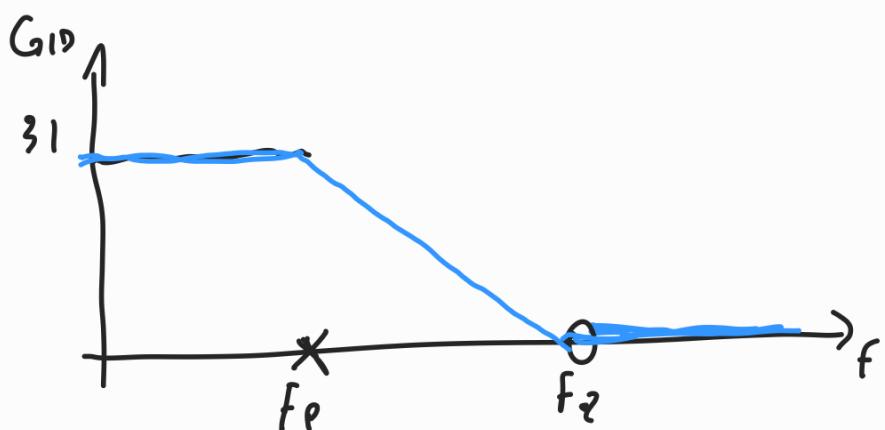
$$Z_p = C_2 \cdot R_2 = 300 \mu\text{s} \rightarrow F = 530 \text{ kHz}$$




$$G(0) \cdot F_p = G(\infty) \cdot F_z$$

$$F_z = \frac{G(0)}{G(\infty)} \cdot F_p$$

$$= 16.4 \text{ MHz}$$

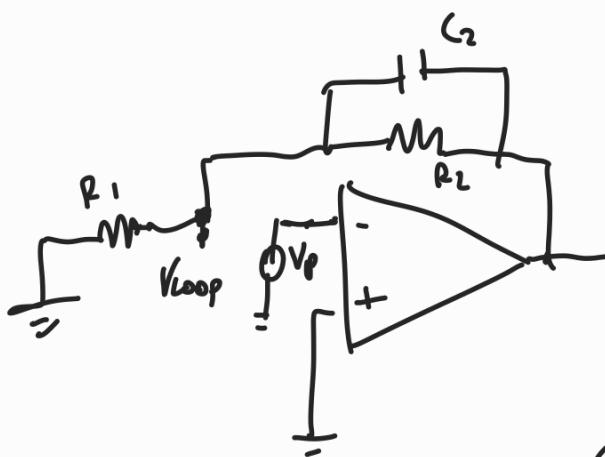
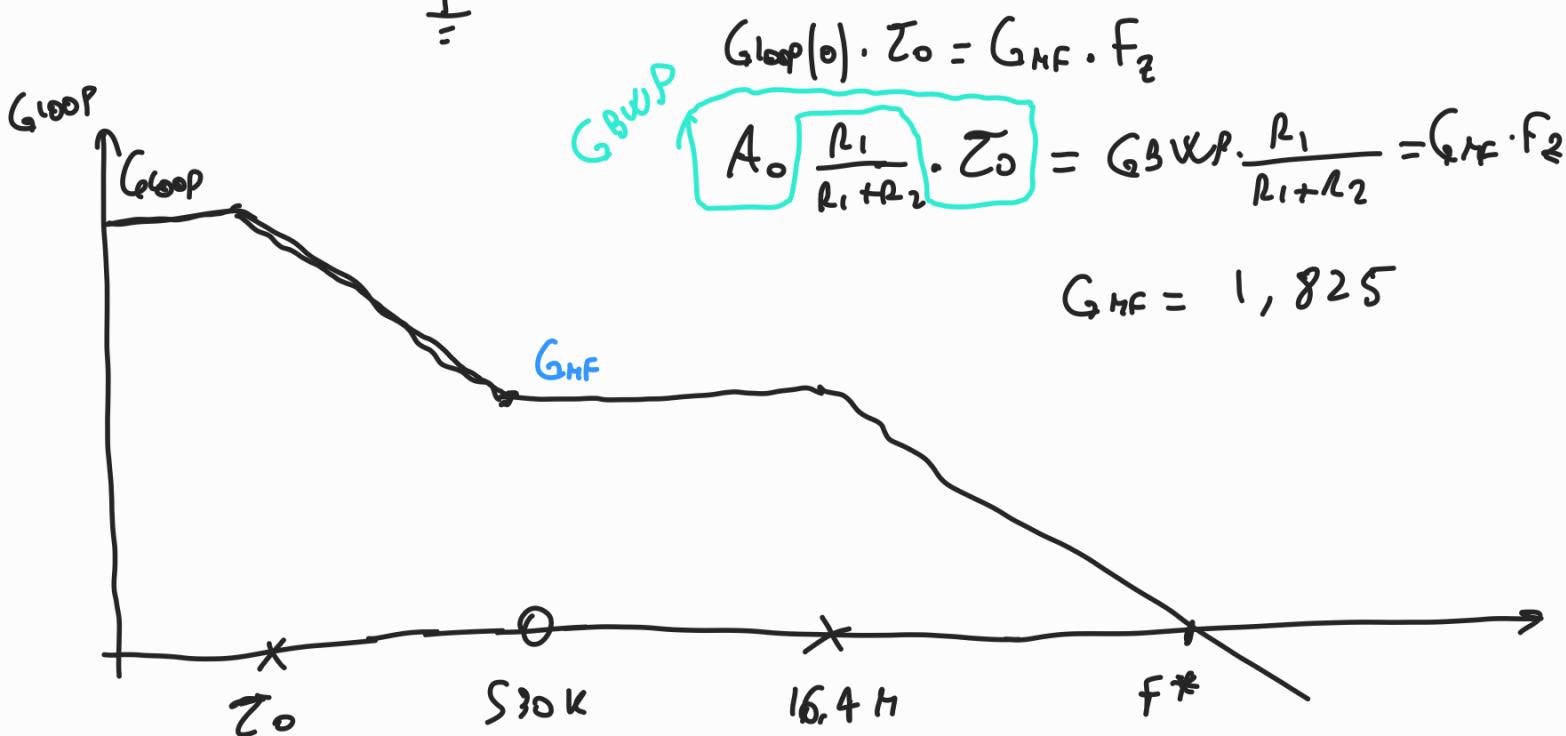
$$G_{loop} = \frac{A_0}{1 + S Z_0} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot \frac{1 + S C_2 R_2}{1 + S C_2 (L_1 / R_1)}$$




$$G_{loop}(0) \cdot Z_0 = G_{HF} \cdot F_z$$

$$A_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot Z_0 = G_{loop} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = G_{HF} \cdot F_z$$


$$G_{HF} = 1,825$$
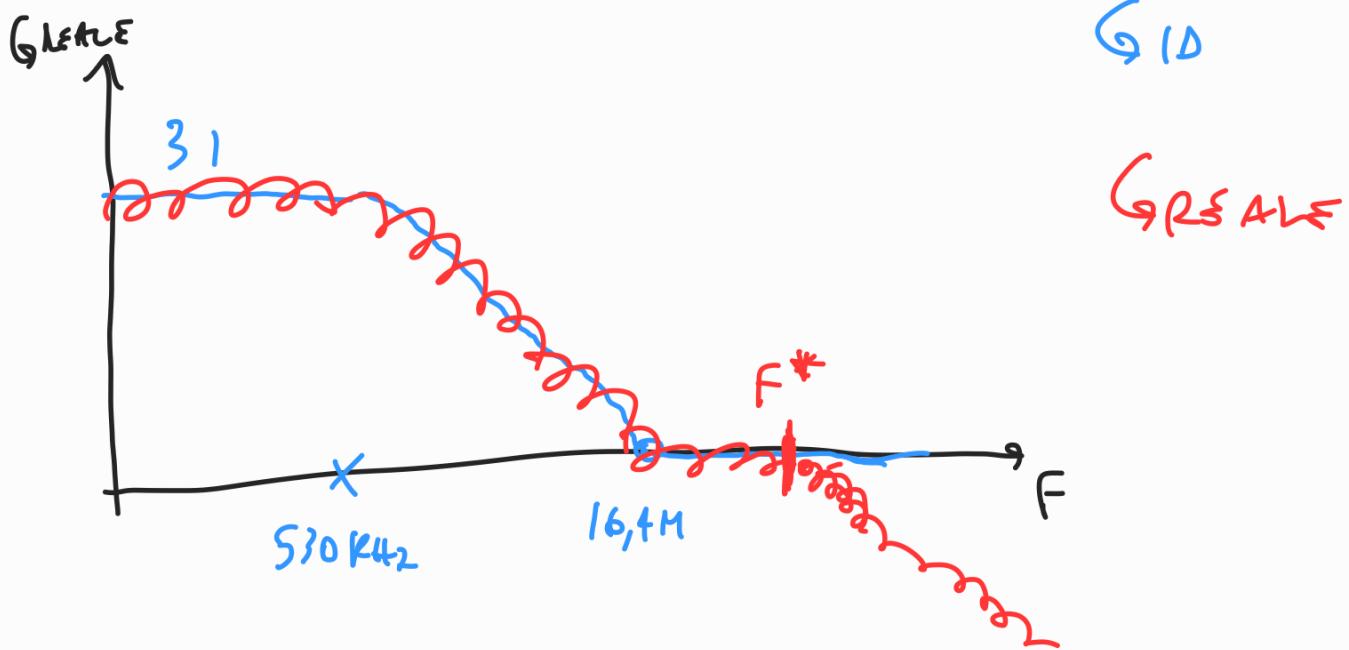
$$G_{HF} \cdot 16,4 \text{ MHz} = 1 \cdot f^* \rightarrow F^* = 29,93 \text{ MHz}$$


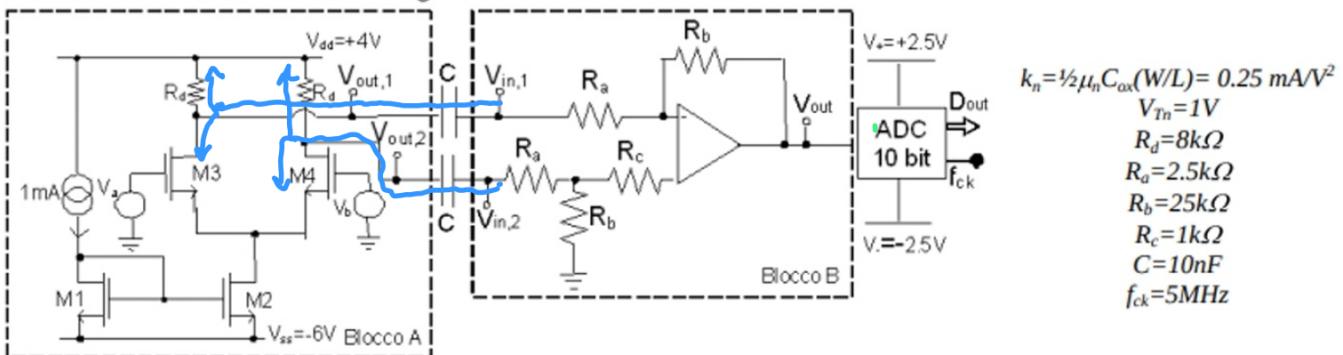
## Esercizio 2


Si consideri il circuito mostrato in Fig. 1.



$$\begin{aligned} k_n &= \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} (W/L) = 0.25 \text{ mA/V}^2 \\ V_{Th} &= 1V \\ R_d &= 8k\Omega \\ R_a &= 2.5k\Omega \\ R_b &= 25k\Omega \\ R_c &= 1k\Omega \\ C &= 10nF \\ f_{ck} &= 5\text{MHz} \end{aligned}$$

- Determinare le tensioni a tutti i nodi e le correnti in tutti i rami per il circuito del blocco A.
- Determinare il guadagno differenziale  $v_{out}/(v_{in,2}-v_{in,1})$  del circuito racchiuso nel blocco B, ipotizzando le capacità C dei circuiti aperti.
- Determinare il guadagno differenziale di piccolo segnale  $(v_{out,2}-v_{out,1})/(v_a-v_b)$  del circuito racchiuso nel blocco A, ipotizzando le capacità C dei circuiti aperti.
- Se il segnale differenziale applicato in ingresso al circuito del blocco B ( $v_{in,2}-v_{in,1}$ ) fosse una sinusoide di ampiezza pari a 200 mV e frequenza pari a 200 kHz, determinare il minimo valore che deve avere lo slew-rate dell'amplificatore operazionale per non incorrere in distorsioni del segnale di uscita.
- Determinare il CMRR dell'amplificatore differenziale racchiuso nel blocco A, se il MOSFET M2 è caratterizzato da una resistenza di uscita  $r_o = 50k\Omega$ . Si ipotizzino le capacità C dei circuiti aperti.
- Si supponga che il segnale in ingresso all'ADC ( $v_{out}$ ) sia sinusoidale, di ampiezza pari a metà del FSR dell'ADC. Si determini la massima frequenza di tale segnale che garantisca di non avere errori nella conversione, nel caso in cui l'ADC sia a gradinata o ad approssimazioni successive. (Si ricordi che non è presente un circuito di sample & hold).
- Determinare il margine di fase del circuito racchiuso nel blocco B, ipotizzando le capacità C dei cortocircuiti, se  $A(s) = \frac{A_0}{(1+s\tau_1)(1+s\tau_2)}$ , dove  $A_0 = 80 \text{ dB}$ ,  $\tau_1 = 10 \text{ ms}$ ,  $\tau_2 = 2 \mu\text{s}$ .

2) POLARIZZAZIONE BLOCCO A

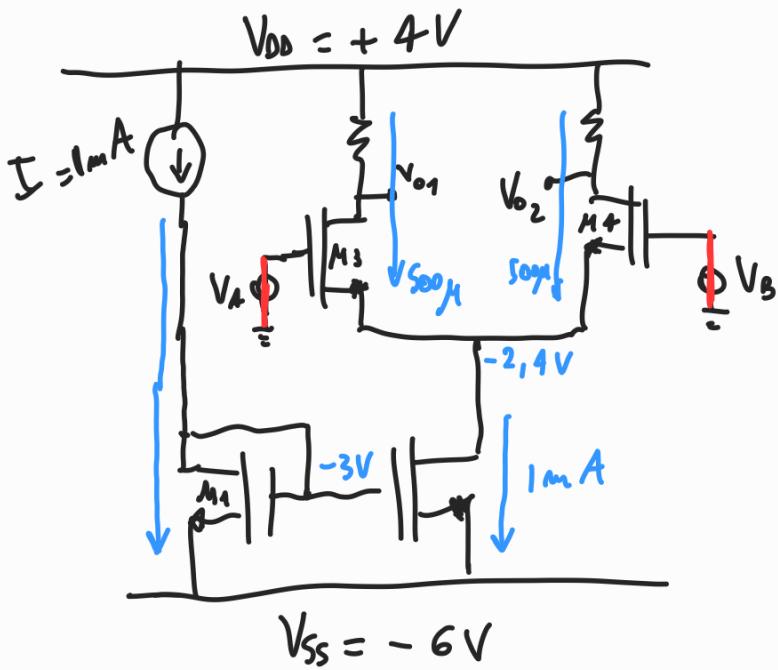

$H_2$   $V_{GD} = -0,6V < V_T$  SATURATO  
 $M_1$   $V_{GD} = 0$  SATURATO  
 $M_3, M_4$   $V_{GD} = 0$  SATURATO


$V_{GD} = 0$  SATURATO

$$\begin{aligned} I_{M_1} &= 1 \text{ mA} = I_{M_2} \\ I &= K (V_{GS} - V_T)^2 \\ V_{GS} &= V_T + \sqrt{\frac{I}{K}} = 3V \\ \rightarrow V_{G_1} &= -3V \\ V_{GS} &= V_T + \sqrt{\frac{I}{K}} \\ &= 1V + \sqrt{\frac{500\mu\text{A}}{250\mu\text{A}}} = 2,4V \\ V_{S_3} &= -2,4V \end{aligned}$$

$$V_D = V_{D3} = V_{DD} - R_D \cdot 500\mu\text{A} = 0V$$


$$g_{mD} = 2 \cdot K_n (V_{DS} - V_T) = 700 \mu S$$

b)

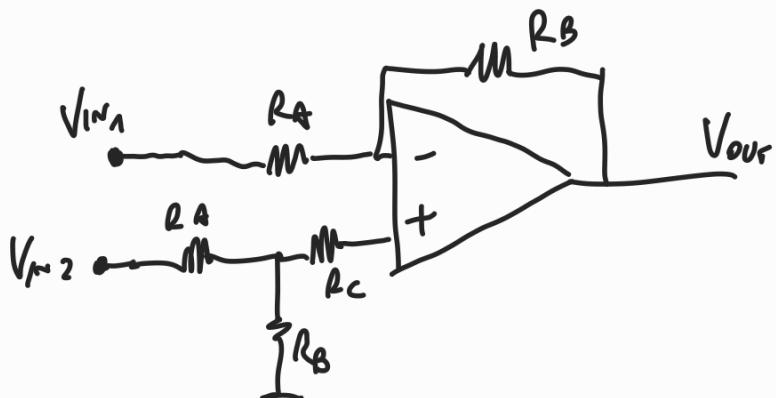


$$G_{OA} = \frac{V_{OUT}}{V_{IN2} - V_{IN1}}$$

EFFECTIVE V<sub>IN1</sub>

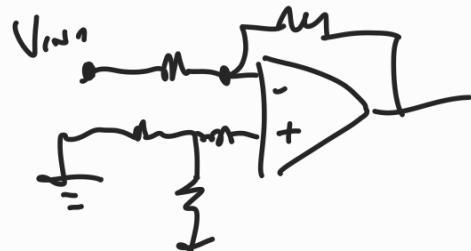

$$V_{OUT} = V_{IN1} \left( -\frac{R_B}{R_A} \right)$$


EFFECTIVE V<sub>IN2</sub>

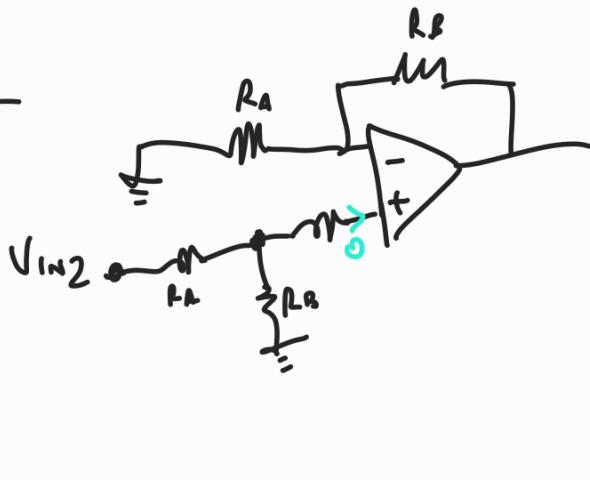

$$\begin{aligned} V_{OUT} &= V_{IN2} \cdot \frac{R_B}{R_A + R_B} \left( 1 + \frac{R_B}{R_A} \right) \\ &= V_{IN2} \cdot \frac{R_B}{R_A + R_B} \cdot \frac{R_A + R_B}{R_A} \\ &= V_{IN2} \cdot \frac{R_B}{R_A} \end{aligned}$$

$$V_{OUT} = V_{IN1} \left( -\frac{R_B}{R_A} \right) + V_{IN2} \cdot \frac{R_B}{R_A} = \frac{R_B}{R_A} \cdot (V_{IN2} - V_{IN1})$$
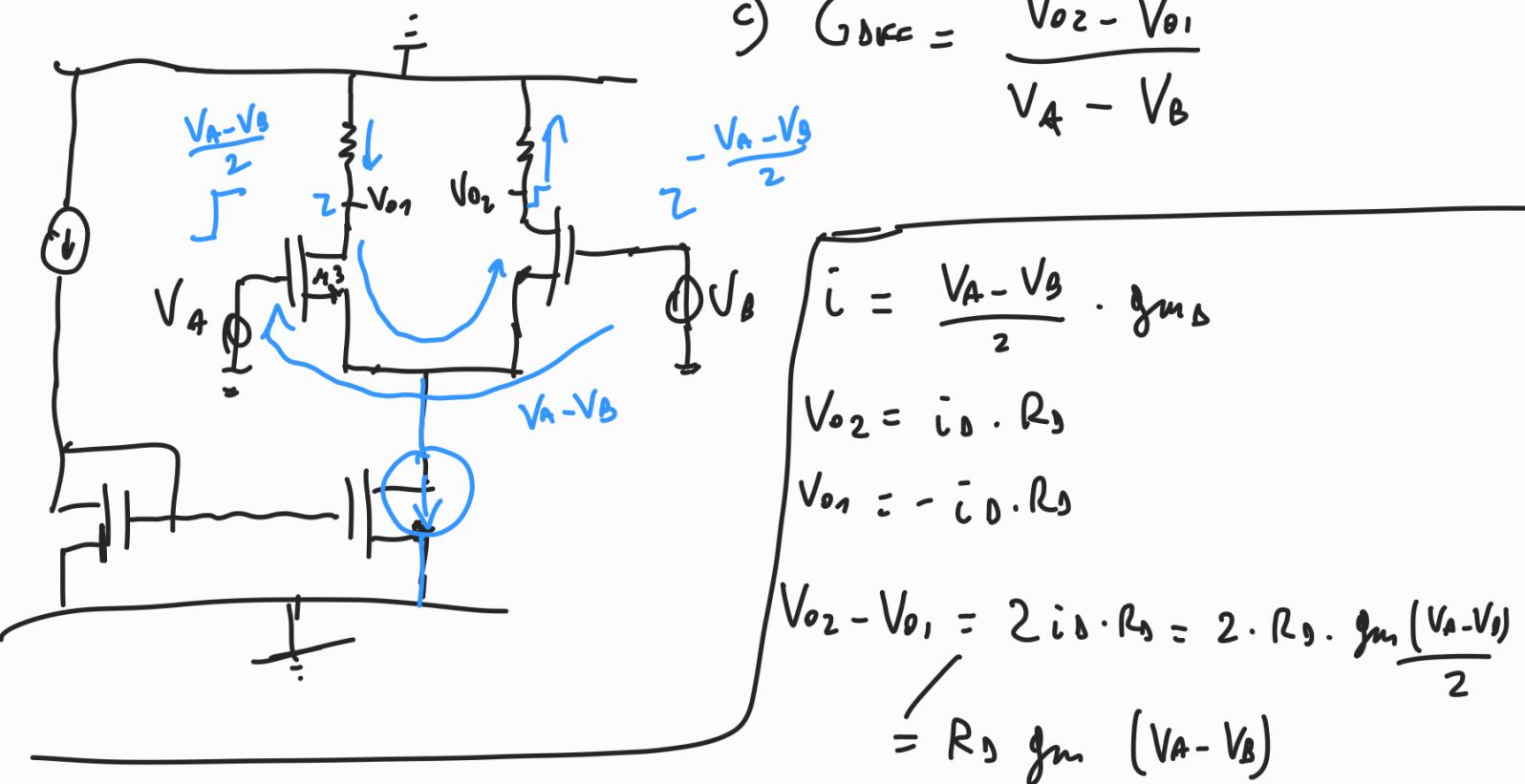
$$G_{OA} = \frac{V_{OUT}}{V_{IN2} - V_{IN1}} = \frac{R_B}{R_A} = 10$$



$$G_{DIF} = g_m R_D = 5,6$$



d)  $V_{m2} - V_{m1} = 0,2 \text{ sem} (2\pi \cdot 200 \text{ K} \cdot t) \text{ V}$

$$V_{OUT} = \frac{R_B}{R_A} (V_{m2} - V_{m1}) = 2 \text{ sem}(2\pi \cdot 200K \cdot t) \text{ V}$$

$$\frac{dV_{OUT}}{dt} = 2 \cdot \omega \cdot \cos(2\pi \cdot 200K \cdot t) \rightarrow \left. \frac{dV_{OUT}}{dt} \right|_{max} = 2 \cdot 2\pi \cdot f = 2,5 \frac{\text{V}}{\mu\text{s}}$$

e) CMRR = ?

$H \in 220$  CIRCUITO

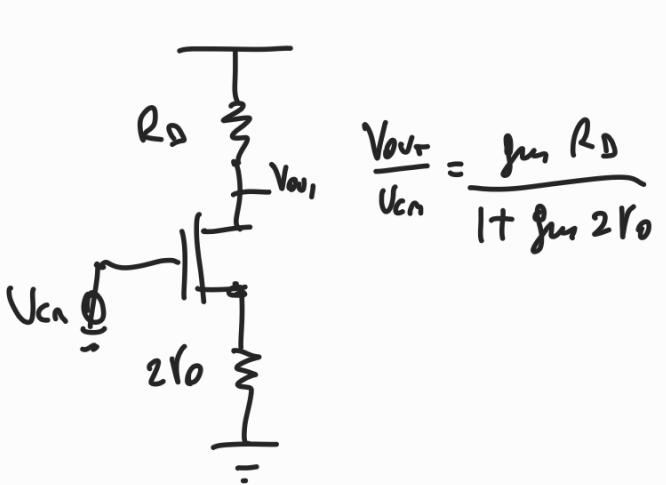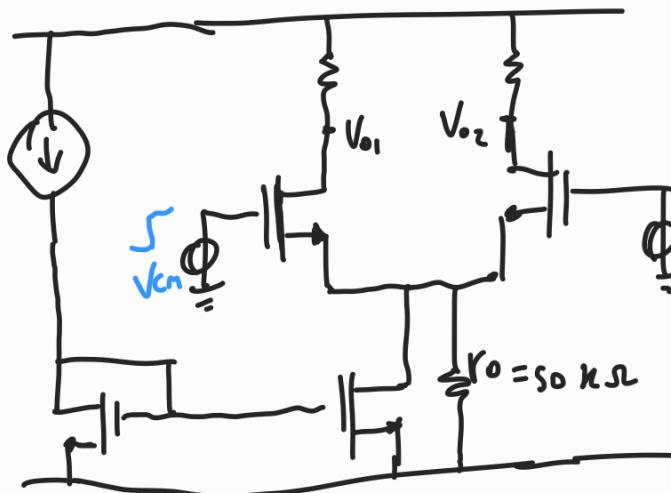

$$CHRR = \frac{G_{\text{diff}}}{G_{\text{ch}}} = \frac{g_m R_D}{g_m R_D} \cdot (1 + g_m 2r_0) = 1 + g_m 2r_0 = 71$$

F) No S&H  $\rightarrow$  IL SEGNALE IN INGRESSO ALL'ADC DEV' VARIARE POCO DURANTE LA CONVERSIONE

$$\Delta V_{\text{sig}} < \varepsilon \rightarrow \left. \frac{dV_{\text{sig}}}{dt} \right|_{\text{max}} \cdot T_{\text{conv}} < \frac{1}{2} \text{ LSB}$$

$$2\pi f_{\text{sig}} \cdot \frac{FSR}{2} \cdot T_{\text{conv}} < \frac{1}{2} \frac{FSR}{2^m} \rightarrow 2\pi f_{\text{sig}} T_{\text{conv}} < \frac{1}{2^m}$$


ADC GATED SAR |  $T_{\text{conv}} = \frac{2^M + 1}{F_{\text{CK}}}$

$$2\pi f_{\text{sig}} \cdot \frac{2^M + 1}{F_{\text{CK}}} < \frac{1}{2^m} \rightarrow f_{\text{sig}} < \frac{F_{\text{CK}}}{2\pi} \frac{1}{2^m (2^M + 1)} = 0,76 \text{ Hz}$$

ADC SAR |  $T_{\text{conv}} = \frac{M+1}{F_{\text{CK}}}$

$$2\pi f_{\text{sig}} \cdot \frac{M+1}{F_{\text{CK}}} < \frac{1}{2^m} \rightarrow f_{\text{sig}} < \frac{F_{\text{CK}}}{2\pi} \frac{1}{2^m (M+1)} = 70,6 \text{ Hz}$$

8)

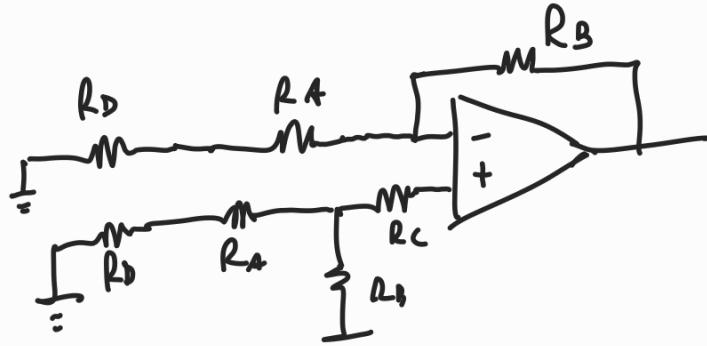


$$A(s) = \frac{A_0}{(1+s\tau_1)(1+s\tau_2)}$$

$$A_0 = 80 \text{ dB} = 10^4$$

$$\tau_1 = 10 \text{ ms} \rightarrow f_1 = 15,3 \text{ Hz}$$

$$\tau_2 = 2 \mu\text{s} \rightarrow f_2 = 79,6 \text{ kHz}$$

Calculation Loop

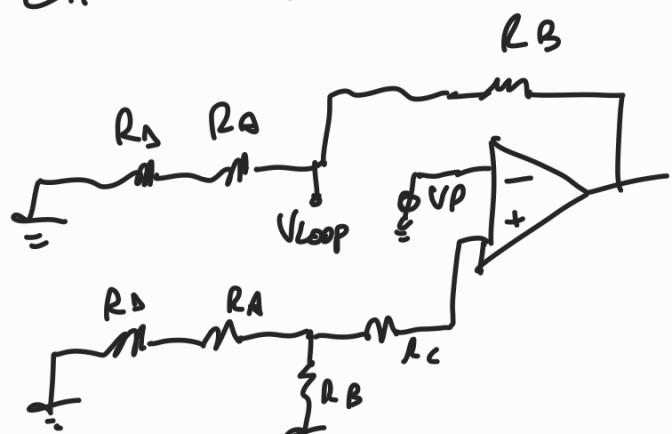


$$G_{loop} = \frac{U_{loop}}{U_P}$$

$$G_{loop}(0) = -A_0 \cdot \frac{R_A + R_D}{R_A + R_D + R_B}$$

$$= 2957,7$$

$$G_{loop}(0) \cdot f_1 = G_2 \cdot f_2$$
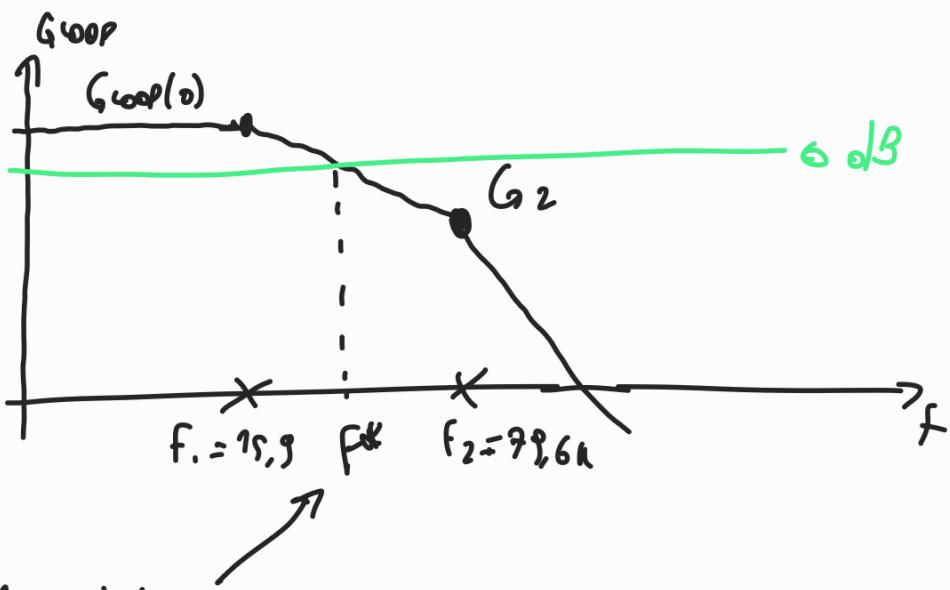
$$G_2 = \frac{G_{loop}(0) \cdot f_1}{f_2} = 0,53 < 1$$



$$G_{loop}(0) \cdot f_1 = 1 \cdot f^*$$

$$f^* = G_{loop}(0) \cdot f_1 = 47 \text{ kHz}$$

$$\varphi_M = 360^\circ - 180^\circ - 2 \tan^{-1} \left( \frac{f^*}{f_1} \right) - 2 \tan^{-1} \left( \frac{f^*}{f_2} \right)$$

$$\varphi_M = 360^\circ - 180^\circ - 89,58^\circ - 30,57^\circ = 59,45^\circ$$

STABILE