

Si consideri il circuito contenente due diodi, mostrato nella Fig. 2. I diodi siano caratterizzati da una tensione di accensione pari a  $0.7V$ .  $V_{BIAS}$  sia un generatore di tensione  $DC$  che eroga una tensione pari a  $-2V$ .

- Tracciare la caratteristica di trasferimento statica  $V_{out}$  vs.  $V_{in}$ , indicando chiaramente i punti di scatto e le pendenze dei tratti e giustificando la risposta, se  $V_{in}$  varia nell'intervallo  $[-5V, +5V]$ .
- Tracciare nuovamente la caratteristica di trasferimento statica  $V_{out}$  vs.  $V_{in}$ , indicando chiaramente i punti di scatto e le pendenze dei tratti e giustificando la risposta, se  $V_{in}$  varia nell'intervallo  $[-5V, +5V]$  e il diodo  $D_2$  è sostituito con un diodo Zener da  $3.3V$ .

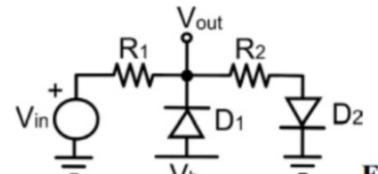


Fig. 2

$$V_b = -2V$$


$$R_1 = 1k\Omega$$

$$R_2 = 2k\Omega$$

a)


$D_1 \text{ ON: } V_{out} \leq V_b - 0.7V = -2.7V$

$D_2 \text{ ON: } V_{out} \geq 0.7V$

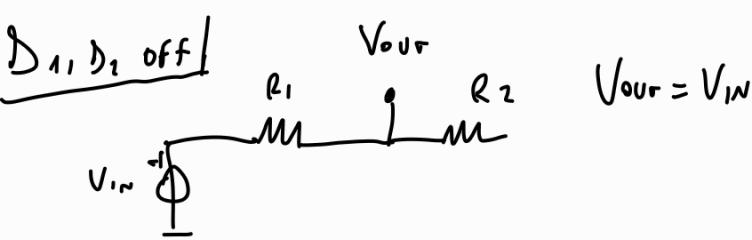


$D_1 \text{ ON}, D_2 \text{ OFF}$

$$V_{out} = -2.7V$$

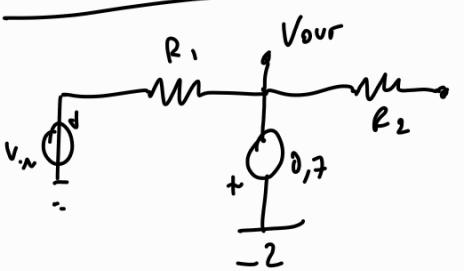



$D_1 \text{ OFF}, D_2 \text{ ON}$

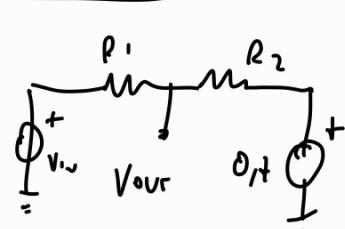

$$V_{out} = V_{IN} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} + 0.7 \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 0.67 V_{IN} + 0.23 V$$

check continuity:  $V_{out}(V_{IN} = 0.7V) = 0.7V$  ✓

$$V_{out}(V_{IN} = 5) = 3.58V$$

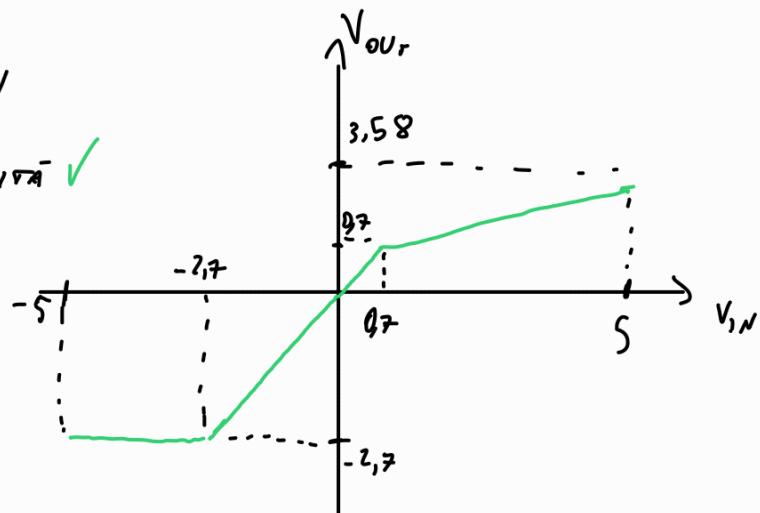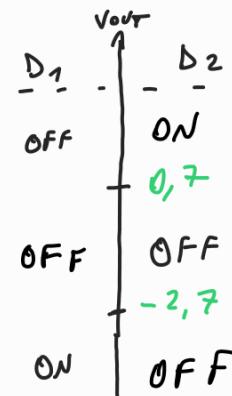

b)

$D_1 \text{ ON: } V_{out} \leq V_b - 0.7V = -2.7V$


$D_2 \text{ ON: } V_{out} \geq 0.7V$

$D_2 \text{ BD: } V_{out} \leq -3.3V$

Graph A NDO LA CARATTERISTICA STATICA,

SI Vede che  $V_{out}$  non raggiunge mai  $-3.3V$

Si consideri il circuito contenente un diodo, mostrato nella Fig. 2. Il diodo sia caratterizzato da una tensione di accensione pari a  $0.7V$  e da una tensione di breakdown  $|V_{BD}| = 10V$ .

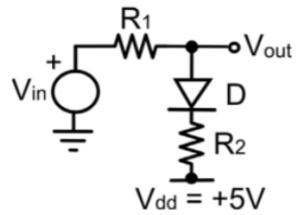

$$V_{dd} = +5 \text{ V}$$


$$R_1 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 4\text{k}\Omega$$

Fig. 2

- a) Tracciare la caratteristica di trasferimento statica  $V_{out}$  vs.  $V_{in}$  nelle ipotesi che la tensione  $V_{in}$  vari tra  $-15V$  e  $+15V$ .  
 b) Disegnare, quotandone tutti i punti significativi, l'andamento della tensione di uscita in risposta ad un gradino di tensione positiva di ampiezza  $15V$ , nelle ipotesi che in parallelo alla resistenza  $R_2$  venga collegata una capacità  $C_2$  di valore  $C_2 = 440 \text{ pF}$ .


2)

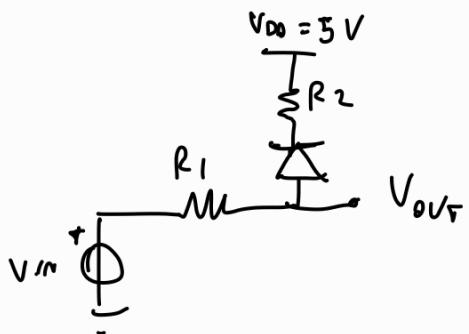

$$D_{ON} : V_{out} \geq 5,7 \text{ V}$$



$$D_{BD} : V_{out} \leq -5 \text{ V}$$
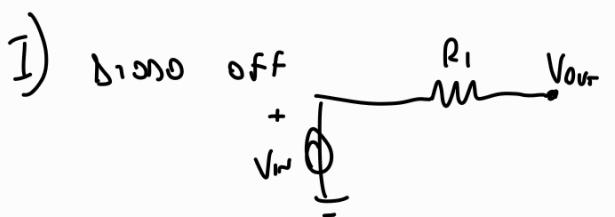
$$D_{OFF} : -5 \text{ V} < V_{out} < 5,7 \text{ V}$$



$$I_{D1} = 0 \rightarrow V_{out} = V_{in}$$

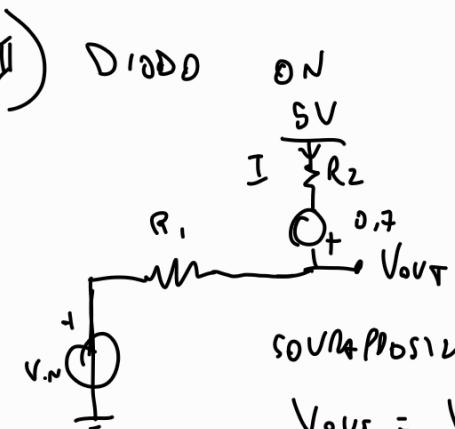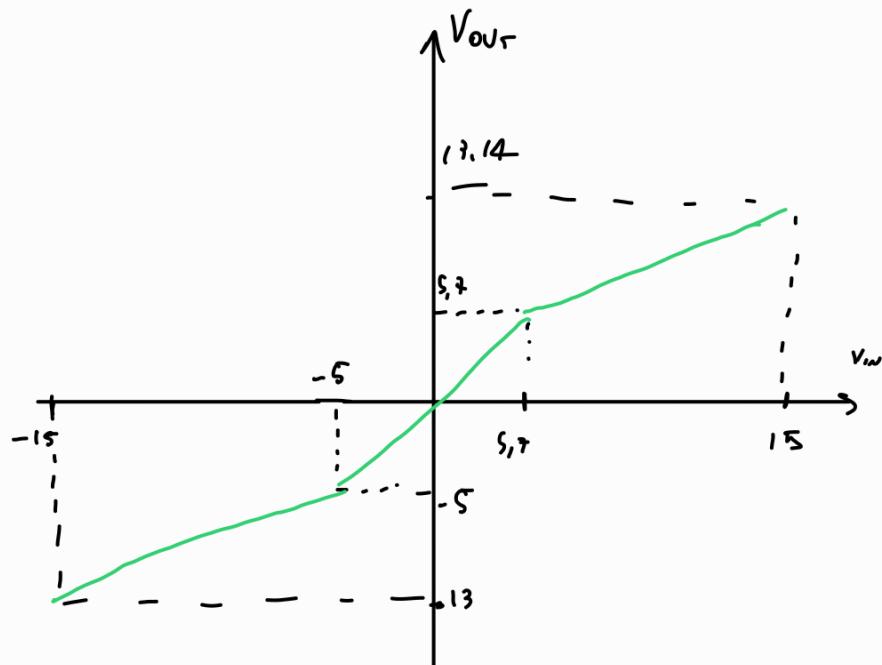Si può tracciare la caratteristica per il diodo off



sovraposizioni si fissa  $V_N$


$$V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} + (5 + 0,7) \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 0,8 V_{in} + 1,14 \text{ V}$$

check continuità

$$V_{out}(V_{in}=5,7 \text{ V}) = 5,7 \text{ V} \quad \checkmark$$

$$V_{out}(V_{in}=15 \text{ V}) = 13,14 \text{ V}$$

III) Diodo BD

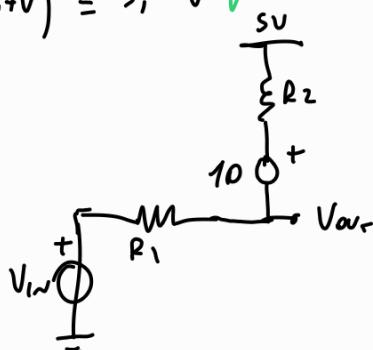



$$V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} + (5 - 10) \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$= 0,8 V_{in} - 1 \text{ V}$$



$$V_{out}(V_{in}=-5 \text{ V}) = -5 \text{ V} \quad \checkmark$$

$$V_{out}(V_{in}=-15 \text{ V}) = -13 \text{ V}$$


b)

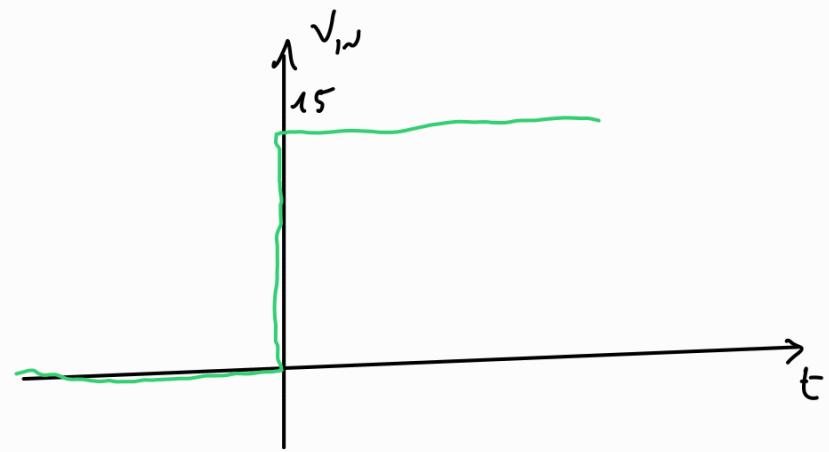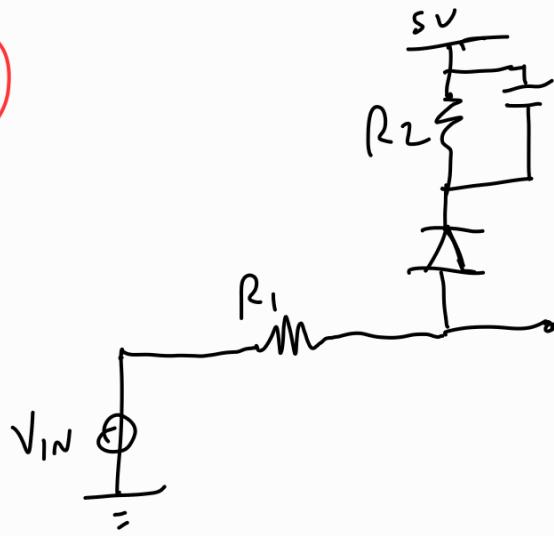
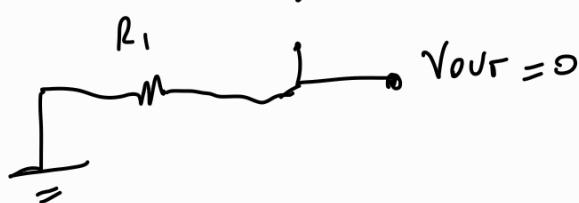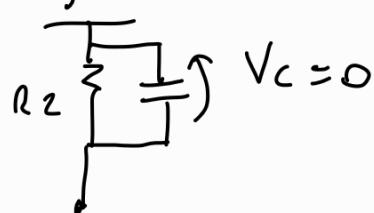
$$\boxed{t = 0^-} \quad C = C_A, \text{ Stresso circuito di prima} \\ V_{in} = 0 \rightarrow D \text{ OFF} \\ 5V$$


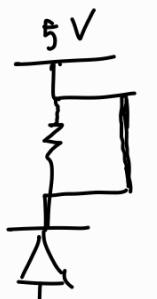
$$\boxed{t = 0^+} \quad V_{in} = 15V, \quad V_C = 0 \quad (\text{CONTINUITÀ TENSORES } V_C)$$



I POSSIBILE DIODO ON

$$V_{out} = 5,7V \\ I_R = \frac{V_{in} - 5,7}{R} = 9,3mA$$


OK DIODO ON ✓




I POSSIBILE DIODO OFF

$$V_D = 15 - 5 = 10V \\ V_D > 0,7V$$

IMPOSSIBILE

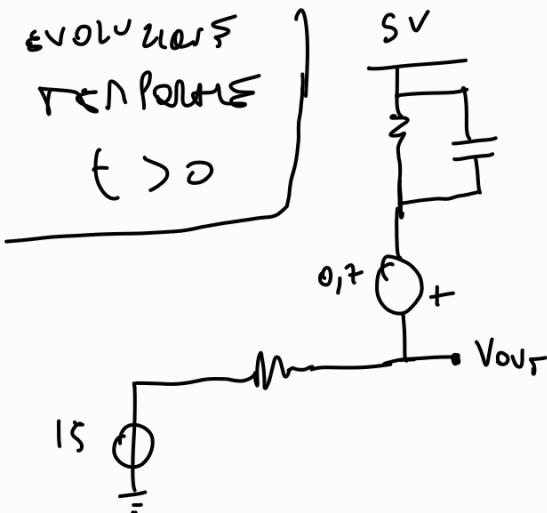

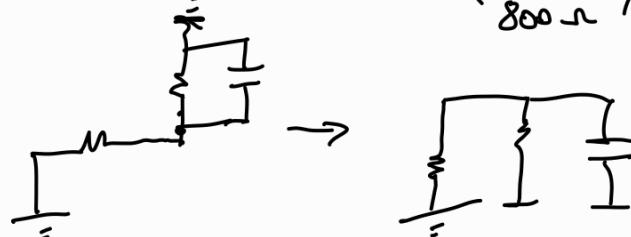
• Circolo  $\tau = C \cdot (R_1 // R_2) = 352 \text{ ms}$



• CALCOLO  $V_{\text{ar}}(t = \infty)$




$$\begin{aligned} &\frac{5V}{R_2} \quad V_{\text{ar}} = V_{1,N} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} + (5 + o,7) \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \\ &= 13,14 \text{ V} \end{aligned}$$

D1030 SERIE PARALLEL

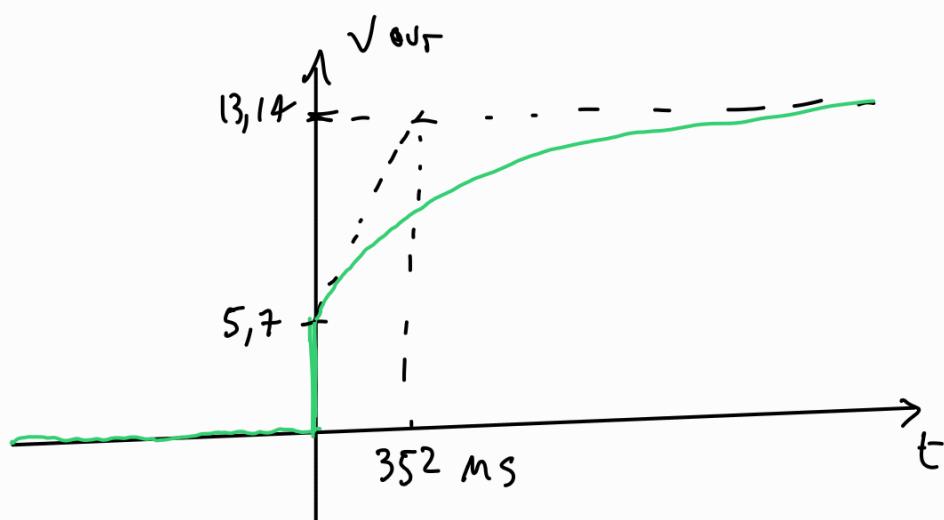


Si consideri il circuito mostrato nella Fig. 1a, in cui  $I_{in}$  e' un generatore di corrente di segnale. Il diodo D sia caratterizzato da una tensione di accensione di 0.7 V e da una tensione di breakdown  $V_{BD} = -15$  V. L'interruttore SW e' ideale, pertanto assimilabile ad un resistore di valore infinito se aperto e ad un cortocircuito se chiuso.

- Tracciare il diagramma temporale della tensione di uscita  $V_{out}$ , quotandone tutti i punti significativi, se in ingresso e' applicato il segnale non periodico di corrente mostrato in Fig. 1b, nelle ipotesi che l'interruttore SW sia aperto.
- Tracciare il diagramma temporale della tensione di uscita  $V_{out}$ , quotandone tutti i punti significativi, se in ingresso e' applicato il segnale non periodico di corrente mostrato in Fig. 1b, nelle ipotesi che l'interruttore SW sia chiuso.

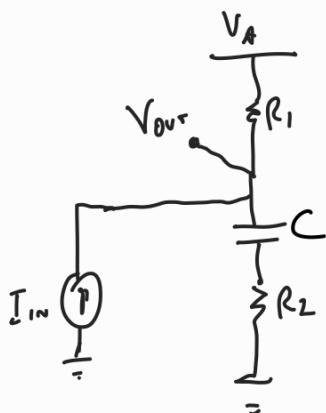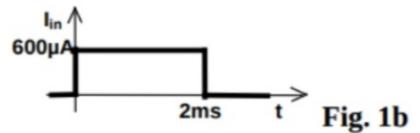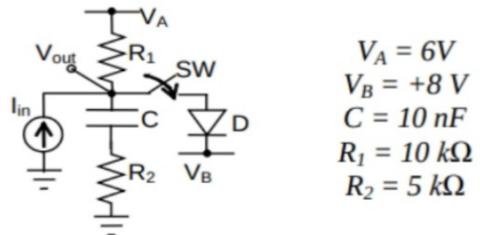
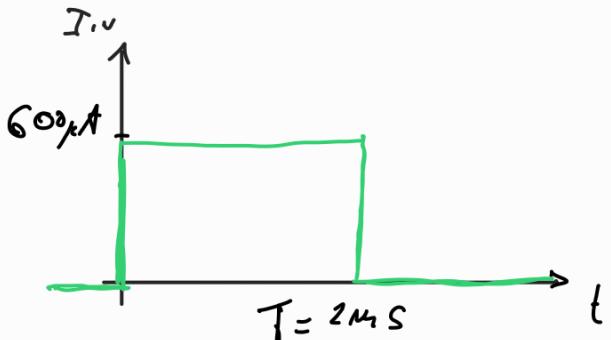
$$\tau = C \cdot (R_1 + R_2) = 150 \mu s$$




$$V_{out}(t=0^-) = V_A = 6 V$$

$$V_{out}(t=T^-)$$


$$\tau \ll 2 \mu s \rightarrow \text{CIRCUITO DI FG}$$

CONDENSATORE È UN CIRCUITO ASSERDO
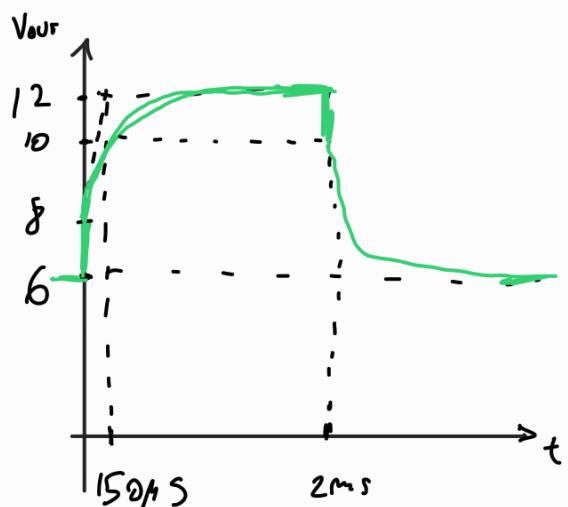
$$V_{out}(t=T^-) = V_A + I_{in} \cdot R_1 = 12 V$$




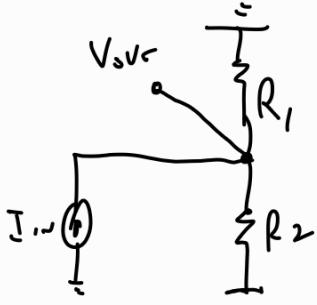
CORPORE MENO SU FRONTÈ DI  $I_{in} \rightarrow C$  È CORTOCIRCUITO



$$G_{fronte} = \frac{V_{out}}{\Delta I_{in}} = R_1 // R_2 = 3,33 k\Omega$$

$$\Delta V_{out} = G_{fronte} \cdot \Delta I_{in} = 2 V$$

b)

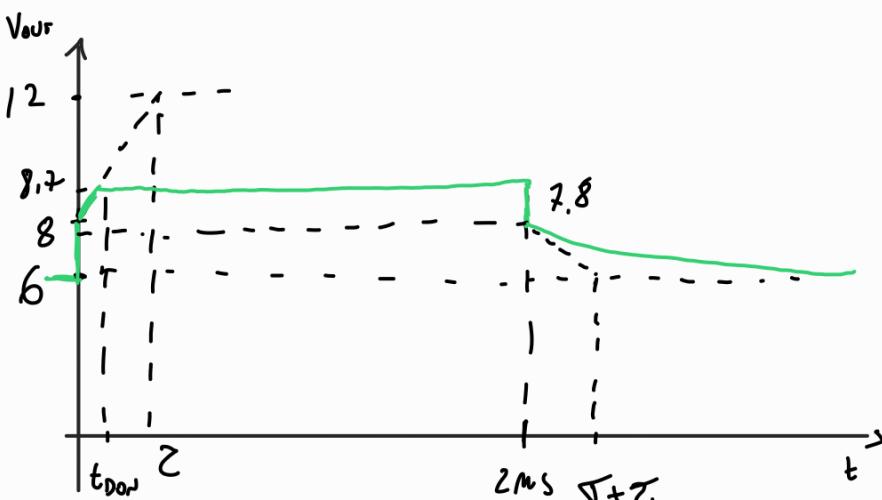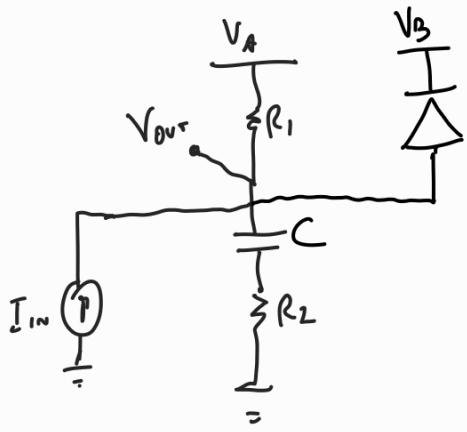

Diodo ON:  $V_{out} \geq V_B + 0,7 = 8,7 \text{ V}$

Diodo BD:  $V_{out} \leq V_B - |V_{BD}| = -7 \text{ V}$

$t = 0$   $V_{out} < 8,7 \text{ V} \rightarrow \text{Diodo OFF} \rightarrow \text{CIRCUITO CORSE PRIMA}$

$V_{out}$  PENDE + SORRE DIRETTE 0,7  $\rightarrow$  Diodo SI ACCENDE


CIRCUITO  $t_{DON}$ : ISRAELI IN CUI SI ACCENDE IL DIODO

Per  $t \leq t_{DON} \rightarrow V_{out}(t) = 8 + (12-8)\left(1 - e^{-t/\tau}\right) = 8,7 \text{ V}$


$$t_{DON} = -\tau \ln \left(1 - \frac{0,7}{4}\right) = 28,8 \mu\text{s}$$

$t_{DON} < t \leq T$   $V_{out} = 8,7 \text{ V}$  FISSATA DAL DIODO

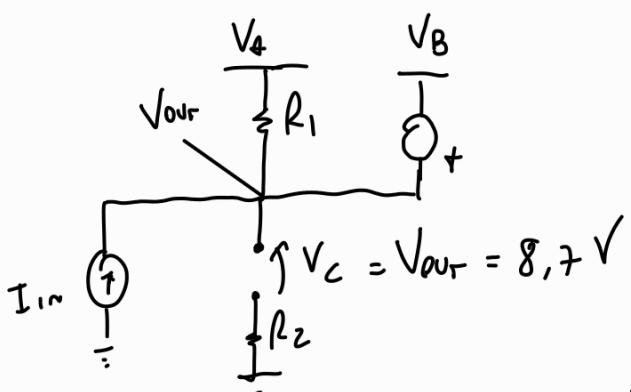C'è UN FRONTE IN ARRIVO  $\rightarrow V_C = ?$




$t = T^+$

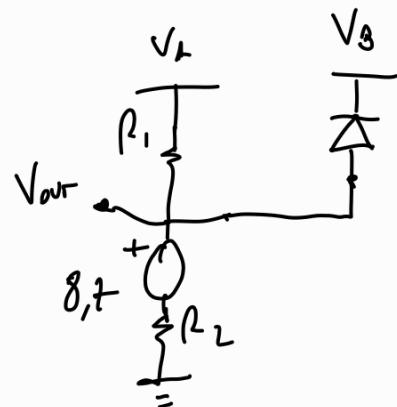


DIODO?  
ON  
OFF  
BD

| POSSI DIODO OFF

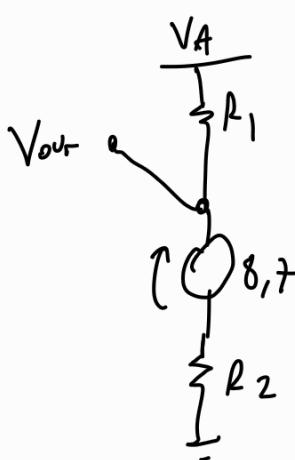

$$V_{out} = V_A \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} + V_C \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 7,8 \text{ V}$$


OK DIODO  
OFF ✓

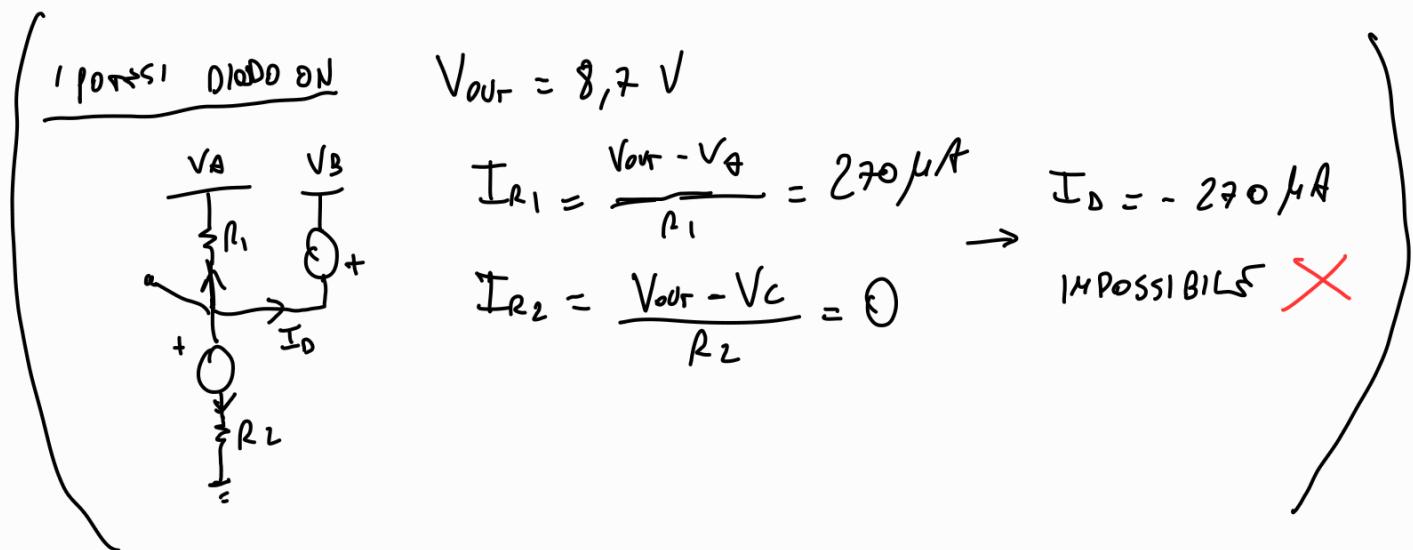

$$V_{out} = 8,7 \text{ V}$$

$$I_{R_1} = \frac{V_{out} - V_A}{R_1} = 270 \mu\text{A} \rightarrow I_D = -270 \mu\text{A}$$
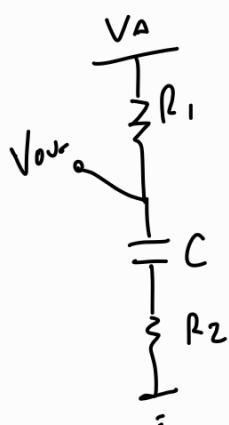
$$I_{R_2} = \frac{V_{out} - V_C}{R_2} = 0 \rightarrow \text{IMPOSSIBILE} \times$$



$$Z = C \cdot (R_1 + R_2) = 150 \mu\text{s}$$

$$V_{out}(t \rightarrow \infty) = 6 \text{ V}$$

$$t > T^+ \rightarrow 6 \text{ V} < V_{out} < 8,7 \text{ V} \rightarrow \text{DIODO SOSPESO OFF}$$